
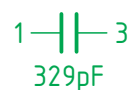


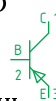
Тестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером и минимумом дополнительных элементов Версия 1.13к



Карл-Хейнз Күббелер
х_куеббелер_щеп.де
русский перевод Сергей Базыкин









BJT-PNP
hFE=226
Ie=1.6mA
Ube=673mV+

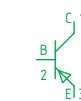


BJT-PNP
hFE=226
Ie=1.6mA
PIN 1=C 2=B 3=E

22 мая 2019 г.

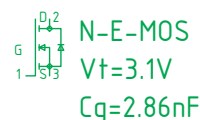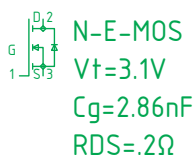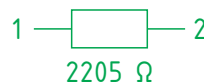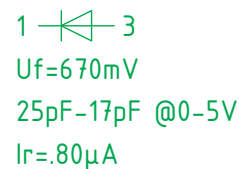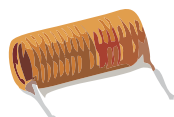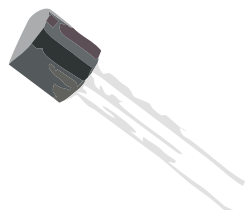


N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
RDS=.2Ω

3 2 Uf=598mV+

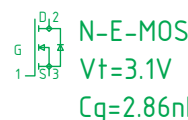

N-E-MOS
Vt=3.1V
Cg=2.86nF
PIN 1=G 2=D 3=S

13.05.2019/MOR

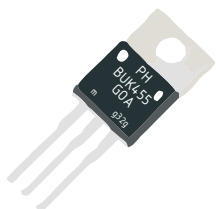

Оглавление

1	Характеристики	5
2	Аппаратные средства	9
2.1	Шема Тестера	9
2.2	Улучшения и расширения к прибору	11
2.2.1	Защита портов АТмега	11
2.2.2	Измерение стабилитронов с напряжением более 4 В	12
2.2.3	Генератор частоты	12
2.2.4	Измерение частоты	13
2.2.5	Использование поворотного энкодера	13
2.2.6	Подключение графического дисплея	15
2.2.7	Подключение графического цветного дисплея	20
2.3	Указания по сборке Тестера	22
2.4	Доработки для версий Тестера Маркус Ф.	22
2.5	Расширенная шема с АТмега644 или АТмега1284	24
2.6	Шема с использованием АТмега1280 или Ардуино Мега	26
2.7	Китайские клоны с символьным дисплеем	28
2.8	Китайские клоны с графическим дисплеем	29
2.9	Китайские наборы с графическими дисплеями	34
2.10	Унд еин Тестер вон Хиланд мит М644	36
3	Инструкция пользователя	39
3.1	Проведение измерений	39
3.2	Меню дополнительных функций для АТмега328	40
3.3	Самопроверка и калибровка	44
3.4	Специальные возможности использования	45
3.5	Проблемы при определении элементов	45
3.6	Измерение транзисторов Н-П-Н и П-Н-П	46
3.7	Измерение JFET и транзисторов Д-МОС	47
3.8	Измерение Е-МОС транзисторов и ИГБТ	47
3.9	Измерение ёмкости конденсаторов	47
3.10	Измерение индуктивности	48
4	Программирование Тестера	49
4.1	Конфигурирование Тестера	49
4.2	Программирование микроконтроллера	62
4.2.1	Бенутзунг дер Макефиле унтер Линуш	62
4.2.2	Использование Макефиле в ОС Линуш	64
4.2.3	Использование программы ЩинАВР в ОС Щиндоцс	65
4.3	Поиск неисправностей	67

5	Описание процедур измерения	69
5.1	Измерение полупроводниковых элементов	71
5.1.1	Измерение П-Н-П транзистора или П-Чаннел-МОСФЕТ	72
5.1.2	Измерение Н-П-Н транзистора или Н-Чаннел-МОСФЕТ	74
5.1.3	Упрощенная блок-схема тестирования транзисторов	77
5.1.4	Измерение диодов	79
5.1.5	Результаты различных измерений	80
5.2	Измерение резисторов	84
5.2.1	Измерение резистора с резисторами 680 Ом	84
5.2.2	Измерение резистора с резисторами 470 кОм	86
5.2.3	Результаты измерений резистора	87
5.3	Измерение конденсаторов	92
5.3.1	Разрядка конденсатора	92
5.3.2	Измерение конденсаторов большой ёмкости	92
5.3.3	Измерение конденсаторов малой ёмкости	95
5.3.4	Измерение очень малых значений ёмкости методом выборки	97
5.3.5	Измерение эквивалентного сопротивления ЕСР	98
5.3.6	Измерение ЕСР, первый метод	101
5.3.7	Измерение ЕСР, второй метод	104
5.3.8	Потеря напряжения после импульса зарядки, Влосс	110
5.3.9	Отдельное измерение ёмкости и ЕСР	111
5.3.10	Результаты измерения ёмкости конденсаторов	112
5.3.11	Автоматическая калибровка при измерении конденсаторов	116
5.4	Измерение индуктивностей	120
5.4.1	Результаты измерений индуктивности	121
5.4.2	Измерение малых индуктивностей методом отбора проб	121
5.5	Функция самопроверки	125
5.5.1	Некоторые результаты функции самопроверки	129
5.6	Измерение частоты	134
5.6.1	Калибровка частоты по ГПС- или ГЛОНАСС-приёмникам	135
5.6.2	Калибровка частоты с помощью тактового модуля	136
6	Генератор сигналов	138
6.1	Генератор частоты	138
6.2	Широтно-импульсный генератор	138
7	Известные ошибки и проблемы	140
8	Специальные модули программного обеспечения	142
9	Список текущих дел и новые идеи	143

Вступление

Основные мотивы

Каждый радиолюбитель знает следующую задачу: Вы выпаяли транзистор из печатной платы или достали один из коробки. Если на нем есть маркировка, и у Вас уже есть паспорт или Вы можете получить документацию об этом элементе, то все в порядке. Но если документация отсутствует, то Вы понятия не имеете, что это за элемент. Традиционный подход измерения всех параметров сложный и трудоемкий. Элемент может быть Н-П-Н, П-Н-П, Н или П-канальным МОСФЕТ транзистором и т.д. Идея Маркус Ф. заключалась в том, чтобы переложить ручную работу на AVR микроконтроллер.

Начало моей работы над проектом

Моя работа с программным обеспечением Тестера от Маркус Ф.[1] началась, потому что у меня были проблемы с моим программатором. Я купил печатную плату и элементы, но не смог запрограммировать ЕЕпром АТмега8 с драйвером Шиндош без сообщения об ошибке. Поэтому я взял программное обеспечение от Маркус Ф. и изменил все обращения из памяти ЕЕпром к Флаш памяти. Анализируя программное обеспечение для того, чтобы сохранить память в других местах программы, у меня появилась идея изменить результат функции РeadАДЦ из единиц АЦП на милливольты (mV). Размерность в mV необходима для любого вывода значения напряжения. Если функция РeadАДЦ возвращает значения непосредственно в mV , я могу сохранять преобразования для каждого выходного значения. Размерность в mV можно получить, если суммировать результаты 22 показаний АЦП, сумму умножить на 2 и разделить на 9. Таким методом максимальное значение получится $\frac{1023 \cdot 22 \cdot 2}{9} = 5001$, что идеально соответствует нужной размерности измеренных значений напряжения в mV . Кроме того дополнительно была надежда, что увеличение, от передискретизации, разрешения АЦП может способствовать улучшению считанного с АЦП напряжения, как описано в AVR121 [5]. В оригинальной версии функция РeadАДЦ накапливает результат 20 измерений АЦП и делила потом на 20, так что результат равен оригинальному разрешению АЦП. Т.е., по этому пути повышение разрешения АЦП невозможно. Так что я должен был сделать небольшую работу, чтобы изменить функцию РeadАДЦ, а это заставило проанализировать всю программу и изменить все «иф статemenц» в программе, где запрашиваются значения напряжения. Но это было только началом моей работы!

Появлялось все больше и больше идей, чтобы сделать измерения более быстрыми и точными. Кроме того хотелось расширить диапазон измерений сопротивлений и ёмкостей. Формат вывода информации на ЛЦД-дисплей был изменен, теперь для диодов, резисторов и конденсаторов используются символы, а не текст. Для получения дополнительной информации необходимо ознакомиться со списком доступных функций в главе 1. Планируемые работы и новые идеи представлены в главе 9. Кстати, теперь я могу запрограммировать ЕЕпром АТмега в операционной системе Линус без ошибок.

Здесь я хотел бы поблагодарить разработчика и автора программного обеспечения Маркус Фрежек, который предоставил возможность продолжить начатую им работу. Кроме того, я хотел бы сказать спасибо авторам многочисленных обсуждений на форуме, которые помогли мне найти новые задачи, слабые места и ошибки. Далее я хотел бы поблагодарить Маркус Ресчке, который разрешил мне публиковать его яркие версии программного обеспечения на сервере СВН. Кроме того, некоторые идеи и программные модули Маркус Р. были интегрированы в мою собственную версию программного обеспечения.





Также Щолфганг СЧ. проделана большая работа по адаптации проекта под дисплей с контроллером СТ7565. Большое спасибо ему за адаптацию микропрограммы 1.10к к текущей версии.


 
Я должен поблагодарить также Асцо Б., который разработал новую печатную плату для повторения другими радиолюбителями. Следующую благодарность я хотел бы отправить Дирк Щ., который разработал порядок сборки этой печатной платы. У меня никогда не хватило бы времени заниматься всеми этими вещами одновременно с моими разработками программного обеспечения. Ощущение времени не позволяет и в дальнейшем развивать программное обеспечение на том же уровне. Спасибо за многочисленные предложения по улучшению Тестера членам местного отделения «Деуцчер Аматеур Радио Цлуб (ДАРЦ)» из Леннестадт. Кроме того, я хотел бы сказать спасибо за интеграцию метода дискретизации радиолюбителя Пиетер-Тжерк (ПАЗФЦМ). С помощью этого метода измерения маленьких значений емкости и индуктивности заметно улучшено. На завершение, спасибо Ницк Л из Украины, за поддержку идей своими прототипами плат, предложение некоторых дополнений и поддержку изменений в русской документации.

Глава 1

Характеристики

1. Работает с микроконтроллерами АТмега8, АТмега168 или АТмега328. Также возможно использовать АТмега644, АТмега1284, АТмега1280 или АТмега2560.
2. Отображение результатов на символьном ЛЦД-дисплее 2ш16 или 4ш20. Если используемый микроконтроллер с объемом флэш-памяти, минимум 32к, то также можно применить графический дисплей 128ш64 пикселя с контроллером СТ7565 или ССЪ306. При этом 4-проводной интерфейс СПИ или И²Ц шина должны быть подключены вместо 4-битного параллельного интерфейса для ССЪ306 контроллера. Для контроллеров НТ7108 или КС0108 Вы должны использовать преобразователь последовательно-параллельного интерфейса 74ХЦ(Т)164 или 74ХЦ(Т)595. Дисплей с контроллером ПЦФ8812 или ПЦФ8814 может быть использован только без больших иконок для транзисторов, так как размер дисплея 102ш65 или 96ш65 пикселей недостаточен.
3. Запуск - однократное нажатие кнопки **ТЕСТ** с автоотключением.
4. Возможна работа от автономного источника, т.к. ток потребления в выключенном состоянии не превышает 20 нА.
5. Чтобы уменьшить ток потребления в режиме ожидания измерения, программное обеспечение, начиная с версии 1.05к, использует режим сна (Слееп Моде) для микроконтроллеров АТмега168 или АТмега328.
6. Автоматическое определение Н-П-Н и П-Н-П биполярных транзисторов, Н- и П-канальных МОСФЕТ транзисторов, JФЕТ транзисторов, диодов, двойных диодов, тиристоров и симисторов. Для тиристоров и симисторов уровень открытия должен быть достигаем для тестера. Для ИГБТ транзисторов сигнал 5 V должен быть достаточным для открытия транзистора.
7. Автоматическое определение расположения выводов элемента.
8. Измерение коэффициента усиления и порогового напряжения база эмиттер биполярного транзистора.
9. Транзисторы Дарлингтона идентифицируются по пороговому напряжению и коэффициенту усиления.
10. Обнаружение защитного диода в биполярных и МОСФЕТ транзисторах.
11. Измерение порогового напряжения затвора, значение емкости затвора и $R_{ДСОН}$ до напряжения затвора около 5 V в транзисторах МОСФЕТ.
12. Измерение порогового напряжения затвора и величины ёмкости затвора МОСФЕТ.

13. Измерение одного или двух резисторов с изображением  символа резистора и точностью до 4 десятичных цифр. Все символы пронумерованы соответственно номерам щупов Тестера (1-2-3). Таким образом, потенциометр также может быть измерен.
14. Разрешение измерения сопротивления до $0,01\ \Omega$, а величина измерения - до $50\ M\Omega$.
15. Определение и измерение одного конденсатора с изображением символа конденсатора  Определение и измерение одного конденсатора с изображением символа конденсатора и точностью до четырех десятичных цифр. Ёмкость конденсатора может быть замерена от $25\ pF$ ($8\ MHz$, $50\ pF - 1\ MHz$) до $100\ mF$. Разрешение измерения составляет $1\ pF$ ($8\ MHz$).
16. ЕСР конденсатора измеряюща с разрешением $0,01\ \Omega$ для конденсаторов ёмкостью более $20\ nF$ и отображающа числом с двумя значащими десятичными цифрами. Это возможно только для АТмега168 или АТмега328.
17. Для конденсаторов ёмкостью выше $5000\ pF$ может быть определена потеря напряжения после воздействия импульса зарядки. Потеря напряжения даёт оценку добротности (качества) конденсатора.
18. Определение до двух диодов с изображением их символов  или  в правильном порядке. Дополнительно отображающа прямое падение напряжения на диоде.
19. Светодиод (ЛЕД) определяюща как диод с прямым напряжением выше, чем у обычного диода. Два светодиода в одном 3-х выводном корпусе также определяюща, как два диода.
20. Стабилитроны могут быть определены, если их обратное напряжение пробоя ниже $4,5\ V$. Они отображающа, как два диода, и могут быть идентифицированы, как стабилитроны, только по напряжению. Номера выводов, соответствующие символу диода, в этом случае, идентичны. Реальный вывод анода диода можно идентифицировать только по падению напряжения (около $700\ mV$)!
21. Если определяюща более чем 3 диода, число диодов отображающа дополнительно с сообщением о том, что элемент повреждён. Это может произойти, только если диоды присоединены ко всем трем выводам, и, по крайней мере, один из диодов - стабилитрон. В этом случае необходимо произвести измерения, подсоединив к двум щупам Тестера сначала одну пару из трех выводов элемента, затем - любую другую пару выводов элемента.
22. Измерение величины ёмкости одиночного диода в обратном направлении. Биполярный транзистор может также быть проанализирован, если подключить базу и коллектор или базу и эмиттер. Если использующа АТмега с объёмом флэш-памяти более 8К, то измеряюща обратный ток диода с разрешением $2\ nA$. Значение выводаща на дисплей, если оно больше нуля.
23. Одним измерением можно определить назначение выводов выпрямительного моста.
24. Конденсаторы ёмкостью ниже $25\ pF$ обычно не определяюща, но могут быть измерены вместе с параллельным диодом или параллельным конденсатором, ёмкостью более $25\ pF$. В этом случае из результата измерения необходимо вычесть ёмкость подключенного параллельно элемента. Для контроллеров, имеющих по крайней мере 32К флэш-памяти осуществляюща автоматический переход на циклический режим измерения, если конденсатор с более чем $25\ pF$ подключен к TP1 и TP3. В этом режиме измерения конденсаторов Вы можете измерить ёмкость конденсаторов ниже $25\ pF$ в TP1 и TP3 напрямую.

25. Для резисторов сопротивлением ниже $2100\ \Omega$, если АТмега с объемом более чем 16К флэш-памяти, измеряющая индуктивность. Иконка индуктивности  будет показана за иконкой . Диапазон измерений от $0,01\ mH$ до $20\ H$, но точность не высока. Получить результат измерения можно только с единственным подключенным элементом.
26. Время тестирования большинства элементов составляет приблизительно 2 секунды. Измерение ёмкости или индуктивности могут увеличить время тестирования.
27. Программное обеспечение может конфигурироваться, чтобы произвести ряд измерений прежде, чем питание будет отключено.
28. В функции самопроверки встроен дополнительный генератор частоты на $50\ Hz$, чтобы проверить точность тактовой частоты (только для контроллеров с объемом более чем 32К флэш-памяти).
29. Подключаемое, в режиме самопроверки, оборудование для тарировки внутреннего выходного сопротивления порта и смещения нуля при измерении ёмкости (только для контроллеров с объемом более чем 16К флэш-памяти). Для тарировки необходимо подключить к щупам 1 и 3 внешний высококачественный конденсатор ёмкостью между $100\ nF$ и $20\ \mu F$ чтобы измерить величину компенсации напряжения смещения аналогового компаратора. Это уменьшит ошибки измерения ёмкости конденсаторов до $40\ \mu F$. Этот же конденсатор применяя при коррекции напряжения внутреннего ИОН, замеренного для подстройки масштаба АЦП при измерении с внутренним ИОН.
30. Отображение обратного тока коллектора I_{CE0} при отключенной базе (с разрешением $1\ \mu A$) и обратного тока коллектора при короткозамкнутых выводах базы и эмиттера I_{CES} (только для АТмега с объемом флэш-памяти больше 16К). Эти значения отображающа если они не равны нулю (главным образом, для германиевых транзисторов).
31. Для АТмега с объемом флэш-памяти не менее 32К тестер запускает циклический тест сопротивления резисторов, как только резистор будет обнаружен в тестовых контактах 1 (ТБ) и 3 (ТПЗ). Если вы выбрали дополнительное измерение индуктивности для функции циклического теста резисторов в Макефиле, задав параметр РМЕТЕР_ЩИТХ_Л, то индуктивность также может быть определена и измерена в этом режиме. Этот циклический режим работы обозначая [Р] или [РЛ] справа в первой строке экрана дисплея. Таким же образом запускающа циклическое измерение ёмкости, если конденсатор, обнаружен в ТБ и ТПЗ. Этот режим работы отображающа символом [Ц] справа в первой строке. В циклическом тесте конденсаторов, возможно определение ёмкостей от $1\ pF$. Но для автоматического запуска циклического теста ёмкость конденсатора должна быть больше $25\ pF$. Цпециальные режимы могут быть завершены нажатием клавиши **ТЕСТ**. Тестер вернеца к обычному режиму работы.
32. Из диалогового меню можно выбрать измерение частоты на порту ПД4 для АТмега. Разрешение составляет $1\ Hz$ для измеряемых частот выше $33\ kHz$. Для более низких частот разрешение может быть до $0,001\ mHz$ с измерением среднего периода. Вы должны ознакомиться с подразделом измерения частоты 2.2.4 на странице 13 для уточнения деталей подключения сигнала частоты.
33. Из меню, при отключенной функции последовательного порта, можно вызвать функцию измерения напряжения до $50\ V$ при использовании делителя 10:1 на порту ПЦЗ. Если используеца АТмега328 в корпусе ПЛЩЦ, то для измерения можно использовать один из дополнительных портов вместе с УАРТ. Если присутствует шема измерения стабилитронов

(ДЦ-ДЦ преобразователь), измерение стабилитронов также возможно с помощью этой функции, нажав кнопку **ТЕСТ**.

34. Из меню можно выбрать функцию генератора частоты на тестовом контакте ТЪ (ПБ2 порт АТмега). В настоящее время можно предварительно выбрать частоты от 10 Hz до 2 MHz .
35. Из диалогового меню функций можно выбрать вывод фиксированной частоты с возможностью выбора ширины импульса на тестовом контакте ТЪ (ПБ2 порт АТмега). Ширина может быть увеличена на 1% при кратковременном нажатии или на 10% при более длительном нажатии кнопки **ТЕСТ**.
36. Из диалогового меню функций можно запустить отдельное измерение ёмкости с измерением ЕСР. Только конденсаторы от $2\text{ }\mu\text{F}$ до 50 mF могут быть измерены в шеме, так как использующая низкое, около 300 mV напряжение.
37. Если Ваш контроллер АТмега имеет по крайней мере 32К флэш-памяти (Мега328), у Вас есть возможность использовать метод дискретизации АЦП, который позволяет испытывать конденсаторы с ёмкостью меньше 100 pF с разрешением $0,01\text{ pF}$. С применением этого же метода, можно также измерять индуктивность катушки меньше 2 mH со значительно большей точностью путем создания резонансного контура с параллельно включённым конденсатором известной ёмкости.

Вы должны убедиться, что все конденсаторы разряжены перед началом любых измерений.

Тиристоры и симисторы могут быть обнаружены, если испытательный ток выше тока удержания. Некоторые тиристоры и симисторы нуждающа в более высоких токах, чем этот Тестер может обеспечить. Доступный ток тестирования только 6 mA ! Также ИGBT могут быть обнаружены, если 5 V достаточно для их открытия. Заметьте, что многие дополнительные функции могут быть доступны при использовании контроллеров с достаточным объемом памяти, таких как АТмега168. Однако только при использовании контроллеров, в которых, по крайней мере 32 kB флэш-памяти, таких как АТмега328 или АТмега1284 доступны все функции.

Внимание: Перед подключением убедитесь, что **конденсаторы разряжены!** Тестер может быть повреждён и в выключенном состоянии. Есть только небольшая защита в портах АТмега.

Если требуется проверить элементы, установленные в шеме, то оборудование должно быть оцоединено от источника питания, и должна быть полная уверенность, что **остаточное напряжение** оцущтвует в оборудовании.

Глава 2

Аппаратные средства

2.1 Шема Тестера

Шема на рисунке 2.1 основана на шеме Маркус Ф., из проекта AVR Транзистортестер [1]. Измененные или перемещенные элементы отмечены **зеленым цветом**, дополнительные элементы отмечены **красным цветом**.

Небольшие изменения внесены в электронный выключатель питания, который создавал проблемы в некоторых реализациях. Резистор R7 уменьшен до $3,3\text{ k}\Omega$. Конденсатор C2 уменьшен до 10 nF . R8 перенесен так, чтобы вывод порта ПД6 был подключен к конденсатору C2 через него, а не непосредственно.

Дополнительные блокировочные конденсаторы должны быть установлены у выводов питания АТмега и у выводов стабилизатора напряжения. Добавлен один дополнительный подтягивающий резистор на $27\text{ k}\Omega$ к выводу порта ПД7 (вывод 13 АТмега). В этой модификации программное обеспечение отключает ВСЕ внутренние подтягивающие резисторы АТмега.

Добавлен дополнительный кварц на 8 MHz с конденсаторами T1, T2 на 22 pF . Точность кварца дает возможность более точного измерения времени для того, чтобы измерить ёмкость конденсатора.

Новая версия программного обеспечения может использовать переключение масштаба напряжения АЦП. Скорость переключения зависит от внешнего конденсатора T1 на АРЕФ (вывод 21 АТмега). Чтобы избежать замедления на величину большую, чем необходимо, ёмкость этого конденсатора должна быть уменьшена до 1 nF . Можно вообще удалить конденсатор T1. Для адаптации программного обеспечения к конкретной шеме необходимо посмотреть опции в макефиле в разделе конфигурации 4 на странице 49.

Соотношение резисторов R11/R12 определяет величину напряжения для контроля разряда батареи питания. Я приспособил свое программное обеспечение к оригиналу от Маркус Ф. [1] с величинами резисторов $10\text{ k}\Omega$ и $3,3\text{ k}\Omega$. Сопротивление резисторов в делителе напряжения можно установить в макефиле.

Дополнительное опорное напряжение $2,5\text{ V}$, поданное на порт ПЦ4 (АДЦ4), может использоваться, чтобы проверить и откалибровать Тестер на имеющееся напряжение ВЦЦ (не обязательно). В качестве ИОН можно использовать ЛМ4040-АИЗ2.5 (0,1%), ЛТ1004ЦЗ 2.5 (0,8%) или ЛМ336-32.5 (0,8%).

Если не установлен ИОН и не предусмотрена защита с использованием реле, Вы должны установить подтягивающий резистор R16 к ПЦ4 с высоким номиналом (47 kΩ). Это поможет программному обеспечению обнаружить ощутвующий ИОН. Дополнительный интерфейс ИСП был добавлен для упрощения загрузки новых версий программного обеспечения.

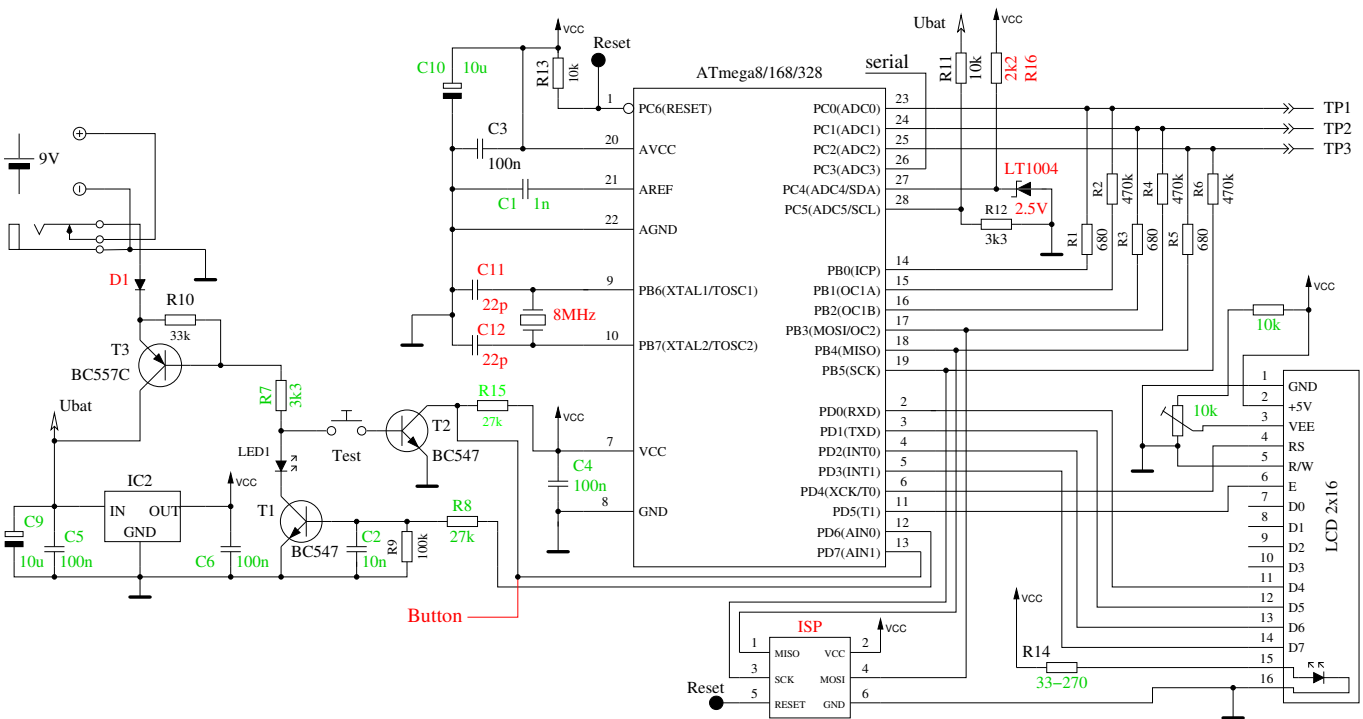


Рис. 2.1. Новая шема Тестера

Таблица 2.1 показывает назначение портов Д для различных дисплеев и дополнительных подключений. Для интерфейса СПИ сигнал ЛЦД-ЦЕ присутствует на порту АТмега. Вход сигнала ЦЕ (Чип Енабле) дисплея также может быть подключен к ГНД вместо подключения его к выходу сигнала ЛЦД-ЦЕ АТмега.

Порт	Символьный ЛЦД	СТ7565 ЛЦД	СТ7920 ЛЦД сериал	НТ7108 ЛЦД сериал	ССЪ306 И²Ц	Дополнительная функция
ПД0	ЛЦД-Д4	ЛЦД-РЕСТ	ЛЦД-РЕСТ	595-ПЦЛК		
ПЪ	ЛЦД-Д5	ЛЦД-РС		ЛЦД-ЦС2		Энкодер 2
ПЦ	ЛЦД-Д6	ЛЦД-СЦЛК	ЛЦД-Б0	164-595-ЦЛК	ЛЦД-СДА	
ПС	ЛЦД-Д7	ЛЦД-СИ		ЛЦД-ЦС1		Энкодер 1
ПД4	ЛЦД-РС			ЛЦД-РС 164-595-СЕР		Внешняя частота
ПД5	ЛЦД-Е	(ЛЦД-ЦЕ)	ЛЦД-ЕН	ЛЦД-ЕН	ЛЦД-СЦЛ	
ПД7	кнопка	кнопка	кнопка	кнопка	кнопка	

Таблица 2.1. Назначение контактов порта Д для подключения различных дисплеев

Программное обеспечение может изменять назначение выводов порта Д для удобства разводки ЛЦД-дисплея. В таблице 2.2 показаны варианты подключения для версии Стрип Грид и подключения графического индикатора к микроконтроллеру АТмега328. Также указано использование входов портов для дополнительных функций. При подсоединении графического адаптера к плате версии Стрип Грид (опция СТРИП_ГРИД_БОАРД1) функция измерения частоты не может

быть использована, потому что порт ПД4 (Т0) используется. Но это соединение используется в китайской версии с графическим дисплеем. В большинстве случаев дополнительные функции, такие как использование энкодера или частотомера проще реализовать в версии тестера с символьным дисплеем, потому что все сигналы данных присутствуют в разъеме подключения дисплея.

Порт	Симв. ЛЦД i1	СТ7565 ЛЦД i1	СТ7565 ЛЦД СТРИП_ГРИД	Дополнительная функция
ПД0	кнопка			
ПБ	ЛЦД-Д7	ЛЦД-СИ	ЛЦД-А0 (РС)	Энкодер 2
ПЦ	ЛЦД-Д6	ЛЦД-СЦЛК	ЛЦД-РЕСТ	
ПС	ЛЦД-Д5	ЛЦД-А0 (РС)	ЛЦД-СЦЛК	Энкодер 1
ПД4	ЛЦД-Д4	ЛЦД-РЕСТ	ЛЦД-СИ	Внешняя частота
ПД5	ЛЦД-Е	(ЛЦД-ЦЕ)		
ПД7	ЛЦД-РС	кнопка	кнопка	

Таблица 2.2. Назначения портов с опцией СТРИП_ГРИД_БОАРД

2.2 Улучшения и расширения к прибору

2.2.1 Защита портов АТмега

Для защиты АТмега вводится один из двух вариантов схемы защиты из представленных на рисунке 2.2. В первом варианте контакты обесточенного реле защищают АТмега при оцутвии напряжения питания. Контакты будут разомкнуты программно, как только начнеця измерение.

Во втором варианте защита при помощи диодов уменьшает вероятность повреждения портов АТмега при подключении конденсатора с остаточным напряжением.

Следует заметить, что ни одна схема не дает полной гарантии защиты АТмега от остаточного заряда конденсатора. Поэтому, перед тестированием, конденсатор обязательно разрядить!

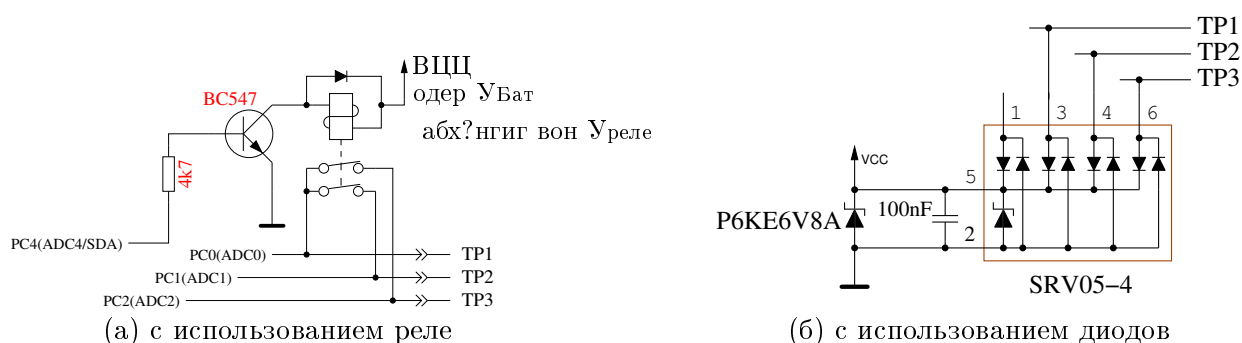


Рис. 2.2. Защита входов АТмега

Вы можете улучшить защиту, установив реле с тремя группами контактов, как показано на рисунке 2.3. Разрядный ток ограничен резисторами, входы АТмега отключены в защищенном режиме. Следует помнить, что тестер не защищён в режиме последовательных (циклических) измерений.

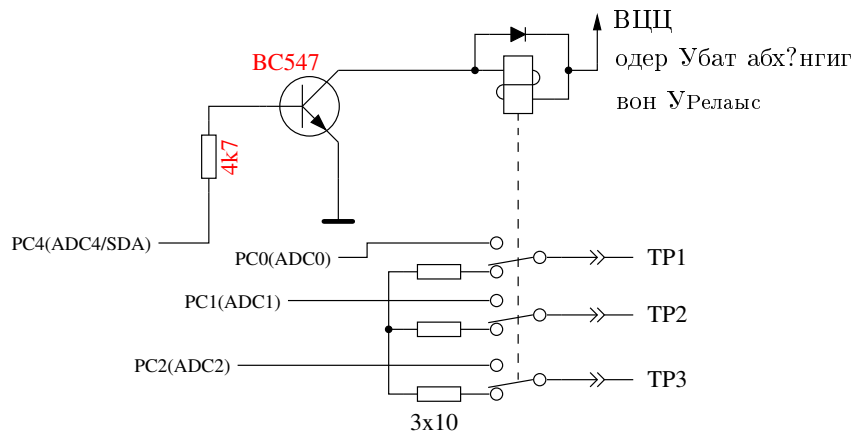


Рис. 2.3. Улучшенная защита с реле

2.2.2 Измерение стабилитронов с напряжением более 4 В

Если UART не требуется, порт ПЦЗ может использоваться в качестве аналогового входа для измерения внешнего напряжения. Напряжение может составить до 50 В с дополнительным резистивным делителем 10:1. На рисунке 2.4 представлена схема для измерения напряжения пробоя стабилитрона при низком уровне на порте ПД7 АТмега. Тестер показывает внешнее напряжение, пока Вы держите кнопку **ТЕСТ** нажатой. Ток, потребляемый от батареи питания, при этом возрастает, примерно, на 40 мА.

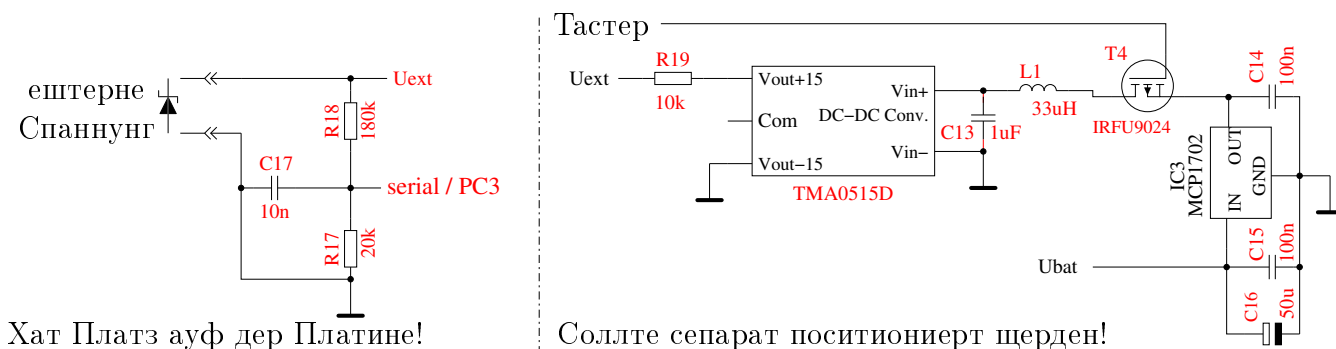


Рис. 2.4. Схема для измерения параметров стабилитронов

Резистивный делитель 10:1 может быть использован для измерения внешних напряжений при выборе из меню дополнительных функций в АТмега328. Присутствие ДЦ-ДЦ преобразователя для измерения стабилитронов не мешает, так как кнопка не удерживается в нажатом состоянии и, соответственно, ДЦ-ДЦ преобразователь обесточен. Таким образом, можно измерять напряжение постоянного тока до 50 В только положительной полярности, обязательно соблюдая полярность.

2.2.3 Генератор частоты

Из меню дополнительных функций, при использовании АТмега, можно выбрать генератор частоты. В настоящее время поддерживается выбор частот в диапазоне от 1 Нз до 2 МНз. Выходной сигнал 5 В через резистор 680 Ω выводится на тестовый контакт ТЪ. В качестве сигнала ГНД, при этом, можно использовать ГНД ДЦ-ДЦ преобразователя или тестовый контакт ТЪ. Тестовый контакт ТПЗ подсоединен к ГНД через резистор 680 Ω. Конечно, Вы также можете использовать порт ПБ2 для подключения отдельной схемы усилителя-формирователя. Но вход этой схемы не должен создавать большую нагрузку для порта АТмега.

2.2.4 Измерение частоты

Для использования дополнительной функции измерения частоты, потребуется незначительная доработка Тестера. Для измерения частоты используется порт ПД4 (T0/ПЦИНТ20) АТмега. Этот же порт используется для подключения ЛЦД-дисплея. В стандартном варианте к порту ПД4 подключен сигнал ЛЦД-РС, в варианте стрип-грид - сигнал ЛЦД-Д4. Для обоих сигналов порт ПД4 может быть переключен на ввод, если в данный момент не требуется выводить информацию на ЛЦД-дисплей.

Однако, лучше использовать дополнительную схему подключения, изображенную на рисунке 2.5. Напряжение на выводе порта ПД4 (ЛЦД-РС или ЛЦД-Д4) должно быть установлено около 2,4 В при отключенной АТмега или подстроено во время измерения частоты АТмега, чтобы получить лучшую чувствительность к входному сигналу. Во время регулировки ЛЦД-дисплей должен быть установлен, потому что подтягивающие резисторы индикатора могут изменить установленное напряжение.

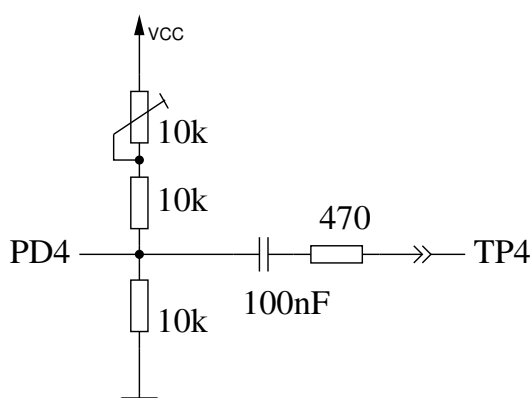


Рис. 2.5. Дополнительная схема для измерения частоты

2.2.5 Использование поворотного энкодера

Для более удобного доступа к Меню дополнительных функций для АТмега328, Вы можете дополнить схему, установив инкрементальный энкодер с кнопкой. Рисунок 2.6 показывает схему подключения к тестеру с символьным ЛЦД. Все сигналы для подключения поворотного инкрементального энкодера доступны в разъеме подключения ЛЦД. По этому, модернизация возможна для большинства существующих тестеров. Во многих случаях графический ЛЦД собран на переходной плате и подключен к контактам, предназначенным для подключения символьного ЛЦД. Таким образом, модернизация в этих случаях также возможна.

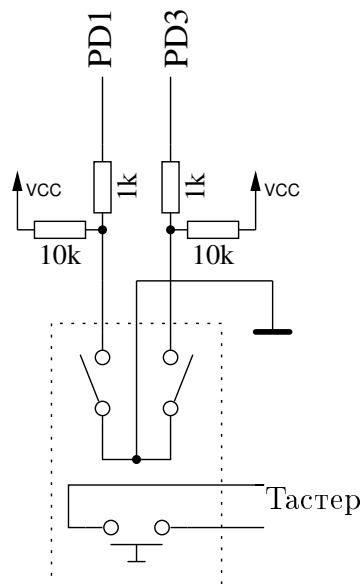


Рис. 2.6. Шема подключения поворотного энкодера

На рисунке 2.7 показана особенность работы двух типов поворотных инкрементальных энкодеров. В версии 1 полная последовательность состояния переключателей происходит при повороте на два фиксированные положения. Количество полных циклов в два раза меньше чем количество фиксированных положений за оборот энкодера. В версии 2 при повороте на одно фиксированное положение генерируется полный цикл состояния контактов. В этом случае количество фиксированных положений соответствует количеству циклов за оборот энкодера. Иногда, в таких энкодерах, в каждом фиксированном положении состояние переключателей всегда одинаково.

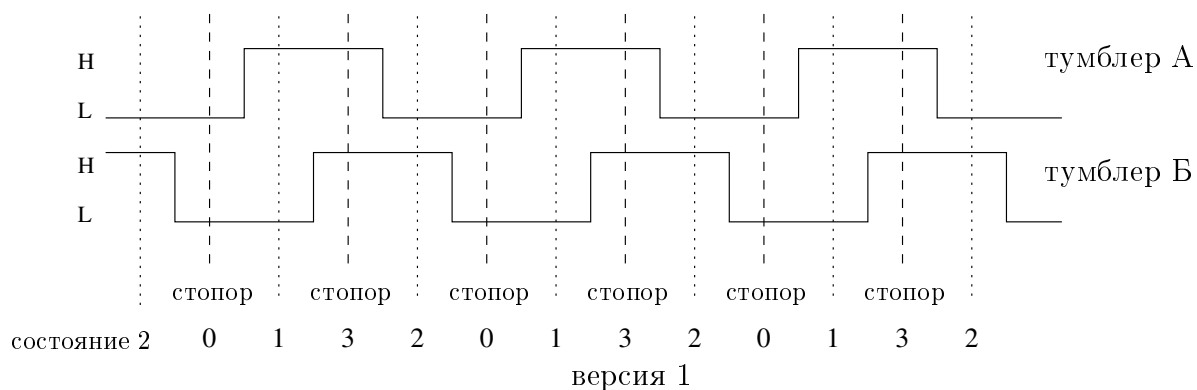
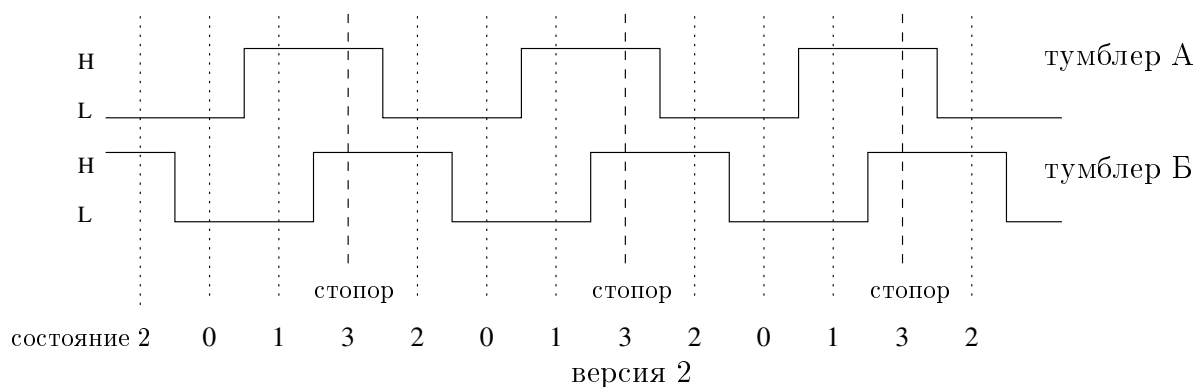


Рис. 2.7. Особенности двух типов поворотных инкрементальных энкодеров


Рисунок 2.8 показывает работу энкодера, который имеет не только «дребезг» контактов но и неустойчивое состояние переключателя в точке фиксации. Каждое изменение состояния переключателей определяющая программой и сохраняющая в циклический буфер. Поэтому, последние три состояния переключателей можно проверить после каждого изменения состояния. Для каждого цикла переключения состояний, в общей сложности четыре последовательности могут быть определены для каждого направления вращения.

Если за одну фиксированную позицию осуществляющая один, полный, цикл состояний переключателей то для правильного подсчета достаточно контролировать состояние переключателя в одном канале (ЩИТХ_РОТАРЫ_СЩИТЧ12 или 3).

Если для генерации полного цикла состояний переключателей требуется поворот на две фиксированные позиции, как показано на рисунке 2.8, Вы должны контролировать последовательность переключения в двух каналах (ЩИТХ_РОТАРЫ_СЩИТЧ11).

Для энкодеров без фиксации, Вы можете выбрать любую чувствительность к углу поворота. Значение 2 и 3 устанавливает низкую чувствительность, 1 среднюю чувствительность и 5 высокую чувствительность.

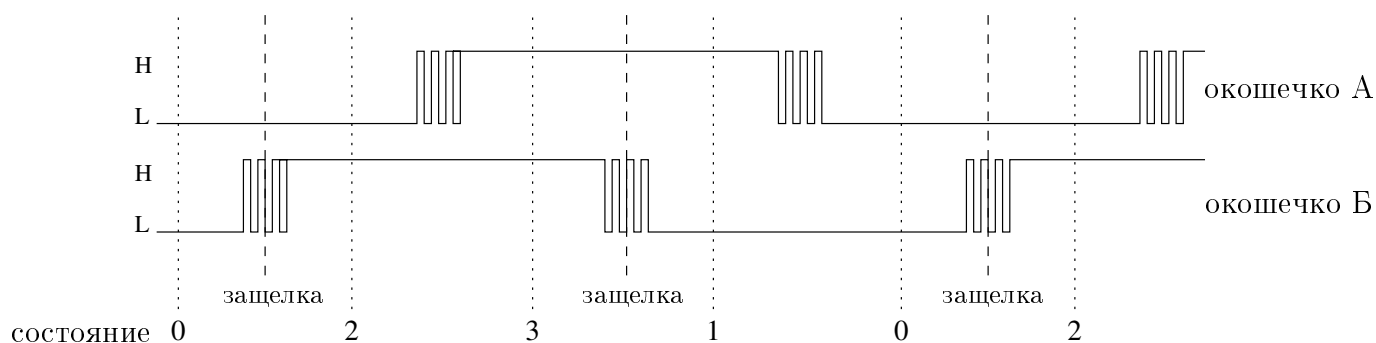Подсчет импульсов (количество «вверх», количество «вниз») может быть обеспечен подбором определенного алгоритма, но, в то же время, может быть утрачен из-за неустойчивого состояния контактов переключателей в точке фиксации.



Возможные состояния слева направо:

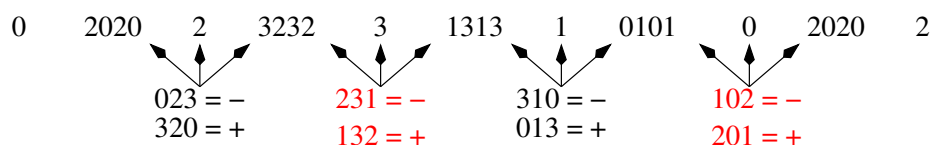


Рис. 2.8. Энкодер с «дребезгом» контактов переключателей

Если энкодер не доступен или не целесообразен из-за конструктивных соображений, вместо двух контактов энкодера, Вы можете подсоединить две независимые кнопки для перемещения «Вверх» и «Вниз». В этом случае значение опции ЩИТХ_РОТАРЫ_СЩИТЧ, для корректной работы программы, должно быть установлено 4.

2.2.6 Подключение графического дисплея

Большое спасибо Щолфганг Сч. за выполненную работу по поддержке прибором китайской версии дисплея с контроллером СТ7565. В настоящее время вы также можете подключить графический ЛЦД (128ш64 пикселей) с контроллером СТ7565. Поскольку контроллер СТ7565 подключающая по последовательному интерфейсу, то только четыре сигнальных линии использующая. Два вывода порта Д АТмега могут быть использованы для других задач. АТмега процессор должен иметь, по крайней мере, 32 kВ флеш-памяти для поддержки графического дисплея. СТ7565 контроллер использует рабочее напряжение 3,3 V. Поэтому требуется дополнительный

Контроллер СТРИП_ГРИД_БОАРД Сигнал:	м644	м1280	м1280	м328	м328	м328	м328
		-	1	-	1	2	5
РЕС	ПБ4	ПА0	ПА4	ПД0	ПД4	ПД0	ПЦ
ЕН, ЦЛК	ПБ6	ПА2	ПА2	ПЦ	ПЦ	ПЦ	ПС
РС, Д/Ц	ПБ5	ПА1	ПА3	ПТБ	ПС	ПС	ПТБ
Б0, МОСИ	ПБ7	ПА3	ПА1	ПС	ПТБ	ПТБ	ПД4
ЦЕ, ЦС	ПБ3	ПА4	ПА5	ПД5	ПД5	ПД5	ПД5

Таблица 2.3. Подключение по СПИ для различных контроллеров

Обычно СТ7565 или ССТБ306 контроллер подключается по 4-проводному СПИ интерфейсу. Но с контроллером ССТБ306 Вы также можете подключить индикатор по интерфейсу И²Ц используя ПЦ как СДА и ПД5 как СЦЛ сигнал. Сигналы СДА и СЦЛ должны быть подтянуты резисторами около 4,7 кΩ к напряжению 3,3 V. Пример подключения ОЛЕД дисплея показан на рисунке 2.10. Сигналы шины И²Ц реализованы только путем переключения портов АТмега к 0 V. Перед подключением подтягивающих резисторов к напряжению 5 V, Вы должны убедиться, что Ваш контроллер допускает уровень сигнала 5 V. Обычно входы контроллера дисплея защищены диодами, которые понижают уровень сигнала до 3,3 V. Вы должны убедиться, что в АТмега записана программа с поддержкой интерфейса И²Ц до того, как дисплей будет подсоединен. Если Вы записали в контроллер микропрограмму с поддержкой другого интерфейса, то на выводах АТмега могут присутствовать сигналы с уровнем 5 V.

Так, как я обнаружил влияние на результаты теста модуля ОЛЕД через шину VCC, рекомендую установить дополнительную развязку из последовательного резистора 68 Ω и разделительного конденсатора 10 μF. Вместо 68 Ω резистора можно также использовать индуктивность 1 мH. Без дополнительного фильтра мой тестер с дисплеем ОЛЕД определял остаточные токи в коллекторах биполярных транзисторов.

Также нужно проверить расположение выводов Вашего ОЛЕД дисплея. Некоторые модули имеют отличие в расположении GND и VCC.

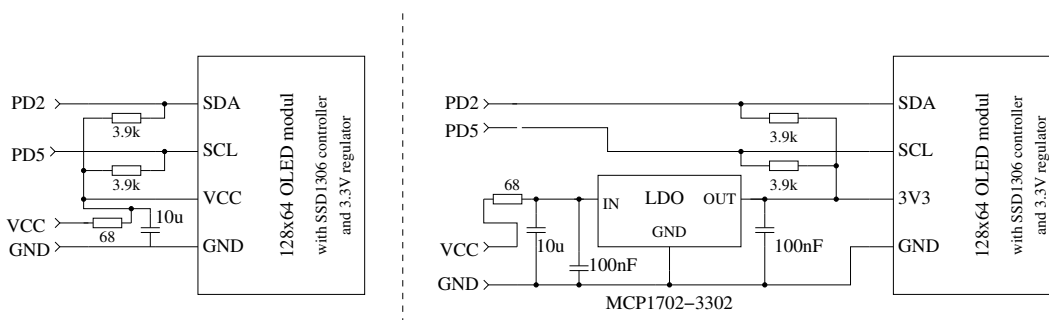


Рис. 2.10. Подключение графического ОЛЕД дисплея с И²Ц интерфейсом

Для подключения к контроллерам серии АТмега644 вместо портов ПБ3 (СЦЛ) и ПБ4 (СДА) используя порты ПД5 и ПЦ. Для микроконтроллеров серии АТмега1280 используя контакты ПА5 (СЦЛ) и ПА4 (СДА). Для замены символьного дисплея на графический можно использовать переходную печатную плату-адаптер с разъемом аналогичным символьному ЛЦД, так как все сигналы и питание на нем доступны.

Намного проще подключить дисплей с контроллером СТ7920, потому что контроллер поддерживает напряжение питания 5 V. Дисплей должен поддерживать режим 128ш64 точек. Модуль дисплея с контроллером СТ7920 может быть подключен по 4-бит параллельному интерфейсу или по специальному, последовательному интерфейсу, согласно рисунка 2.11.

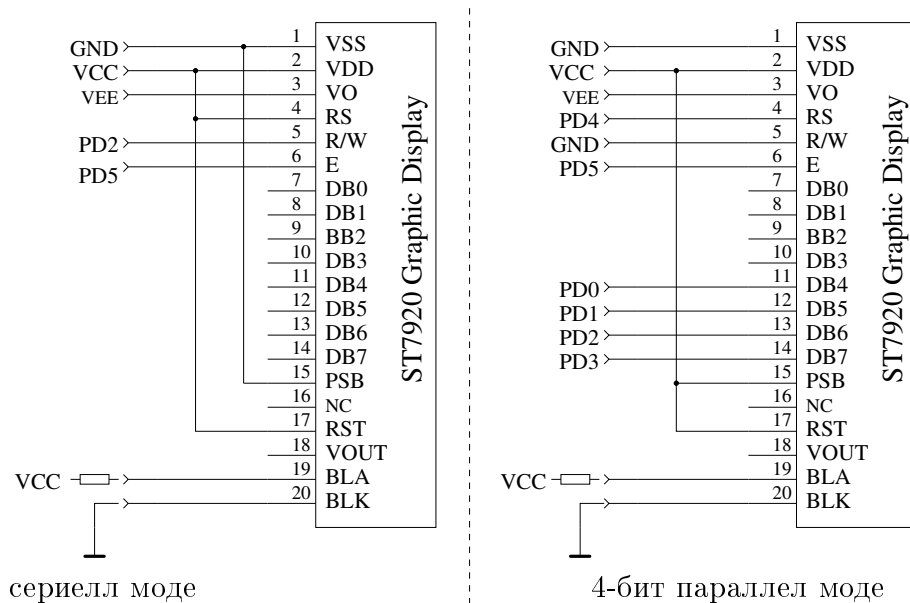


Рис. 2.11. Подключение индикатора с контроллером СТ7920

Для двух типов подключения индикатора с контроллером СТ7920 в Макефиле должна быть установлена опция «ЩИТХ_ЛЦД_СТ7565_1_7920». Кроме того, при подключении по последовательному интерфейсу, надо установить и опцию «ЦФЛАГС Ы_ДЛЦД_ИНТЕРФАЦЕ_МОДЕ15».


В таблице 2.4 показано подключение различных микроконтроллеров по последовательному интерфейсу с опциями ИНТЕРФАЦЕ_МОДЕ 5 (СТ7920) и 7 (ССТБ803).

Контроллер СТРИП_ГРИД_БОАРД Сигнал:	м644	м644	м1280	м328
ЕН	ПБ3	ПБ6	ПА5	ПД5
Б0, Р/Щ	ПБ4	ПБ7	ПА4	ПЦ
РЕСЕТ	ПБ2	ПБ4	ПА0	ПД0


Таблица 2.4. Порты для последовательного подключения различных контроллеров

Так же как и в случае применения других графических индикаторов, для дисплея с контроллером СТ7920, опциями ЛЦД_СТ7565_Х_ФЛИП и ЛЦД_СТ7565_В_ФЛИП можно изменить ориентацию выводимого изображения.

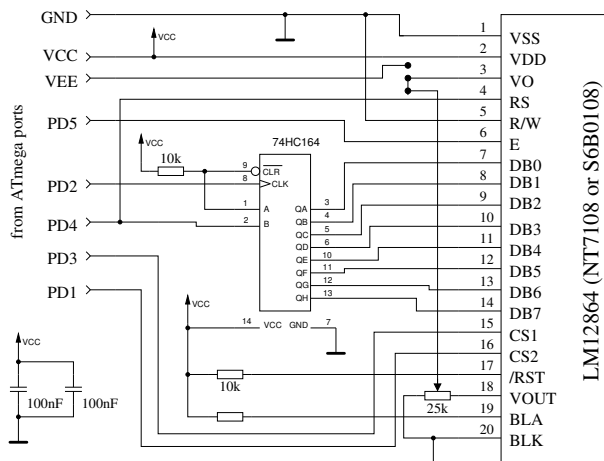Особым случаем являеца подключение дисплеев с контроллером НТ7108 (КС0108, С6Б0108). Поскольку эти дисплеи используют только параллельный 8-битный интерфейс, необходимо применение последовательно - параллельного преобразователя интерфейсов. Простейший способ – использование микросхемы 74ХЦТ164 или 74ХЦТ595. Вариант такого подключения показан на рисунке 2.12.



(а) с использованием 74ХЦТ164

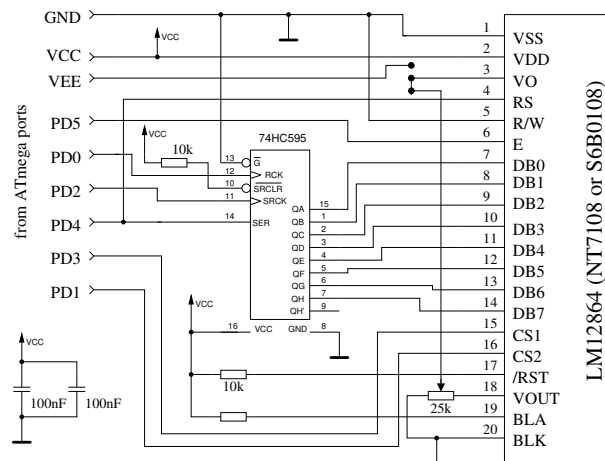

(б) с использованием 74ХЦТ595

Рис. 2.12. Подключение графического дисплея с NT7108 контроллером

Так как некоторые модули ЛЦД различаются по расположению выводов, перед подключением Вы должны проверить цоколёвку Вашего дисплея. Некоторые различия в расположении выводов для серии ЛЦД АБГ128064 приведены в таблице 2.5.

Сигнал	128064X	128064Г	128064Ц	128064Б
ВДД (5В)	1	2	4	2
ВСС (ГНД)	2	1	3	1
ВО (Дриве)	3	3	(5)	3
ДБ0-ДБ3	4-7	7-10	9-12	7-10
ДБ4-ДБ7	8-11	11-14	13-16	11-14
ЦС1	12	15	1	15
ЦС2	13	16	2	16
Ресет	14	17	-	17
Р/Щ	15	5	7	5
РС	16	4	6	4
Е	17	6	8	6
ВЕЕ	18	18	-	18
ЛЕДА	19	19	17	(19)
ЛЕДК	20	20	18	-

Таблица 2.5. Различие в цоколёвке NT7108 модулей

В таблице 2.6 показано подключение по последовательному интерфейсу индикаторов NT7108 к различным микроконтроллерам.

Контроллер Сигнал:	м644	м1280	м328
ЕН	ПБ3	ПА5	ПД5
РС	ПБ2	ПА4	ПД4
Б0	ПБ2	ПА4	ПД4
ЦС1	ПБ7	ПА3	ПС
ЦС2	ПБ5	ПА1	ПТ
ЦЛК	ПБ6	ПА2	ПЦ
ПЦЛК	ПБ4	ПА0	ПД0

Таблица 2.6. Подключение индикаторов с НТ7108 по последовательному интерфейсу

Вы также можете использовать дисплей с контроллером ПЦФ8814, который обычно используея, например, в Нокиа 1100. Вы должны проверить, какой интерфейс контроллера используея в Вашем модуле дисплея. Контроллер ПЦФ8814 может поддерживать СПИ-интерфейс 3-х проводной или 4-х проводной, И²Ц-интерфейс и специальный 3-х проводной, который ждёт сигнал данные/команда в качестве первого бита в 8 битных данных. Потому, что дисплей поддерживает только 9Ц65 пикселей, большие иконки для транзисторов не используя с этим контроллером. Вывод результатов похож на вывод для символьных дисплеев. Как и большинство графических дисплеев, этот контроллер работает с 3,3 V. Поэтому требуея преобразователь уровней логических сигналов для 5 V выходов АТмега. Для СПИ интерфейса и 3-х проводного интерфейса Вы можете использовать опцию в макефиле ЛЦД_СПИ_ОПЕН_ЦОЛ («открытый коллектор» портов АТмега). Вы должны использовать «Пулл-Уп» резисторы или не устанавливать опцию ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ в макефиле. В настоящее время с контроллером ПЦФ8814 протестирован только 3-х проводной интерфейс.

Порт	ПЦФ8814 СПИ	ПЦФ8814 3-х проводной	ПЦФ8814 И ² Ц	Дополнительная функция
ПД0	ЛЦД-РЕСет	ЛЦД-РЕСсет		
ПТ	ЛЦД-Д/Ц	ЛЦД-СЦЕ		Энкодер 2
ПЦ	ЛЦД-СЦЛК	ЛЦД-СЦЛК	ЛЦД-СДИН	
ПС	ЛЦД-СДИН	ЛЦД-СДИН		Энкодер 1
ПД4				Внешняя частота
ПД5		ЛЦД-ЕН	ЛЦД-СЦЛК	

Таблица 2.7. Назначение контактов для различных типов интерфейсов контроллера ПЦФ8814

Ишодный код для поддержки контроллера ПЦФ8812 с 102ш65 пикселей также реализован, но, пока, не тестировался.

2.2.7 Подключение графического цветного дисплея

В предложениях китайских продавцов встречаюя дешевые модули цветных дисплеев с интерфейсом СПИ. На рисунке 2.13 показан вид сзади двух поддерживаемых дисплеев с 128ш128 и 128ш160 пикселей. Размер модулей очень мал, поэтому текст и символы очень мелкие. Но, в целом, внешний вид четкий и ясный.

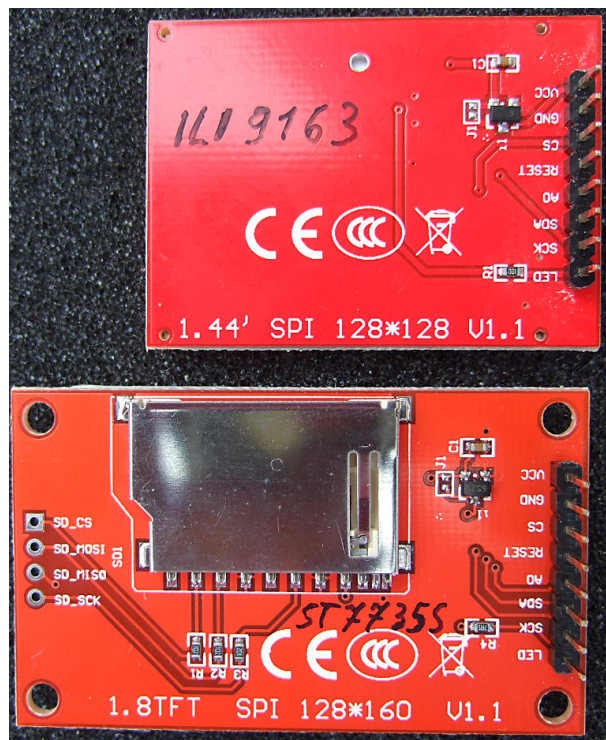


Рис. 2.13. Вид сзади двух цветных ЛЦД

Модуль 128ш128 пикселей использует контроллер ИЛИ9163. Модуль 128ш160 пикселей использует контроллер очень близкий к ST7735 контроллеру. Модули тестировались с платой адаптера, которая соединяет сигналы СПИ и питание выводов для нормального отображения символов. Адаптация выходных уровней 5 V сигналов АТмега к уровню 3,3 V сигналов входов контроллера обеспечивается последовательными 10kΩ резисторами. Наличие подсветки (ЛЕД) обязательно, т.к. без нее выводимую информацию невозможно прочесть. Из-за высокого разрешения по вертикали можно отобразить несколько текстовых строк в этих модулях. Для дисплея 128ш128 пикселей можно отобразить 8 строк текста шрифтом 12ш8, для дисплея 128ш160 пикселей получим 10 строк текста. На рисунке 2.14 Вы можете видеть результат измерения германиевого транзистора на дисплее 128ш128 пикселей.

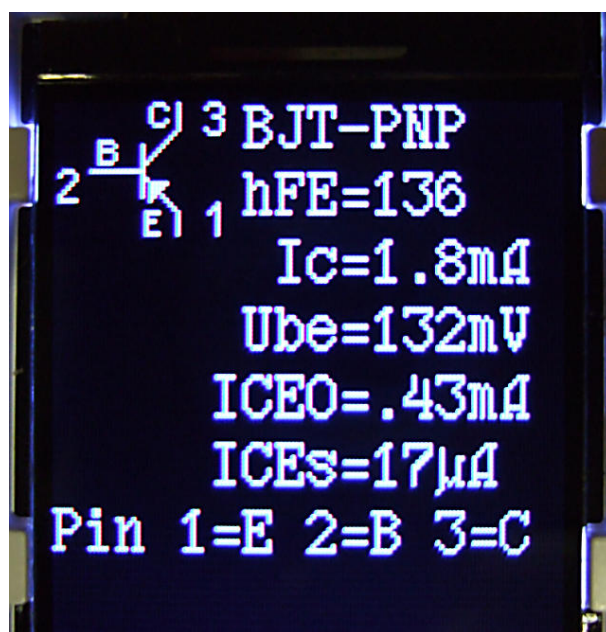


Рис. 2.14. Измерение биполярного ПНП транзистора

Цветность модулей в настоящее время не используется. Цвет фона и цвет отображаемых элементов можно изменить в файле lcd_defines.h или в Makefile. Контроллер использует программное 16-битное управление цветностью. Цвет отображаемой информации может быть изменен параметром ЛЦД_ФГ_ЦОЛОР, а цвет подсветки параметром ЛЦД_БГ_ЦОЛОР.

2.3 Указания по сборке Тестера

В Тестере может использоваться ЛЦД-дисплей 2ш16, программно совместимый с ХД44780 или СТ7036. Вы должны учитывать ток, необходимый для подсветки, некоторым ЛЦД-дисплеям нужен ток ниже, чем другим. Я пытался применить ОЛЕД-дисплей, но он стал причиной помех при измерениях для АТмега, и я его **не** рекомендую. Также использование ОЛЕД-дисплея вызвало проблему загрузки специального символа для отображения резистора.

Чтобы получить максимальную точность измерения, резисторы R1 - R6 680 Ω и 470 k Ω должны быть точными (0,1%). В Тестере могут использоваться АТмега8, АТмега168 и АТмега328. Для возможности использовать все функции, рекомендую установить АТмега328.

Сначала Вы должны собрать все элементы Тестера на печатной плате без микроконтроллера. В качестве ИЦ2 рекомендую использовать стабилизатор с малым падением напряжения МЦБ702-5002, потому что он потребляет всего 2 μA и может выдавать 5 V при входном напряжении всего 5,4 V. Но он несовместим по выводам с известным 78L05 в корпусе ТО92.

После проверки правильности монтажа, необходимо подсоединить батарею или источник питания к плате без ЛЦД-дисплея и микроконтроллера. При нажатой кнопке **ТЕСТ** должно присутствовать напряжение 5 V на выводах питания микроконтроллера и ЛЦД дисплея. Если отпустить кнопку **ТЕСТ**, напряжение должно исчезнуть. Если напряжения в норме, то необходимо отключить питание, **правильно** вставить микроконтроллер и подключить ЛЦД-дисплей. Перед подключением ЛЦД дисплея необходимо внимательно проверить правильность соединения выводов питания ЛЦД дисплея (т.к. на некоторых ЛЦД дисплеях они подключены наоборот) с ГНД и ВЦЦ платы Тестера!

Если Вы уверены, что все в порядке, можно подсоединить питание. Если Вы уже запрограммировали АТмега, то можете кратковременно нажать кнопку **ТЕСТ**. При кратковременном нажатии кнопки **ТЕСТ** светодиод ЛЕЪ и подсветка ЛЦД-дисплея должны включиться. Если Вы отпускаете кнопку **ТЕСТ**, светодиод ЛЕЪ не должен гаснуть как минимум несколько секунд (зависит от установленных параметров при компиляции программного обеспечения). Заметьте, что программное обеспечение для микроконтроллера должно быть для используемого типа микроконтроллера. Программа для АТмега8 не работает на АТмега168!

2.4 Доработки для версий Тестера Маркус Ф.

Контроль напряжения. Проблема проявляющаяся следующим образом: Тестер немедленно отключается при каждом включении. Причиной может стать установка фьюзов (Makefile) контроля за понижением напряжения питания АТмега на 4,3 V. Происходит это следующим образом: порт ПД6 пытается зарядить конденсатор Ц2 100 nF до уровня ВЦЦ, что вызывает провал напряжения ВЦЦ (5 V). Для решения проблемы конденсатор Ц2 может быть уменьшен до < 10 nF. Если возможно, то включить последовательно в цепь ПД6 резистор сопротивлением более > 220 Ω .

Улучшение питания шемы. Если Тестер запускается при нажатии на кнопку **ТЕСТ**, но ключ сразу же отпускается, то часто причина этой проблемы в питании. Проблема порождена большим током подсветки ЛЦД-дисплея. Резистор R7 к базе П-Н-П-транзистора Т3 был величиной $27\text{ k}\Omega$, чтобы уменьшить потребление энергии. Чтобы улучшить переключение при более низком напряжении батареи или при низком коэффициенте усиления П-Н-П транзистора Т3, необходимо уменьшить сопротивление до $3,3\text{ k}\Omega$.

Дополнительный подтягивающий резистор порта ПД7. Ощущение подтягивающего резистора, после короткого времени, работа заканчивается выключением Тестера с сообщением «Тимеаут». Программное обеспечение формирует с опцией ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ, т. е. все внутренние подтягивающие резисторы отключены. По этой причине напряжение порта ПД7 не определено, если уровень не переключен кнопкой **ТЕСТ** или транзистором Т2 к ГНД. Внешний резистор сопротивлением $27\text{ k}\Omega$ к ВЦЦ решает эту проблему.

Конденсатор Ъ в АРЕФ. Многие используют на контакте АРЕФ конденсатор на 100 nF так же, как и Маркус Ф. Пока не было необходимости менять опорное напряжение АЦП - это было хорошим решением. Программное обеспечение для АТмега168 и АТмега328 использует автоматический выбор внутреннего опорного напряжения АЦП $1,1\text{ V}$, если входное напряжение ниже 1 V . Это позволяет улучшить разрешение АЦП при небольших входных напряжениях. К сожалению, переключение опорного напряжения от 5 V до $1,1\text{ V}$ происходит очень медленно. По этой причине нужно учитывать дополнительное время ожидания 10 ms . При уменьшении величины конденсатора до 1 nF , это время может быть существенно уменьшено. Я не заметил ухудшения качества измерения при этом изменении. Даже с удалённым конденсатором нет существенного изменения результатов измерения. Если Вы предпочитаете оставить конденсатор на 100 nF , то можете отключить опцию НО_АРЕФ_ЦАП в Макефиле, для активации увеличения времени ожидания в программе.

Установка кварца на 8 MHz . Вы можете установить кварц на 8 MHz с задней стороны печатной платы непосредственно к портам ПБ6 и ПБ7 (выводы 9 и 10). Моя собственная доработка была сделана без конденсаторов 22 pF и работала хорошо со всеми проверенными АТмега. Вы так же можете, выбрав фьюзы, использовать внутренний генератор на 8 MHz для получения лучшего разрешения по времени при стабильных измерениях величины ёмкостей.

Сглаживание питающего напряжения. В оригинальной шеме Маркус Ф. применен только один конденсатор 100 nF по напряжению ВЦЦ. Это не дает приемлемую фильтрацию. Вы должны, по крайней мере, использовать конденсаторы ёмкостью 100 nF около выводов питания АТмега и возле выводов входа и выхода стабилизатора напряжения. Дополнительные конденсаторы $10\text{ }\mu\text{F}$ (электролитические или танталовые) на входе и выходе стабилизатора напряжения повышают устойчивость напряжения. Танталовый СМД конденсатор $10\text{ }\mu\text{F}$ легче использовать со стороны печатных дорожек, и он имеет обычно более низкое значение ЕСР.

Выбор микроконтроллера АТмега. Для основных функций Тестера возможно использование АТмега8, Флаш память в ней используемая практически на 100%. АТмега168 или АТмега328 совместимы по выводам с АТмега8, я могу рекомендовать замену. При использовании АТмега168 или АТмега328 Вы получаете следующие преимущества: Самопроверка с автоматической калибровкой.

Улучшение качества измерения с автоматическим переключением масштаба АЦП.

Измерение индуктивностей при сопротивлении ниже $2100\text{ }\Omega$.

Измерение величины ЕСР конденсаторов с ёмкостью выше 20 nF .

Измерение резисторов ниже $10\ \Omega$ с разрешением $0,01\ \Omega$.

Использование порта ПЦЗ в качестве последовательного выхода или аналогового входа для измерения внешнего напряжения.

Ощущающие прецизионное опорное напряжение. Программное обеспечение должно обнаружить недостающие элементы опорного напряжения на выводе ПЦ4. В этом случае при включении питания во второй строке ЛЦД-дисплея должно появиться сообщение «Но ВЦЦ 1 ш.шВ». Если это сообщение появляеца при установленном ИОН, Вы должны подключить резистор $2,2\ k\Omega$ между выводом ПЦ4 и ВЦЦ.


2.5 Расширенная шема с АТмега644 или АТмега1284

Расширенная шема для контроллеров АТмега644/1284 разработана совместно с Ницк Л. из Украины. Шема 2.15 позволяет расширить диапазон измеряемых частот, а также содержит шему тестирования кварцев. Хотя расширенная шема почти идентична шеме на рисунке 2.1, назначение портов несколько отличаеца. Поворотный энкодер на шеме 2.6 должен быть подключен к ПБ5 и ПБ7 (вместо ПЂ и PS). Оба сигнала, а также ВЦЦ и ГНД доступны на разъеме программирования ИСП. Таким образом, подключение поворотного энкодера не должно вызвать затруднений. Делитель 16:1 в 74ХЦ4060 всегда используеца для частот выше $2\ MHz$. Он также может быть использован для частот от $24\ kHz$ до $400\ kHz$ для повышения точности измерения частоты с помощью подсчета периода. Для коммутации переключений (делитель частоты и кварцевый генератор) используеца аналоговый переключатель 74ХЦ4052. Таблица 2.8 показывает варианты подключения дисплея к портам АТмега324/644/1284. Подключение индикатора с использованием интерфейса И²Ц возможно только для индикаторов с контроллером ССЂ306. Сигналы интерфейса И²Ц требуют установки подтягивающих резисторов $4,7k\Omega$ к напряжению $3,3\ V$. Сигналы шины И²Ц реализованы только путем переключения портов АТмега к $0\ V$.


Порт	Символьный ЛЦД	Графический ЛЦД СПИ 4-щире	Графический ЛЦД И ² Ц	Дополнительные функции
ПБ2	ЛЦД-РС			
ПБ3	ЛЦД-Е	(ЛЦД-ЦЕ)	ЛЦД-СЦЛ	
ПБ4	ЛЦД-Д4	ЛЦД-РЕСТ	ЛЦД-СДА	
ПБ5	ЛЦД-Д5	ЛЦД-РС		ИСП-МОСИ поворотный энкодер 2
ПБ6	ЛЦД-Д6	ЛЦД-СЦЛК		ИСП-МИСО
ПБ7	ЛЦД-Д7	ЛЦД-СИ		ИСП-СЦК поворотный энкодер 1

Таблица 2.8. Подключения дисплеев к портам АТмега324/644/1284

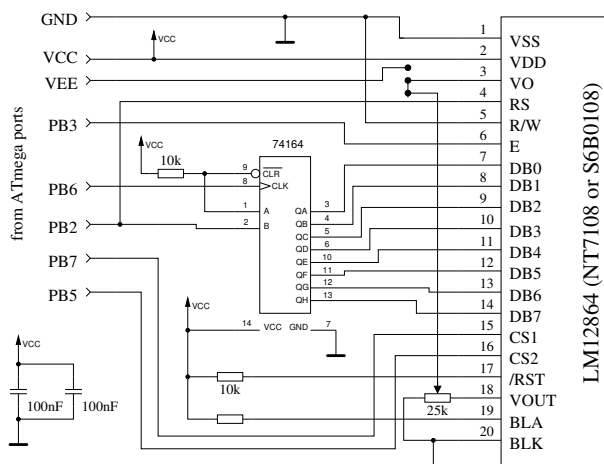Вы также можете подключить дисплей с контроллером НТ7108 (КС0108, С6Б0108) к тестеру, собранному на АТмега644 или АТмега1284 используя небольшую шему подключения показанную на рисунке 2.16. Вы также должны учитывать различие в назначении контактов дисплейных модулей с контроллерами НТ7108, как показано в таблице 2.5 на странице 19.



(а) при использовании 74ХЦТ164

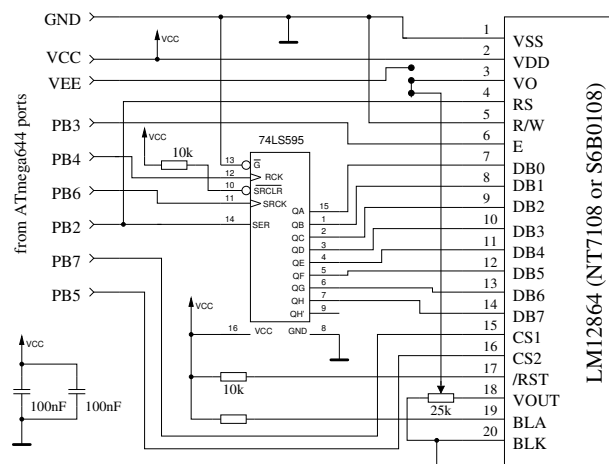

(б) при использовании 74ХЦТ595

Рис. 2.16. Подключение дисплея с контроллером НТ7108 к АТмега644/1284

2.6 Шема с использованием АТмега1280 или Ардуино Мега

Тестер может быть создан с использованием микроконтроллера АТмега1280 или АТмега2560, а также построен на базе Ардуино Мега. Шема показана на рисунке 2.17. Назначения контактов Ардуино для подключения дисплея указаны зеленым цветом. Компоненты, показанные красным цветом, не обязательны для правильной работы Тестера. Контроллер АТмега2560 имеет большое количество портов, но только один порт имеет функции, необходимые для обеих методик измерения частоты. Порт должен быть одновременно таймером/счетчиком для подсчета внешних импульсов и поддерживать внешнее прерывание при изменении уровня сигнала. Этими функциями обладает только один порт ПЕ6 (Т3/ИНТ6). На остальных портах таймеров/счетчиков ПД7 (Т0), ПД6 (Т1), ПХ7 (Т4) и ПЛ2 (Т5) оцущтвует внешнее прерывание. К сожалению, порт ПЕ6 не подключен к ленточному гнезду Ардуино. Порт ПЕ5 (вывод 7) подключен к контакту 3 разъема ШИМ и перемычкой может быть соединен с портом ПЕ6 (вывод 8) АТмега2560.

Выходной сигнал генератора частоты можно получить на порту ПБ6 (ОТБ). Это порт подключен к контакту 12 разъема ШИМ. ИСП-разъем не требуется, так как программа может быть установлена при помощи загрузчика USB Ардуино Мега. С использованием загрузчика есть небольшая задержка запуска программы.

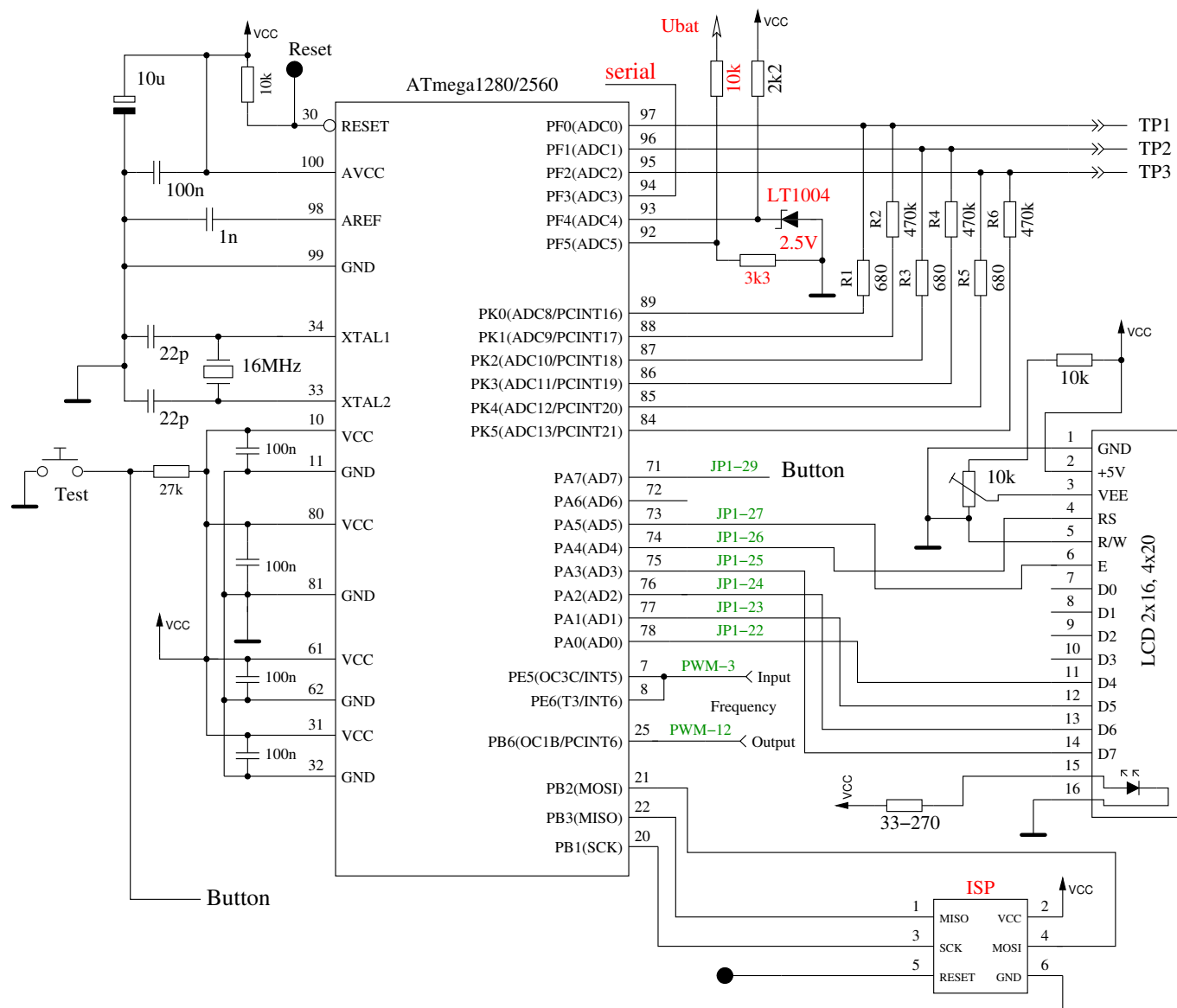


Рис. 2.17. Шема Тестера с использованием АТмега1280, АТмега2560 или Ардуино Мега

Конечно, Вы можете подключить все поддерживаемые дисплеи и к АТмега1280 или АТмега2560 в соответствии с таблицей 2.9.

Порт	Символь- ный ЛЦД	СТ7565 СПИ	СТ7920 сериял	НТ7108 сериял	ССТБ306 И ² Ц	Дополнительные функции
ПА0	ЛЦД-Д4	ЛЦД-РЕСТ	ЛЦД-РЕСЕТ	ХЦ595-РЦК		
ПА1	ЛЦД-Д5	ЛЦД-РС		ЛЦД-ЦС2		2 канал энкодера
ПА2	ЛЦД-Д6	ЛЦД-СЦЛК		ХТ64-ЦЛК		
ПА3	ЛЦД-Д7	ЛЦД-СИ		ЛЦД-ЦС1		1 канал энкодера
ПА4	ЛЦД-РС		ЛЦД-Б0	ЛЦД-РС ХТ64-СЕР	ЛЦД-СДА	
ПА5	ЛЦД-Е	(ЛЦД-ЦЕ)	ЛЦД-ЕН	ЛЦД-ЕН	ЛЦД-СЦЛ	
ПА7	кнопка					

Таблица 2.9. Подключение различных дисплеев к АТмега1280/2560

2.7 Китайские клоны с символьным дисплеем

По имеющейся у меня информации, Тестер с символьным индикатором выпускают в Китае в двух версиях. Первая модель первого дизайна от Маркус Ф. без порта ИСП. АТмега8 помещен в панельку, поэтому, Вы можете заменить его на АТмега168 или АТмега328. Для этой версии Вы должны рассмотреть все пункты раздела 2.4. Для лучшей стабилизации напряжения питания дополнительный керамический конденсатор на 100 nF должен быть установлен поблизости ВЦЦ-ГНД и выводов АВЦЦ-ГНД АТмега. Потому, что в тестере ощущается разъем ИСП, Вы должны его смонтировать или использовать для программирования АТмега программатор с внешним разъемом. Кроме того, Вы должны иметь в виду, что, если Вы устанавливаете кварц на 8 MHz , то у Вашего внешнего программатора ИСП должна быть частота синхронизации или кварц для программирования.

Вторая версия Тестера с элементами СМД. Там установлен АТмега168 в СМД корпусе 32ТЧФП. К счастью, установлен разъем ИСП с 10 контактами для программирования. Я проанализировал версию платы «2.1 2012/11/06». Нашел одну ошибку - элемент «Т»: установлен стабилитрон, а должен быть точный ИОН на $2,5\text{ V}$. Стабилитрон необходимо удалить, а на его место установить ИОН ЛМ4040АИЗ2.5 или ЛТ1004ЦЗ-2.5. Недостающее опорное напряжение учитываеца программным обеспечением даже, если ИОН не установлен. Мой образец был поставлен с программным обеспечением версии 1.02к. Разъем ИСП с 10 контактами не был установлен, и я изготовил переходник от ИСП6 к ИСБ0. У моего программатора цепь ГНД подведена к контакту 10, а на плате цепь ГНД подведена к контактам 4 и 6 ИСП. Маркировка АТмега168 была стёрта, и не было никакой документации. Фьюзы блокировки АТмега были установлены таким образом, что бы считывание памяти было невозможно. Но установить программное обеспечение версии 1.05к удалось без проблем. У другого пользователя есть проблемы с программным обеспечением той же самой версии 1.05к. У этого пользователя китайская плата «2.2 2012/11/26». Программное обеспечение начинает работать, если установить дополнительный керамический конденсатор 100 nF между выводами АВЦЦ (вывод 18) и ГНД (вывод 21) АТмега. Программное обеспечение версии 1.05к использует режим сна АТмега в течение времени ожидания измерения. По этой причине ток потребления изменяеца часто и регулятор напряжения нагружаеца больше. Далее я заметил, что напряжение ВЦЦ заблокировано керамическим конденсатором 100 nF и электролитическим конденсатором $220\text{ }\mu\text{F}$ поблизости от 78Л05. Входное напряжение 9 V заблокировано теми же самыми конденсаторами, но не на входе стабилизатора, а в эмиттере П-Н-П-транзистора (параллельно батарее). Дорожка от АТмега168 до испытательного порта настолько тонкая, что сопротивление $100\text{ m}\Omega$ не сможет быть измерено. Это будет причиной

измерения сопротивления минимум $0,3\ \Omega$ для двух соединённых выводов. При измерении ЕСП эту величину обычно можно скомпенсировать. Программное обеспечение, начиная с версии 1.07к, учитывает это смещение для того, чтобы измерять резисторы сопротивлением ниже $10\ \Omega$.

2.8 Китайские клоны с графическим дисплеем

Новые сборки тестера, как, например, версия от Фиш8840 используют 128ш64 точки графический дисплей. Эта версия использует модифицированную логику управления питанием и кнопками. Рисунок 2.18 показывает часть модифицированной шемы.

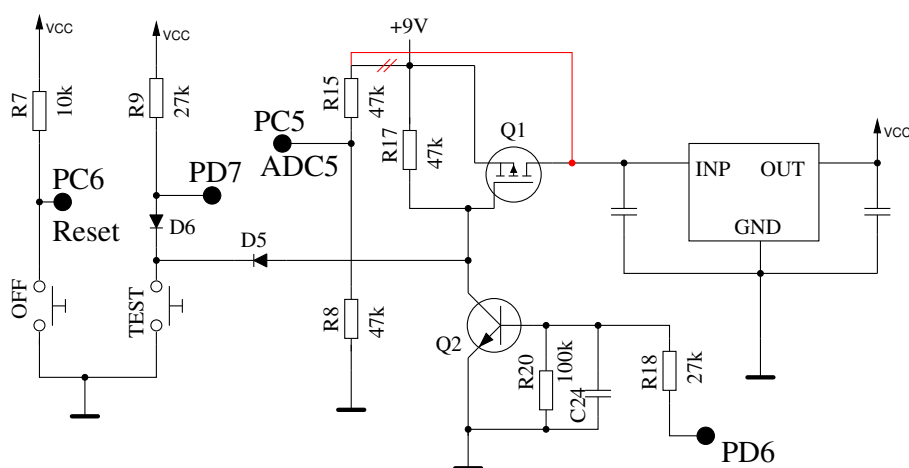


Рис. 2.18. Часть шемы версии от Фиш8840

Как Вы можете видеть, вместо исходного коэффициента делителя, соотношение сопротивлений резисторов в цепи измерения напряжения батареи, R8 и R15 выбрано 2:1. Кроме того, резистор R15 соединен непосредственно с батареей, что приводит к потреблению энергии в выключенном состоянии. Резистор R15 должен быть подключен к стоку Ч1 или на вход регулятора напряжения для предотвращения ненужного расхода энергии батареи. Соответствующие изменения в печатной плате изображены на рисунке 2.19. Резистор R15 соединён от дорожки, идущей от R17 к Д5 и при помощи эмалированной проволоки подсоединён к стоку Ч1.


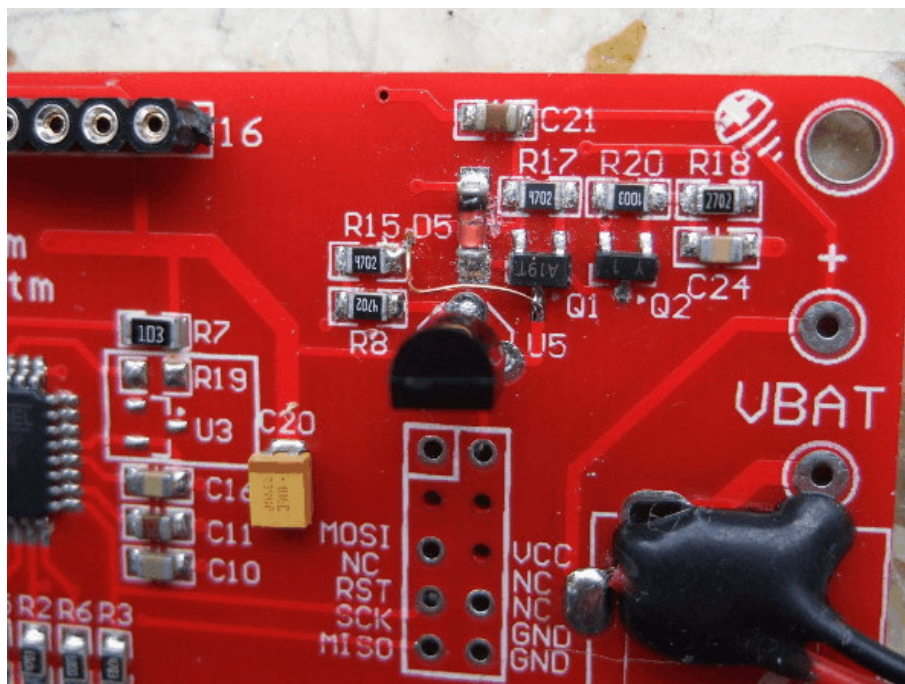



Рис. 2.19. Вариант изменения в печатной плате Фиш8840

Коэффициент делителя для измерения напряжения батареи должен быть задан в Макефиле (например: БАТ_НУМЕРАТОР166) после внесения изменений в оригинальное программное обеспечение.

Для адаптации рабочего напряжения к напряжению контроллера дисплея, модуль дисплея тестера Фиш8840 оснащен регулятором напряжения 3,3 В. Уровень логических сигналов от АТмега – 5 В. Для адаптации уровня логических сигналов АТмега к уровню сигналов контроллера дисплея рекомендуется адаптер, изображенный на рисунке 2.20. Сигнальные линии четырех данных оснащены четырьмя резисторами 2,7 кΩ подсоединёнными последовательно для каждого сигнала на небольшой макетной плате. Для подсоединения платы дисплея к плате тестера Фиш8840, в этом случае, необходимо использовать более длинные или дополнительные межплатные дистанцирующие стойки.

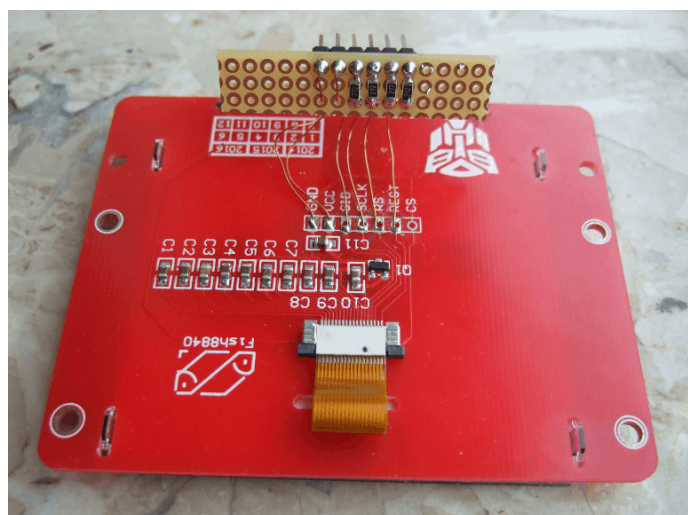

(а) Вид дисплея с адаптером

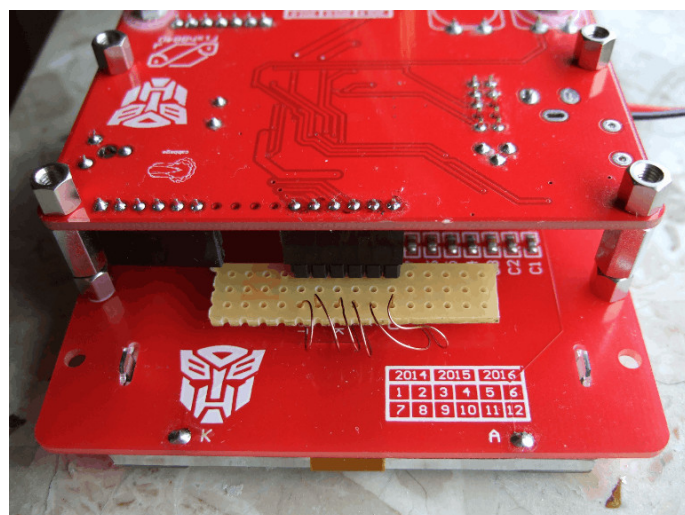

(б) Полностью собранный Тестер

Рис. 2.20. Адаптер для коррекции подключения дисплея

Вместо приведенной выше модификации, Вы можете также использовать специальный режим вывода сигналов 4 SPI АТмега, задав опцию в макефиле ЛЦД_СПИ_ОПЕН_ЦОЛ. С помощью

этой опции, выходы не достигают уровня ВЦЦ, так как во время выхода высокого уровня подключающая «подтягивающие резисторы» на весь период высокого уровня. Если опция ПУЛЛУП_ДИС задана, то необходимо установить дополнительный внешний резистор для сигнала «РЕСЕТ» (ПД0). Поскольку сигналы данных никогда не достигают уровня ВЦЦ, уровень 3,3 V контроллера дисплея не будет превышен. В моей версии тестера Фиш8840, все сигналы дисплея подключены напрямую к разъему дисплея. Таким образом, Вы можете подготовить печатную плату для подключения символьного дисплея, если на ней установлен ответный разъем и потенциометр для регулировки уровня контрастности. Однако контакт 15 для подсветки подключается непосредственно к ВЦЦ Тестера. Если Вы подключаете дисплей по такой шеме, Вы должны проверить, наличие ограничительного резистора подсветки на плате модуля дисплея. Конечно, Вы должны скомпилировать программное обеспечение для такого подключения дисплея. Такая аппаратная доработка проверена для платы Фиш8840.

Все попытки изменить программное обеспечение Вы делаете на свой страх и риск. Никаких гарантий не может быть дано по поддержанию новых версий. К сожалению, исходная китайская микропрограмма не может быть сохранена из-за установленных битов защиты АТмега328. Так что нет способа вернуть прибор в исходное состояние.

Дополнительная версия с графическим дисплеем ЩЕИ_М8 печатной платы изображена на рисунке 2.21. Эта сборка использует аккумулятор ЛиИон АА размера в качестве источника питания, который может быть заряжен от микро USB разъема. Эксплуатировать Тестер можно также без аккумулятора, при питании только от USB.



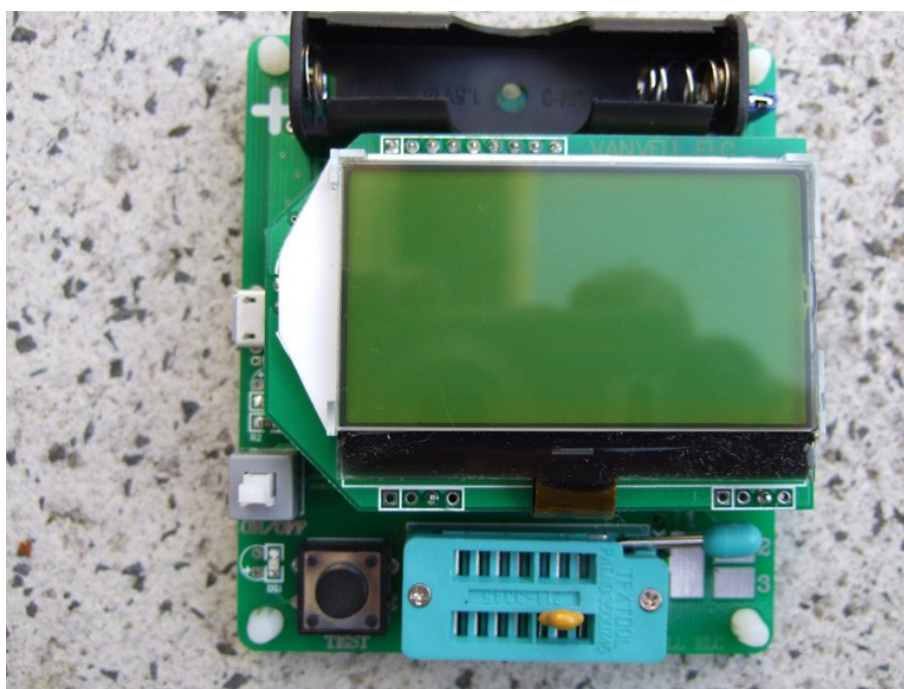


Рис. 2.21. Китайский клон ЩЕИ_М8

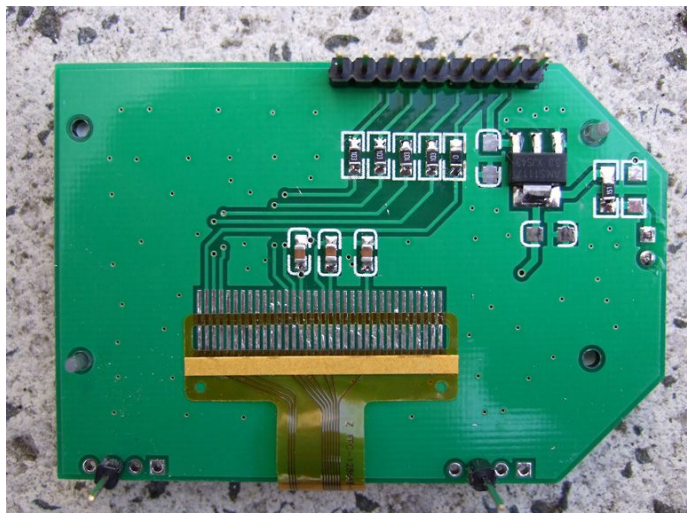Отрадно, что сигнальные линии дисплея (на плате адаптера) оснащены резисторами, включёнными последовательно. Вы можете увидеть резисторы на рисунке 2.22 слева. Таким образом, Вы не должны бояться, что 5 V сигналы АТмега могут вызвать чрезмерное увеличение предельного логического уровня 3,3 V контроллера дисплея.



(а) Плата адаптера дисплея

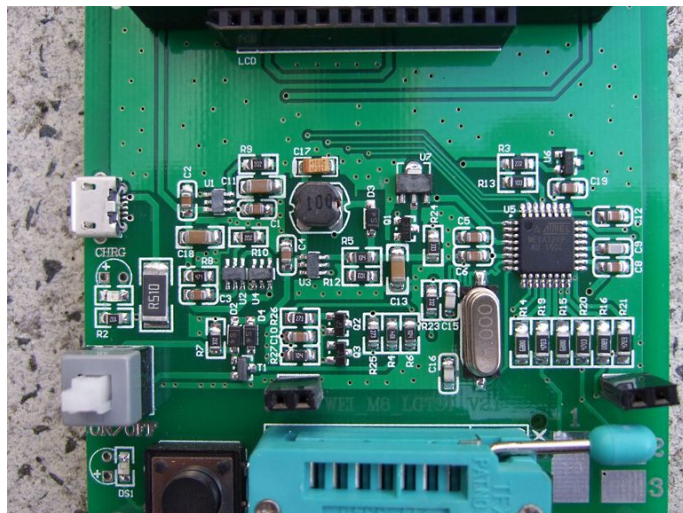

(б) Основная плата

Рис. 2.22. Тестер ЩЕИ_М8 в разобранном виде

При обновлении до версии 1.12к обнаружены некоторые проблемы. Если установить Ештендед Фусе 0ш04 (0шФЦ), как рекомендуя, некоторые измерения вызывали сброс процессора из-за короткого провала напряжения «Брошн Оут». Я добавил дополнительный керамический конденсатор $4.7 \mu F$ по входу регулятора напряжения и $10 \mu F$ керамический конденсатор на выходе (ВЦЦ) регулятора. И до, и после обновления я заметил, что в биполярных транзисторах, на этой плате, определяюща дифференциальный ток коллектора (ИЦЕО или ИЦЕс) около $1 \mu A$. После замены неизвестного ЛДО регулятора напряжения на МЦБ702-5002 этот эффект исчез. Рисунок 2.23 показывает измененную печатную плату с конденсаторами и регулятором МЦБ702, установленными навесным монтажом. Если Вы не желаете прислушиваться к совету, Вы должны установить Ештендед Фусе 0ш07 (0шФФ) для поддержания бесперебойной работы. С этой настройкой кратковременные провалы не будут обнаружены.


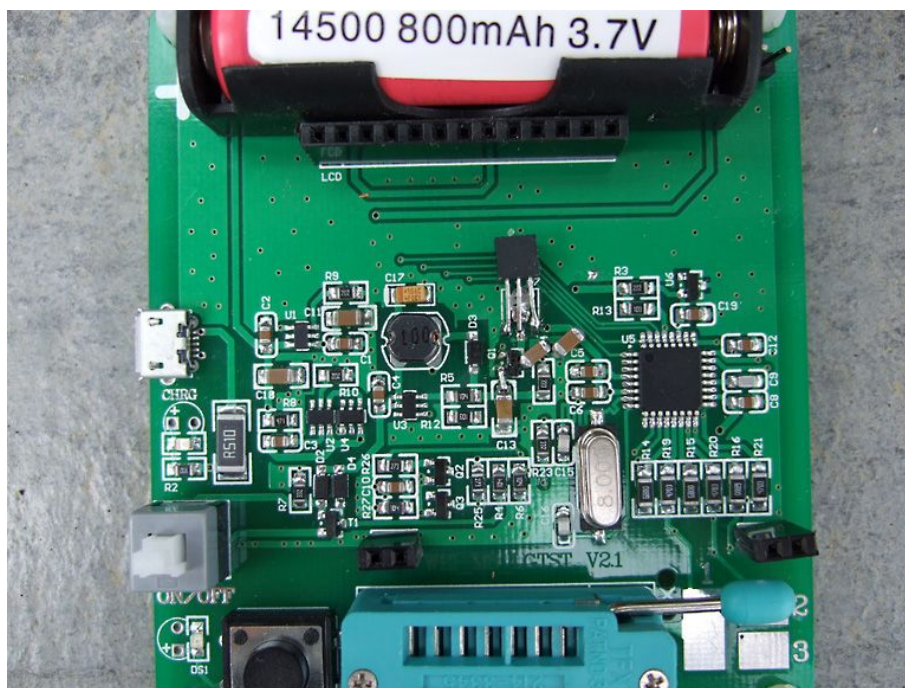


Рис. 2.23. Тестер ЩЕИ_М8 после модификации

Дополнительная китайская версия с графическим дисплеем – тестер «ЛЦД-Т4» на печатной

плате с жёлтой маской. Я снял дисплей для замены программного обеспечения на новую версию. На правом рисунке 2.24 Вы можете увидеть в правом верхнем углу отверстия для установки ИСП разъёма с правильной разводкой для 6-ти контактного подключения программатора. Для программирования АТмега я не устанавливал штыревой разъём. Я только вставил штыревой разъём в отверстия и придержал разъём шлейфа во время программирования. При таком способе штыревой разъём может быть легко удален и дисплей установлен на место для возвращения первоначального вида прибора. Китайское программное обеспечение может быть заменено на версию 1.12к без каких-либо заметных проблем. Установка Ештендед Фусе 0ш04 (0шФЦ) для проверки сброса из-за короткого провала напряжения «Брошн Оут» каких либо сюрпризов не принесла.

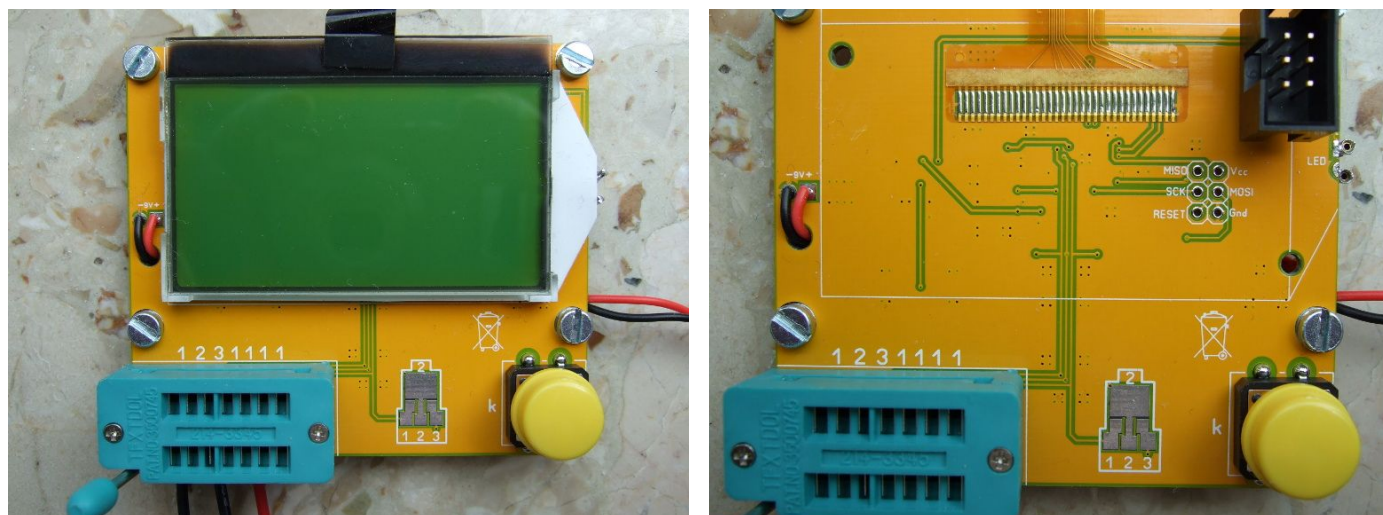

(а) В собранном виде


(б) Со снятым дисплеем

Рис. 2.24. Внешний вид Т4 тестера

Вы можете увидеть стойки 5 *mm* и обновленные кабели с зажимами измерения на фотографии задней стороны на рисунке 2.25. Поскольку сигналы данных для графического контроллера дисплея не имеют преобразователя логических уровней (5 V -> 3.3 V), рекомендуя установить опцию ЛЦД_СПИ_ОПЕН_ЦОЛ. В связи с тем, что плата не может быть легко модернизирована «пулл-уп» резисторы могут быть использованы путем отключения опции ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ в макефиле. Эта плата являясь меньше практичной для последних расширений, а также замену дисплея трудно реализовать.



(а) Сторона компонентов

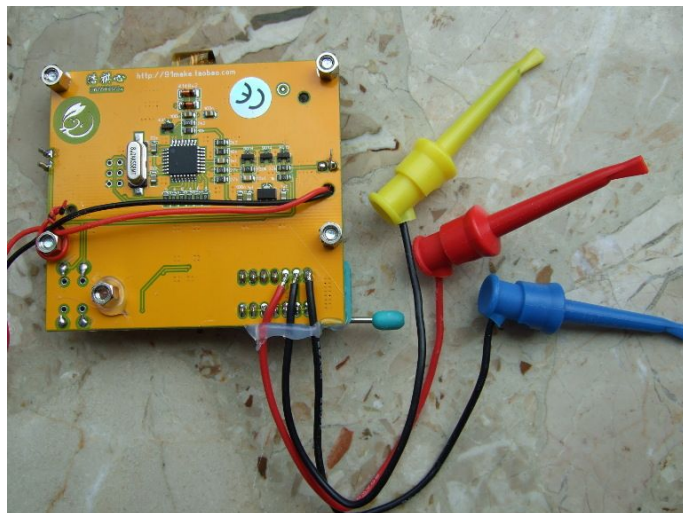


(б) С кабелями измерения

Рис. 2.25. Обратная сторона Т4 тестера


Еще одна версия китайского клона с графическим дисплеем имеет название «ГМ328». В этой версии адаптер графического индикатора подключен через 16-пиновый разъем к основной плате. Порт ПД5 АТмега подключен через вывод 6 разъема на ЦЕ (Чип Енабле) вход графического контроллера. Сигнал СЕ также подключен к 0 V (ГНД) на плате адаптера. Результатом такого подключения будет короткое замыкание в случае переключения порта ПД5 АТмега на выход 5 V. В новых версиях программного обеспечения выводился сигнал ЦЕ, даже если он не являлся необходимым. Для правильной работы «ГМ328» тестера с новыми версиями, Вы должны оцоединить сигнал ЦЕ (порт ПД5 АТмега) от вывода 6 в разъеме графического адаптера.

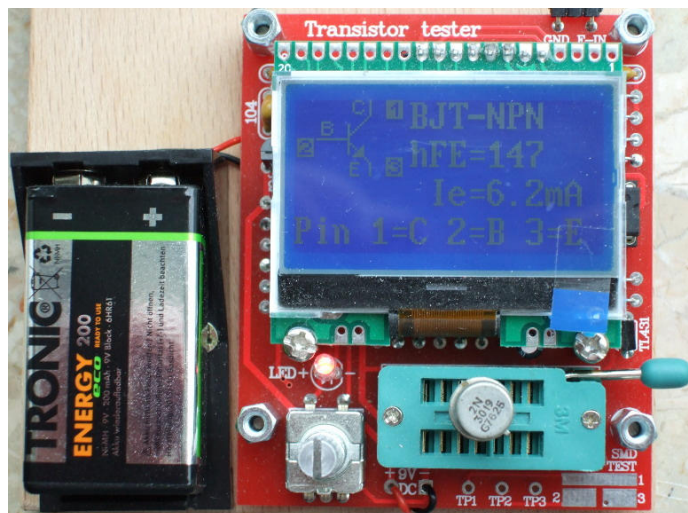2.9 Китайские наборы с графическими дисплеями

Появились две новые версии набора с графическим дисплеем и поворотным энкодером. Первый набор использует дисплей с контроллером СТ7565 или совместимым (128x64 пикселей). В дополнение к поворотному энкодеру, предусмотрен вход для измерения частоты. Для тестовых площадок используется 14-контактный разъем Тештоол, три контакта под пайку терминалов для подключения кабелей и тестовые площадки для теста деталей СМД. На фотографии 2.26 показан смонтированный прибор. Один из двух нагрузочных конденсаторов кварца 22 pF заменен триммером. Триммером можно подстроить частоту генерации кварца для повышения точности в режиме частотомера и генератора.




(а) смонтированный вид

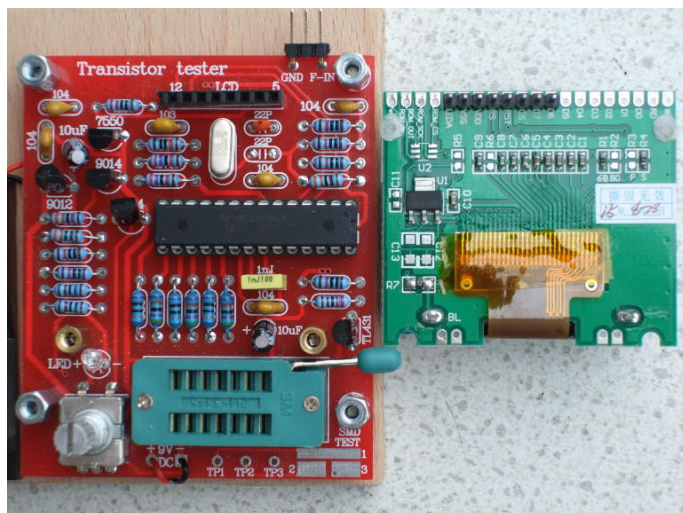


(б) со снятым дисплеем

Рис. 2.26. Собранный набор с дисплеем 128х64 пикселей

Позже появился набор, который использует цветной дисплей с контроллером СТ7735 (160ш128 пикселей), дополнительно оснащен входом для измерения напряжения и выходом для генератора частот. Но выход генератора не буферизирован, он просто подключен параллельно к контакту TP2. Вольтметр может измерять положительное постоянное напряжение до 50 В. Преобразователь напряжения ДЦ-ДЦ для измерения стабилитронов не предусмотрен. На фотографиях 2.27 показан этот собранный набор. Кроме того, в этой версии один нагрузочный конденсатор кварца 22 pF заменен триммером (зеленого цвета).

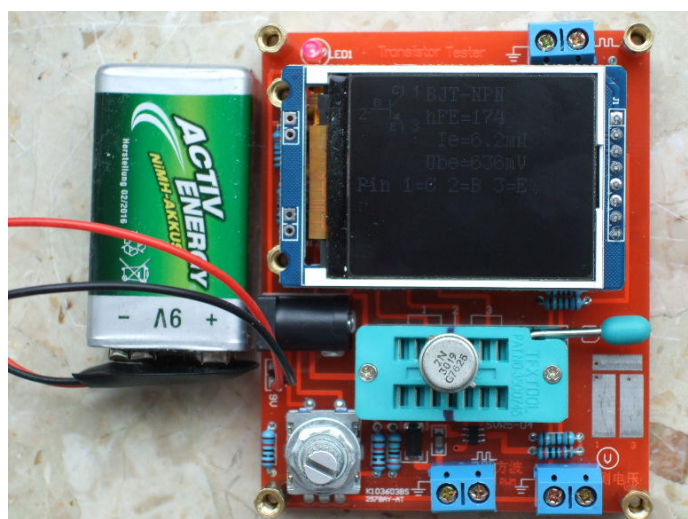

(а) смонтированный вид

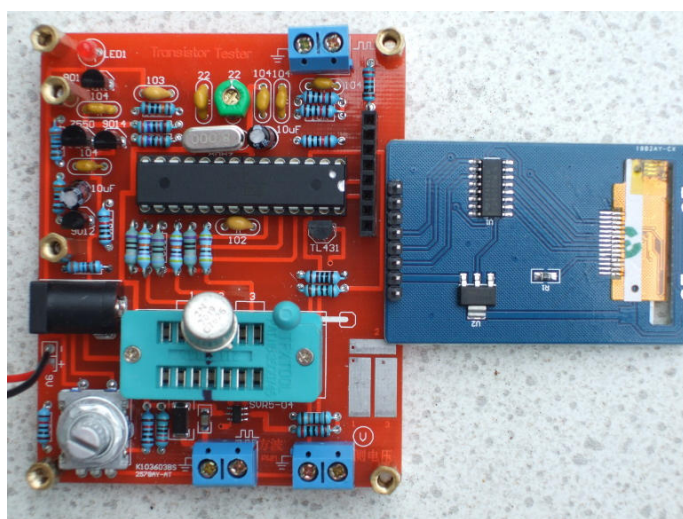

(б) со снятым дисплеем

Рис. 2.27. Собранный набор с цветным 160ш128 пикселей дисплеем

Оба набора используют АТмега328П в ДИП корпусе с установкой в панельку и не оснащены разъемом ИСП для обновления более новыми версиями программного обеспечения. Первый комплект использует только выводные компоненты для монтажа печатной платы. Я получил результат измерения резисторов 680 Ω и 470 $k\Omega$ с допуском 0.1% в этом китайском комплекте. Также в набор добавлен конденсатор 220 nF для калибровки. Комплект с цветным дисплеем оснащён разъемом для подключения внешнего источника питания постоянного тока вместо 9 В батареи. Некоторые СМД компоненты были смонтированы на основной плате, так что собрать тестер из этого набора не сложная задача. Небольшой недостаток версии с цветным дисплеем

— скорость вывода на экран. Особенно это заметно при перемещении по пунктам меню. В любом случае, цветной дисплей имеет большее разрешение, что позволяет отобразить больше информации сразу.

Оба набора используют стабилизатор напряжения 3.3 V для питания контроллера дисплея на плате индикатора. Только контактный разъем должен быть припаян на печатной плате дисплея. В цветной версии набора используется буфер ЦД4050, для адаптации логических уровней сигнала. Я не обнаружил каких-либо элементов для адаптации уровней сигнала на плате с дисплеем СТ7565. Вероятно, выбранная версия контроллера допускает уровни сигнала 5 V с АТмега328. Я не обнаружил защитные диоды на входе сигналов со стороны питания 3.3 V для данного типа контроллера.

2.10 Унд еин Тестер вон Хиланд мит М644

Диесес Начбау базиерт ауф дем Счалтплан вон Ницк Л. аус дер Украине сиехе Аббилдунг 2.15 ауф дер Сеите ??.

Бедиент ширд дер Тестер мит еинем Кнопф, дер соцохл Тастер алс ауч Дрехгебер ист.

Ер биетет фолгенде Зус?тзе:

- дие Фречуензмессунг
- дер ф-Генератор
- 10-бит ПЦМ
- Импульсдрехгебер
- дие Чуарз-Мессунг
- Спаннунг унд Зехнердиоден Бестиммунг (бис фаст 50В).

Дие Платине ист мит еинем 8МХз Чуарз бест?цкт. Бессер щ?ре щохл еин 16МХз Чуарз, щобеи дие Начр?стунг еинес Триммерс (генауре Фречуенз) счщиериг ист.

Дие Kontakte ф?р дие ИСП-Считителле синд ауф еине 6-пол Лочреихе унтерхалб дем стецкбарен Дисплаы-Модул хераусгеф?хрт дие фолгенд белегт ист:

вон линкс нач речц: 1 -Ресет; 2 -СЦК; 3 -МИСО; 4 -МОСИ; 5 -Ѓ5В; 6 -ГНД.

Ум ден Тестер, актуалисиерен зу к?ннен, бен?тигт ман еин ангепасстес Кабел, дер ман релатив еинфач селбст ерстеллен канн.

Бей дер Ауслиеферунг ист дер Нуллкафт-Тесцоцкел ?бер Бучсенлеистен мит дер Платине вербунден.

Бей дем уnten абгебилдетен Тестер шурде дер Соцкел директ ангел?тет унд дие хиермит геспарте Бучсенлеисте ауф еин ворханденес Флачбандкабел мит Пфостенстецкер ангел?тет унд мит Счруммпфсчлауч фишиерт.



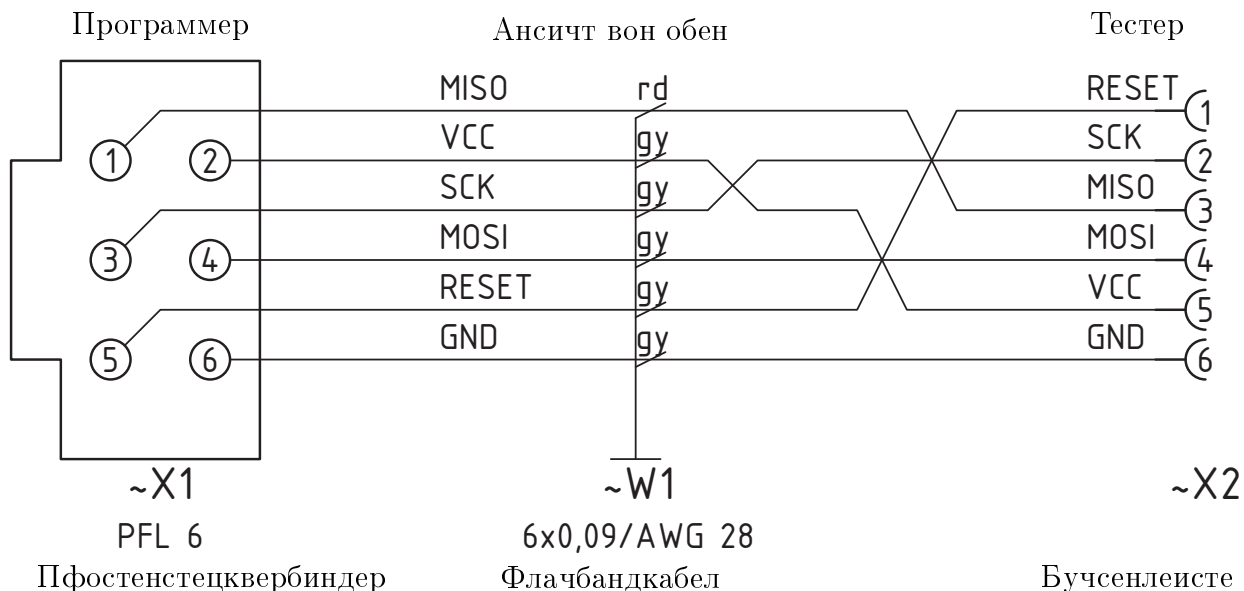


Рис. 2.28. Кабел ф?р дие Программиерунг

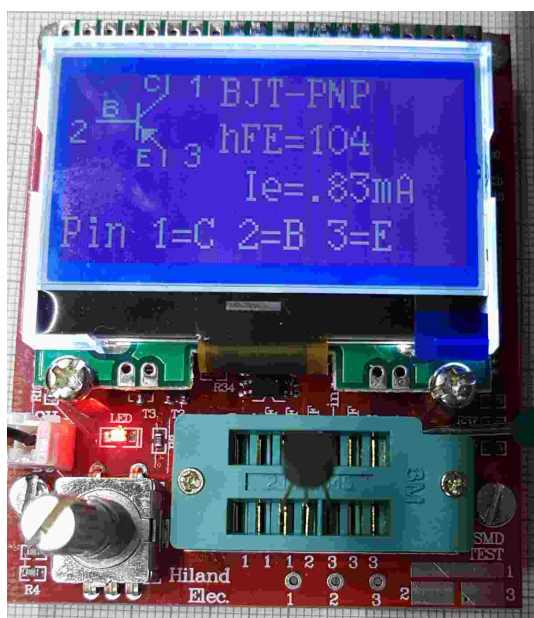

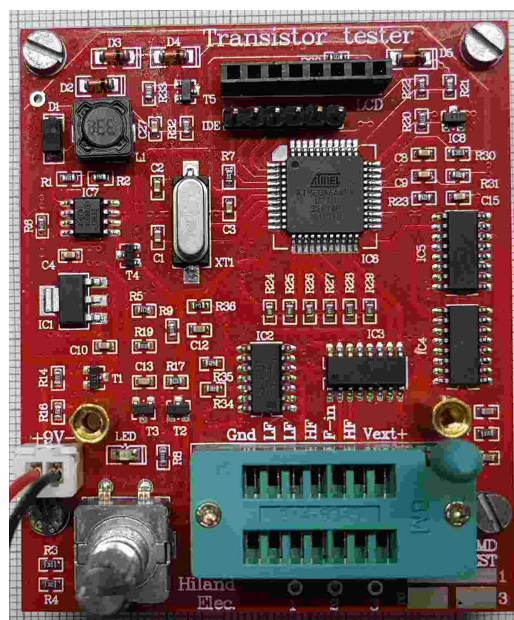(а) унтен ТЪ бис ТПЗ ф?р
Баутеилебестимунг



(б) обен Пинс ф?р Аусцахлмен? унд дие ИДЕ

Рис. 2.29. Хиланд Тестер мит Тесцоцкел унд 128ш64 Пишел Дисплаы

Дие Тестпорц ТЪ, ТЪ унд ТПЗ шерден ф?р дие автоматисче Баутеилеркеннунг бенутзт унд синд ауф дер Платине мит ден Зифферн 1,1,1; 2; 3,3,3 гекеннзеичнет.

Дие глеиче Безеичнунг бефиндет сич ауф дем СМД Тестфелд унд ес бетехт ауч еине М?гличкеит, еигене Тест Кабел анзул?тен.

Дер Тестпорт ТЪ щирд ауч ф?р дие Аусгабе дер Сондерфункцион „ф-Генератор” бенутзт. Дие мит ЛФ безеичнетен Пинс синд ф?р дие Мессунг вон Чуарзен мит ниедригер Ресонанзфречуенз воргесехен,

унд дие мит ХФ безеичнетен Пинс синд ф?р Чуарзе мит хохер Ресонанзфречуенз бестиммт.

Дер Пин Ф-ин щирд зусаммен мит Гнд ф?р дие Сондерфункцион Фречуенз бенутзт. Унд дер Пин ВештЪ щирд генаусо мит Гнд ф?р дие СпаннунгсMESSUNГ

унд дие Зенердиоденмессунг бенутзт.

Глава 3

Инструкция пользователя

3.1 Проведение измерений

Использовать Тестер просто, но требующая некоторые пояснения. В большинстве случаев провода с «крокодилами» подключающая к испытательным портам разъемами. Также могут быть подключены гнезда для транзисторов. В любом случае Вы можете подключаться тремя выводами к трем испытательным портам в любой последовательности. Если у элемента есть только два вывода, Вы можете подключиться к любым двум испытательным портам. Обычно полярность элемента не важна, Вы можете подключать выводы электролитических конденсаторов в любом порядке. Обычно минусовой вывод подключаеца к испытательному порту с более низким номером. Полярность непринципиальна, потому что измерительное напряжение находица между 0,3 V и 1,3 V. После подключения элемента, Вы не должны касаться его во время измерения. Если он не вставляеца в гнездо, то Вы должны прижать его через непроводящую прокладку. Вы не должны также прикасаться к изоляции проводов, связанных с испытательными портами - результаты измерения могут быть искажены. После вывода на дисплей сообщения «Тестинг...», результат измерения должен появиться, примерно, после двух секунд. При измерении ёмкости конденсатора время окончания может увеличиваться пропорционально ёмкости.

Продолжительность измерения Тестера, зависит от конфигурации программного обеспечения.

Режим однократного измерения. Если Тестер сконфигурирован для однократного измерения (ПОЩЕР_ОФФ параметр установлен), то он отключаеца автоматически, после отображения результата в течение 28 секунд. Следующее измерение можно начать в течение времени отображения или после отключения, вновь нажав кнопку **ТЕСТ**. Следующее измерение может быть сделано с тем же самым или другим элементом. Если Вы не установили электронные элементы для автоотключения, то последний результат измерения будет отображаться, пока Вы не начнете следующее измерение или не выключите питание (необходим внешний выключатель).

Режим бесконечных измерений. Этот режим являеца конфигурацией без автоотключения. Обычно эта конфигурация используеца, если не установлен транзистор автоотключения. В этом случае, параметр ПОЩЕР_ОФФ отключаеца в Макефиле. Для этого режима необходим внешний выключатель. Тестер будет повторять измерения, пока питание не будет отключено.

Режим многократных измерений. В этом режиме Тестер отключица не после одного измерения, а после заданного числа измерений. В этом случае параметру ПОЩЕР_ОФФ присваиваеца числовое значение, например 5. В стандартном режиме Тестер отключица после 5 измерений без определения элемента. Если какой-либо элемент определен тестом, Тестер отключица

после 10 измерений. Первое измерение с неизвестным элементом после серии измерений известных элементов обнулит результаты известного измерения. Также первое измерение известного элемента обнулит результат неизвестных измерений. Если элементы подключающая периодически, то этот алгоритм может привести к почти бесконечной последовательности измерений без нажатия кнопки **ТЕСТ** в начале. В этом режиме есть характерная особенность длительности отображения. Если для того, чтобы включить Тестер, кнопка **ТЕСТ** нажата коротко, то результат измерения отображающа в течение 5 секунд. Если Вы нажимаете и держите кнопку **ТЕСТ** до первого сообщения, то дальнейшие результаты измерения отображающа в течение 28 секунд. Следующее измерение можно начать ранее, если нажать кнопку **ТЕСТ** во время отображения результата.

3.2 Меню дополнительных функций для АТмега328

Если меню дополнительных функций доступно, то оно будет отображено после продолжительного ($> 500\text{ ms}$) нажатия на кнопку **ТЕСТ**. Эта функция также доступна для других микроконтроллеров с объемом флэш-памяти не меньше 32К. Выбираемые функции отображающа во второй строке дисплея в 2-х строчном ЛЦД или, как отмеченные, в третьей строке для 4-х строчных ЛЦД. В 4-х строчных ЛЦД во второй и четвертой строке отображающа предыдущий и последующий пункт меню соответственно. После длительного времени ожидания, без каких либо действий, программа выходит из меню, возвращаясь к нормальной функции транзистор тестера. При кратковременном нажатии на кнопку **ТЕСТ**, осуществляюща переход к следующему пункту меню. При длительном нажатии кнопки **ТЕСТ** выбирающа или запускающа отображаемая функция меню. После индикации последнего пункта меню «считч офф» происходит переход на первый пункт меню.

Если в Вашем тестере установлен поворотный энкодер, Вы можете вызывать меню дополнительных функций также быстрым поворотом энкодера, когда результат предыдущего теста отображающа. Функции меню можно выбрать медленным вращением энкодера в одном или другом направлении. Выбор или запуск отображаемого пункта меню осуществляюща только нажатием кнопки **ТЕСТ**. Параметры выбранной функции также могут быть выбраны медленным вращением энкодера. Быстрым поворотом энкодера осуществляюща возврат в меню дополнительных функций.

Фречуенцы (частотомер) Дополнительная функция «Фречуенцы» (частотомер) использует порт ПД4 АТмега, который также подключен к ЛЦД-дисплею. Сначала измеряюща частота. Если частота ниже 25 kHz , то дополнительно измеряюща период входного сигнала, и значение этой частоты может быть вычислено с точностью до $0,001\text{ Hz}$. Если параметр ПОЩЕР_ОФФ установлен в Макефиле, то продолжительность измерения частоты ограничена до 8 минут. Измерение частоты может быть закончено нажатием кнопки **ТЕСТ** и Тестер перейдет в меню функций.

ф-Генератор (генератор частот) Если выбрана функция «ф-Генератор» (генератор частоты), то можно сгенерировать любую частоту между 1 Hz и 2 MHz . Вы можете задавать значение генерируемой частоты только в самом старшем разряде отображаемого в строке числа. Для старших разрядов чисел частот от 1 Hz до 10 kHz значения цифр изменяюща от 0 до 9. Для старших разрядов чисел задаваемой частоты выше 100 kHz значения цифр изменяюща от 0 до 20. В первой позиции строки задания частоты отображающа символ $>$ или $<$, более продолжительное ($> 0.8\text{ c}$) нажатие кнопки **ТЕСТ** осуществляет переход к старшему разряду в задаваемой частоте. Переход к младшему разряду числа задаваемой частоты, возможен при нажатии кнопки **ТЕСТ** $> 0.8\text{ c}$ только тогда, когда

символ $<$ отображающа. Символ $<$ отображающа если в старшем разряде значение цифры равно 0 и текущая частота не ниже 1 Hz . Если выбрана частота 100 kHz или выше, то символ $>$ заменяюща на букву Р. Более продолжительное (> 2 с) нажатие кнопки **ТЕСТ** приведет к отключению генератора частоты и возврату к меню функций.

10-бит ПЦМ (10-бит ШИМ) Дополнительная функция «10-бит ПЦМ» (10-бит ШИМ) генерирует фиксированную частоту с возможностью регулировки ширины импульса на тестовом контакте ТБ. При кратковременном ($< 0,5$ с) нажатии кнопки **ТЕСТ** ширина импульса увеличивающа на 1%, с более длинным нажатием кнопки **ТЕСТ** импульс увеличивающа на 10%. Если значение превысило 99%, то 100% вычитающа из результата. При установленном параметре ПОЩЕР_ОФФ в Макефиле, генератор завершит работу после 8 минут без нажатия кнопки **ТЕСТ**. Завершить работу генератора можно так же длительным (> 1.3 с) нажатием кнопки **ТЕСТ**.

ЦБЕР~ТБ:3 Дополнительной функцией «ЦБЕР~ТБ:3» можно выбрать отдельное измерение ёмкости и ЕСР конденсаторов с помощью тестовых контактов ТБ и ТПЗ. Конденсаторы от 2 μF до 50 mF могут быть измерены. Поскольку напряжение измерения составляет лишь около 300 mV , в большинстве случаев конденсатор может быть измерен непосредственно в шеме без предварительного демонтажа. При установленном параметре ПОЩЕР_ОФФ в Макефиле, количество измерений ограничено до 250, но может быть начато немедленно снова. Серия измерений может быть завершена при длительном нажатии кнопки **ТЕСТ**.

Циклическое измерение сопротивлений Пунктом меню 1—3 запускающа циклическое измерение резисторов, подключённых к ТБ и ТПЗ. Этот режим работы будет обозначен символами [Р] справа в первой строке дисплея. Потому что метод измерения ЕСР не использующа в этом режиме, разрешение измерения резисторов меньше 10 Ω только 0.1 Ω . Если функция измерения сопротивлений настроена с дополнительным измерением индуктивности, то символы 1—3 будут отображаться в пункте меню. Тогда циклическая функция измерения сопротивлений включает проверку индуктивности для резисторов меньше 2100 Ω . В этом режиме справа в первой строке дисплея отображающа символы [РЛ]. Для резисторов меньше 10 Ω использующа тот же метод измерения что и для измерения ЕСР, если индуктивность не обнаружена. Таким образом, точность измерения резисторов меньше 10 Ω может достигать значения 0.01 Ω . Измерения повторяюща без нажатия кнопки **ТЕСТ**. При нажатии кнопки **ТЕСТ** осуществляюща выход из режима в меню. Циклический режим измерений запускающа автоматически, если резистор подключен к ТБ и ТПЗ и нажата кнопка **ТЕСТ** из основного режима измерений. Из режима циклического измерения резисторов тестер, по нажатию кнопки **ТЕСТ**, возвратица в основной режим измерений.

Циклическое измерение ёмкостей Пунктом меню 1—3 запускающа циклическое измерение ёмкости конденсаторов в ТБ и ТПЗ. Этот режим работы будет обозначен символами [Ц] справа в первой строке дисплея. В этом режиме конденсаторы от 1 pF до 100 mF могут быть измерены. Измерения повторяюща без нажатия кнопки **ТЕСТ**. При нажатии кнопки **ТЕСТ** осуществляюща выход из режима в меню. Так же, как и для резисторов, циклический режим измерений запускающа автоматически, если конденсатор подключен к ТБ и ТПЗ в основном режиме измерений. После автоматического запуска циклического измерения ёмкостей тестер, по нажатию кнопки **ТЕСТ**, возвратица в основной режим измерений.

Ротары энкодер (Энкодер) Дополнительная функция «Ротары энкодер» (поворотный энкодер) позволяет проверить энкодер. Три контакта энкодера должны быть подключены в любой последовательности к тестовым контактам перед запуском функции. После запуска функции нужно не слишком быстро повернуть ручку энкодера. Если тест завершился успешно, то во второй строке ЛЦД будет символически отображено срабатывание контактов энкодера в каналах. Тестер определяет общий вывод двух каналов. Кроме того, определяя состояние контактов при остановке. Если контакты замкнуты, то отображаемая «Ц», если разомкнуты, то отображаемая «о». Результат теста энкодера с всегда разомкнутыми контактами в фиксированных позициях отображаемая во второй строке в течении двух секунд как «1-/2-/3 о». Для такого энкодера количество фиксированных позиций соответствует количеству импульсов в каждом канале. Если будут обнаружены замкнутые контакты каналов в фиксированных позициях, то во второй строке дисплея отобразится «1—2—3 Ц» в течении двух секунд. Мне не известны поворотные энкодеры, которые имели бы замкнутые контакты в двух каналах одновременно при фиксированной позиции. Промежуточное состояние контактов каналов между фиксированными позициями также отображаемая в строке 2 в течении короткого времени ($< 0.5s$) без символов «о» или «Ц». Если Вы будете использовать энкодер для выбора в меню дополнительных функций, Вы должны установить опцию **Макефиле ШИТХ_РОТАРЫ_СШИТЧ₁₂** для энкодеров с всегда разомкнутыми контактами («о») и установить опцию **ШИТХ_РОТАРЫ_СШИТЧ₁₁** для энкодеров с разным состоянием контактов (открытым «о» или закрытым «Ц») в фиксированных позициях.

Ц(μF)-коррекция С помощью этой функции меню Вы можете изменить значение поправки измерения большой ёмкости конденсаторов. Величину этой поправки Вы можете задать параметром **Ц_X_КОРР** в Макефиле. Значения выше нуля уменьшат величину ёмкости на заданный процент, значения ниже нуля увеличат результат измерения ёмкости на заданный процент. Краткое нажатие кнопки снижает значение коррекции на 0,1 %, более длинное нажатие увеличивает значение коррекции. Очень длительное нажатие сохранит значение коррекции и осуществит выход в меню. Особенностью метода испытаний конденсаторов большой ёмкости являясь то, что конденсатор с низким качеством, как электролитический, будет измерен с завышенным результатом значения ёмкости. Конденсатор с низким качеством можно обнаружить по более высокому значению параметра **ВЛОСС**. В конденсаторах высокого качества, при тестировании, ощущает **ВЛОСС** или его значение не более 0,1 %. Для регулировки этого параметра Вы должны использовать только высококачественные конденсаторы ёмкостью больше 50 μF . Кстати, я считаю, что значение точности измерения ёмкости электролитических конденсаторов неважно потому, что значение ёмкости зависит от температуры и напряжения постоянного тока при его эксплуатации.

Селфтест (Режим самотеста) Дополнительная функция «Селфтест» (Режим самотеста) позволяет сделать полную самопроверку с калибровкой. Производица самопроверка по тестам T1 - T7 и калибровка с внешним конденсатором.

Волтаге (вольтметр) Дополнительная функция «Волтаге» (вольтметр) доступна, только если отключена функции последовательного порта или использующая АТмега с не менее чем 32 выводами (П.ЛЦЦ) и один из дополнительных портов АДЦ6 или АДЦ7 использующая для измерения. Так как к порту ПЦЗ (или АДЦ6/7) АТмега подключен делитель 10:1, то максимальное внешнее напряжение может быть не более 50 V. Установленный ДЦ-ДЦ преобразователь для теста стабилитронов может быть включен при нажатии кнопки **ТЕСТ**. Таким образом, стабилитроны тоже могут быть измерены. При установленном параметре **ПОЩЕР_ОФФ** в Макефиле и без нажатия кнопки **ТЕСТ** продолжительность

измерения ограничена до 4 минут. Измерение может быть закончено также очень длительным (> 4 с) нажатием кнопки **ТЕСТ**.

Цонтраст (контрастность) Этой функцией можно выбрать уровень контраста для графических дисплеев с контроллерами которые поддерживают программную регулировку контраста. Значение может быть уменьшено при очень коротком нажатии кнопки **ТЕСТ** или поворотом влево энкодера. Длительным нажатием кнопки **ТЕСТ** (> 0,4 с) или поворотом вправо энкодера можно увеличить уровень. Выход и запоминание выбранного значения в энергонезависимой памяти ЕЕПРОМ осуществляются очень длительным нажатием кнопки **ТЕСТ** (> 1.3 с).

БацкЦолор (цвет фона) Для возможности выбора цвета фона в цветных дисплеях этот пункт меню необходимо активировать с помощью опции ЛЦД_ЧАНГЕ_ЦОЛОР в макефиле. Должен быть установлен энкодер. Вы можете выбрать красный, зеленый и синий цвет при более длительном удержании кнопки. Интенсивность выбранного цвета, отмеченного значком » в колонке 1, может быть изменена путем поворота энкодера.

ФронтЦолор (цвет выводимой информации) Для возможности выбора цвета выводимого шрифта и символов в цветных дисплеях этот пункт меню необходимо активировать с помощью опции ЛЦД_ЧАНГЕ_ЦОЛОР в макефиле. Должен быть установлен энкодер. Вы можете выбрать красный, зеленый и синий цвет при более длительном удержании кнопки. Интенсивность выбранного цвета, отмеченного значком » в колонке 1, может быть изменена путем поворота энкодера.

Шощ дата (Информация о ТТ) Функция «Шощ дата» (Информация о ТТ), кроме номера версии программного обеспечения, показывает данные калибровки. Нулевое сопротивление (R0) между тестовыми площадками 1: 3, 2: 3 и 1: 2, соответственно. Кроме того, отображает сопротивление выходов портов по отношению к (5 V) напряжению питания (РиХи) и по отношению к (0 V) ГНД (РиЛо). Так же показывает значения нулевой ёмкости (Ц0) во всех комбинациях тестовых площадок (1: 3, 2: 3, 1: 2 и 3: 1, 3: 2 2: 1). Затем отображающая значения коррекции для компаратора (РЕФ_Ц) и для опорного напряжения (РЕФ_Р). Для графических дисплеев, также будут показаны все применяемые иконки и символы используемого шрифта. Каждая страница отображаемая в течение 15 секунд, но, Вы можете выбрать следующую страницу нажатием кнопки **ТЕСТ** или поворотом энкодера вправо. Поворотом энкодера влево, Вы можете посмотреть последнюю страницу или вернувшись на предыдущую страницу.

Сщитч офф Дополнительная функция «Сщитч офф» позволяет выключить Тестер немедленно.

Трансисстор (тестер транзисторов) Конечно, Вы также можете выбрать функцию «Трансисстор» (тестер транзисторов), чтобы вернуться к нормальному режиму измерений Тестера.

При установленном параметре ПОЩЕР_ОФФ в Макефиле, все дополнительные функции ограничены во времени, чтобы предотвратить разряд батареи.

3.3 Самопроверка и калибровка

Если программное обеспечение конфигурируеца с функцией самопроверки, то самопроверка может быть запущена при соединении всех трёх испытательных портов вместе и нажатии кнопки **ТЕСТ**. Чтобы начать самопроверку необходимо в течение 2-х секунд повторно нажать кнопку **ТЕСТ**, иначе Тестер продолжит нормальные измерения.

Если самопроверка запущена, то будут проведены все тесты самопроверки, представленные в главе 5.5.

Если тестер сконфигурирован с активированным меню дополнительных функций (опция ЩИТХ_МЕНУ), полная самопроверка, тест Т1 - Т7, выполняюща только при выборе функции «Селфтест» из меню дополнительных функций. Кроме того, при каждом вызове функции из меню, производица калибровка с внешним конденсатором. В противном случае эта часть калибровки делаеца только первый раз. Таким образом, автоматическую калибровку можно осуществить быстрее.

Повторения тестов самопроверки можно избежать, если нажать и удерживать кнопку **ТЕСТ**. Таким образом, Вы можете пропустить не интересующие Вас тесты самопроверки, и наблюдать интересующие Вас тесты самопроверки, отпуская кнопку **ТЕСТ**. Тест 4 закончица автоматически, если Вы разъедините все три испытательных порта (удалите «закоротку»).

Если в Макефиле выбрана функция АУТО_ЦАЛ, в режиме самопроверки будет откалибровано смещение нуля для измерения ёмкости. Для задачи калибровки важно, что бы «закоротка» между тремя испытательными портами была удалена во время теста 4. Во время калибровки (после теста 6), Вы не должны прикасаться ни к одному из испытательных портов или подключенных кабелей. Шупы должны быть теми же самыми, которые будут использоваться для дальнейших измерений. Иначе смещение нуля для измерения ёмкости не будет правильно скомпенсировано. Величина внутреннего сопротивления порта определяеца в начале каждого измерения с этой опцией.

Если Вы выбрали функцию сэмплингАДЦ в Макефиле опцией «ЩИТХ_СэмплингАДЦ 1 1», два специальных шага включающа в калибровочную процедуру. После измерения нулевых значений ёмкости, также проводица измерение нулевых значений ёмкости для функции сэмплингАДЦ (Ц0смп). В последнем шаге калибровки требуеца установка конденсатора в тестовые контакты ТП 1 и ТП 3 для дальнейшего теста катушек с малой индуктивностью 1—II—3 10-30нФ[Л]. Значение ёмкости этого конденсатора должно быть между 10 nF и 30 nF , для получения резонансной частоты при последующем испытании индуктивностей менее чем 2 mH с параллельным подключением в контур этого же конденсатора. Для теста катушек с более чем 2 mH индуктивностью обычный метод измерения должен дать достаточную точность. Использовать параллельное соединение конденсатора для этого метода измерения не эффективно.

После измерения нулевых значений ёмкости потребуеца высококачественный конденсатор с любым значением между 100 nF и 20 μF . Когда на дисплее отобразица текст 1—II—3 >100нФ, Вы должны подсоединить к испытательным выводам ТП 1 и ТП 3 подготовленный конденсатор. Конденсатор следует подключать не раньше, чем это сообщение отобразица на дисплее. С помощью этого конденсатора, будет скомпенсировано напряжение смещения аналогового компаратора, для более точного измерения ёмкости. Дополнительный выигрыш для измерений АЦП при использовании внутреннего ИОН, с тем же самым конденсатором, дает применение опции АУТОСЦАЛЕ_АДЦ для получения лучших результатов измерения резисторов.

Если функция самопроверки не запрограммирована для выбора из дополнительного меню, то калибровка с внешним конденсатором производителя при первой калибровке. Калибровку с внешним конденсатором можно повторить, выбрав соответствующий пункт дополнительного меню.

Смещение нуля для измерения ЕСР будет задано выбором опции ЕСР_ЗЕРО в Макефиле. Нулевые значения ЕСР для всех трёх комбинациях выводов определяются при каждой самопроверке. Этот метод измерения ЕСР используется также при измерении величин резисторов ниже $10\ \Omega$ с разрешением $0,01\ \Omega$.

3.4 Специальные возможности использования

При включении Тестер показывает напряжение батареи питания. Если напряжение ниже предела, то после напряжения батареи отображается предупреждение. Если Вы используете 9 V аккумулятор, то его необходимо как можно скорее заменить или перезарядить. Если Вы используете Тестер с $2,5\text{ V}$ ИОН, то во второй строке в течение 1 секунды будет отображено напряжение питания в виде «ВЦЦш.шшВ».

Конденсаторы должны быть разряжены перед каждым измерением. Иначе Тестер может быть повреждён еще до того, как будет нажата кнопка **ТЕСТ**. При измерении элементов без демонтажа, оборудование должно быть полностью отключено от источника питания. Кроме того, Вы должны быть уверены, что остаточное напряжение в оборудовании ощущается. У каждого электронного оборудования внутри есть конденсаторы!

При попытке измерить малые величины резисторов, Вы должны учитывать сопротивление разъёмов и кабелей. Очень важно качество и состояние разъёмов, а также, сопротивление кабелей, используемых для измерения. То же самое надо учитывать при измерении ЕСР конденсаторов. При использовании тонкого кабеля величина ЕСР $0,02\ \Omega$ может вырасти до $0,61\ \Omega$. Если возникает необходимость в подключении испытательных щупов, то необходимо обеспечить надежное подключение или их припаять. Тогда не обязательно каждый раз делать перекалибровку для измерения конденсаторов с малыми ёмкостями, если измерения проводяся с или без измерительных щупов. Для калибровки нулевых сопротивлений это значение имеет, если измерения проводяся с подключением выводов непосредственно в разъеме тестера или на концах измерительных щупов. Только в последнем случае сопротивление кабеля и зажимов щупов будет учтено при перекалибровке. Если у Вас есть сомнения, то Вы можете проверить сопротивление замкнутых щупов при предварительной калибровке с использованием перемычек непосредственно в разъеме тестера.

Не стоит ожидать от Тестера высокой точности результатов, особенно при измерении ЕСР и индуктивности. Вы можете ознакомиться с результатами моей серии испытаний в главе 5 на странице 69.

3.5 Проблемы при определении элементов

Вы должны иметь в виду, интерпретируя результаты измерения, что шема Тестера разработана для слаботочных полупроводников. В нормальных условиях измерения измерительный ток может достигнуть приблизительно 6 mA . Мощные полупроводники часто имеют трудности с идентификацией и измерением величины ёмкости перехода из-за тока утечки. Тестер так же не может выдать достаточно тока для открывания или удержания мощных тириستоров или

симисторов. Таким образом, тиристор может быть определен как Н-П-Н транзистор или диод. Также возможно, что тиристор или симистор определяя как неизвестный элемент.

Другая проблема - идентификация полупроводников со встроенными резисторами. Например, диод база-эмиттер транзистора БУ508Д не может быть определен из-за параллельно подсоединённого внутреннего резистора на 42 Ω . Поэтому параметры транзистора также не могут быть измерены. Также есть проблема с обнаружением мощных транзисторов Дарлингтона. Часто встречающа внутренние резисторы база - эмиттер, которые усложняют идентификацию элемента при малом измерительном токе.

3.6 Измерение транзисторов Н-П-Н и П-Н-П

Для нормального измерения три вывода транзистора подключающа в любой последовательности к испытательным входам Тестера. После нажатия на кнопку **ТЕСТ** Тестер показывает в первой строке тип (Н-П-Н или П-Н-П), возможный встроенный защитный диод коллектор-эмиттер и последовательность выводов. Диодный символ показывающа в правильной полярности. Вторая строка показывает коэффициент усиления β или hFE и ток, при котором этот коэффициент определен. Если использующа шема измерения с общим эмиттером для определения hFE , то тестер отобразит ток коллектора I_c . Если использующа общий коллектор для определения коэффициента усиления, то будет показан ток эмиттера I_e . Следующие параметры выводятся последовательно друг за другом во второй строке для двухстрочных дисплеев. Для дисплеев с большим количеством строк следующие параметры выводятся до заполнения последней строки. Если для вывода всей информации строк дисплея не достаточно, то последующая информация выводятся в последней строке чрез некоторое время или, раньше, по нажатию кнопки **ТЕСТ**. Если имеюща больше параметров для отображения чем строк в дисплее, то символ Ъ отображающа в последней строке. Следующим отображающа пороговое напряжение база-эмиттер. Если возможно измерить обратный ток коллектора при разомкнутой базе I_{CE0} и обратный ток коллектора при замкнутых выводах базы и эмиттера I_{CES} то эти значения также будут отображены. Если защитный диод установлен, падение напряжения U_f будет показано, как последний параметр. В шеме с общим эмиттером у Тестера есть только два варианта, чтобы задать базовый ток:

1. Резистор на 680 Ω ограничивает базовый ток приблизительно величиной 6,1 mA . Этот ток слишком велик для маломощных транзисторов с большим значением β , потому что база насыщающа. Поскольку ток коллектора также измеряюща через резистор 680 Ω то ток коллектора не может достигнуть величины, определяемой большим значением β . Версия программного обеспечения от Маркус Ф. измеряет пороговое напряжение база-эмиттер по этой шеме ($U_{f1}...$).
2. Резистор на 470 $k\Omega$ ограничивает базовый ток величиной 9,2 μA . Версия программного обеспечения от Маркус Ф. вычисляет β по этой шеме ($x_{FE} 1...$).

Программное обеспечение Тестера измеряет величину β дополнительно по шеме с общим коллектором. На дисплей выводятся наибольшее значение из обоих методов измерений. Шема с общим коллектором имеет преимущество, т. к. базовый ток уменьшен отрицательной обратной связью, соответствующей величине β . В большинстве случаев, более точный результат измерения, может быть достигнут этим методом для мощных транзисторов с резистором на 680 Ω и для транзисторов Дарлингтона с резистором на 470 $k\Omega$. Пороговое напряжение база-эмиттер U_f теперь измеряюща при том же самом токе, что и для определения величины β . Однако, если Вы хотите узнать пороговое напряжение база-эмиттер с током измерения приблизительно 6 mA ,

то Вы должны отключить коллектор и сделать новое измерение. При этом подключении на дисплей выводица пороговое напряжение база-эмиттер при токе 6 мА . Так же на дисплей выводица ёмкость в обратном включении перехода (диода). Конечно, Вы таким же образом можете проанализировать переход (диод) база-коллектор.

В германиевых транзисторах измеряется обратный ток коллектора при разомкнутой базе I_{CE0} и обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах базы и эмиттера I_{CES} . Обратный ток коллектора отображается во второй строке индикатора перед отображением β в течение 5 секунд или до следующего нажатия на кнопку **ТЕСТ** (только для АТмега328).

При охлаждении германиевого транзистора обратный ток может уменьшиться.

3.7 Измерение JФЕТ и транзисторов Д-МОС

Поскольку структура типа JФЕТ симметрична, исток и сток этого транзистора не могут быть определены. Обычно один из параметров этого транзистора - ток транзистора с затвором, на том же самом уровне напряжения, как и исток (затвор соединен с истоком). Этот ток часто выше, чем ток, который может быть достигнут в шеме измерения с резистором на $680\ \Omega$. По этой причине резистор на $680\ \Omega$ подключен к истоку. Таким образом, с ростом тока истока на затворе получают отрицательное напряжение смещения. Тестер показывает ток истока в этой шеме и, дополнительно, напряжение смещения затвора. Таким образом, могут быть выделены различные модели. Транзисторы Д-МОС (обеднённый) измеряются тем же методом.

3.8 Измерение Е-МОС транзисторов и ИГБТ

Вы должны знать, что для обогащенных МОС транзисторов (П-Е-МОС или Н-Е-МОС) с малой величиной ёмкости затвора, измерение порогового напряжения затвора (V_{th}) является более сложным. Вы можете получить более точную величину этого напряжения, если подсоедините конденсатор величиной в несколько nF , параллельно к переходу затвор-исток. Пороговое напряжение затвора будет измерено при токе приблизительно $3,5\text{ мА}$ для П-Е-МОС и 4 мА для Н-Е-МОС. РДС или, правильнее, $R_{DS(on)}$ для Е-МОС транзисторов измеряется с напряжением затвора почти 5 В , что, вероятно, не является самым низким значением. Кроме того, сопротивление РДС определяясь при низком токе стока, что ограничивает возможность точного определения значения сопротивления. Часто в случае ИГБТ, а иногда и с улучшенными МОП-транзисторами доступных в тестере 5 В недостаточно для управления транзистором через затвор. В этом случае батарея, примерно 3 В , поможет сделать обнаружение и измерения с помощью тестера. Батарея подключаемая к затвору транзистора одним полюсом, а другой полюс батареи подключаемая к тестовому порту (ТП) вместо затвора транзистора. Если батарея подключена с правильной полярностью, напряжение батареи добавляется к управляющему напряжению тестера, и обнаружение транзистора более вероятно. Значение напряжения батареи должно быть добавлено к измеренному тестером пороговому напряжению затвора, для получения правильного итогового порогового напряжения этого компонента.

3.9 Измерение ёмкости конденсаторов

Значения ёмкости всегда вычисляются из постоянной времени по течению операции заряда конденсатора через встроенный резистор. Для небольших конденсаторов используются резисторы $470\text{ к}\Omega$ при измерении времени до достижения порогового напряжения. При тестировании

больших, ($10\ \mu F$ и более) конденсаторов оцеливающего время при зарядке импульсами с резисторами $680\ \Omega$ и вычисляющего ёмкость. Совсем небольшая величина ёмкости может быть измерена с помощью метода сапплингАДЦ. Для анализа импульс зарядки повторяющего много раз, напряжение контролируется с временным сдвигом АЦП АДЦ С`Х с использованием тактов процессора. Для полного преобразования АЦП, с другой стороны нужно 1664 циклов процессора! До 250 значений АЦП определяющего и рассчитывающего от кривой напряжения ёмкости. Если функция сапплингАДЦ была включена в Макефиле, все конденсаторы $100\ pF$ измеряются методом сапплингАДЦ (цапацитор-метр моде [Ц]). При тактовой частоте $16\ MHz$ можно получить точность до $0,01\ pF$. Процесс калибровки нулевой ёмкости представляет собой особую проблему. Метод определения ёмкости сапплингАДЦ применен всегда, когда Вы видите результат измерения ёмкости в pF . Между прочим, ёмкость переходов отдельных диодов может быть измерена с помощью этого метода. Поскольку метод может измерять ёмкость и при зарядке и при разрядке, два значения измерений ёмкости отображающего. Из-за разной ёмкости направления переходов диода, значения различающего.

3.10 Измерение индуктивности

Нормальное измерение индуктивности основано на измерении постоянной времени при росте тока. Предел обнаружения составляет около $0,01\ mH$, если сопротивление катушки ниже $24\ \Omega$. Для большего сопротивления разрешение составляет только $0,1\ mH$. Если сопротивление выше $2,1\ k\Omega$, этот метод не может быть использован для измерения индуктивности. Результаты измерений отображающего во второй строке (сопротивление и индуктивность). С помощью метода сапплингАДЦ и резонансной частоты могут быть измерены катушки с большими значениями индуктивности. Если эффект обнаружен, измеренное значение частоты и добротности Ч отображающего дополнительно в строке 3.

Метод измерения резонансной частотой может быть использован для определения значения индуктивности, если достаточно большой конденсатор с известной ёмкостью подключен параллельно малой индуктивности ($<2\ mH$).

При параллельном подключении к измеряемой индуктивности конденсатора использующего метод резонансной частоты, индуктивность нормального измерения в этом случае не отображающего, а значение сопротивления отображающего в строке 1. Для этого резонансного контура добротность Ч также вычисляющего и её значение отображающего за значением частоты, в строке 3. Этот тип измерения индуктивности можно определить по первой позиции в строке 2, за которым следует текст « иф » и далее значение предполагаемой, параллельно подключенной, ёмкости.

Значение ёмкости этого параллельного конденсатора, в настоящее время, может быть задано только ёмкостью конденсатора, который был использован во время проведения калибровки ($1\text{---}3\ 10\text{---}30\ nF(\text{Л})$).

Для дисплеев с двумя строчками, контент для третьей строки показывающего с временной задержкой в строке 2.

Глава 4

Программирование Тестера

4.1 Конфигурирование Тестера

Пакет программного обеспечения для Тестера доступен с исходными кодами. Компиляцией модулей управляют с помощью Makefile. Разработка была сделана в операционной системе Линус Убунту с ГНУ тоолчаин (gcc версия 4.5.3). Можно использовать и другие операционные системы, например, Шиндошс. Чтобы загрузить скомпилированные данные во Флаш память и память ЕЕпром программой аврдуде (версия 5.11svn) загружают Makefile и указывают «make upload». Программа аврдуде [12] доступна для операционных систем Линус и Шиндошс. Ц-компилятор ГНУ gcc также поддерживаеца программным обеспечением AVR Студии и ШинАВР [16],[17] в операционной системе Шиндошс. Вы можете запрограммировать АТмега данными (.hex и .eep) также и другими инструментами, но только моя версия Makefile автоматически загрузит правильные данные в выбранный микроконтроллер. Аврдуде загружает данные в АТмега, если Сигнатуре Битес, подключённого АТмега, идентичны выбранному. Если Вы измените Makefile, то все программное обеспечение нужно будет скомпилировать вновь, указав команду «make» или «make upload». Программное обеспечение, скомпилированное для АТмега8, не работает на АТмега168. Программное обеспечение, скомпилированное для АТмега328, не работает на АТмега168! Исключением из этого правила являеца программное обеспечение, скомпилированное для АТмега168, эти данные могут также использоваться для АТмега328 без изменений. Будьте внимательны, если Вы не используете мой Makefile.

При правильном выборе установок, мое программное обеспечение запускаеца на недоработанных аппаратных средствах от Маркус Ф. Вы должны установить ПАРТНО1М8, и **НЕ** устанавливать опции НО_АРЕФ_ЦАП и ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ. Тактовая частота может также быть установлена 8 МГц с фьюзами, указывающими, что кварц не требуеца!

Для конфигурирования программного обеспечения Вашего Тестера доступны следующие опции, определенные в Makefile.

ПАРТНО Описывает целевой микроконтроллер:

м8 1 АТмега8
м168 ор м168п 1 АТмега168
м328 ор м328п 1 АТмега328
м644 ор м644п 1 АТмега644
м1284п 1 АТмега1284
м1280 1 АТмега1280
м2560 1 АТмега2560
Пример: ПАРТНО 1 м168

ЩИТХ_МЕНУ Активируеца меню выбора функций для АТмега328. Вы сможете выбрать некоторые дополнительные функции работы прибора из меню при длительном (> 0,5 s) нажатии кнопки **ТЕСТ**.

Пример: ЦФЛАГС ы -ДЩИТХ_МЕНУ

МАШ_МЕНУ_ЛИНЕС Эта опция указывает максимальное количество строк для выбора отображаемых функций меню. Обычно количество строк выводица в соответствии с количеством строк дисплея. Поскольку пунктов меню больше чем строк доступных на дисплее, выбор циклически прокручивается. Обработка вывода на дисплей во время циклического обмена требует значительного времени, особенно для больших цветных многострочных дисплеев. Ограничивая количество строк этой опцией, время вывода во время выбора меню может быть уменьшено, что ускоряет работу. Значение для этой опции по умолчанию равно 5. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДМАШ_МЕНУ_ЛИНЕС13

ЩИТХ РОТАРЫ_СЩИТЧ Использование поворотного инкрементального энкодера в качестве опции для быстрого доступа в меню дополнительных функций (смотрите описание 2.6 в разделе Улучшения и расширения к прибору). Если количество циклов переключения контактов, за каждый оборот Вашего энкодера, соответствует количеству фиксированных позиций, Вы должны установить значение ЩИТХ РОТАРЫ_СЩИТЧ12 или 3. Если полный цикл переключения требует поворота энкодера на две фиксированные позиции, то опцию ЩИТХ РОТАРЫ_СЩИТЧ нужно установить 11. Установка опции ЩИТХ РОТАРЫ_СЩИТЧ равной 5 выбирает максимальное разрешения энкодера. Каждый цикл переключения в двух каналах дает 4 результата состояния счетчиков. Обычно этот параметр полезен только для энкодеров без фиксации. Значение опции ЩИТХ РОТАРЫ_СЩИТЧ равной 4 необходимо, если установлено две отдельные кнопки «Вверх» и «Вниз» вместо энкодера. Не используйте значение 4 если у Вас установлен энкодер! Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ РОТАРЫ_СЩИТЧ11

ЧАНГЕ РОТАРЫ_ДИРЕЦТИОН Опция позволяет программно изменить направление движения курсора при повороте энкодера. Опция ЧАНГЕ РОТАРЫ_ДИРЕЦТИОН равнозначна физической перестановке выводов каналов энкодера. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЧАНГЕ РОТАРЫ_ДИРЕЦТИОН

РОТАРЫ_2_ПИН1ПЦ Опция позволяет программно изменить назначение порта ПТ. Лучшее решение для подключения инкрементального энкодера это порт ПТ и PS. Так как первый проект использовал ПЦ вместо ПТ, то вернуться к старому варианту Вы можете, переопределив ПТ и установив следующую опцию настройки по умолчанию: ЦФЛАГС Ы1 -ДРОТАРЫ_2_ПИН1ПЦ. Для второго канала энкодера можно использовать любой свободный порт ПД указав его номер. Пример: ЦФЛАГС Ы1 - ДРОТАРЫ_2_ПИН1ПЦ

УИ_ЛАНГУАГЕ Определяет выбранный язык

В настоящее время доступны:

ЛАНГ_БРАСИЛ, ЛАНГ_ЦЗЕЧ, ЛАНГ_ДАНИШ, ЛАНГ_ДУТЧ, ЛАНГ_ЕНГЛИШ, ЛАНГ_ГЕРМАН, ЛАНГ_ХУНГАРИАН, ЛАНГ_ИТАЛИАН, ЛАНГ_ЛИТХУАНИАН, ЛАНГ_ПОЛИШ, ЛАНГ_РУССИАН, ЛАНГ_СЛОВАК, ЛАНГ_СЛОВЕНЕ, ЛАНГ_СПАНИШ и ЛАНГ_УКРАИНИАН. Русский или украинский язык требует ЛЦД-дисплей с кириллической кодировкой.

Пример: УИ_ЛАНГУАГЕ 1 ЛАНГ_РУССИАН

ЛЦД_ЦЫРИЛЛИЦ Необходима для некоторых ЛЦД-дисплеев с кодировкой для европейских или кириллических языков. Символы μ и Ω олицетворяют в их кодировке. Если Вы выбрали эту опцию, то оба символа отображающа на ЛЦД-дисплее программно. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_ЦЫРИЛЛИЦ

ЛЦД_ДОГМ Должна быть установлена, если применяюща ЛЦД-дисплей с контроллером СТ7036 (тип ДОГ-М). Контрастность ЛЦД-дисплея устанавливают командами программного обеспечения

Если значение контраста изменено не корректно и на дисплее ничего не видно, то Вы можете попытаться его отрегулировать при просмотре дисплея под большим углом. Если и это не решило проблему, то надо переписать содержимое ЕЕПРОМ при помощи ИСП программатора.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_ДОГМ

ФОУР_ЛИНЕ_ЛЦД Предусматривает установку символьного 4ш20 ЛЦД для более детального отображения дополнительной информации. Для графических контроллеров 128х64 установка этой опции не обязательна, так как для них информация выводится всегда в четыре строки. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДФОУР_ЛИНЕ_ЛЦД

ДД_РАМ_ОФФСЕТ Некоторые символьные дисплеи используют различные ДД-РАМ стартовые адреса для начала каждой строки. Обычно для строки 1 начальный адрес ДД-РАМ 0. Некоторые дисплеи, например ТТ604 или ТТ602 используют 128 (0ш80) для начала строки 1. Эта опция может разрешить такую проблему. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДД_РАМ_ОФФСЕТ i 128

ЛЦД_ЛИНЕ_ЛЕНГТХ120 Задаёт количество символов, выводимых в одну строку для отображения на ЛЦД. Следует заметить, что для графических индикаторов 128х64 выводится 16 символов в строку. Этот параметр игнорируется для таких индикаторов. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_ЛИНЕ_ЛЕНГТХ120

ДПАГЕ_МОДЕ При применении индикатора 4ш20 ЛЦД или графического индикатора 128х64 точек, позволяет изменить способ выбора пунктов меню: неподвижный курсор в третьей строке с перемещением пунктов меню или перемещаемый курсор по пунктам меню. Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДПАГЕ_МОДЕ

ЩИТХ_ЛЦД_СТ7565 Эта опция должна устанавливаться при использовании графического 128ш64 точек ЛЦД с контроллером СТ7565, который подключен по последовательному интерфейсу СПИ или И²Ц. Для этого типа дисплея должны быть установлены дополнительные параметры, которые указаны в таблице 4.1. При использовании контроллера СТ7565 Вы должны установить значение этого параметра 1 или 7565. Вы также можете использовать совместимый контроллер ССБ306 вместо контроллера СТ7565. Это должно быть сделано путем установки переменной ЩИТХ_ЛЦД_СТ7565 i 1306. Поддерживаемые дисплеи с контроллером ПЦФ8812 или ПЦФ8814, если опция установлена правильно. Также может быть подключен дисплей с контроллером СТ7920 или НТ7108. Для контроллера НТ7108 нужно использовать последовательно-параллельный преобразователь интерфейсов 74ХЦ(Т)164 или 74ХЦ(Т)595. Пример: ЩИТХ_ЛЦД_СТ7565 i 1

ЛЦД_ИНТЕРФАСЕ_МОДЕ Для контроллера ССБ306 возможно использование интерфейса И²Ц с адресом 0ш3ц вместо 4-проводного СПИ интерфейса. Для использования такой возможности, значение параметра ЛЦД_ИНТЕРФАСЕ_МОДЕ установите равным 2. Для контроллера СТ7920, при подключении по специальному последовательному интерфейсу, этот параметр должен быть установлен равным 5. Все возможные, на текущий момент, значения ЛЦД_ИНТЕРФАСЕ_МОДЕ и ЩИТХ_ЛЦД_СТ7565 указаны в таблице 4.1.

Тип дисплея	Интерфейс	ЩИТХ_ЛЦД_СТ7565	ЛЦД_ИНТЕРФАЦЕ_МОДЕ
символьный 16ш2, символьный 20ш4	4-Бит параллел 4-Бит СПИ И ² Ц	Параметр отключён (0)	Параметр отключён (1) 4 2
графический СТ7565	4-Бит СПИ	1 или 7565	Параметр отключён (4)
графический СТ7565	И ² Ц	1 или 7565	2
графический ССТБ306	4-Бит СПИ	1306	Параметр отключён (4)
графический ССТБ306	И ² Ц	1306	2
графический СТ7920	4-Бит параллел	7920	Параметр отключён (1)
графический СТ7920	2-Бит сериал	7920	5
графический НТ7108 или КС0108	8-Бит параллел Ъ 74ХЦТ164	7108	Параметр отключён (6)
графический ПЦФ8812	СПИ	8812	Параметр отключён (4)
графический ПЦФ8814	СПИ	8814	Параметр отключён (4)
	И ² Ц	8814	2
	3-проводной	8814	3
графический ИЛИ9163 128ш128 Цолор	4-Бит СПИ	9163	Параметр отключён (4)
графический СТ7735 128ш160 Цолор	4-Бит СПИ	7735	Параметр отключён (4)

Таблица 4.1. Настройка интерфейса подключаемого дисплея

В таблице значение кода в скобках указано для справки и используется внутрипрограммно. По этому, параметр, значение которого указано в скобках, при использовании такого дисплея должен быть отключён в макефиле.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_ИНТЕРФАЦЕ_МОДЕ12

ЛЦД_СПИ_ОПЕН_ЦОЛ С опцией ЛЦД_СПИ_ОПЕН_ЦОЛ уровень сигнала данных СПИ интерфейса не достигает непосредственно уровня ВЦЦ. Низкий уровень сигнала равен уровню ГНД, а высокий уровень ограничен использованием «подтягивающих» резисторов АТмега. Если опция ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ установлена, то требуется внешний резистор для сигнала РЕСЕТ. Для других сигналов внутренние «подтягивающие» резисторы АТмега использующая, даже если опция ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ установлена.

Пример: ЦФЛАГ Ы1 -ДЛЦД_СПИ_ОПЕН_ЦОЛ

ЛЦД_И2Ц_АДДР Адрес для контроллера ССТБ306 при подключении по интерфейсу И²Ц . Вы можете выбрать два варианта: 0ш3ц если вывод контроллера Д/Ц подключен к ГНД и 0ш3д если к ВЦЦ.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_И2Ц_АДДР10ш3д

ЛЦД_СТ7565_РЕСИСТОР_РАТИО Эта опция позволяет выбирать соотношение резисторов, для внутреннего регулятора напряжения контроллера СТ7565. На практике обычно эти значения от 4 до 7. Возможна установка значений от 0 до 7.

Пример: ЛЦД_СТ7565_РЕСИСТОР_РАТИО 1 4

ЛЦД_СТ7565_Х_ФЛИП Эта опция позволяет перевернуть выводимое на ЛЦД изображение по горизонтали. Возможные значения: 0 - без поворота; 1 - с переворотом.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_СТ7565_Х_ФЛИП 1 1

ЛЦД_СТ7565_Х_ОФФСЕТ Горизонтальное адресное пространство контроллера (132) больше чем видимая область ЛЦД (128). В зависимости от конструктивной особенности модуля, для правильного отображения, может понадобиться задать значения 0, 2 или 4.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_СТ7565_Х_ОФФСЕТ i 4

ЛЦД_СТ7565_В_ФЛИП Эта опция позволяет перевернуть выводимое на ЛЦД изображение по вертикали. Значение 0 - без переворота, 1 - с переворотом изображения по вертикали.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_СТ7565_В_ФЛИП i 1

ВОЛУМЕ_ВАЛУЕ Для контроллеров СТ7565 или ССТБ306 можно переопределить значение контрастности. Для контроллера СТ7565 значение должно быть между 0 и 63. Для контроллера ССТБ306 значение нужно выбрать от 0 до 255.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДВОЛУМЕ_ВАЛУЕ i 25

ЛЦД_СТ7565_Ы_СТАРТ С этой опцией Вы можете установить первую строку правильно, т.е. вверху экрана. Первая строка в некоторых версиях дисплеев смещена к середине видимой области. Для такого варианта дисплея, Вы можете сместить первую строку к верху видимой области, если опция установлена 32 (половина высоты видимой области).
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_СТ7565_Ы_СТАРТ i 32

ЛЦД_ЧАНГЕ_ЦОЛОР Эта опция расширяет функции меню и позволяет изменить цвет фона и цвет выводимой информации. Если значение установлено равным 2, то цвета синий и красный меняются местами. Вы можете выбрать эту опцию только для цветных дисплеев (контроллер СТ7735 или ИЛИ9163).
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_ЧАНГЕ_ЦОЛОРi1

ЛЦД_БГ_ЦОЛОР Задав 16-битное значение, можно выбрать цвет фона. Как правило, старшие 5 битов использующая для красного цвета, средние 6 битов использующая для зеленого цвета, а младшие 5 битов использующая для синего цвета. Иногда биты для красного и синего цвета меняются местами. Вы можете выбрать эту опцию только для цветных дисплеев (контроллер СТ7735 или ИЛИ9163).
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_БГ_ЦОЛОРi0ш000ф

ЛЦД_ФГ_ЦОЛОР Этим 16-битным значением Вы можете выбрать цвет выводимой информации. В приведенном примере – белый цвет для текста и символов. Вы можете выбрать эту опцию только для цветных дисплеев (контроллер СТ7735 или ИЛИ9163).
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЛЦД_ФГ_ЦОЛОРi0шфффф

ФОНТ_8Ш16 Вы должны выбрать размер шрифта для графического контроллера. Доступны следующие размеры символов шрифтов с именем «ФОНТ_» из нижеперечисленных (ширина X высота). Размеры 6Ш8, 8Ш8, 7Ш12, 8Ш12, 8Ш14, 8Ш15, 8Ш15тхин, 8Ш16 и 16Ш16тхин сейчас доступны. Шрифты 8х16 и 8х16тхин наиболее эффективно используют графическое пространство дисплея 128ш64 пикселя.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДФОНТ_8Ш16

ЦФЛАГС Ы1 -ДБИГ_ТП Опция позволяет незначительно увеличить шрифт номеров выводов ТП на графическом изображении.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДБИГ_ТП

ЦФЛАГС Ы1 -ДИНВЕРСЕ_ТП Опция позволяет вывести номера выводов на графическом изображении инверсно - «черное на белом». Использование опции ИНВЕРСЕ_ТП автоматически отключает опцию БИГ_ТП, поскольку требуемая место для обрамления.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДИНВЕРСЕ_ТП

СТРИП_ГРИД_БОАРД Эта опция позволяет изменить назначения выводов порта Д для подключения дисплея. Более подробное описание Вы можете найти в описании аппаратных средств главы 2.1 на странице 9. Вы также можете выбрать альтернативное подключение выводов АТмега к графическому индикатору. Для китайского клона «Т5» Вы должны установить значение СТРИП_ГРИД_БОАРД15. При альтернативном назначении контактов для графического дисплея подключение кнопки **ТЕСТ** остаеца неизменным.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДСТРИП_ГРИД_БОАРД

ЩИТХ_СЕЛФТЕСТ Если Вы выбираете эту опцию, программное обеспечение будет включать функцию самодиагностики. Самодиагностика будет начата, если Вы соедините все 3 испытательны порта вместе «перемычкой» и нажмете кнопку **ТЕСТ**. Если функция выбрана, запускаеца только калибровка. Самодиагностика Т1 - Т7 возможна только при выборе функции из дополнительного меню.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДЩИТХ_СЕЛФТЕСТ

НО_ТЕСТ_Т1_Т7 Эта опция отключает выполнение функций самодиагностики Т1 - Т7. Эти тесты самодиагностики полезны для обнаружения ошибок в аппаратных средствах, например, неправильного измерения сопротивлений или проблемы с изоляцией. Если Вы уверены, что оборудование исправно, то для ускорения калибровки Вы можете пропустить самодиагностику Т1 - Т7, установив эту опцию. При включенной опции тесты Т1 - Т7 самодиагностики запускаюца только из дополнительного меню «Селфтест». Если с микроконтроллером АТмега168 используюца оба метода измерения хФЕ, то функции самодиагностики Т1 - Т7 пропускаюца автоматически.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДНО_ТЕСТ_Т1_Т7

ШОРТ_УНЦАЛ_МСГ Если тестер не откалиброван, то отображаеца сообщение для процессоров, по крайней мере, 32 К флэш-памяти. Это напоминание с кратким описанием, как тестер может быть откалиброван. Это описание не отображаеца, если Вы установите опцию ШОРТ_УНЦАЛ_МСГ в Макефиле. С этой опцией, тестер отображает только краткое напоминание, состоящее из одной строки. Это уменьшает требуемый объем флэш-памяти, а также время показа для пользователей, которые уже знают, как осуществить калибровку тестера.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДШОРТ_УНЦАЛ_МСГ

НО_ИЦОНС_ДЕМО Эта опция отключает дополнительную демонстрацию значков и вывод набора символов с помощью функции меню «Показать данные». Это уменьшает требуемый объем флэш-памяти, а также время отображения для пользователя.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДНО_ИЦОНС_ДЕМО

ЩИТХ_РОТАРЫ_ЧЕЦК Эта опция позволяет использовать дополнительную функцию меню для проверки поворотного энкодера. Для теста Вы должны подключить энкодер к тестовым контактам ТЬ, ТЬ и ТПЗ. Обратите внимание, что Вы не можете проверить встроенный энкодер тестера! Вы также можете использовать энкодер для удобства работы тестера с опцией ЩИТХ_РОТАРЫ_СЩИТЧ.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДЩИТХ_РОТАРЫ_ЧЕЦК

НО_ФРЕЧ_ЦОУНТЕР С помощью этой опции Вы можете отключить функцию частотомера тестера. Это особенно полезно, если контакт ПД4 (АТмега328) не может использоваться вместе с подключенным дисплеем. Соответствующая пункт в меню функций не будет отображаться. Это также сэкономит требуемый объем флэш-памяти.

Пример: ЦФЛАГС Ы -ДНО_ФРЕЧ_ЦОУНТЕР

ЩИТХ_ФРЕЧУЕНЦЫ_ДИВИДЕР Эта опция добавляет пункт меню для задания значения предделителя при измерении частоты. Коэффициент может быть выбран в 1: 1, 1: 2, 1: 4, 1: 8, 1:16, 1:32, 1:64 и 1: 128. Этот параметр полезен, если частота измеряется с использованием внешнего предделителя, подключённого к тестеру. Выводимое значение частоты и периода измерений будут учитывать выбранный коэффициент предделителя.
Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ_ФРЕЧУЕНЦЫ_ДИВИДЕР

ЩИТХ_СамплингАДЦ С этой опцией, тестер использует метод дискретизации АЦП при определенных измерениях. Используемая время дискретизации АЦП с шагом 1, 4 или 16 тактов процессора для повторяющихся сигналов и быстрые изменения напряжений могут быть оцелены. Время зарядки маленьких конденсаторов ниже 100 pF может контролироваться с разрешением $0,01\text{ pF}$ при тактовой частоте процессора 16 MHz . С помощью параллельно подключенного конденсатора, по резонансной частоте ЛЦ-контура, может быть определена индуктивность маленьких катушек ниже 2 mH . Если ёмкость параллельного конденсатора известна, индуктивность катушки может быть рассчитана с высокой точностью, исходя из резонансной частоты. В качестве дополнения, по значению резонансной частоты, может быть оценена добротность Q контура. Эту особенность можно включить установкой опции ШИТХ_СамплингАДЦ. При калибровке дополнительно измеряются нулевые значения ёмкости для метода дискретизации, и после этого измеряется значение ёмкости устанавливаемого конденсатора для ЛЦ-контура при определении индуктивности неизвестной катушки.

Пример: ШИТХ_СамплингАДЦ 1

ЩИТХ_ШТАЛ Если функция СамплингАДЦ включена и в тестере установлен 16 MHz кварц (ОП_МХЗ 1 16), то эта опция позволяет тестировать кварцы и резонаторы. Если возможно, то определяющая частоты для шем с параллельным и последовательным резонансом, а также параметр C_m – эквивалентная ёмкость механической колебательной системы резонатора.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ_ШТАЛ

ЩИТХ_УJT Эта опция позволяет проводить дополнительные тесты для однопереходных транзисторов. Если функция СамплингАДЦ включена, тестер пытается построить генератор с тестируемым транзистором. Тип УJT обнаруживается и без функции СамплингАДЦ, но без опции ШИТХ_УJT однопереходные транзисторы определяются как двойной диод.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ_УJT

ЩИТХ_ПУТ Эта опция позволяет проводить дополнительный тест программируемых однопереходных транзисторов (ПУТ). Без этого параметра ПУТ обычно определяются как биполярный транзистор.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ_ПУТ

ФЕТ_Идсс Эта опция позволяет проводить дополнительные измерения для вычисления тока стока Идсс, если ток не выше 60 mA . Оценка и расчет тока выполняются с примерно среднеквадратичной точностью.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДФЕТ_Идсс

ФРЕЧУЕНЦЫ_50ХЗ Сигнал 50 Гц будет генерироваться на выводах испытательных портов 2 и 3 в течении одной минуты в конце самодиагностики. Эта опция должна быть установлена только для особых случаев - проверки функции задержки.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДФРЕЧУЕНЦЫ_50ХЗ

НО_ЦОММОН_ЦОЛЛЕЦТОР_ХФЕ Эта опция отключает метод измерения хФЕ транзисторов по шеме с общим коллектором. По умолчанию включены оба метода для измерения

хФЕ, но в памяти программ микроконтроллера АТмега168 не хватает места для функций самодиагностики. С помощью этой опции Вы можете освободить память микроконтроллера АТмега168 для функций самодиагностики Т1-Т7.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДНО_ЦОММОН_ЦОЛЛЕЦТОР_ХФЕ

НО_ЦОММОН_ЕМИТТЕР_ХФЕ Эта опция отключает метод измерения хФЕ транзисторов по шеме с общим эмиттером. По умолчанию включены оба метода для измерения хФЕ, но в памяти программ микроконтроллера АТмега168 не хватает места для функций самодиагностики. С помощью этой опции Вы можете освободить память микроконтроллера АТмега168 для функций самопроверки Т1-Т7.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДНО_ЦОММОН_ЕМИТТЕР_ХФЕ

АУТО_ЦАЛ В процедуре самодиагностики будет дополнительно измерено смещение нуля при измерении ёмкости. Дополнительно будут измерены смещение аналогового компаратора (РЕФ_Ц_КОРР) и (РЕФ_Р_КОРР) напряжение смещения внутреннего опорного напряжения, если Вы подключите качественный конденсатор с величиной ёмкости от 100 nF до 20 μF к выводам испытательных портов 1 и 3 после измерения смещения нуля при измерении ёмкости. Все найденные величины будут записаны в ЕЕпром и будут использоваться для дальнейших измерений автоматически. Значения выходного сопротивления порта будут определяться в начале каждого измерения.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДАУТО_ЦАЛ

ЩИТХ_АУТО_РЕФ Опция позволяет автоматически считывать опорное напряжение, чтобы получить фактический коэффициент, для измерения малых величин ёмкостей (ниже 40 μF).

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ_АУТО_РЕФ

РЕФ_Ц_КОРР Определяет смещение для опорного напряжения в mV . Эта опция применяеца для коррекции величины ёмкости при измерении небольших ёмкостей конденсаторов. Величина коррекции 10 пунктов понижает результат измерения приблизительно на 1%. Если опция АУТО_ЦАЛ выбираеца вместе с опциями ЩИТХ_СЕЛФТЕСТ, РЕФ_Ц_КОРР то величина смещения будет равна разнице измеренного напряжения тестируемого конденсатора и внутреннего опорного напряжения.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДРЕФ_Ц_КОРР12

РЕФ_Л_КОРР Определяет дополнительное смещение в mV к опорному напряжению при измерения величины индуктивности. Смещение РЕФ_Л_КОРР и соответствующая величина смещения при калибровке будет дополнительно использоваться при измерении индуктивности. Значение РЕФ_Л_КОРР будет вычтено для измерения без резистора 680 Ω и добавлено при измерении с резистором 680 Ω . Величина коррекции в 10 пунктов изменяет результат измерения приблизительно на 1%.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДРЕФ_Л_КОРР170

Ц_Х_КОРР Определяет величину коррекции при измерении больших ёмкостей. Увеличение значения параметра на 10 пунктов понижает результат измерения на 1%.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЦ_Х_КОРР110

ЩИТХ_УАРТ Опция позволяет использовать порт ПЦЗ для последовательного вывода данных (протокол В24). Если опция не выбрана, порт ПЦЗ может использоваться для измерения внешнего напряжения с делителем 10:1. С дополнительной шемой Вы можете проверить напряжение пробоя стабилитронов, большее, чем 4,5 V . Это измерение повторяеца с частотой 3 раза в секунду, пока Вы не отпустите кнопку **ТЕСТ**.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЩИТХ_УАРТ

ТЧФП_АДЦ6 Опция ТЧФП_АДЦ6 определяет возможность использования аналогового входа АДЦ6 АТмега в корпусе ТЧФП или ЧФН вместо АДЦ3 (ПЦ3). С этой опцией возможно измерение внешнего напряжения, независимо от использования ПЦ3 в качестве УАРТ. АДЦ6 вход используемый для измерения стабилитронов или внешнего напряжения в зависимости от выбора из диалогового меню в АТмега328.
Пример: ЦФЛАГС Ы -ДТЧФП_АДЦ6

ТЧФП_АДЦ7 Опция ТЧФП_АДЦ7 определяет возможность использования аналогового входа АДЦ7 АТмега в корпусе ТЧФП или ЧФН вместо ПЦ3 (АДЦ3). С этой опцией возможно измерение внешнего напряжения, независимо от использования ПЦ3 в качестве УАРТ. Если эта опция используется без опции ТЧФП_АДЦ6, то измерение стабилитронов и внешнего напряжения производится с использованием входного аналогового порта АДЦ7 при выборе из дополнительного меню в АТмега328. Если опция установлена совместно с ТЧФП_АДЦ6, то измерение стабилитронов доступно на АДЦ6, а внешних напряжений на обоих портах в зависимости от выбора из дополнительного меню АТмега328. Оба входных порта АДЦ должны быть оборудованы резистивными делителями 10:1.
Пример: ЦФЛАГС Ы -ДТЧФП_АДЦ7

ЩИТХ_ВЕШТ Разрешает измерять внешнее напряжение с использованием резистивного делителя 10:1. Если не выбрана опция ТЧФП_АДЦ6 или ТЧФП_АДЦ7 для АТмега168 или АТмега328, то порт ПЦ3 используется для измерения внешнего напряжения. Опция ЩИТХ_УАРТ, в этом случае, должна быть отключена.
Пример: ЦФЛАГС Ы -ДЩИТХ_ВЕШТ

РМЕТЕР_ЩИТХ_Л при выборе этой опции в режиме циклических измерений сопротивлений резисторов в ТЬ и ТПЗ можно измерять и индуктивность. Такой режим работы отображаемый символами [РЛ] в конце первой строки дисплея. При включении этого, дополнительного, теста индуктивности время измерения сопротивлений резисторов ниже 2100Ω увеличивается. Так же резистор меньше 10Ω не может быть измерен методом ЕСР без этой опции, так как нет данных что индуктивность не подключена, а из-за того, что в методе измерения ЕСР использующая короткие импульсы тока, индуктивность не может быть измерена. Сопротивление резистора меньше 10Ω измеряется только с разрешением 0.1Ω без этой опции, так как только метод измерения ЕСР способен обеспечить разрешение 0.01Ω . При установке этой опции все предыдущие ограничения не влияют на результат, но время теста увеличивается.
Пример: ЦФЛАГС Ы -ДРМЕТЕР_ЩИТХ_Л

ЦАП_ЕМПТЫ_ЛЕВЕЛ Эта опция определяет уровень напряжения для разряженного конденсатора (в mV). Вы можете установить значение уровня выше $3 mV$, если Тестер не успевает разряжать конденсатор. Это происходит в случае, если Тестер заканчивает измерение за более длительное время с сообщением «Целл!».
Пример: ЦФЛАГС Ы -ДЦАП_ЕМПТЫ_ЛЕВЕЛ3

АУТОСЦАЛЕ_АДЦ Позволяет автоматически переключать опорное смещение АЦП или к ВЦЦ или к внутреннему ИОН. Внутренний ИОН $2,56 V$ для АТмега8 и $1,1 V$ для остальных микроконтроллеров АТмега. Для АТмега8 автоматическое переключение опорного напряжения не использующая.
Пример: ЦФЛАГС Ы -ДАУТОСЦАЛЕ_АДЦ

РЕФ_Р_КОРР Определяет смещение для внутреннего опорного напряжения АЦП в mV . Это смещение учитывается при переключении с ВЦЦ базового АЦП на внутренний ИОН АЦП и может быть использовано при измерении резисторов. Если Вы выберете опцию

АУТО_ЦАЛ в режиме самодиагностики, это значение будет дополнительной величиной к найденному напряжению смещения в опции АУТО_ЦАЛ.


Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДРЕФ_Р_КОРР10

ЕСР_ЗЕРО Определяет смещение нуля при измерении малых сопротивлений и ЕСР. Смещение нуля для любых комбинаций тестовых выводов определяюща в режиме самодиагностики и заменяет предустановленное смещение нуля. Эта величина будет вычтена из всех измерений сопротивлений до $10\ \Omega$ и ЕСР.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЕСР_ЗЕРО129

НО_АРЕФ_ЦАП Сообщает программному обеспечению, что у Вас нет конденсатора ($100\ nF$), установленного на выводе АРЕФ (вывод 21). Это позволяет сократить задержку для АУТОСЦАЛЕ_АДЦ при переключении на другой ИОН. Конденсатор на $1\ nF$ не вносит искажений в результаты измерений. На рисунке 4.1а и 4.1б показано время переключения с конденсатором на $1\ nF$. Вы можете видеть, что переключение от $5\ V$ до $1,1\ V$ намного медленнее, чем переключение назад, от $1,1\ V$ до $5\ V$. Если у Вас установлен конденсатор на $100\ nF$, время переключения будет дольше в 100 раз!

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДНО_АРЕФ_ЦАП

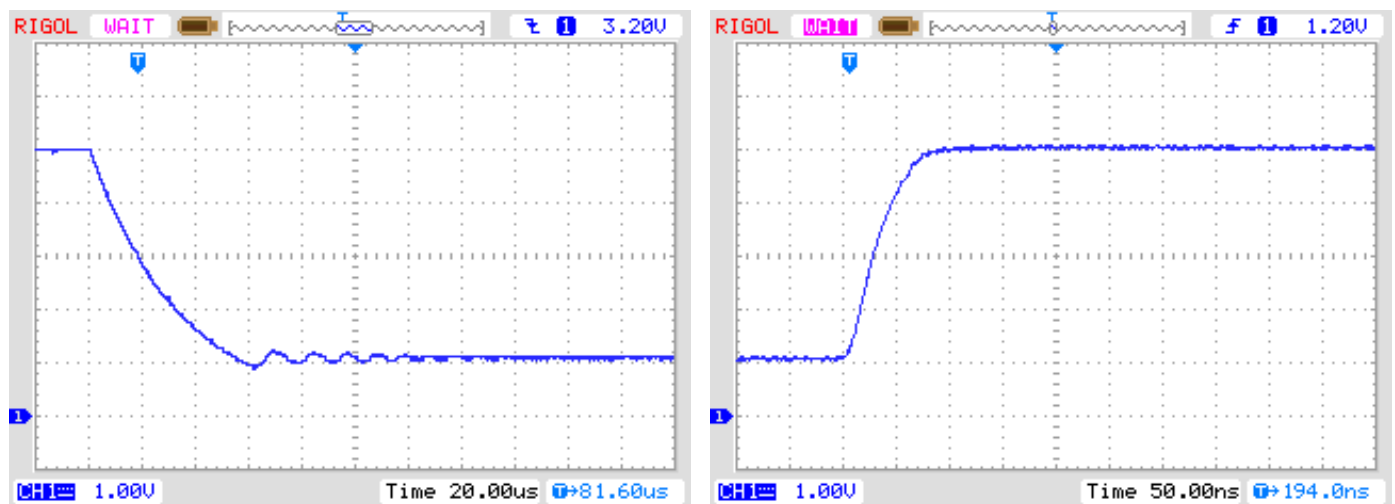

(а) с $5\ V$ до $1,1\ V$

(б) с $1,1\ V$ до $5\ V$

Рис. 4.1. Переключение АРЕФ с ёмкостью $1\ nF$

РЕФ_Р_КОРР гибт еинен Оффсет ф?р дие интерне Референз-Спаннунг ин мВ-Еинхеитен ан. Мит диесем Оффсет канн еине Дифференз беи дер Умсчалтунг дер Референзспаннунг ф?р дие Щидерстандсмессунг абгегличен шерден. Щенн дие АУТО_ЦАЛ-Опцион гещ?хлт щурде, ист диесер Щерт нур еин Оффсет зу дер гефунденен Спаннунгс-Дифференз ин дер АУТО_ЦАЛ Функцион.

Беиспиел: ЦФЛАГС Ы1 -ДРЕФ_Р_КОРР10

ОП_МХЗ Сообщает программному обеспечению, на какой частоте в MHz будет функционировать Ваш Тестер. Программное обеспечение проверено только на $1\ MHz$, $8\ MHz$ и, дополнительно, на $16\ MHz$. $8\ MHz$ рекомендуеца для лучшего разрешения при измерении ёмкости и индуктивности.

Пример: ОП_МХЗ 1 8

РЕСТАРТ_ДЕЛАЫ_ТИЦС Если АТмега168 или АТмега328 используюца с внутренним РЦ-генератором вместо кварца, то величина установки должна быть 6. Если это значение

не установлено, то при выходе из СЛЕЕП МОДЕ АТмега с кварцем, программное обеспечение очитывает задержку в 16384 такта.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДРЕСТАРТ_ДЕЛАЫ_ТИЦS6

УСЕ_ЕЕПРОМ Опция позволяет использовать для размещения фиксированного текста и таблиц память ЕЕпром. В противном случае используемая программная память Флаш. Рекомендую использовать память ЕЕпром (опция установлена).

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДУСЕ_ЕЕПРОМ

ЕБЦ_СТЫЛЕ Опция задает стиль отображения результатов при определении назначения выводов элементов. Если активна опция ЦФЛАГС Ы1 -ДЕБЦ_СТЫЛЕ то информация о расположении выводов транзистора будет отображаться относительно назначения выводов, например: «ЕБЦ1231» или «ЕБЦ 1312». Опция вида ЦФЛАГС Ы1 -ДЕБЦ_СТЫЛЕ1321 позволяет закрепить вывод информации относительно обратного расположения тестовых портов в приборе, например: «3211БЦЕ» или «3211ЕБЦ». Если эти опции не активны, то формат вывода будет базироваться относительно тестовых выводов в порядке «1231...», например: «1231БЦЕ» или «1231ЕБЦ».

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЕБЦ_СТЫЛЕ

НО_НАНО Определяет, что десятичная приставка «нано» не будет использоваться при отображении измеренных результатов. Значения отображающая в μF вместо nF .

Пример: ЦФЛАГС Ы1 НО_НАНО

НО_ЛОНГ_ПИНЛАЫОУТ позволяет избежать длинного стиля отображения назначения выводов «Пин 11Е 21Б 31Ц». Если опция установлена, используемая короткий стиль отображения назначения выводов «Пин 1231ЕБЦ».

Пример: ЦФЛАГС Ы1 НО_ЛОНГ_ПИНЛАЫОУТ

ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ Определяет, что Вы не нуждаетесь во внутренних подтягивающих резисторах. Если Вы выбрали эту опцию, то у Вас должен быть установлен внешний резистор с вывода ПД7 (вывод 13) к ВЦЦ. Эта опция предотвращает возможное влияние подтягивающих резисторов на результаты измерений в измерительных портах (порт Б и порт Ц).

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ

АНЗ_МЕСС Эта опция определяет количество считанных значений АЦП для вычисления среднего значения. Вы можете выбрать любое значение между 5 и 200 для подсчета среднего значения одного измерения АЦП. Более высокие значения дают большую точность, но увеличивают время измерения. Одно среднее значение измерений АЦП со значением 44 требует приблизительно 5 ms.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДАНЗ_МЕСС155

ПОЩЕР_ОФФ Эта опция включает функцию автоматического выключения питания. Если Вы не установите эту опцию, измерения будут идти бесконечно, пока не будет отключено питание прибора. Если у Вас Тестер без шемы отключения питания, то Вы можете не выбирать ПОЩЕР_ОФФ. Если Вы не установили опцию ПОЩЕР_ОФФ для прибора с авто отключением, то Тестер можно выключить из меню выбора функций при активизированной опции ЩИТХ_МЕНУ. Вы можете также определить, после скольких измерений без определения элемента Тестер выключится. Тестер также отключит питание после вдвое большего числа измерений, сделанных последовательно без неудавшегося поиска элемента. Это позволяет избежать полного разряда батареи, если Вы забыли отсоединять тестируемый элемент. Выбор определяющая как ЦФЛАГС Ы1 -ДПОЩЕР_ОФФ15 для 5 последовательных измерений

без определения элемента. Тестер также выключится после 10 измерений с определением элемента. Если любая последовательность измерений будет прервана другим типом, то измерения продолжатся. Результат измерения отображается на дисплее в течение 28 секунд для однократного измерения, для многократного измерения время отображения уменьшено до 5 секунд (выбор в конфиг.х). Если кнопка **ТЕСТ** нажата более длительное время, то время отображения для многократного измерения также 28 секунд. Максимальное значение 255 (ЦФЛАГС Ы1 -ДПОЩЕР_ОФФ1255).

Пример 1: ЦФЛАГС Ы1 -ДПОЩЕР_ОФФ15

Пример 2: ЦФЛАГС Ы1 -ДПОЩЕР_ОФФ

БАТ_ЧЕЦК Позволяет проверять напряжение батареи питания. Если Вы не выбираете эту опцию, то на ЛЦД-дисплее вместо напряжения будет отображаться номер версии программного обеспечения. Эта опция полезна для версии Тестера, работающей от автономного источника питания, чтобы напомнить о разряде источника питания.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_ЧЕЦК

БАТ_ОУТ Позволяет отображать напряжение батареи на ЛЦД-дисплее (если выбрана опция БАТ_ЧЕЦК). Если в цепи питания 9 V установлен диод, то для правильного измерения выходного значения необходимо учесть напряжение падения на нем (в mV), для этого используйте БАТ_ОУТ1600. Также этой опцией можно учитывать падение напряжения на транзисторе ТЗ. Пороговый уровень не влияет на уровни проверки напряжения (БАТ_ПООР).

Пример 1: ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_ОУТ300

Пример 2: ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_ОУТ

БАТ_ПООР Установка нижнего уровня напряжения батареи, задаваемого в mV . Если нижний уровень составляет больше чем 5,3 V, то уровень предупреждения о разряде батареи на 0,8 V выше, чем указанный нижний уровень. Если нижний уровень составляет 5,3V или менее, то уровень предупреждения о разряде батареи на 0,4 V выше, чем указанный нижний уровень. Если нижний уровень ниже 3,25 V, то уровень предупреждения о разряде батареи на 0,2 V выше, чем указанный нижний уровень. Если нижний уровень ниже 1,3 V, то уровень предупреждения о разряде батареи на 0,1 V выше, чем указанный нижний уровень. Установка нижнего уровня 5,4 V не рекомендуется для перезаряжаемых 9 V аккумуляторов, потому что это увеличивает риск повреждения аккумулятора из-за глубокого разряда! Если Вы хотите использовать 9 V аккумулятор, то рекомендуется использовать Ряды То Усе тип аккумулятора из-за более низкого саморазряда.

Пример для лощ друп регулятор (5,4 V): ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_ПООР15400

Пример для 7805 тыпе регулятор (6,4 V): ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_ПООР16400

ДЦ_ПЩР Уровень напряжения в mV измеренного при тесте напряжения питания Тестера, выше которого устанавливается режим «ДЦ_ПЩР_Моде». Обычно Тестер работает от батареи и при этом все дополнительные функции ограничены во времени. В режиме «ДЦ_ПЩР_Моде», предполагая, что Тестер работает от внешнего блока питания, поэтому дополнительные функции работают без ограничения по времени. Потому что ДЦ-ДЦ преобразователь не работает при входном напряжении меньше 0.9 V, режим «ДЦ_ПЩР_Моде» также устанавливается, если обнаружено напряжение питания батареи ниже 0.9 V.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДДЦ_ПЩР19500

БАТ_НУМЕРАТОР значение числителя сокращённой дроби при расчёте резистивного делителя для измерения напряжения батареи. В рекомендованном делителе напряжения, состоящего из резистора 10 $k\Omega$ и резистора 3.3 $k\Omega$, Вы получите следующее выражение: $\frac{10000+3300}{3300} = \frac{133}{33}$.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_НУМЕРАТОР1133

БАТ_ДЕНОМИНАТОР значение знаменателя из сокращённой дроби при расчёте резистивного делителя для измерения напряжения батареи.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДБАТ_ДЕНОМИНАТОР133

ЕШТ_НУМЕРАТОР значение числителя сокращённой дроби при расчёте резистивного делителя для измерения внешнего входящего напряжения. Если делитель состоит из резистора $180\text{ k}\Omega$ и резистора $20\text{ k}\Omega$, то соотношение будет: $\frac{180000+20000}{20000}$. После сокращения дроби получим: $\frac{10}{1}$.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЕШТ_НУМЕРАТОР110

ЕШТ_ДЕНОМИНАТОР значение знаменателя сокращённой дроби при расчёте резистивного делителя для измерения внешнего входящего напряжения.

Пример: ЦФЛАГС Ы1 -ДЕШТ_ДЕНОМИНАТОР11

ИНХИБИТ_СЛЕЕП_МОДЕ Запрещает использование СЛЕЕП_МОДЕ. Обычно программное обеспечение использует СЛЕЕП_МОДЕ для более длительной работы. Использование этого способа действительно экономит заряд батареи, но создает дополнительную нагрузку для стабилизатора напряжения.

Пример: ИНХИБИТ_СЛЕЕП_МОДЕ 1 1 (для версий до 290)

Пример: ИНХИБИТ_СЛЕЕП_МОДЕ 1 0 (для версии 291 и выше)

ПРОГРАММЕР Указывает тип программатора для программного интерфейса аврдуе. Правильный выбор этой опции необходим, если Вы используете команду «make upload» или «make fuses» этого Makeфиле. За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, к описанию аврдуе и онлайн – документации [12].

Пример: ПРОГРАММЕР1аврись

ПРОГРАММЕР стеллт ден Программер-Тып ф?р дас аврдуе Считцтелленпрограмм еин. Еине ричтиге Еинстеллунг дес Программер-Тыпс (унд Порц) ист нотцендиг.

Ин Makeфиле ист стандартм??иг Программер дер Фирма Диамеш еингестеллт.

Ворбереитет синд абер ауч УСБасп вон Фисчлер унд Ардуино Мега.

Фаллс еин андерер Программер верцендет сеин солте, мусс ер ин Makeфиле ауфгеноммен щерден унд дер, бис жетзт актуелле, мит Ё ам Анфанг дер Зеиле абгеш?хлт щерден.

Еин Беиспиел ф?р дие Бенутзунг вон УСБтины Программер:

Ё сеттинг фор УСБтины ИСП

ПРОГРАММЕР1усбтины

БитЦлоцк110

ПОРТ1усб

унд еин щеитерер Беиспиел:

Ё сеттинг фор Пололу программер

Ё ПРОГРАММЕР1стк500в2

Ё БитЦлоцк11.0

Ё Порт 1 /дев/ттыАЦМ0

Беиспиел: ПРОГРАММЕР1аврись

БитЦлоцк Выбирает частоту синхронизации для программатора. См. описание -Б параметра для аврдуе.

Пример: БитЦлоцк15.0

ПОРТ Выбранный порт, через который Ваш микроконтроллер АТмега может быть доступным для аврдуе. За дополнительной информацией обратитесь, пожалуйста, к описанию аврдуе.

Пример: ПОРТ1усб

Дополнительные параметры могут быть установлены в файлах транзистортестер.х и цонфиг.х. Файл цонфиг.х содержит глобальные переменные и определяет порт/контакт и величину резистора, которые используются для измерения. Файл транзистортестер.х определяет параметры для различных типов микроконтроллеров, задержку и частоту АЦП. Обычно нет необходимости изменять эти значения.

4.2 Программирование микроконтроллера

Я публикую программное обеспечение для микроконтроллера АТмега с исходным кодом. Разработка сделана в среде операционной системы Линуш (Убунту) и компилируеца с помощью Макефиле. Макефиле даёт уверенность, что программное обеспечение будет корректно скомпилировано у Вас с предварительно выбранными опциями в Макефиле. Некоторые структуры предкомпилированы с исходником. Пожалуйста, смотрите РeadMe.тшт файл в каталоге Софтщаре/дефaулт и главу 4 на странице 49. Результат компиляции представлен файлами с двумя расширениями .хеш и .ееп. По умолчанию имена будут ТранзисторТестер.хеш и ТранзисторТестер.ееп. Файл с расширением .хеш содержит данные для памяти программ (Флаш), а файл с расширением .ееп содержит данные для памяти ЕЕпром микроконтроллера АТмега. Оба файла с данными должны быть загружены в соответствующие области памяти микроконтроллера АТмега.

Дополнительные опции состояния микроконтроллера АТмега должны быть запрограммированы фьюзами. Если Вы можете использовать мой Макефиле с программой аврдуде [12], Вам не нужны детальные знания о фьюзах. Вы должны только выбрать «маке фусес», если у Вас нет кварца, или «маке фусес-црыстал», если Вы установили кварц на 8 МНz на свою печатную плату. С серией АТмега168 Вы можете также использовать, «маке фусес-црыстал-лп», чтобы использовать кварц с низким потреблением мощности. Никогда не выбирайте установки с кварцем, если кварц на 8 МНz у Вас не установлен. Если Вы не уверены с фьюзами, оставляете их заводскими и приведите Тестер в рабочее состояние в этом режиме. Работа программы может замедлиться, если Вы используете программные данные, определенные для работы на 8 МНz, но Вы сможете исправить это позже! А вот неправильный выбор фьюзов может запретить в будущем ИСП-программирование. Конечно, программа аврдуде должна поддерживать ваш программатор, и конфигурация в Макефиле должна соответствовать Вашей среде разработки.

вспаце*-0,5 см

4.2.1 Бенутзунг дер Макефиле унтер Линуш

Ум ден Тестер зу программиерен, м?ссен зуерст Программпакеге инсталлиерт щерден: 'бинутилс-авр', 'аврдуде', 'авр-либц' унд 'гцц-авр'.

Ф?р диејениген, дие ничт герне счрейбен, биетет сич еине еинфаче М?гличкеит ист диесес Хандбуч ауф еинен USB-Стицк копиерен унд ин Линуш ?ффнен.

Данач дие Маус зум Намен дес Документес, алсо зум Тешт (ттестер.пдф) ф?хрен, хиер линке Маустасте др?цкен унд дас Документ бис зум линкен Ранд дес Билдсчирмс зиехен, бис еин еин м?гличес Рахмен ангеzeигт щирд. Нун щирд дие Маус лосгелассен.

Дие Анлеитунг ниммт нун дие линке Х?лфте дес Билдсчирмс еин. Јетзт зу диесер Сеите навигиерен, бис зу диесем Тешт:

судо апт-гет инсталл аврдуде авр-либц бинутилс-авр гцц-авр

Им н?чстен Счритт щирд [Стрг] Ъ [Алт] Ъ [т] глеичзеитиг гедр?цкт, ум дас Бефехлсфенстер зу ?ффнен. Диес щирд нун ауф глеичер Щеисе зум речтен Ранд дес Билдсчирмес бещегт.

Ден обен генантен Тешт им линкем Фенстер, беи гедр?цктер линкен Маустасте маркиерен, дие Маус ауф дас Курсор дес речтен Бефехлсфенстер ф?хренунд дурч др?цкен

дер миттлерер Маустасте (Сцролл-Рад) **щеитер алс [МТ] абгек?рзт** щиедер еинф?ген.
Нач дем Бест?тигунг мит [Ентер], щирд вон 'судо' ноч Бенутзерпассшорд верлангт.
Андерс алс беи Шиндошс щирд дас Пассшорт **Блинд** еингегебен унд мит [Ентер] бест?тигт.

Дамит щерден нун алле Софтшаре Пакете дурч 'апт' инсталлиерт.
У.У. мусс ман дазшисчен, Фраген дурч [J] бест?тиген.
Битте дарауф ачтен, дас им Линуш зшисчен Гро? унд Клеинсчreibунг унтерсchiedен щирд.
Алсо ничт мит [j] сондерн мит [J] антшортен!

Зум Дошцлоад дер Чуеллен унд дер Документатион аус дем СВН-Арчив щирд дас Пакет
'субверсион' гебраучт. Диес щирд ерреичт мит еинер Аншеисунг:

судо апт инсталл субверсион
унд нач дем дас Пакет инсталлиерт щурде мит:
свн чецкоут свн://щцщ.микроонтроллер.нет/транзистортестер
щирд дас комплетте Арчив херунтергеладен.Щенн Сие диесес Арчив береиц херунтергеладен
щурде, щерден мит диесем Бефехл нур неуе Упдатес херунтергеладен.

Фолглич мусс дие Бенутзунг дер Счнитцтеллен ф?р ден Нутзер (усер) ворбереитет щерден.
УСБ-Гер?те к?ннен дурч Еингабе вон 'лсусб' им Бефехлсфенстер ерканнт щерден. Гебен Сие
'лсусб' зуерст охне унд данн мит ангесчлоссенем УСБ-Программер еин.
Еин Верглеич дер Ергебниссе локалисиерт ден УСБ-Программер.

Дас Ергебнис вон лсусб канн со ауссехен:
Бус 001 Девице 001: ИД 1д66:0002 Линуш Фоундатион 2.0 роот хуб
Бус 002 Девице 003: ИД 046д:ц050 Логитеч, Инц. РШ 250 Оптицал Моусе
Бус 002 Девице 058: ИД 03е6:2104 Атмел Цорп. АВР ИСП мкиИ
Бус 002 Девице 059: ИД 2341:0042 Ардуино СА Мега 2560 РЗ (ЦДЦ АЦМ)
Бус 002 Девице 001: ИД 1д66:0001 Линуш Фоундатион 1.1 роот хуб

Хиер щурде алс Девице 58 еин АВР ИСП мкиИ ерканнт (ДИАМЕШ АЛЛ-АВР). Дие ИД 03е6
ист еине Херстеллеркеннунг унд дие ИД 2104 еине Продукткеннунг. Диесе беиден Кеннунген
щерден дер Датеи /етц/удев/рулес.д/90-атмел.рулес бен?тигт унд ерстеллт мит Хилфе вон:

судо шед /етц/удев/рулес.д/90-атмел.рулес
Ин диесем Беиспиел бестехт дие Датеи 90-атмел.рулес аус еинер Зеиле:
СУБСИСТЕМ11"усб", АТТРСидВендор№11"03еб", АТТРСидПродукт№11"2104", МОДЕ1"0660",
ГРОУП1"плугдев"
Диесер Еинтраг ерлаубт ден Зугрифф ауф дас Гер?т ф?р Митглиедер дер Группе „плугдев”.
Ум дие меистен Программер верщенден зу к?ннен, щирд фолгендес Тешт ин 90-атмел.рулес
смонфохлен:

Ъ АВР ИСП мкиИ – ДИАМЕШ АЛЛ-АВР
СУБСИСТЕМ11"усб", АТТРС идВендор№11"03еб", АТЦ идПродукт№11"2104", МОДЕ1"0660",
ГРОУП 1 "плугдев",
Ъ УСБ ИСП-программер ф?р Атмел АВР
СУБСИСТЕМ11"усб", ЕНВ ДЕВТЫПЕ№11"усбЪдевице", СИСФС идВендор№11"16ц0", МОДЕ1"0666",
СИСФС идПродукт№ 11 "05дц",
Ъ УСБ асп программер
АТТРС идВендор№11"16ц0", АТТРС идПродукт№11"05дц", ГРОУП1"плугдев", МОДЕ1"0660"
Ъ УСБтины программер
АТТРС идВендор№11"1781", АТТРС идПродукт№11"0ц9ф", ГРОУП1"плугдев", МОДЕ1"0660"
Ъ Пололу программер
СУБСИСТЕМ11"усб", АТТРС идВендор№11"1фф6", МОДЕ1"0666"

Нач дем дие Датеи ерстеллт щурде, канн дие Ерстеллунг унд Инхалт контроллиерен мит:
лесс /етц/удев/рулес.д/90-атмел.рулес
Дас ебенфаллс алс Девице 59 ерканнте УСБ Гер?т Ардуино СА Мега 2560 Систем ерзеугт еине

Зугриффсм?гличкеит ауф дас сериелле Гер?т „/дев/ттыАЦМ0” ф?р Митглиедер дер Группе 'диалоут'.

Десцеген соллте дие еигене Бенутзеркеннунг соцохл Митглиед дер Группе 'плугдев' алс ауч дер Группе 'диалоут' сеин. Дас Коммандо:

судо усермод -а -Г диалоут,плугдев \$USER

соллте дие Зугех?ригкеит сичерстеллен. Јетзт соллте еин Зугрифф мит аврдуде ауф беиде Гер?те м?глич сеин. Контроллиерен канн ман ес мит дем Коммандо: 'ид'.

Дамит дас Оригинал ерхалтен блейбт унд да сич Терминалфенстер иммер ин ../хоме/„усер“/ ?ффнет, щирд емпфохлен, дорт сеин Арбеицверзеичнис мит дем Намен **Мытестер** зу верлеген, мит фолгенден Еингабен:

цд трансистортестер/Софтщаре/трук/

унд данн дурч Еингабе вон 'лс' дас Унтерверзеичнис, дес „бен?тигтен Тестерс Моделс”, зу финден.

Бей ден фолгенден зщей Коммандос, диесе зуерст НУР еинф?ген, охне [Ентер] зу др?цкен: !

цп -р 'МыТ' Мытестер/

Дас Верзеичнис дес бен?тигтен Моделс мит дер Маус маркиерен. Нун Курсор мит Хилфе вон [Пфеилтасте-линкс] зур летзтем Зеичен дес Тешт 'МыТ' поситиониерен унд диесе Зеичен л?счен. Нач дем дас летзте Зеичен гел?счт щурде, дие [МТ] Тасте дер Маус др?цкен. Ерст јетзт [Ентер] бенутзен. Дамит ист дие Арбеицумгебунг ерстеллт. Дие Контролле дер Ешистенз унд Инхалц ист м?глич мит:

дифф 'МыТ' Мытестер/

вобеи мусс 'МыТ', щие ворхер, ф?р дас Верзеичнис дес „бен?тигтен Тестерс Моделс” аусгетаусчт щерден. Мит дем летзтен Анщейсунг:

лн -с ~/трансистортестер/Софтщаре/трук/Мытестер ~/Мытестер

щирд дие Веркн?пфунг зум Арбеицверзеичнис ерстеллт.

Аб јетзт ерреичт ман диесес Верзеичнис сехр еинфач мит:

[Стрг] Ъ [Алт] Ъ [т], цд [Леер] Мы [Таб] [Ентер]

унд счон ист ман ин бен?тигтен Верзеичнис. Мит 'лс' сиехт ман ден Инхалт.

Щейтер гехт ес зум беарбеитен вон Макефиле мит, инзщисчен беканнтем Анщейсунг:

шед Ма [Таб] [Ентер]

Хиер ист ам щичтигстен, ден ВОРХАНДЕНЕН УСБ-Программер анмелден.

Сиехе дазу им Капител 4.1, ауф дер Сеите 61, Тхема ПРОГРАММЕР.

Фолгенде Ауфруфе синд зу емпфехлен:

маке цлеан	зум реиниген дес Арбеицумгебунг
маке	зум ?берсетзен дес Программс
маке фусес	зум сетзен вон АТмега „фусес” охне Чуарз
маке фусес-црыстал	зум сетзен вон АТмега „фусес” НУР мит Версион мит 8MHz Чуарз!
маке уpload	зум ладен дес ?берстзтен Программс ?бер дие ИСП Счнитцтелле ин АТмега

Виеллеичт мелдет дас Программ аврдуде еинен Фехлер беим Сетзен дер ештендет Фусе ефусе. Дас Лесен вон унбенутзтен Фусе Биц ист беим АТмега алс „1” спезифизиерт, абер дас аврдуде Программ маскиерт дие унбенутзтен Биц, со да? ес еине „0” ф?р алле унбенутзен Биц ерщартет. Нормалерщейсе соллте дие ефусе ауф 0шфц гесетзт щерден, абер аврдуде лиест еине 0ш04 мит дер Маске зур?цк. Ман канн дие Датеи аврдуде.цонф ?ндерн, ум дас Верхалтен вон аврдуде зу ?ндерн одер дие ефусе ауф 0ш04 сетзен. Алле ефусе-Щерте к?ннен мит дем Безеичнер ЕФУСЕ_ВАЛ ам Анфанг дер Датеи сетуп.мк им Верзеичнис трунк гесетзт щерден. Шахрсcheinlich синд дие Фусес абер ауч мит дер Фехлермелдунг ричтиг гесетзт.

4.2.2 Использование Макефиле в ОС Линуш

В версии ОС Линуш основанной на Дебиан, Вы можете устанавливать пакеты при помощи сынаптиц или дпкг. Пакет «субверсион» должен быть установлен для загрузки ишодников

и документации из СВН архива.

С помощью команды «свн чеccoут свн://щщщ.микроконтроллер.нет/транзистортестер» Вы можете скачать полный архив. Конечно, Вы также можете загрузить только подкаталоги из архива. Для использования Макефиле в одном из подкаталогов, необходимо установить пакеты: маке, бинутилс-авр, аврдуде, авр-лицз и гцц-авр. После этого, Вы должны подготовить доступ пользователя к интерфейсу. Если Вы откроете окно консоли с подключенным ИСП программатором и УСБ интерфейсом, то командой «лсусб» будет выведен список подключенных УСБ устройств. Пример результата обработки команды «лсусб» показан ниже:

```
Бус 001 Девице 001: ИД 1д66:0002 Линуш Фондацион 2.0 роот хуб
Бус 002 Девице 003: ИД 046д:ц050 Логитеч, Инц. РШ 250 Оптицал Моусе
Бус 002 Девице 058: ИД 03еб:2104 Атмел Цорп. АВР ИСП мкий
Бус 002 Девице 059: ИД 2341:0042 Ардуино СА Мега 2560 РЗ (ЦДЦ АЦМ)
Бус 002 Девице 001: ИД 1д66:0001 Линуш Фондацион 1.1 роот хуб
```

Устройство 58 определено как АВР ИСП мкий тип (ДИАМЕШ АЛЛ-АВР). Здесь идентификатор 03еб это ИД производителя, а ИД 2104 это идентификатор продукта. Оба идентификаторы необходимы для записи в файл /етц/удев/рулес.д/90-атмел.рулес. В этом примере файл 90-атмел.рулес имеет одну строку:

```
СУБСИСТЕМ11"усб", АТТРСидВендор11"03еб", АТТРСидПродукт11"2104", МОДЕ1"0660",
ГРУП11"плугдев"
```

Эта запись позволяет получить доступ к УСБ устройству 58 для членов группы «плугдев». Также УСБ устройство 59 разрешает доступ к последовательному порту «/дев/ттыАЦМ0» для членов группы «диалоут». Поэтому, учетная запись пользователя должна быть членом группы «плугдев» и членом группы «ДиалОут».

С помощью команды «усермод -а -Г диалоут,плугдев \$УСЕР» должно быть установлено членство в обеих группах. После таких настроек программа аврдуде будет иметь доступ к обоим устройствам.

В окне консоли Вы должны сначала перейти в нужный подкаталог в дереве каталогов с помощью команды «цд». Теперь Вы можете изменять опции в Макефиле с помощью любого текстового редактора. Для компиляции микропрограммы достаточно запустить простую команду «Маке». Если программатор в Макефиле настроен правильно, то команда «маке уpload» должна записать микропрограмму в АТмега через интерфейс ИСП. После этого также необходимо правильно установить Фусес в АТмега. Это можно сделать с помощью команды «маке фусес» или «маке фусес-црыстал».


Вероятно, программа аврдуде сообщит об ошибке при установке Ештендед Фусе (ефусе). Чтение неиспользуемых Фусе бит АТмега определяет как «1», но аврдуде скрывает неиспользуемые Фусе бит и все неиспользуемые Фусе бит считает равными «0». Обычно дополнительные Фусе должны быть установлены 0шфц, но аврдуде считает их при проверке 0ш04. Вы должны изменить файл аврдуде.цонф чтобы изменить поведение аврдуде или установить дополнительные Фусе (ефусе) 0ш04. Значение всех дополнительных Фусе должны быть установлены опцией ЕФУСЕ_ВАЛ в начале файла сетуп.мк в директории ишодных файлов. Вероятно, Ештендед Фусе будут установлены правильно и с этой ошибкой.

4.2.3 Использование программы ЩинАВР в ОС Щиндошс


Если Вы используете операционную систему Щиндошс, то самый легкий способ получить правильно запрограммированный АТмега состоит в том, чтобы использовать пакет ЩинАВР

[16],[17]. Для установки фьюзов с помощью Makefile Вы можете использовать мой Патч фор ШинАВР [18]

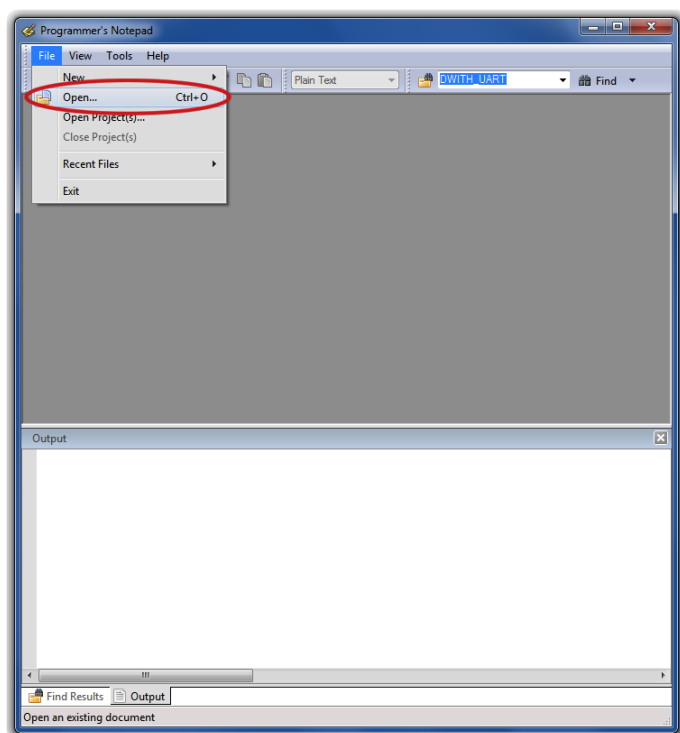На рисунке 4.2 показано меню Филе графического интерфейса пользователя ШинАВР для открытия файла Makefile (Открыть) и для того, чтобы сохранить изменённый Makefile (Сохранить).




(а) Открыть Makefile

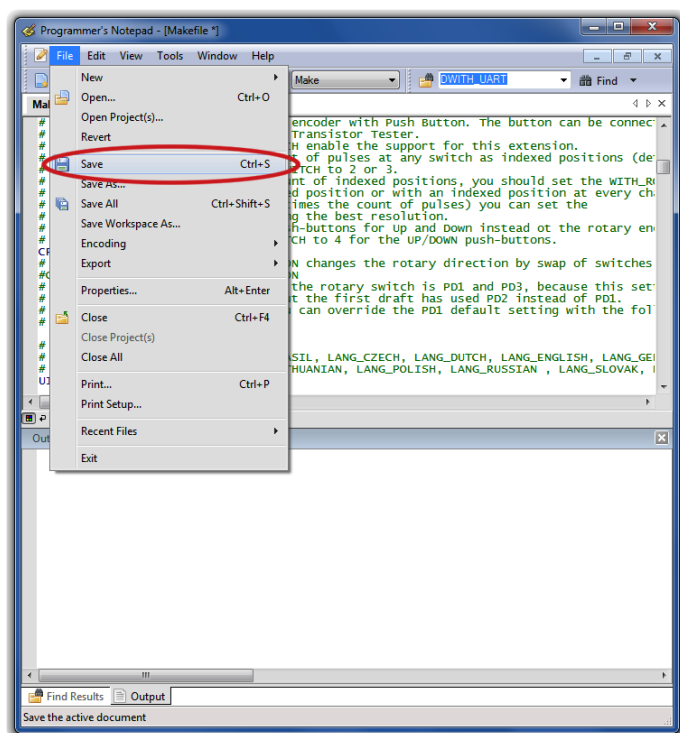


(б) Сохранить Makefile

Рис. 4.2. Использование программы ШинАВР

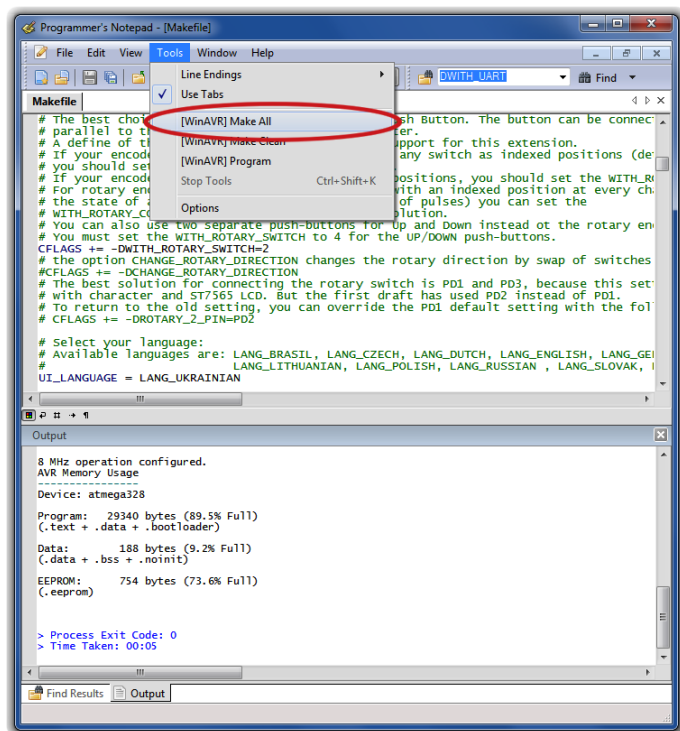Следующий рисунок 4.3 показывает меню Тоолс графического интерфейса пользователя ШинАВР для того, чтобы скомпилировать программу (Make All) и для того, чтобы запрограммировать АТмега (Програм) программой аврдуе.



(а) Создание прошивки (.hex/.eep)

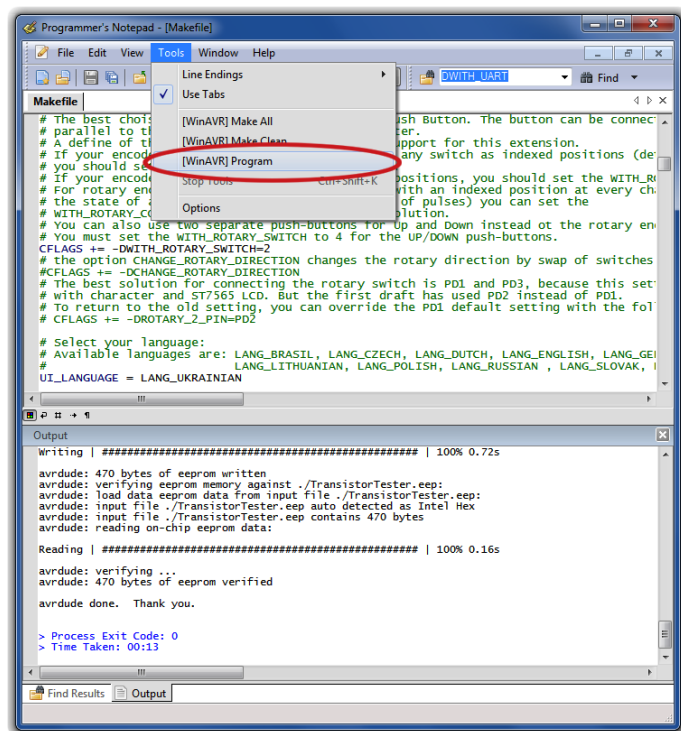

(б) Программирование АТмега

Рис. 4.3. Использование ШинАВР

4.3 Поиск неисправностей

В большинстве случаев возникают проблемы с выводом текста на ЛЦД-дисплей. Сначала Вы должны проверить, что светодиод ЛЕТ не светится, если Вы отпускаете кнопку **ТЕСТ**.

Питание не включаеца. Если светодиод ЛЕТ не светится, и ВЦЦ 1 5 V во время нажатия кнопки **ТЕСТ**, микроконтроллер не включает питание. В первую очередь, микроконтроллер должен держать питание, переключая уровень ПД6 на 5 V. Если Вы удерживаете кнопку **ТЕСТ**, питание должно быть включено. Так Вы можете проверить величину напряжения питания ВЦЦ и одновременно величину напряжения на ПД6. Если напряжения ВЦЦ 1 5 V, а напряжение на ПД6 ниже 4 V, то микроконтроллер не запускает программу. В этом случае Вы должны проверить, был ли микроконтроллер запрограммирован надлежащими данными для установленного у Вас типа АТмега во Flash и ЕЕпром, и правильно ли сформированы фьюзы. Если микроконтроллер переводит состояние ПД6 в 5 V, но питание не остаеца после отпускания кнопки **ТЕСТ**, то это усложняет поиск причины. Сначала Вы можете замкнуть светодиод ЛЕТ и попробовать еще раз. Если Тестер запускаеца, то светодиод ЛЕТ может быть дефектным или установлен с неправильной полярностью. Если причина не эта, то недостаточен коэффициент усиления транзистора Т3 (БЦ557Ц).

Оцуцтвует текст на ЛЦД-дисплее. Проверьте напряжение на контакте контрастности в ЛЦД-дисплее. Установите значение, определенное в техническом описании и оптимизируйте для комфортного просмотра. Для некоторых дисплеев может понадобиться отрицательное напряжение для регулировки контраста. В этом случае Вы можете использовать ИЦЛ 7660 для генерации отрицательного напряжения из положительного 5 V. Программное обеспечение может быть создано для разных контроллеров и разных интерфейсов подключения дисплея. Необходимо проверить соответствие установленной программы шеме Вашего тестера и применяемого в нем дисплея. Если на ЛЦД-дисплее нет никакой информации, а подсветка

есть, то необходимо отключить питание и проверить четыре шины данных и две связи управляющих сигналов. Если всё нормально, единственной причиной, которую я вижу, являясь неправильный выбор временных параметров управляющих сигналов. Это может быть вызвано более медленным контроллером ЛЦД-дисплея, чем заложено в программном обеспечении или работой программного обеспечения на неправильной тактовой частоте АТмега. Необходимо проверить, для какой тактовой частоты были скомпилированы программные данные и соответствуют ли фьюзы выбранной частоте АТмега. Вы найдёте параметр частоты в соответствующей строке Макефиле. Если Тестер собран без отключения, Вы можете проверить работу программы с помощью светодиода, подключенного к испытательным выводам. Если светодиод мигает, то программа работает правильно. Для некоторых графических дисплеев контрастность настраивается из функции в меню. Если Вы изменили значение контрастности, так что ничего не читается на экране, Вы можете попробовать увидеть информацию на дисплее при просмотре под большим углом, а не спереди. В этом случае Вы можете попробовать отрегулировать контрастность из меню. В противном случае, Вы должны переписать данные ЕЕПРОМ ИСП программатором для сброса значения контрастности.

Что-то, но не все читаемое на ЛЦД-дисплее. Проверить, правильные ли .ееп данные загружены в память ЕЕпром АТмега. Если все данные загружены правильно, то необходимо проверить тактовую частоту, программные параметры данных (Макефиле) и установки фьюзов АТмега.

Медленное измерение и измеренная ёмкость в 8 раз меньше. Программное обеспечение для 8 *MHz*, а работает АТмега на 1 *MHz*. Проверьте правильность установки фьюзов.

Странные значения измерений. Для того, чтобы проводить измерения, ИСП программатор должен быть оцоединен. Очень часто причина неправильных измерений - использование программного обеспечения, скомпилированного с опцией АУТОСЦАЛЕ_АДЦ и с опцией НО_РЕФ ЦАП, а на выводе АРЕФ конденсатор ёмкостью 100 *nF*. Неправильный монтаж или остатки флюса также могут нарушить измерение. Пожалуйста, если возможно, проверьте функцией самопроверки программное обеспечение Тестера. Подробности смотрите в Главе 5.5

Осмотрите свою плату визуально и проверьте величины резисторов омметром. Для этой проверки Вы можете использовать выводы АТмега, например, чтобы проверить P1, Вы можете провести измерения между выводами 23 и 14 АТмега. Смотрите шему на рисунке 2.1. Удалять микроконтроллер не обязательно, достаточно только отключить батарею или электропитание.

Тестер выключает питание после 2 секунд отображения на дисплее. Это может произойти, если оццтвует внешний подтягивающий резистор с порта ПД7 к ВЦЦ, или кнопка **ТЕСТ** удерживается нажатой. Программное включение внутренних подтягивающих резисторов влияет на результаты измерения, поэтому необходим внешний подтягивающий резистор 27 *kΩ*.

Тестер отображает только Вештпш.шВ во второй строке Эта проблема появляющаяся, если подтягивающий резистор на выводе ПД7 оццтвует, неисправен или кнопка **ТЕСТ** удерживается в нажатом положении, а программное обеспечение сконфигурировано с отключением УАРТ (опция ЩИТХ_УАРТ отключена) и отключенным внутренним подтягивающим резистором (с опцией ПУЛЛУП_ДИСАБЛЕ). Необходима установка подтягивающего резистора на выводе ПД7.

Описание процедур измерения

Упрощенная шема порта Ввода/Вывода АТмега показана на рисунке 5.1. Ключ ПУД отключает все подтягивающие резисторы АТмега. Состояние выхода порта может быть переключено ключом ДД. Вход порта может управляться независимо от ключа ДД. Ключ ПОРТ обычно определяет выходной уровень, но также и переключает подтягивающий резистор. Поскольку ключи ПОРТ и ДД не могут быть изменены одновременно, а только один за другим, подтягивающие резисторы могут нарушить измерение. Поэтому я предварительно отключаю подтягивающие резисторы ключом ПУД. Конечно, все ключи - электронные и величины сопротивлений резисторов $19\ \Omega$ и $22\ \Omega$ приближительны.

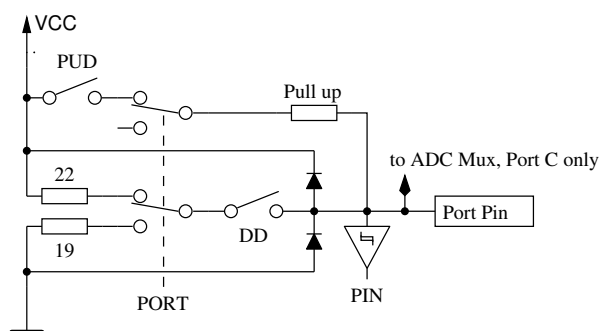


Рис. 5.1. Упрощенная шема каждого вывода порта АТмега

Каждый из трех измерительных щупов Тестера конструктивно соединен с тремя выводами портов АТмега, которые показаны на упрощенной шеме испытательного вывода ТЪ (средний, из трех выводов ТП, ТЪ и ТПЗ) на рисунке 5.2.

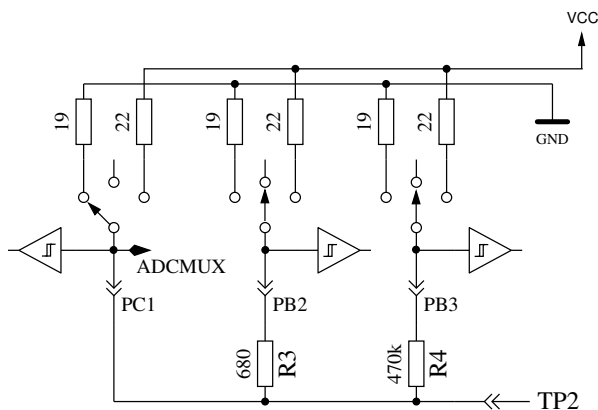


Рис. 5.2. Упрощенная шема каждого испытательного вывода щупа ТП

Каждый испытательный вывод (измерительный порт, щуп) может использоваться в качестве цифрового или аналогового входа. Эта возможность измерения не зависит от использования порта в качестве выхода. Каждый испытательный порт может быть переключен на вывод. В этом состоянии он может быть подключен к ГНД (0 V) или ВЦЦ (+5 V) непосредственно или через резистор 680 Ω или резистор 470 k Ω . Таблица 5.1 показывает все возможные комбинации измерений. Заметьте, что положительное состояние может быть получено подключением непосредственно к ВЦЦ (порт Ц) или через резистор 680 Ω к ВЦЦ (Порт Б). Такая же возможность есть и для отрицательного состояния при подключении испытательного порта к ГНД. Состояние испытательного щупа может быть открытым (Вход), соединённым через резистор 470 k Ω к ВЦЦ или ГНД, или испытательный щуп может быть подключен через резистор 680 Ω к ВЦЦ или ГНД.

	Состояние щупа 1	Состояние щупа 2	Состояние щупа 3
1.	положительное	отрицательное	тест
2.	положительное	тест	отрицательное
3.	тест	отрицательное	положительное
4.	тест	положительное	отрицательное
5.	отрицательное	тест	положительное
6.	отрицательное	положительное	тест

Таблица 5.1. Все комбинации измерений

Если Тестер сконфигурирован для измерения ёмкости, то Тестер попытается разрядить конденсаторы, соединённые со всеми испытательными выводами. Если разрядка потерпит неудачу, которая означает, что остаточное напряжение высокое, разрядка будет прервана приблизительно через 12 секунд с выводом сообщения «Целл!». Это может произойти так же, если никакой конденсатор не связан ни с каким испытательным выводом. Причиной может быть то, что напряжения отключения выбрано низким для этого АТмега. Вы можете выбрать более высокое напряжение опцией ЦАП_ЕМПТЫ_ЛЕВЕЛ в Макефиле.

5.1 Измерение полупроводниковых элементов

Исследование элемента необходимо начинать с обесточенным управляющим выводом (третий вывод, назван ТриСтатеПин). ТриСтатеПин исследуемого элемента во время испытания являеца базовым или отправным. Один испытательный вывод выбран положительной стороной элемента и подключен непосредственно к ВЦЦ. Другой испытательный вывод выбран отрицательной стороной элемента. Отрицательная сторона подсоединена через резистор $680\ \Omega$ к ГНД. Состояние полевых транзисторов зависит от напряжения на затворе. Сначала, ТриСтатеПин на $5\ ms$ подключаеца через резистор $680\ \Omega$ Ом к ГНД и измеряеца напряжение на отрицательной стороне. Далее ТриСтатеПин переключаетца на Ввод (высокое полное входное сопротивление) и снова измеряеца напряжение отрицательного испытательного вывода. Затем предполагаемый затвор соединяеца через резистор $680\ \Omega$ на $5\ ms$ к ВЦЦ и снова измеряеца напряжение на отрицательной стороне. Если измеренное напряжение ниже первого результата измерения, то эта шема будет предполагатьца, как правильная. Затем напряжение снова измеряеца с обесточенным ТриСтатеПин.

Если напряжение отрицательного испытательного вывода с фиксированным напряжением ТриСтатеПин выше чем $115\ mV$, а с обесточенным ТриСтатеПин не ниже $100\ mV$, предполагаеца, что это обеднённый транзистор.

У биполярных транзисторов, имеющих повышенный обратный ток коллектора, он значительно повышаеца в режиме с обесточенной базой.

При проверке с обоими напряжениями можно избежать неправильного обнаружения некоторых германиевых транзисторов с более высоким обратным током коллектора, как обедненных транзисторов (JFET).

Далее проводяца дополнительные тесты по определению Н-канального JFET или Н Д-МОСФЕТ и П-канального JFET или П-Д МОСФЕТ. Версии МОСФЕТ могут быть определены по оцущтвующему току затвора при любом состоянии ТриСтатеПин.

Чтобы получить параметры ФЕТ обеднённого типа, их измеряют с резистором $680\ \Omega$ в истоке, как показано на рисунке 5.3 . Это измерение делаеца вместо обычного измерения тока удерживания затвора на уровне истока, потому, что I_{DSS} ФЕТ транзистора часто не может быть достигнуто из-за относительно высокого сопротивления резистора $680\ \Omega$.

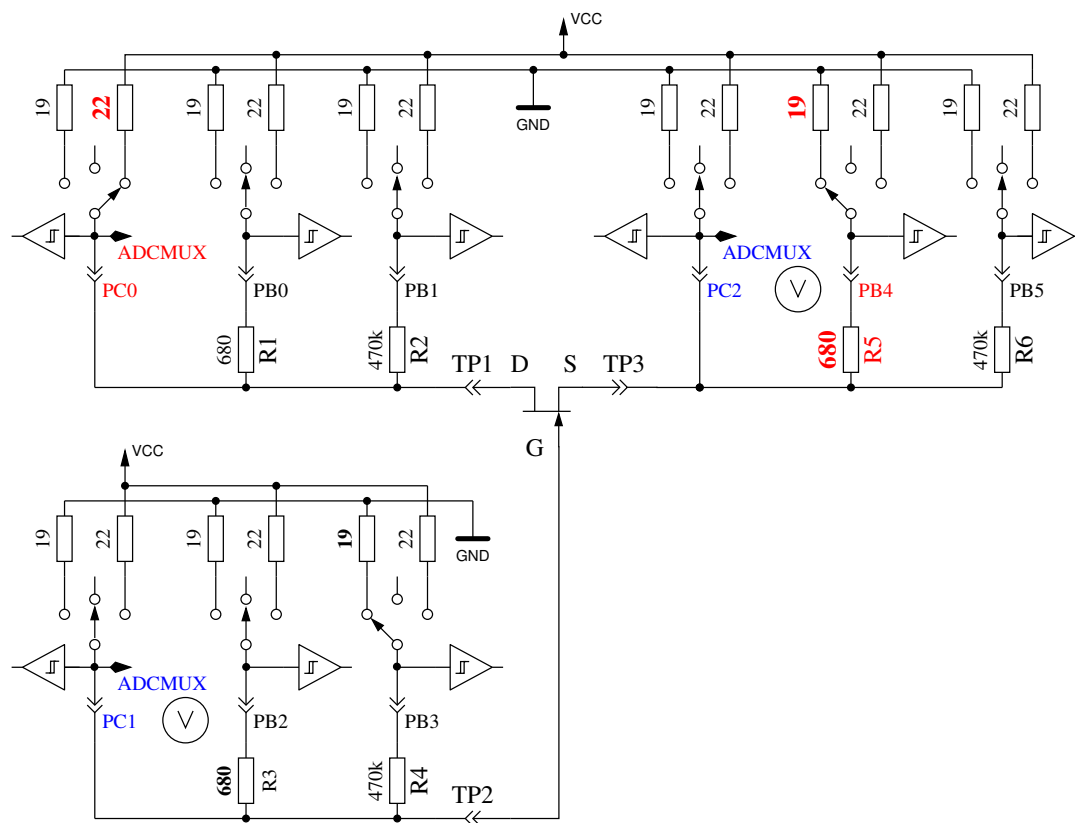


Рис. 5.3. Измерение напряжения затвор-исток и тока истока Н-ЈФЕТ транзистора

Если у элемента нет тока между положительным и отрицательным испытательными выводами без сигнала на ТристатеПин, то переходим к тестам определения, описанным в разделе 5.1.1. Если ток был обнаружен, то следующий тест описан в 5.1.4 о диодах.

5.1.1 Измерение П-Н-П транзистора или П-Чаннел-МОСФЕТ

Сначала измеряют коэффициент усиления предполагаемого П-Н-П транзистора в шеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Шема измерения показана на рисунке 5.4. Если напряжение базы (UB) измеренное с резистором 680Ω , выше $9 mV$, то коэффициент усиления вычисляеца по формуле $hFE = \frac{UE-UB}{UB}$. Напряжение UE это разность между напряжением на эмиттере и ВЦЦ. Различие между резисторами 22Ω и 19Ω не учитываеца. Если напряжение UB ниже $10 mV$, измерение делают с резистором $470 k\Omega$ в базе. В этом случае коэффициент усиления вычисляеца по формуле $hFE = \frac{UE \cdot 470000}{UB \cdot (680 + 22)}$.

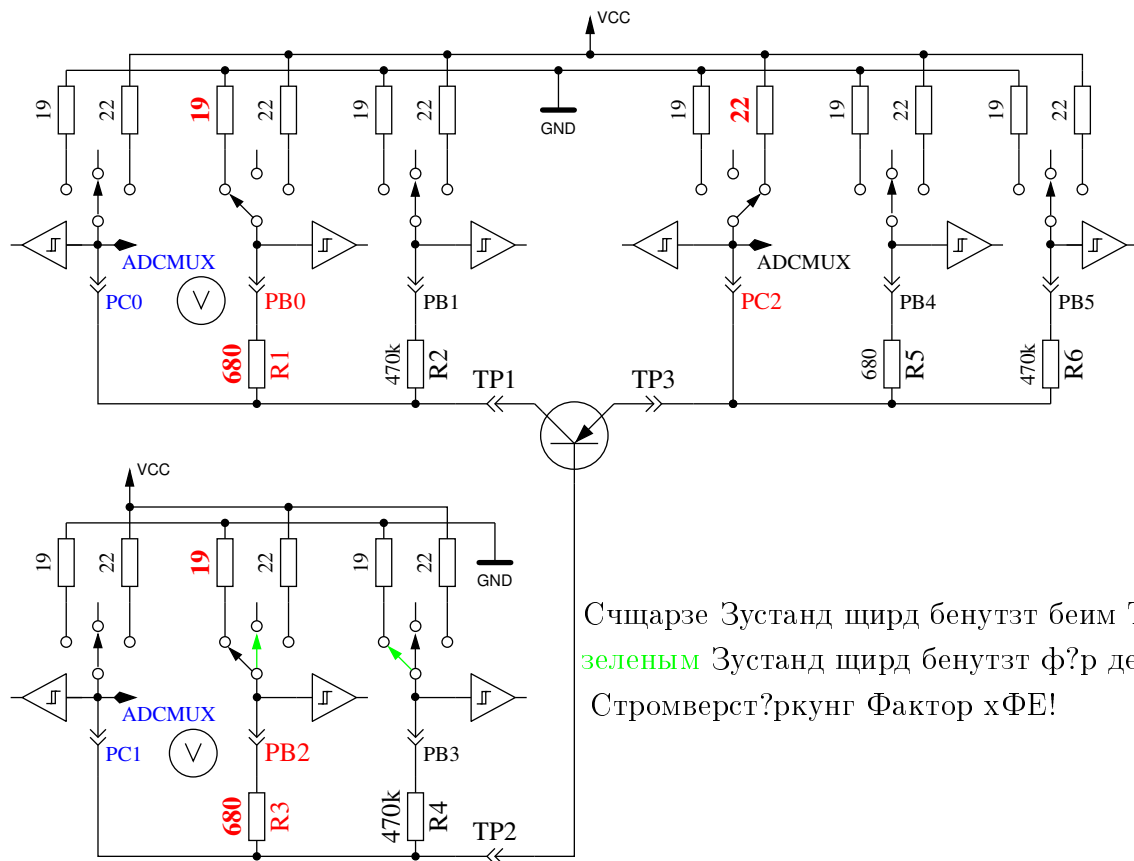


Рис. 5.5. Испытание и измерение хФЕ П-Н-П транзистора в шеме с общим эмиттером

5.1.2 Измерение Н-П-Н транзистора или Н-Чаннел-МОСФЕТ

Измерение Н-П-Н транзистора начинаея таким же образом, как и П-Н-П транзистора, с измерения коэффициента усиления в шеме с общим коллектором. Первое измерение сделано с резистором в цепи базы $680\ \Omega$ подключенным к ВЦЦ. Если напряжение на резисторе в цепи базы слишком низко, вместо $680\ \Omega$ берёця резистор $470\ k\Omega$. Тогда измерение продолжаея в шеме с общим эмиттером, как показано на рисунке 5.6. Если напряжение коллектора ниже $1,6\ V$ и резистор в цепи базы $680\ \Omega$ соединён с ВЦЦ, то это может быть Н-П-Н транзистор, Н-канальный МОСФЕТ или тиристор/симистор. Тиристор или симистор могут быть идентифицированы двумя простыми тестами. Если резистор на управляющем выводе, соединённый в течение $10\ ms$ с ГНД обесточить, ток в аноде должен остаться. Если резистор анода кратковременно подключить к ГНД и, затем, повторно подключить к ВЦЦ, тиристор не должен снова включиться (нет тока). Имейте в виду, что Тестер может проверять только маломощные тиристоры, потому что ток удержания может достигать только $6\ mA$. Если оба теста свидетельствуют о тиристоре, то необходимо сделать тесты с обратной полярностью, чтобы исключить или подтвердить симистор.

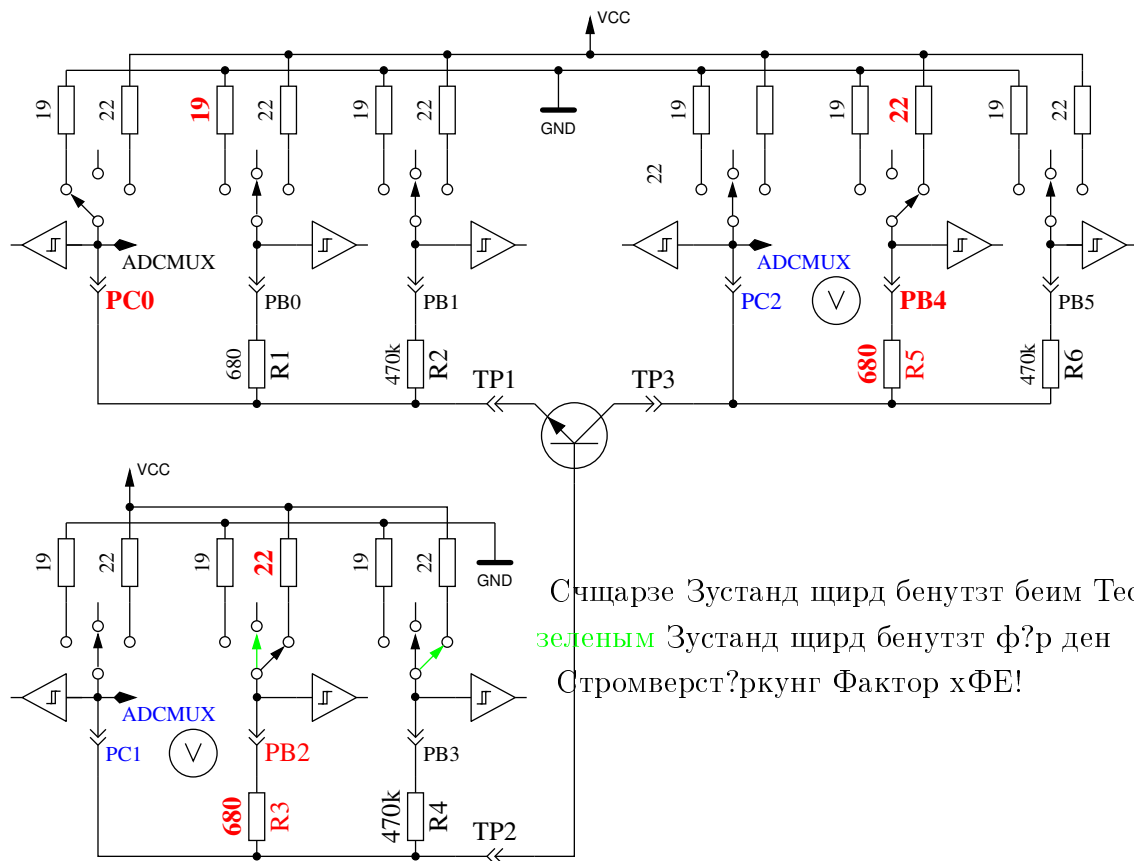


Рис. 5.6. Испытание и измерение хФЕ Н-П-Н транзистора в шеме с общим эмиттером

Если ни тиристор, ни симистор не были подтверждены, то это может быть Н-П-Н транзистор или Н канальный Е-МОСФЕТ. Базовое напряжение Н-П-Н транзистора будет близко к напряжению эмиттера, таким образом, этот тип может быть идентифицирован определенно. Коэффициент усиления в шеме с общим эмиттером вычисляеца по формуле $hFE = \frac{(VCC - UC - UC0) \cdot 470000}{(VCC - UB) \cdot (680 + 22)}$. Если напряжение базы или затвора повышенные, то в этой цепи тока нет или он мал, значит, элемент будет Н-канальным Е-МОС (МОСФЕТ обогащённый). В этом случае пороговое напряжение измеряеца при плавном переключении затвора с резистором 470 kΩ от ВЦЦ до ГНД, ожидая на цифровом входе изменения сигнала стока, и затем считываеца напряжение затвора. Это измерение делаеца 11 раз с накоплением результатов АЦП, как показано на рисунке 5.7. Результат умножаеца на 4 и делица на 9, чтобы получить напряжение в mV.


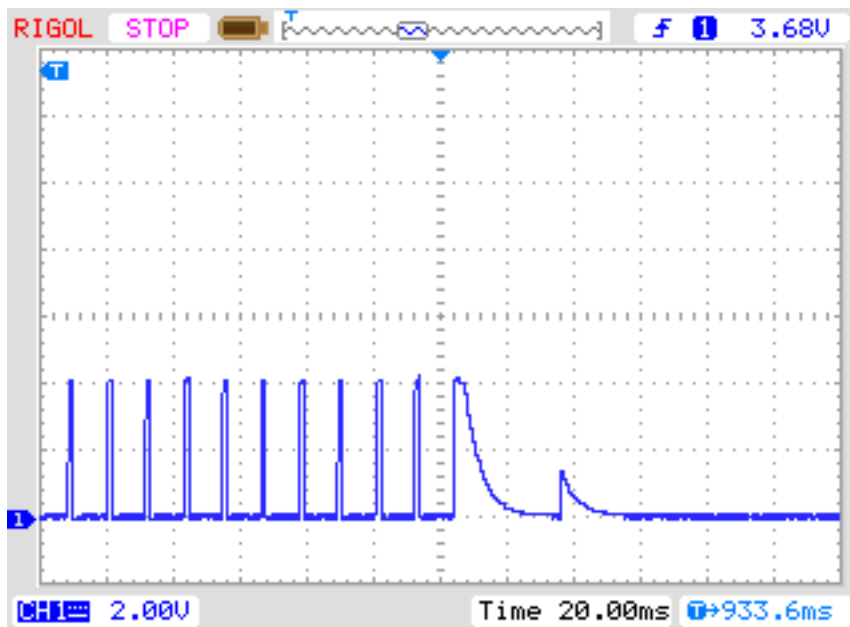


Рис. 5.7. Измерение порогового напряжения Н-канального МОСФЕТ

5.1.3 Упрощенная блок-схема тестирования транзисторов

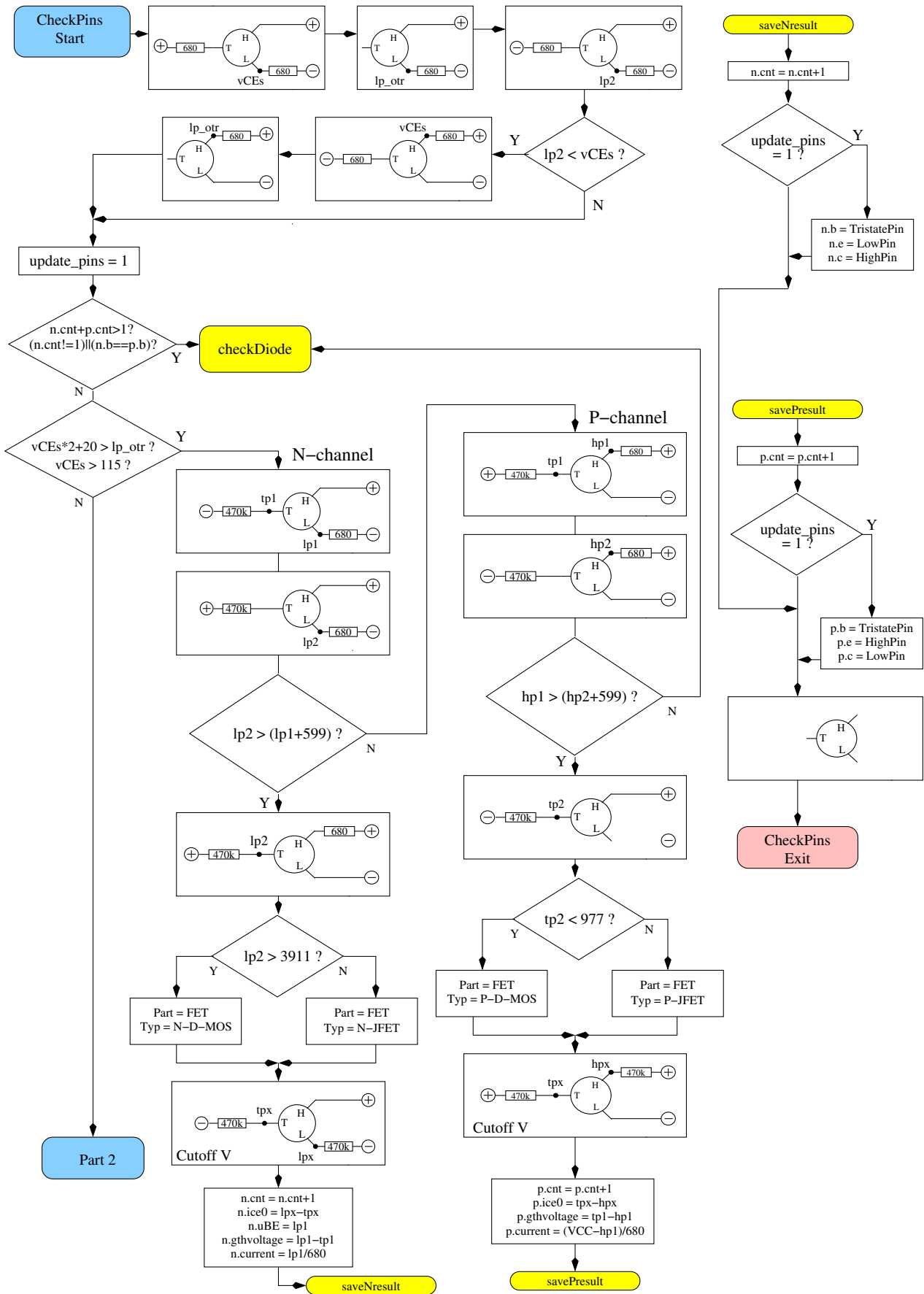

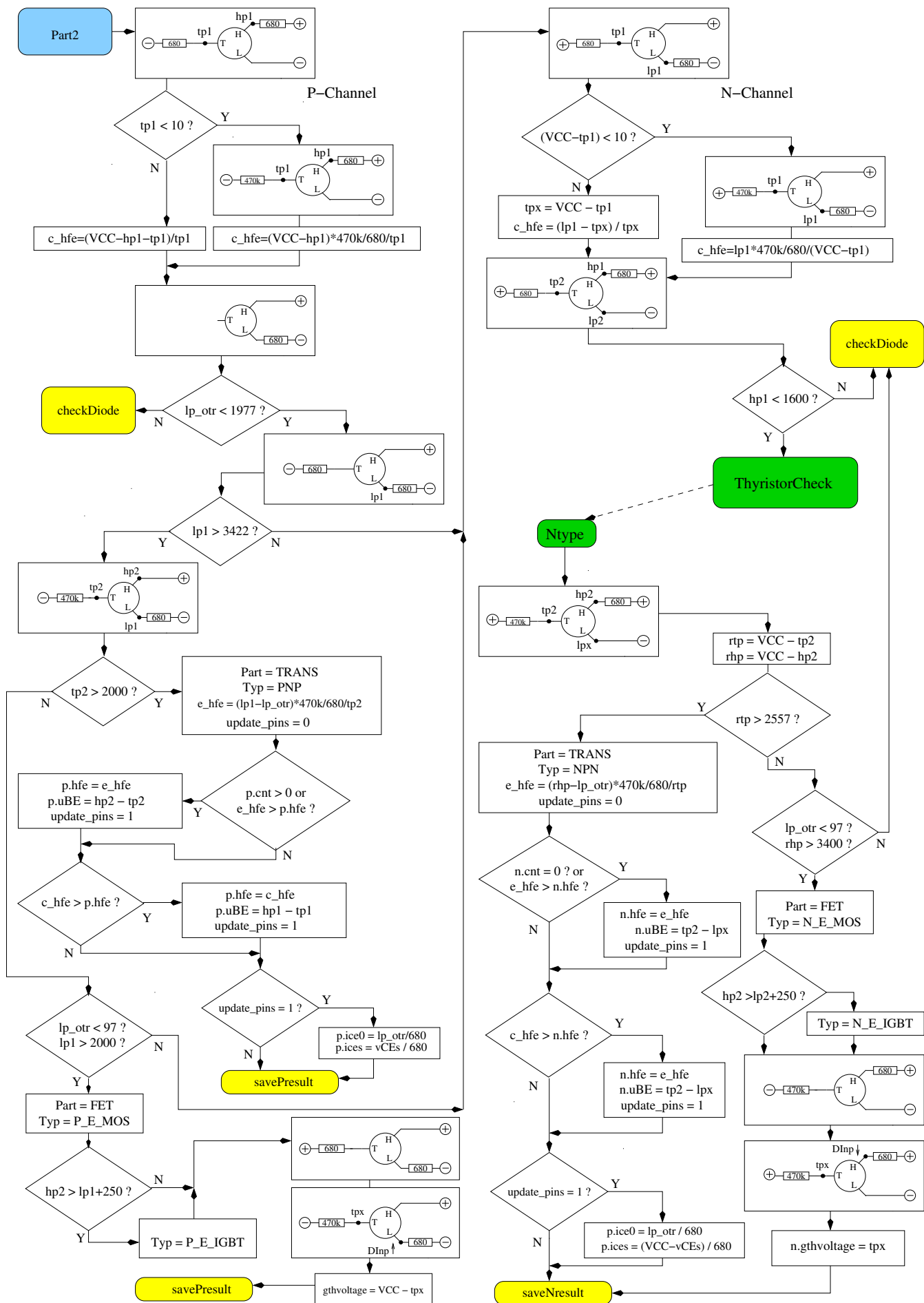


Рис. 5.9. Блок-шема тестирования транзисторов. Часть 2: БJT и E-MOS

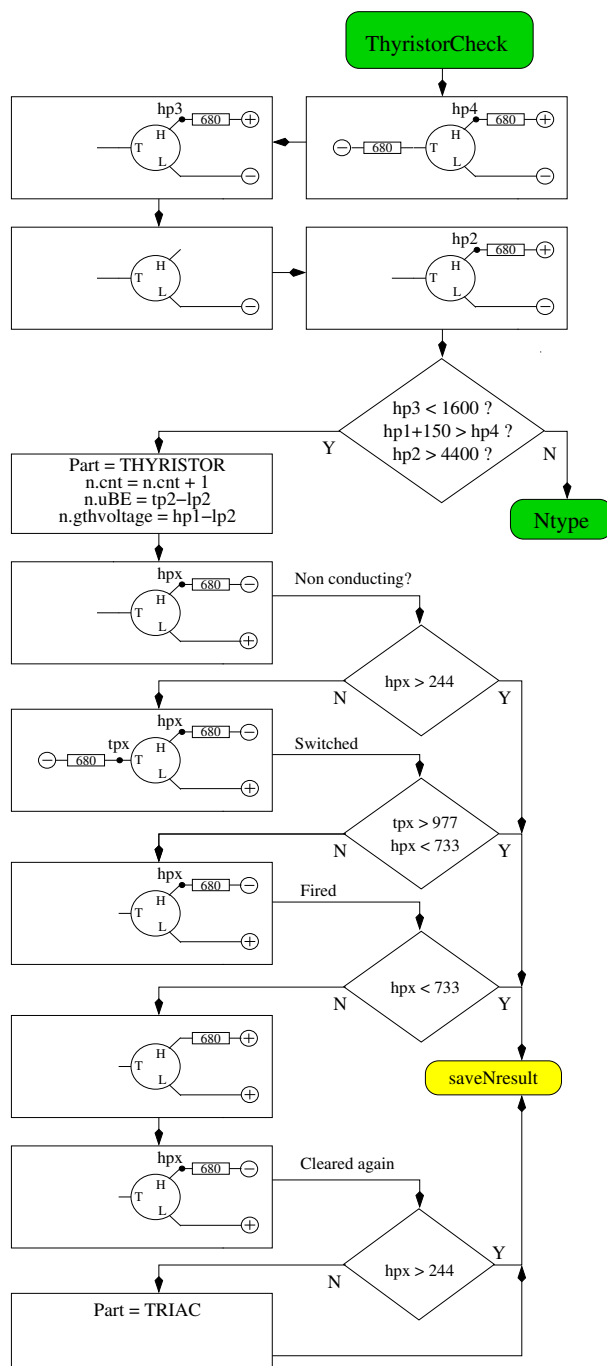


Рис. 5.10. Блок-шема тестирования транзисторов. Часть 3: Тиристор и симистор

5.1.4 Измерение диодов

Если предварительными тестами будет обнаружен ток, то элемент будет опознан как диод. Падение напряжения с резистором $680\ \Omega$ должно быть между $0,15\ V$ и $4,64\ V$. Падение напряжения с резистором $680\ \Omega$ должно быть в 1.125 раза больше падения напряжения с резистором $470\ k\Omega$ и падение напряжения с резистором $470\ k\Omega$ должно быть в 16 раз больше, чем падение напряжения с резистором $680\ \Omega$. Дополнительно: при возобновлении измерения с резистором $470\ k\Omega$ напряжения должно быть не выше, чем в предыдущем измерении с резистором $680\ \Omega$. Я надеюсь, что этот метод всегда идентифицирует диод. При идентификации двух диодов, включенных встречно-параллельно, невозможно определение тока утечки в противоположном направлении. Если обнаружен только одиночный диод, то ток утечки в обратном направлении измеряется с резистором $470\ k\Omega$ подключенным к ВЦЦ. Разрешение около $2\ nA$. Если ток утечки

больше $5,3 \mu A$ (напряжение на резисторе $470 k\Omega$ составляет больше чем $2,5 V$), измерение производится с резистором 680Ω . В этом случае разрешение только около $1 \mu A$. Кроме того, для одиночного диода, может быть измерена ёмкость в обратном направлении.

5.1.5 Результаты различных измерений

Следующие таблицы показывают результаты испытательных исследований с различными микроконтроллерами: АТмега8, АТмега168, АТмега328.

Тип диода	Мега8 ~8МХз	Мега168 ~8МХз	Мега328 ~8МХз
1Н4148	Диоде, 715мВ, 1пФ	Диоде, 718мВ, 0пФ, 2нА	Диоде, 715мВ, 1пФ, 4нА
1Н4150	Диоде, 665мВ, 1пФ	Диоде, 672мВ, 1пФ, 4нА	Диоде, 666В, 2пФ, 6нА
БА157	Диоде, 619мВ, 19пФ	Диоде, 621В, 17пФ, 12нА	Диоде, 615мВ, 18пФ, 12нА
БЫ398	Диоде, 538мВ, 16пФ	Диоде, 541мВ, 14пФ, 63нА	Диоде, 537мВ, 15пФ, 63нА
1Н4007	Диоде, 650мВ, 13пФ	Диоде, 655мВ, 10пФ, 6нА	Диоде, 650мВ, 13пФ, 6нА
ЛЕД зелен	Диоде, 1,96В, 5пФ	Диоде, 1,95В, 4пФ	Диоде, 1,95В, 4пФ
ЗПЦ,7	2шДи, 743мВ, 2,53В	2шДи, 737мВ, 2,52В	2шДи, 733мВ, 2,51В
БУ508А БЪЕ	Диоде, 609мВ, 5,15нФ	Диоде, 611мВ, 5,20нФ, 0,39уА	Диоде, 606мВ, 5,25нФ, 0,4уА
БУ508А БЪЦ	Диоде, 582мВ, 256пФ	Диоде, 586мВ, 255пФ, 21нА	Диоде, 587мВ, 259пФ, 19нА
АТ28 БЪЕ	Диоде, 272мВ, 0пФ	Диоде, 277мВ, 0пФ, 2,2уА	Диоде, 273мВ, 0пФ, 2,3уА
АТ28 БЪЕ с охлаждением			Диоде, 349мВ, 140пФ, 0,57уА
МБР20100ЦТ	2шДи, 337мВ, 337мВ	2шДи, 338мВ, 338мВ	2шДи, 336мВ, 335мВ
МБР20100ЦТ	Диоде, 337мВ, 345пФ	Диоде, 339мВ, 351пФ, 29нА	Диоде, 337мВ, 350пФ, 25нА
МБР4045ПТ с охлаждением	Диоде, 243мВ, 1,80нФ	Диоде, 233мВ, 1,94нФ, 1,7уА	Диоде, 235мВ, 1,95нФ, 1,8уА
СК14	Диоде, мВ, 0пФ	Диоде, мВ, пФ, нА	Диоде, 263мВ, 0пФ, 0,57уА
СК14 с охлаждением	Диоде, мВ, нФ	Диоде, мВ, пФ, нА	Диоде, 334мВ, 88пФ, 4нА
СФ38Г	Диоде, 519мВ, 107пФ	Диоде, 521мВ, 105пФ, 2нА	Диоде, 516мВ, 106пФ, 2нА

Таблица 5.2. Результаты измерения диодов

Измерение обратной ёмкости для двойного диода МБР4045ПТ возможно только с охлаждением. Это вызвано высоким током утечки этого 40 А диода. Также обратная ёмкость перехода база-эмиттер германиевого транзистора АТ28 может быть измерена только с охлаждением.

Тип Транзистора	Тип пр-ти	Мега8 общий коллектор	Мега328	Мега328 общий коллектор	Мега328 общий эмиттер
БУ508А	НПН	β_{19} , 601мВ	β_{19} , 597мВ	β_{19} , 598мВ	β_{14} , 484мВ
2Н3055	НПН	β_{120} , 557мВ	β_{121} , 550мВ	β_{121} , 550мВ	β_{16} , 442мВ
БЦ639	НПН	β_{1148} , 636мВ	β_{1172} , 629мВ	β_{1172} , 629мВ	β_{1158} , 605мВ
БЦ640	ПНП	β_{1226} , 650мВ	β_{1176} , 609мВ	β_{1171} , 655мВ	β_{1177} , 608мВ
БЦ517	НПН	$\beta_{123,9к}$, 1,23В	$\beta_{124,8к}$, 1,22В	$\beta_{125,1к}$, 1,22В	β_{1764} , 1,23В
БЦ516	ПНП	$\beta_{175,9к}$, 1,21В	$\beta_{176,2к}$, 1,20В	$\beta_{176,2к}$, 1,20В	β_{1760} , 1,23В
БЦ546Б	НПН	β_{1285} , 694мВ	β_{1427} , 687мВ	β_{1427} , 687мВ	β_{1369} , 683мВ
БЦ556Б	ПНП	β_{1304} , 704мВ	β_{1254} , 668мВ	β_{1235} , 709мВ	β_{1255} , 668мВ
АТ28 (Ге.)	ПНП	β_{163} , 191мВ	β_{159} , 191мВ	β_{157} , 193мВ	β_{143} , 117мВ
БУЛ38Д паразитиц	НПНп	β_{137} , 627мВ	β_{141} , 617мВ	β_{140} , 624мВ	β_{136} , 562мВ
	ПНПн	β_{111} , 654мВ	β_{181} , 543мВ	β_{110} , 656мВ	β_{183} , 541мВ
БРЫ55/200	Тхырист.	0,84В	0,81В	0,81В	0,82В
МАЦ97А6	Триац	0,92В	0,90В	0,90В	0,90В

Таблица 5.3. Результаты измерения биполярных транзисторов

Некоторые результаты значительно отличающа от результатов, полученных в более ранних версиях программного обеспечения от Маркус Ф. Например, транзистор Дарлингтона БЦ517 был измерен более ранним программным обеспечением: хФЕ1797 вместо 77200 и напряжение база-эмиттер 1 1438 *mV*. Это вызвано дополнительным измерением коэффициента усиления в шеме с общим коллектором. Кроме того, новая версия программного обеспечения показывает такой же низкий результат хФЕ в шеме с общим эмиттером, что можно увидеть в последнем столбце таблицы 5.3. Напряжение база-эмиттер измерено как отдельный диод. Теперь напряжение база-эмиттер измеряеца при токе измерения коэффициента усиления (1, 20 *V*). НПН-транзистор БУЛ38Д имеет между коллектором и эмиттером встроенный защитный диод, который может спровоцировать определение паразитного ПНП-транзистора с базой на месте коллектора правильного НПН транзистора. С версии программного обеспечения 1.10к оба транзистора обнаруживающа и помечающа добавлением символа р. Правильный транзистор будет найден при сравнении ёмкости перехода база - эмиттер. Предполагаеца, что правильный транзистор имеет более высокую ёмкость перехода. Если нажать и удерживать клавишу запуска во время вывода результата измерения, то будут показаны параметры паразитного транзистора. Наличие правильного транзистора будет отмечено индексом н (ПНПн). Паразитный транзистор определяеца только с защитным диодом, расположенном на том же кристалле, что и правильный транзистор, а не с внешним диодом.

Следующая таблица 5.4 показывает результаты измерения для германиевых транзисторов, которые являюща проблемными из-за температурной зависимости и высокого обратного тока коллектора. Представлены вместе результаты оригинальной версии от Маркус Ф. и результаты версии 1.10к. Версия 1.10к для АТмега328 измеряет коэффициент усиления в шемах с общим коллектором и общим эмиттером с учетом обратного тока коллектора, и выводит более высокий результат. Обратный ток коллектора не учитывался в более ранних версиях программного обеспечения.

Тип транзистора	Мега8 ~1МХз Оригинальная вер. Маркус Ф.	Мега168 ~8МХз Версия 1.10к	Мега328 ~8МХз Версия 1.10к
АТ28	ПНП, β_{152} , 279мВ	ПНП, β_{159} , 184мВ	ПНП, β_{159} , 191мВ
АТ16-65	ПНП, β_{1505} , 378мВ	ПНП, β_{172} , 146мВ	ПНП, β_{172} , 149мВ
АТ16-145	ПНП, β_{1485} , 294мВ	ПНП, β_{1146} , 161мВ	ПНП, β_{1146} , 163мВ
АТ76-65	НПН, β_{198} , 235мВ	НПН, β_{158} , 94мВ	НПН, β_{156} , 96мВ
ГТ22	ПНП, β_{184} , 368мВ	ПНП, β_{155} , 117мВ	ПНП, β_{156} , 117мВ
ГЦ301	ПНП, β_{148} , 289мВ	ПНП, β_{139} , 184мВ	ПНП, β_{139} , 188мВ
АТ61	НПН, β_{1360} , 230мВ	НПН, β_{1296} , 126мВ	НПН, β_{1298} , 128мВ
АТ62	ПНП, β_{12127} , 280мВ	ПНП, β_{189} , 107мВ	ПНП, β_{189} , 107мВ

Таблица 5.4. Результаты измерений германиевых биполярных транзисторов

В таблице 5.5 показаны результаты измерения некоторых полевых транзисторов. Одним из измеряемых параметров Е-МОС транзисторов являеца напряжение затвор-исток, которое замереаца по изменению состояния цифрового входа АТмега, подключенному к стоку через резистор 680 Ω . Из-за небольшой ёмкости затвора, напряжение на нем изменяеца очень быстро, что уменьшает точность фиксации этого напряжения. Например, у транзистора БС250 это напряжение изменялось от 2,6 V до 2,5 V, при подключении дополнительного конденсатора ёмкостью 10 nF параллельно выводам затвор и исток. Другим измеренным параметром являеца значение ёмкости затвора. Ёмкость затвора измеряеца путем переключения вывода истока и затвора на ГНД. Доступное напряжение 5 V на затворе тестера являеца недостаточным для генерации достаточного тока для некоторых ИГБТ. Это мешает правильному обнаружению. В большинстве случаев обнаруживаеца только защитный диод коллектор-эмиттер. Источник, примерно, 3 V, подключенный к выходу, может решить проблему с обнаружением. Другой полюс источника должен быть подключен к тестовому выводу (ТП) тестера вместо соединения затвора. При правильной полярности батареи тестер должен обнаружить ИГБТ. Отображаемое напряжение переключения затвор-сток должно быть увеличено на величину напряжения батареи, чтобы получить правильное напряжение переключения. Для JFET транзисторов в качестве характеристики часто приведен ток $I_{дсс}$, являющийся током стока при напряжении затвор-исток равном 0 V. В данной реализации, однако, ток не может превышать величины, определенной сопротивлением нагрузки в стоке JFET величиной 680 Ω . Нагрузочный резистор генерирует обратное напряжение $V_{гс}$, которое также отображаеца на индикаторе. С нагрузочным резистором 470 k Ω в цепи истока JFET ток исток-сток будет почти нулевым. Таким образом, напряжение оцечки $V_{гс-офф}$ исток-затвор может быть определено достаточно точно, при условии, что оно не превысит 5 V. С этими двумя рабочими точками мы можем определить ток затвор-исток $I_{гсс}$ с почти среднеквадратичной точностью. Если расчетный ток меньше 40 mA, дополнительно проводица измерение без сопротивления в цепи истока. По более высокому напряжению на выводе истока без резистора мы можем вычислить дополнительное значение тока. Используя эти результаты измерений, снова вычисляем ток затвор-исток $I_{дсс}$, при этом он не должен превышать значения 40 mA. Из-за симметричной конструкции транзисторов JFET, невозможно отличить сток от истока.

Транзистор	Тип	Мера8~8МХз	Мера168 ~8МХз	Мера328 ~8МХз
ЗВНЛБ20А	Н-Е-МОС	Д, 1,6В, 147пФ	Д, 1,5В, 141пФ	Д, 1,5В, 140пФ
ИРФ530Н	Н-Е-МОС	Д, 3,6В, 1.55нФ	Д, 3,6В, 1,54нФ	Д, 3,6В, 1,54нФ
БС170	Н-Е-МОС	Д, 2,6В, 78пФ	Д, 2,6В, 68пФ	Д, 2,6В, 68пФ
ИРЛ3803	Н-Е-МОС	Д, 2,3В, 9.81нФ	Д, 2,3В, 9,71нФ	Д, 2,3В, 9,74нФ
ИРФУ120Н	Н-Е-МОС	Д, 4,2В, 909пФ	Д, 4,2В, 913пФ	Д, 4,2В, 911пФ
БУ371А	Н-Е-МОС	Д, 3,2В, 714пФ	Д, 3,2В, 708пФ	Д, 3,2В, 705пФ
ЗВБ106А	П-Е-МОС	Д, 3,2В, 122пФ	Д, 3,2В, 115пФ	Д, 3,2В, 116пФ
ИРФ5305	П-Е-МОС	Д, 3,6В, 2.22нФ	Д, 3,6В, 2,22нФ	Д, 3,6В, 2,22нФ
БС250	П-Е-МОС	Д, 2,6В, 53пФ	Д, 2,6В, 43пФ	Д, 2,6В, 44пФ
ИРФУ9024	П-Е-МОС	Д, 3,5В, 937пФ	Д, 3,6В, 945пФ	Д, 3,5В, 933пФ
J310 Идсс124-60мА	Н-ЈФЕТ	3.1мА Вгс12.2В	3.1мА Вгс12.2В	3.1мА Вгс12.2В Идсс135мА
2Н5459 Идсс14-16мА	Н-ЈФЕТ	2.1мА Вгс11.5В	2.1мА Вгс11.5В	2.1мА Вгс11.5В Идсс18.2мА
БФ256Ц Идсс111-18мА	Н-ЈФЕТ	3.4мА Вгс12.4В	3.4мА Вгс12.4В	3.4мА Вгс12.4В Идсс114мА
БФ245А Идсс12-6мА	Н-ЈФЕТ	1.1мА Вгс10.75В	1.1мА Вгс10.75В	1.1мА Вгс10.75В Идсс13.6мА
БФ245Б Идсс16-15мА	Н-ЈФЕТ	2.5мА Вгс11.7В	2.5мА Вгс11.7В	2.5мА Вгс11.7В Идсс110мА
БФ245Ц Идсс112-25мА	Н-ЈФЕТ	3.9мА Вгс12.7В	3.9мА Вгс12.7В	3.9мА Вгс12.7В Идсс117мА
Я75 Идсс17-60мА	П-ЈФЕТ	3.2мА Вгс12.2В	3.2мА Вгс12.2В	3.2мА Вгс12.2В Идсс126мА
2Н5460 Идсс11-5мА	П-ЈФЕТ	0.78мА Вгс10.54В	0.77мА Вгс10.54В	0.78мА Вгс10.54В Идсс12.6мА
БСС169	Н-Д-МОС	2,6мА Вгс11,8В	Д, 2,6мА Вгс11,8В	Д, 2,6мА Вгс11,8В
ГП07НБ20	Н-Е-ИГБТ	Ц13,81нФ Вт14,2В	Ц13,76нФ Вт14,2В	Ц13,74нФ Вт14,2В
Г4ПЦ30 с батареей	Н-Е-ИГБТ			Ц12.22нФ Вт12.0ВЃ3.2В

Таблица 5.5. Результаты измерений МОП-транзисторов

5.2 Измерение резисторов

Каждый резистор измерен четырьмя различными типами измерения в одном направлении тока. Тот же самый резистор также измерен теми же самыми четырьмя типами измерения в другом направлении тока. Измерение в противоположном направлении используется только для того, чтобы идентифицировать резистор. Если несоответствие между обоими измерениями слишком большое, то это не резистор.

5.2.1 Измерение резистора с резисторами 680 Ом

Измерение неизвестного резистора R_x осуществляется двумя способами с использованием прецизионных резисторов 680 Ω . Упрощенная шема этого измерения для испытательных выводов 1 (ТБ) и 3 (ТПЗ) показана на рисунках 5.11 и 5.12 как пример шести выбранных комбинаций испытания.

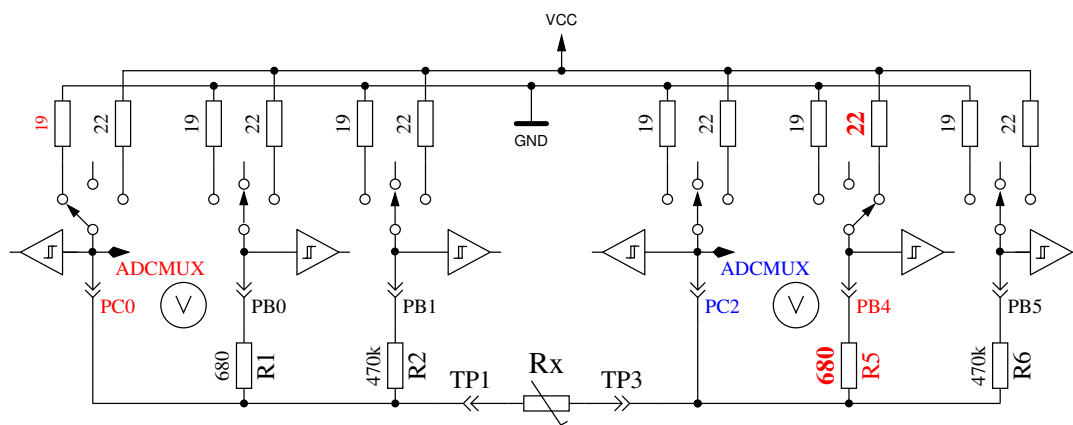


Рис. 5.11. Измерение Типа 1 с резистором 680 Ω

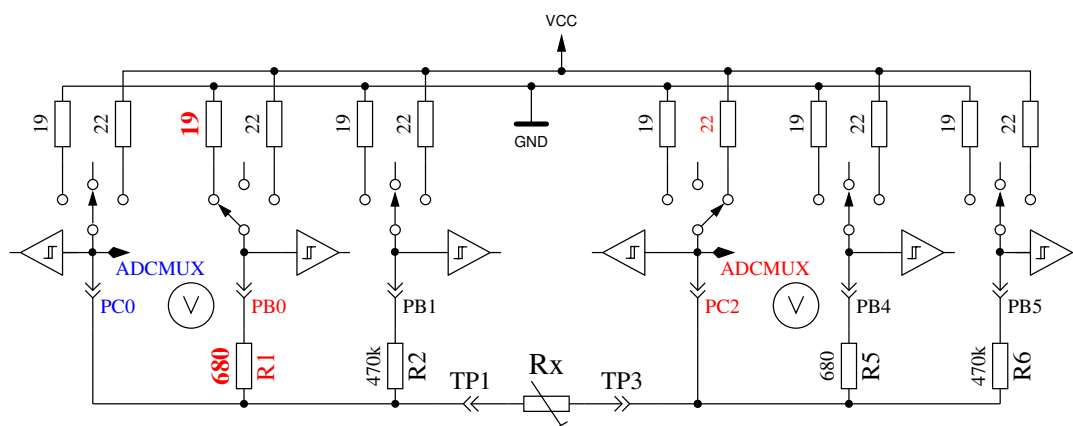


Рис. 5.12. Измерение Типа 2 с резистором 680 Ω

С левой стороны расположен испытательный вывод 1, с правой стороны - испытательный вывод 3. В обеих диаграммах Вы видите, что вывод 3 (правая сторона) соединён с ВЦЦ, вывод 1 (левая сторона) соединен с ГНД. Направление тока, текущего через резистор R_x являюща одинаковым. Значения портов, переключенных на выход, показаны красным цветом, значения портов, используемых в качестве входа, отображающа синим цветом, бездействующа порты - черные. В обоих показанных типах измерения ток должен быть одинаковым, потому что суммарная величина резисторов между ВЦЦ и ГНД идентична (если измерительные резисторы одинаковые – в идеальном случае). Обычно измеренное напряжение не одинаковое, потому что

меняюща подключаемые резисторы. Символ В на диаграмме отмечает порты, используемые для измерения напряжения. В обеих конфигурациях величина резистора $R_{ш}$ может быть вычислена по известной величине резистора и измеренному напряжению, если отношение резистора $R_{ш}$ к 680Ω не слишком велико. Теоретическое отклонение напряжения показано на рисунке 5.13, где величина резистора показана в логарифмическом масштабе.


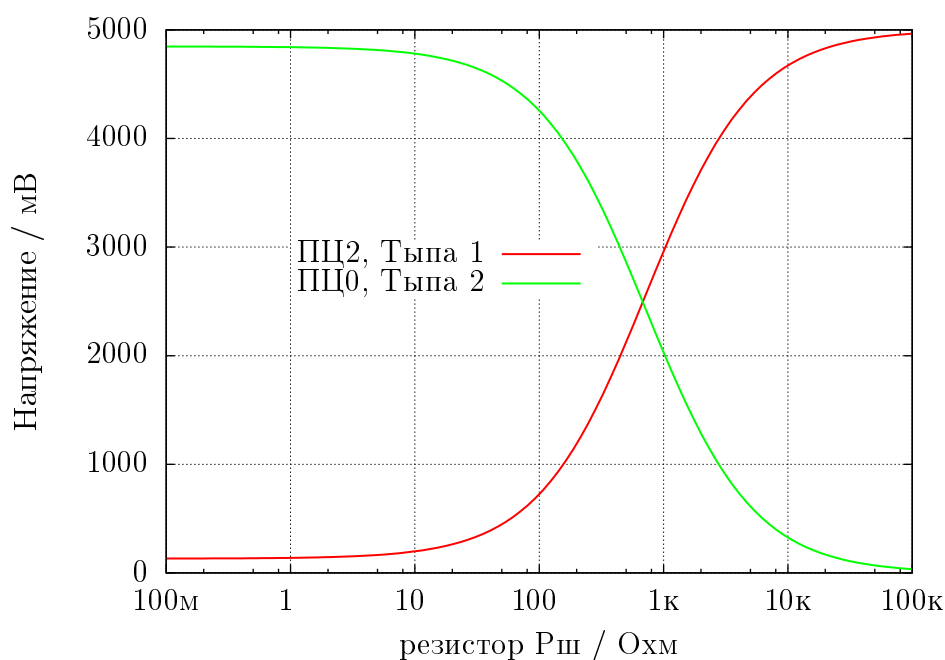



Рис. 5.13. Напряжение при измерениях Типа 1 и Типа 2 с резистором 680Ω

График измерения Типа 1 показан на рисунке 5.14а с измененным масштабом изображения для малых значений резисторов. Здесь видно, что для получения точного измерения величины резистора ниже 2Ω необходимо лучшее разрешение АЦП, чем стандартное разрешение $4,9 \text{ mV}$ с 5 V ИОН. Есть только 3 отчета АЦП от 0Ω до 2Ω . Опция АУТО_СЦАЛЕ_АДЦ, переключающая диапазон АЦП, может помочь в этом случае. Тот же самый участок с измененным масштабом изображения диапазона измерения Типа 2 показан на рисунке 5.14б. К сожалению, мы не можем использовать высокое разрешение АЦП для измерения типа 2 в этом диапазоне, потому что напряжение слишком высоко, а у применённых АТмега нет дифференциального входа АЦП. Измерения с резисторами 680Ω проводя для получения результата измерений до $20 \text{ k}\Omega$ (измеренное напряжение типа 2 будет ниже 169 mV).

Для более высоких значений измеряемого резистора измерения проводя с резисторами $470 \text{ k}\Omega$. Если все тесты свидетельствуют о том, что это не другой тип элемента, то полученная величина обоих измерений берется в качестве величины сопротивления резистора для отображения на дисплее. Если выбрана опция АУТО_СЦАЛЕ_АДЦ, и одно из напряжений обоих типов измерения ниже $0,98 \text{ V}$, взвешенное среднее значение вычисляют с коэффициентом 4 для этой величины. Другая взвешенная величина имеет коэффициент 1. Это сделано для того, чтобы предпочесть коэффициент 4 для лучшего разрешения этого измерения. Коэффициент 4 взят только для микроконтроллеров АТмега168 и АТмега328, для АТмега8 в качестве весового коэффициента взято 2, если напряжение ниже 0.98 V , потому что опорное напряжение для АЦП АТмега8 $2,54 \text{ V}$ вместо $1,1 \text{ V}$ для АТмега168 и АТмега328. Для АТмега168 и АТмега328 измерение напряжения на резисторах будет задержано, пока не обнаружатся большие изменения или закончится лимит времени. При использовании этого метода большие конденсаторы более не определяются, как резисторы, по ошибке, и сопротивление постоянному току больших катушек индуктивности будет измерено правильно.

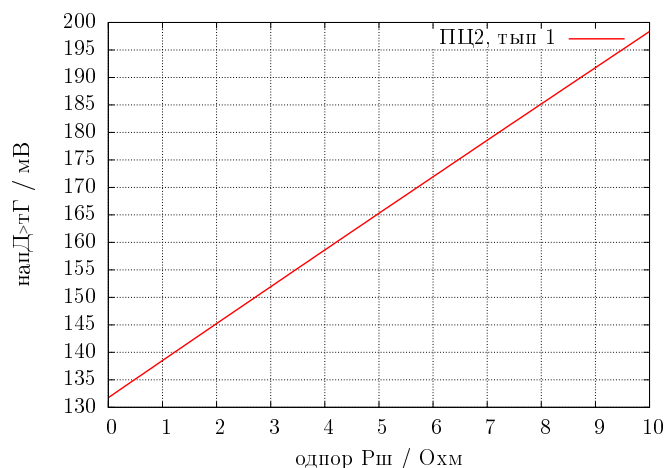

(а) Измерение Типа 1

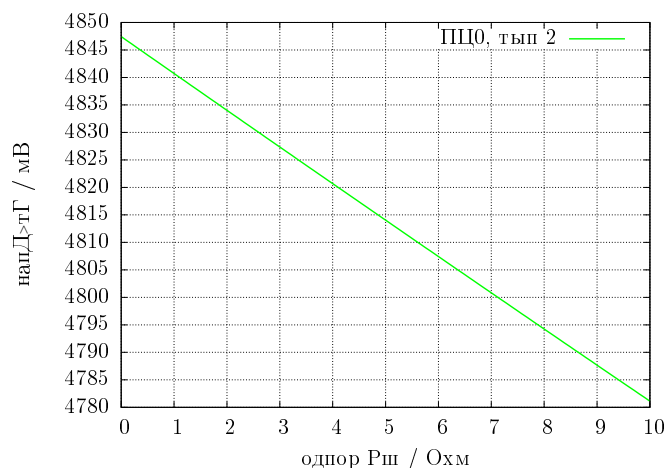

(б) Измерение Типа 2

Рис. 5.14. Теоретическое напряжение от 0 Ω до 10 Ω

5.2.2 Измерение резистора с резисторами 470 кОм

Следующие рисунки 5.15 и 5.16 показывают ту же самую процедуру измерения с прецизионными резисторами 470 кΩ. Поскольку 470 кΩ очень большие относительно величины резистора порта 19 Ω или 22 Ω, величины резисторов портов не учитываются для вычисления величины резистора Rш.

Для обоих Типов измерения с резисторами 470 кΩ измеряется только одно напряжение, потому что ток настолько низок, что никакое различие напряжения во внутренних резисторах порта АТмега не может быть измерено (как и ожидалось). Теоретическое отклонение напряжения показано на рисунке 5.17 где величина резистора показана в логарифмическом масштабе. Теоретическое отклонение в этой диаграмме заканчивается на 100 МΩ, но фактическое значение для Тестера ограничено 60 МΩ, иначе Тестер определяет, что резистор не подключен. Взвешенное среднее число обоих Типов измерения взято в качестве результата с теми же самыми коэффициентами, описанными для измерений с резисторами 680 Ω. Для всех микроконтроллеров АТмега я определил, что взвешенные результаты с резисторами 470 кΩ более точны, если будет добавлено постоянное смещение 350 Ω. Этот смещение может быть подобрано определением величины RХ_ОФФСЕТ в файле цонфиг.х

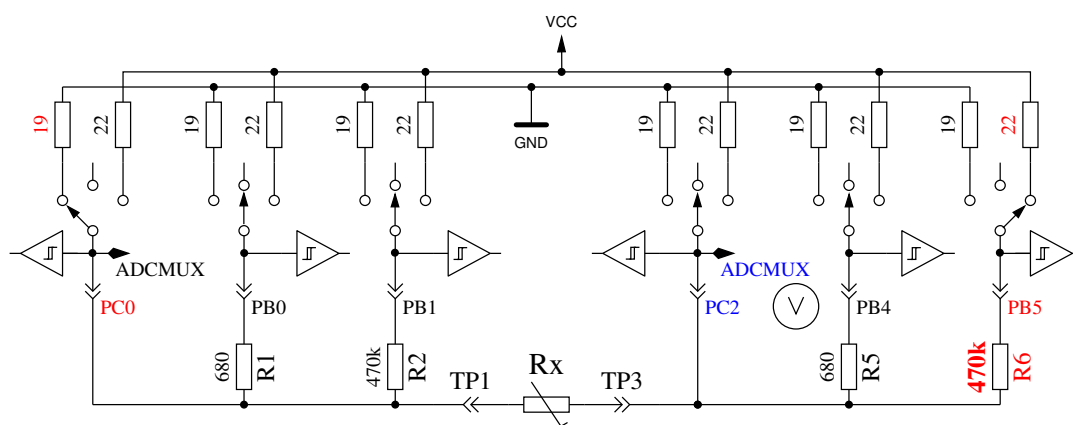


Рис. 5.15. Измерение Типа 3 с резистором 470 кΩ

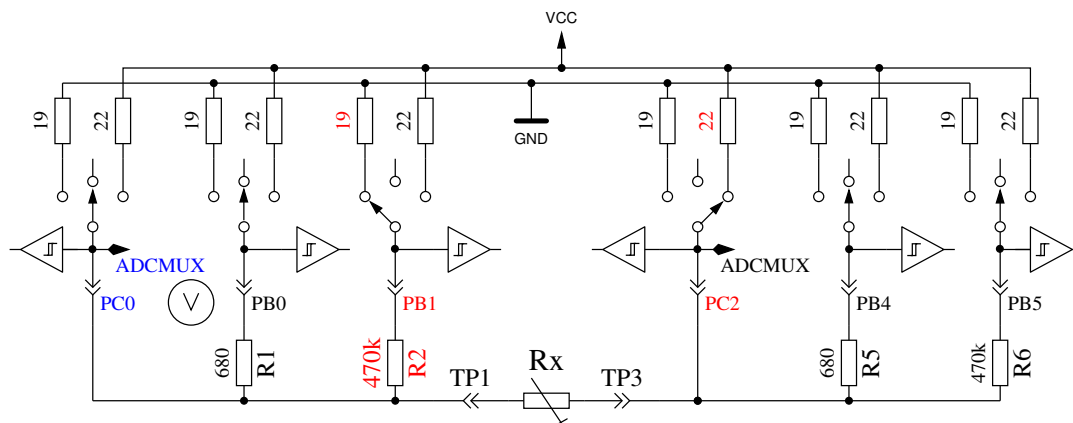


Рис. 5.16. Измерение Типа 4 с резистором 470 kΩ

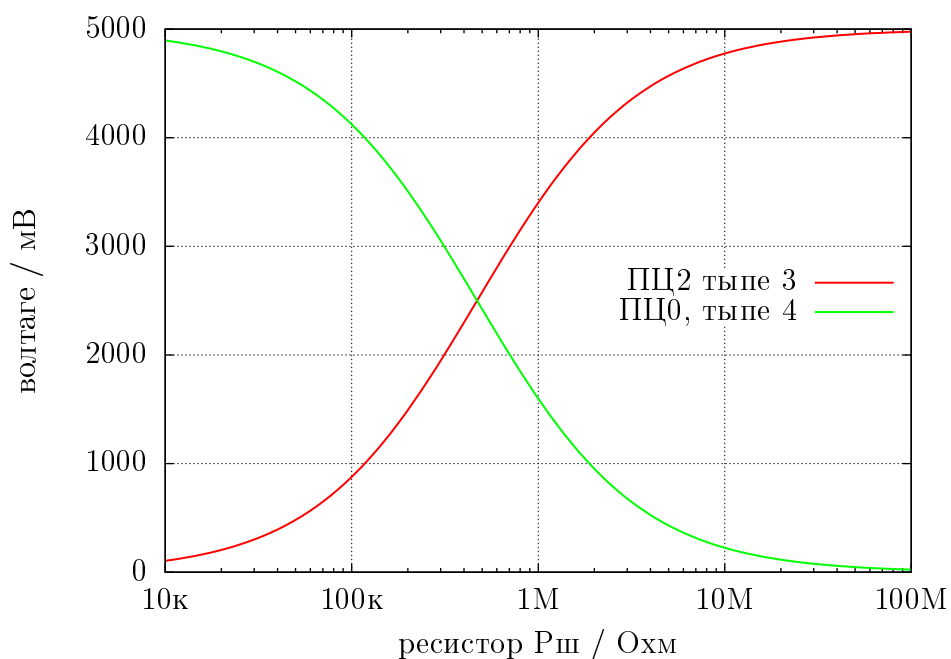


Рис. 5.17. Напряжение при измерениях Типа 3 и Типа 4 с резистором 470 kΩ

5.2.3 Результаты измерений резистора

Рисунок 5.18 показывает относительную погрешность измерений резистора тремя АТмега8. Дополнительно приведены результаты с оригинальным программным обеспечением от Маркус Ф. («Мега8ориг») с одним АТмега8. На рисунках 5.19а и 5.19б показаны результаты измерений с АТмега8А и АТмега8Л. Рисунок 5.20 показывает те же самые измерения с АТмега168 (Мега168 - результаты без опции АУТОСЦАЛЕ_АДЦ, Мега168ас - те же самые измерения с опцией АУТОСЦАЛЕ_АДЦ). Применение АТмега168 дает возможность измерения резисторов в диапазоне от 20 Ω до 20 MΩ с точностью ±1%. Для измерений ниже 100 Ω Вы должны иметь в виду, что любые измерительные провода также имеют сопротивление. Лучше подсоединить резистор непосредственно к контактам терминала. Если это невозможно, вычитите величину сопротивления, измеренную с закороченными щупами. Например, если резистор маркирован 30 Ω и Тестер показывает величину 30,6 Ω, а у закороченных щупов замерена величина 0,5 Ω, то измеренная величина резистора составит 30,1 Ω. Для сопротивлений ниже 10 Ω один отчет разрешения даёт ошибку больше, чем 1%!



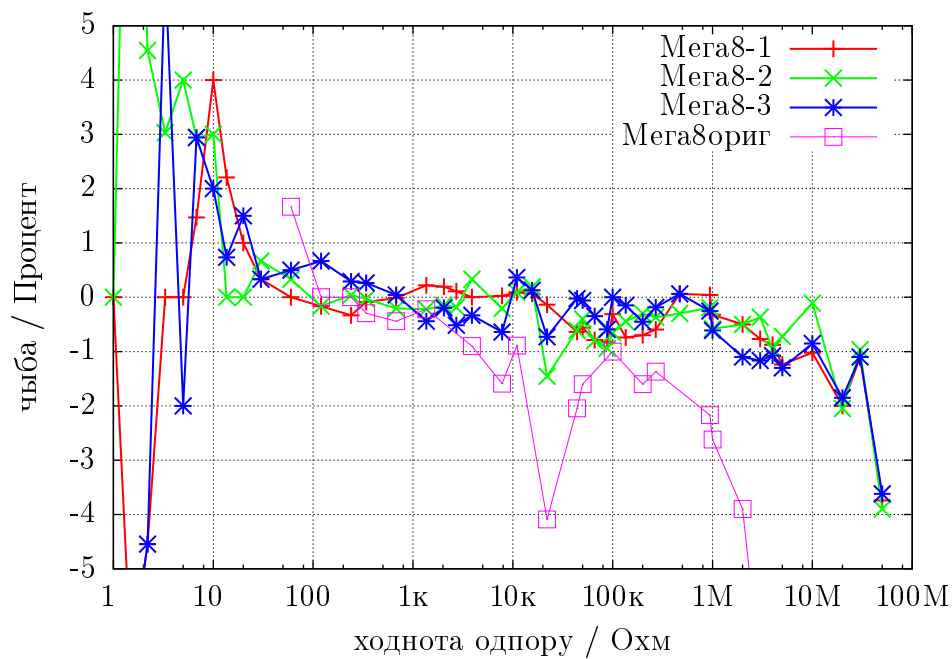


Рис. 5.18. Относительная погрешность измерений резисторов на АТмега8

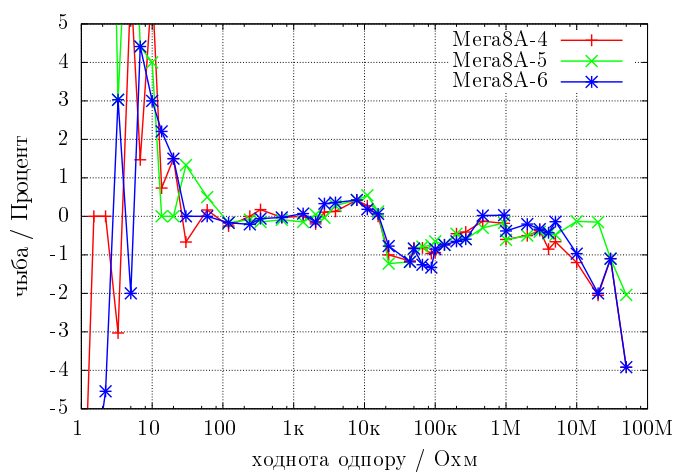

(а) АТмега8А

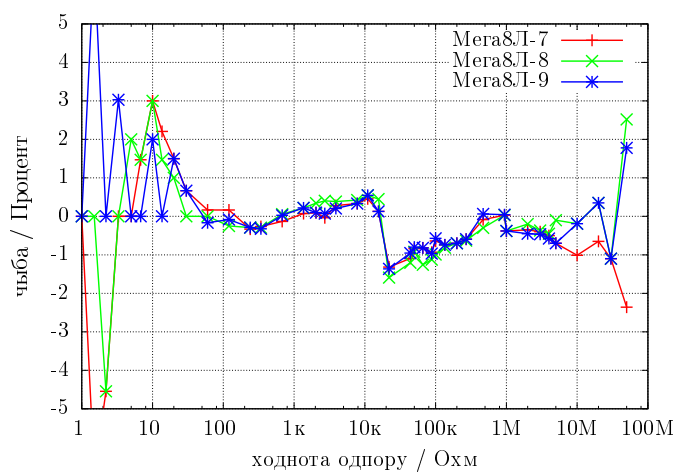

(б) АТмега8Л

Рис. 5.19. Относительная погрешность измерений резисторов



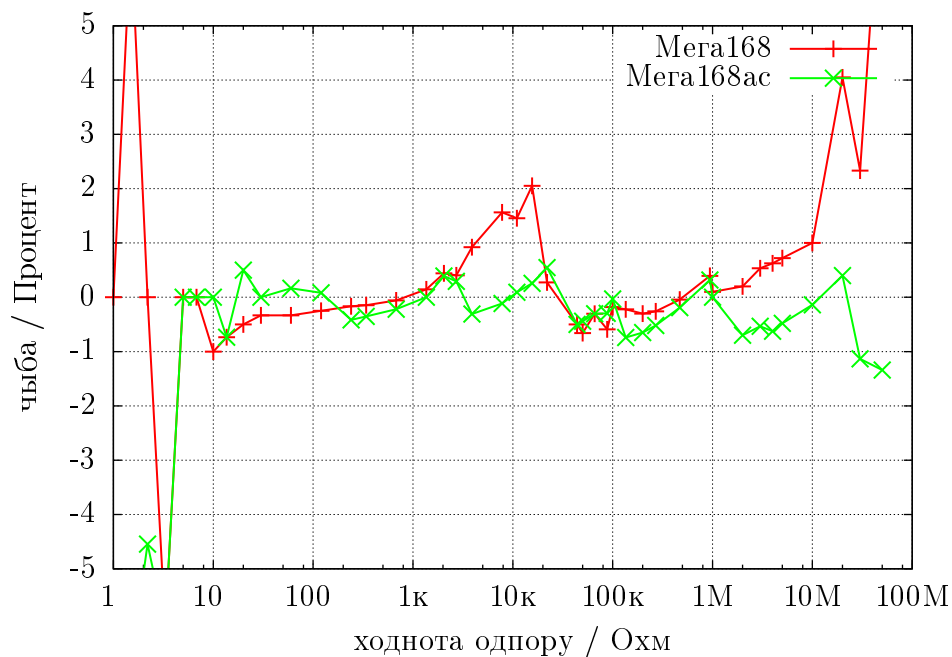


Рис. 5.20. Относительная погрешность измерений резисторов на ATmega168

Рисунок 5.21а показывает погрешность измерения для трех микроконтроллеров ATmega168 перед калибровкой - точками, после калибровки - линией. Аналогичная погрешность измерения для трех ATmega168A показана на рисунке 5.21б а погрешность измерения для трех ATmega168П показана на рисунке 5.22 . Погрешность измерения для трех ATmega328 показана на рисунках 5.23а и 5.23б. После автокалибровки относительная погрешность измерения резисторов в диапазоне от $10\ \Omega$ — $20\ M\Omega$ обычно находится в пределах $\pm 1\ %$. Только одно измерение резистора $22\ k\Omega$ с ATmega328П-13 показывает более высокую погрешность. Перед калибровкой погрешность некоторых микроконтроллеров составляла $\pm 3\ %$. Это было скорректировано переключением опоры АЦП опцией АУТОСЦАЛЕ_АДЦ. Прямое сравнение напряжения на конденсаторе ниже $1\ V$, однократно измеренного с опорой ВЦЦ, и другое однократное измерение с внутренней опорой, может подстроить эту погрешность. Измерение напряжения производителя тем же самым каналом мультиплексора, а внутренняя опора связана с выводом АРЕФ ATmega. К сожалению, прямое измерение опоры со своим каналом мультиплексора приводит к смещению, которое может быть вручную подстроено опцией РЕФ_Р_КОРР или автоматически опцией самопроверки АУТО_ЦАЛ. Значение РЕФ_Р_КОРР являясь дополнительным смещением к автоматически определенному значению с опцией АУТО_ЦАЛ!

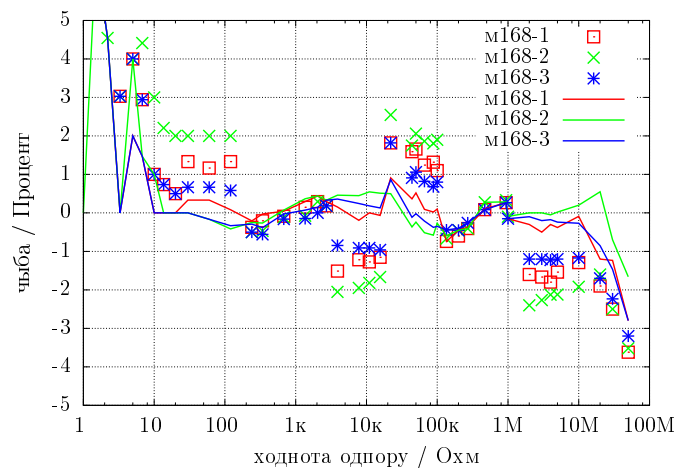

(a) ATmega168

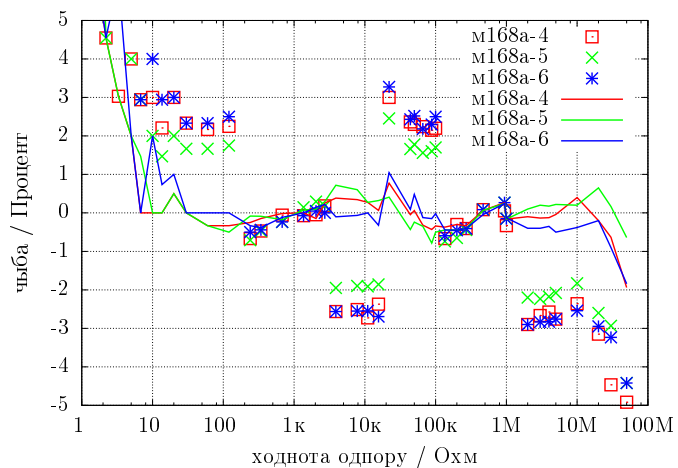

(б) ATmega168A

Рис. 5.21. Относительная погрешность измерений резисторов



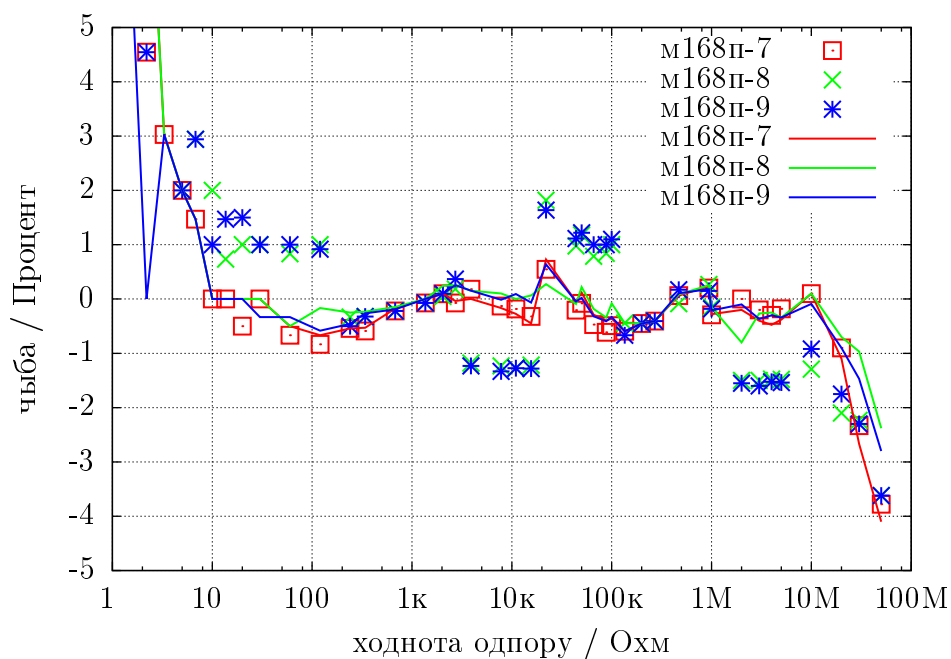


Рис. 5.22. Относительная погрешность измерений резисторов на ATmega168П

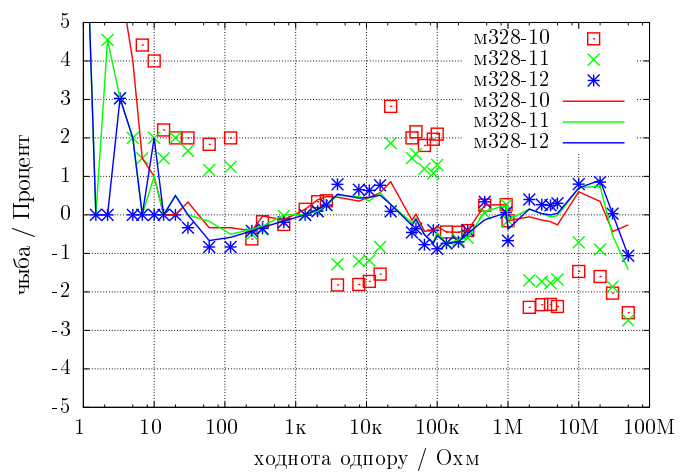

(а) АТмега328

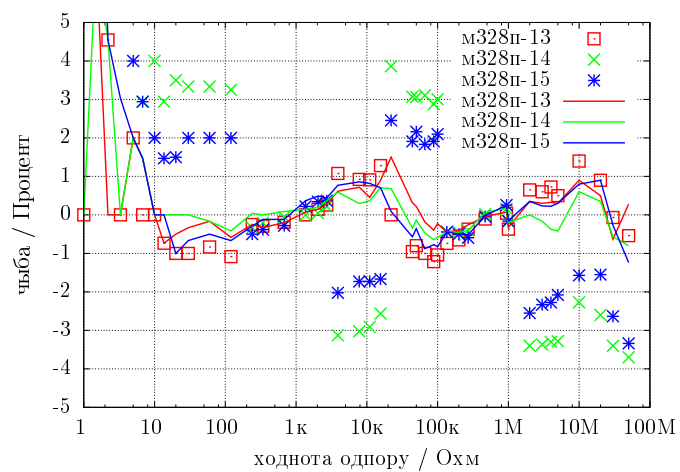

(б) АТмега328П

Рис. 5.23. Относительная погрешность измерений резисторов

5.3 Измерение конденсаторов

Измерение величины ёмкости конденсаторов сделано, как отдельная задача измерения времени зарядки после всех других измерений. Оригинальное программное обеспечение от Маркус Ф. это делает в цикле программы, которая читает соответствующие цифровые входы, пока не произошло отключение, и считает количество циклов. У этого способа есть ограничение: разрешение измерения времени ограничено временем, требующимся для одного цикла. Это обычно делается во всех шести комбинациях для всех трех испытательных выводов. Новое программное обеспечение использует два разных способа получения времени зарядки только в трех комбинациях для трех испытательных выводов.

Положительный вывод конденсатора всегда подключен к испытательному выводу с более высоким номером. Если конденсатор измеряется параллельно с диодом, полярность может быть в другом порядке.

5.3.1 Разрядка конденсатора

Вы должны всегда разряжать конденсатор прежде, чем подсоединить его к Тестеру. Тестер дополнительно разряжает конденсатор перед любым измерением. Если напряжение ниже 1300 mV , конденсатор будет закорочен выходами порта, соединенными со входами порта АЦП (порт Ц). Я полагаю, что это допустимо, потому что выход порта имеет встроенный резистор около $20\ \Omega$. Рисунок 149 (page 258) технического описания (страница 258) [2] показывает падение напряжения на выходах до 2 V . Конечно, я не могу гарантировать, что никакое повреждение не может произойти. Я проверил функцию с конденсаторами большими, чем 15 mF много раз, и я никогда не замечал проблемы. Ток должен быть ниже указанного предела 40 mA и быстро уменьшен при разрядке. Конечно, повреждение может произойти, если Вы не разрядите конденсатор (высокое напряжение) прежде, чем соедините его с Тестером.

5.3.2 Измерение конденсаторов большой ёмкости

Одна сторона конденсатора подключена к ГНД. Другая сторона конденсатора подключена через резистор $680\ \Omega$ к ВЦЦ на 10 ms . Впоследствии этот испытательный вывод будет переключен на ввод (высокий импеданс). После этого, 10 ms импульса тока, замеряется напряжение на конденсаторе без тока. Если напряжение не достигло минимального значения 300 mV , импульс зарядки будет повторен до 499 раз. Если после 127 импульсов не достигнуто минимальное напряжение 75 mV (приблизительно 2 s), дальнейшая зарядка будет остановлена, потому что 300 mV не смогут быть достигнуты остающимися импульсами зарядки. Рисунок 5.24 показывает три фазы измерения величины ёмкости конденсатора. Величина ёмкости вычисляясь по количеству импульсов зарядки и величине достигнутого напряжения заряда из таблицы. Таблица содержит коэффициенты, чтобы получить значение в nF от времени зарядки и достигнутого напряжения с шагом 25 mV . Промежуточная величина напряжения будет интерполирована.

от предыдущего теста конденсатора, остаточное напряжение может быть как положительным, так и отрицательным. Отрицательные напряжения не может быть измерено АЦП. По этой причине, напряжение на отрицательном контакте подтягиваеца резистором $690\ \Omega$ примерно до $132\ mV$, как показано на рисунке 5.25. При разности напряжений, измеренных на обеих сторонах конденсатора остаточное напряжение может быть измерено при любой полярности. Напряжение положительного тестового контакта остаеца положительным в любом случае, даже если конденсатор имеет отрицательное остаточное напряжение несколько mV .


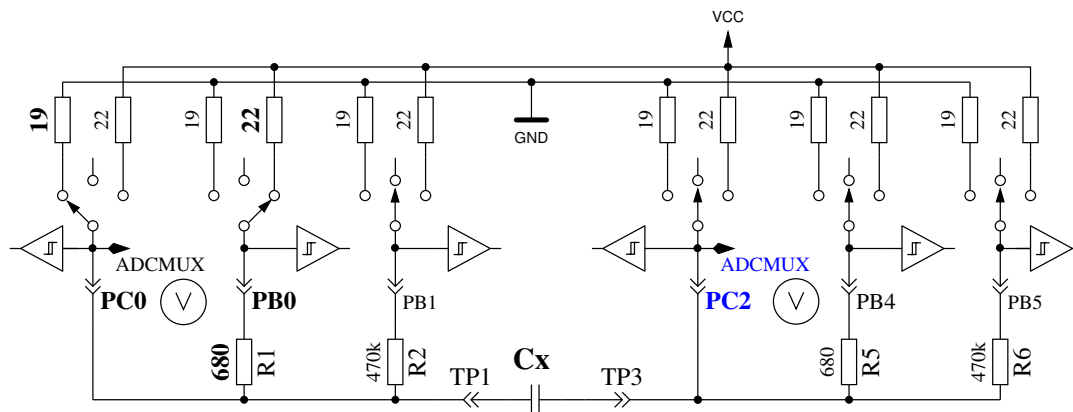


Рис. 5.25. Измерение остаточного напряжения перед зарядом конденсатора

Рисунок 5.26а показывает зарядку и разрядку конденсатора $229\ \mu F$. Плоская вершина диаграммы от конца зарядки и до начала разрядки вызвана измерением и временем вычисления АТмега. Рисунок 5.26б показывает такое же измерение конденсатора $5\ mF$. Заметьте, что время измерения составило приблизительно $1,5\ s$, включая разрядку. Последний пример показывает измерение ёмкости конденсатора $15\ mF$ на рисунке 5.27

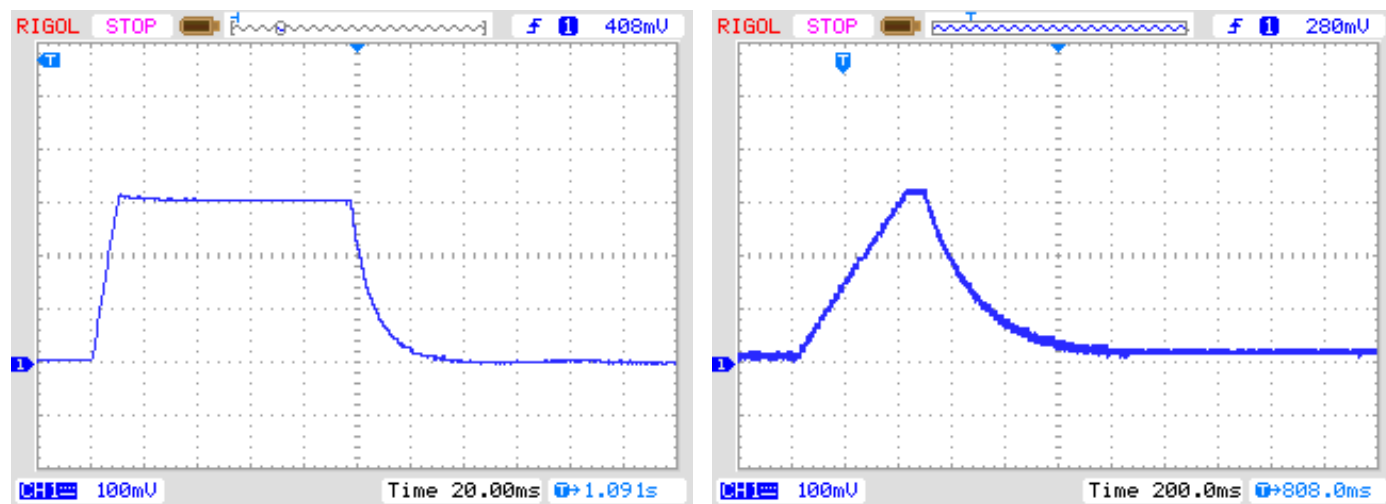

(а) $229\ \mu F$ конденсатор

(б) $5\ mF$ конденсатор

Рис. 5.26. Зарядка и разрядка конденсатора большой ёмкости для измерения

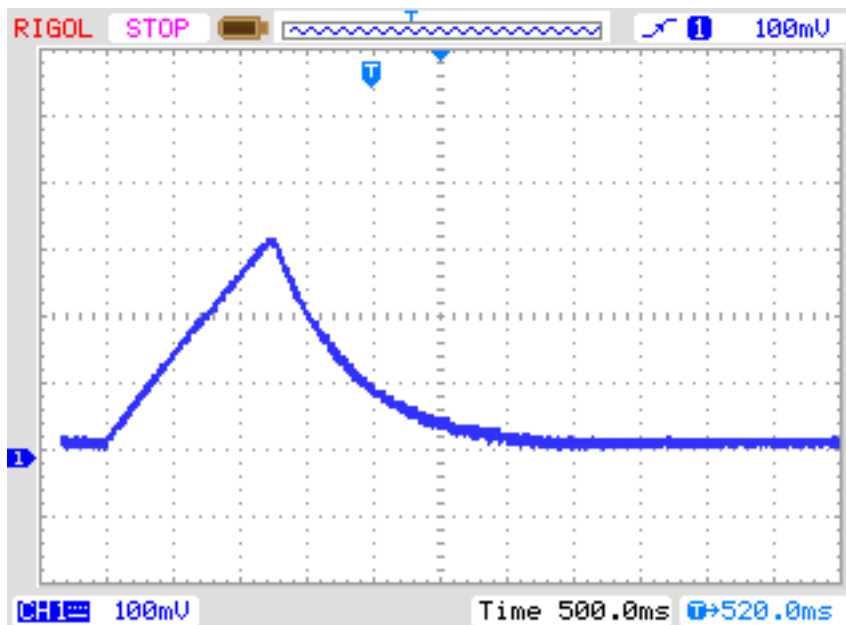


Рис. 5.27. Зарядка и разрядка конденсатора 15 mF для измерения

После измерения ёмкости конденсатора будет проверен саморазряд ожиданием пропорционально периоду, который потребовала зарядка, и снова будет осуществлено считывание напряжения заряда. Взвешенная полная ёмкость будет скорректирована из-за этого падения напряжения. Тест с параллельно подключенными конденсатором $68\text{ }\mu\text{F}$ и резистором $2,2\text{ k}\Omega$ показывает эффективность этого метода. Измеренное значение ёмкости без резистора $66,5\text{ }\mu\text{F}$, с параллельным резистором $2,2\text{ k}\Omega$ измеренное значение ёмкости $66,3\text{ }\mu\text{F}$. Для сравнения, результаты, измеренные мультиметром ПеакТеч 3315. Без резистора значение ёмкости $68,2\text{ }\mu\text{F}$ с параллельным резистором $2,2\text{ k}\Omega$ значение ёмкости $192\text{ }\mu\text{F}$.

5.3.3 Измерение конденсаторов малой ёмкости

Если первый, 10 ms , импульс зарядки перезарядил конденсатор, используюя другой алгоритм измерения. У микроконтроллера АТмега есть встроенный 16-битный счётчик, который может работать на тактовой частоте микроконтроллера (1 MHz или 8 MHz). У этого счётчика есть также возможность сохранять подсчитанное значение внешним сигналом. Этот сигнал может быть выходом компаратора. Компаратор может работать с любым входом АЦП и запрещенной зоной опоры. Рисунок 5.28 показывает упрощенную шему измерения. Итак, я разряжаю конденсатор, подключаю компаратор к соответствующему входу, сбрасываю счётчик в 0 и сразу начинаю зарядку конденсатора, подсоединённого одной стороной к ГНД а другой стороной, через резистором $470\text{ k}\Omega$. Теперь я проверяю в пределах петли программы переполнение счётчика или сигнал захвата по входу (внешний сигнал). Я считаю события переполнения, пока не обнаруживаю входной сигнал захвата. В этом случае я останавливаю счётчик и проверяю, не нужно ли подсчитать дополнительное переполнение, возникшее, пока счётчик не был остановлен входным сигналом захвата.

Входной счётчик захвата и счётчик переполнений совместно определяют полное время, по которому мы можем рассчитать фактическую ёмкость. Программное обеспечение использует таблицу с теоретической зависимостью времени зарядки от напряжения компаратора. Таблица составлена с шагом 50 mV и будет интерполирована согласно фактическому опорному напряжению. Эта таблица будет активна только с опцией ШИТХ_АУТО_РЕФ в Makefile. Из полученной величины я вычитаю предопределенное, полученное экспериментально, постоянное значение или значение смещение нуля, найденное последней самопроверкой с установленной опцией

контролировать напряжение заряда, пока компаратор не остановлен. Если есть необнаруженный диод, параллельно соединённый с конденсатором, ток зарядки конденсатора может быть поглощен диодом (пороговое напряжение), и напряжение запрещенной зоны никогда не будет достигаться. Метод, примененный в программном обеспечении для больших конденсаторов в разделе 5.3.2 не допускает эту концептуальную ошибку.

5.3.4 Измерение очень малых значений ёмкости методом выборки

Радиолюбитель Пиетер-Тжерк (ПАЗФЩМ) интегрировал возможность измерений очень малых значений ёмкости (< 100 пФ) методом выборки. Период преобразования АЦП на самом деле слишком длительный для непосредственного отбора быстро изменяющегося сигнала. Но напряжение входного сигнала удерживаеца заданное время цикла преобразования, во время (SH) выборки и удержания. АЦП требуеца 13 тактов для полного преобразования, а такты АЦП задаюца путем деления частоты процессора на 128 или 64. Входное напряжение АЦП фиксируеца точно 1,5 такта для непрерывных циклов измерений. Если входной сигнал может быть сгенерирован снова и снова, мы можем сдвинуть время выборки АЦП от предыдущего к следующему повторению сигнала, чтобы получить последовательность выборок быстро изменяющегося сигнала. Обычный цикл АЦП занимает $13 \times 64 = 832$ тактов с тактовой частотой 8 MHz . Если мы повторяем входной сигнал с тактовым импульсом 831, то при непрерывном АЦП (режим свободного запуска), каждый последующий раз напряжение сигнала будет считываться на один такт позже чем предыдущий. Мы должны убедиться, что с помощью этого метода первая выборка сигнала АЦП будет выполняться в указанное время. Время следующих измерений АЦП будет сдвинуто на один тактовый импульс процессора позднее при каждом последующем повторении сигнала. Если сигнал можно точно повторить, то объединенный сигнал многих периодов будет таким же, как дискретизация и преобразование непосредственно с помощью АЦП, работающего с тактовым сигналом процессора 8 MHz . Рисунок 5.30 показывает принцип выборки десятикратно повторяющегося сигнала для получения десяти выборок ($SH0 - SH9$). В действительности относительный временной сдвиг последовательных выборок намного меньше.

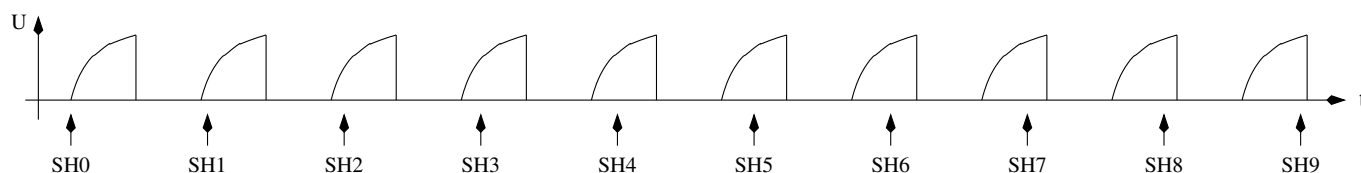


Рис. 5.30. Сканирование сигналов напряжения с помощью метода выборки

Одна проблема состоит в том, чтобы синхронизировать точное начало сигнала с непрерывными тактовыми импульсами процессора. Только триггер внешнего сигнала может сбросить делитель тактовых импульсов АЦП. Если бы АЦП запускался программной инструкцией, делитель тактовых импульсов возобновил бы деление с начала. Только программа, написанная на языке ассемблера, может точно определять моменты времени для этой техники выборки. Каждый такт микроконтроллера важен для построения программных циклов. Анализируя характеристику напряжения при зарядке небольшого конденсатора, Вы можете видеть, что постоянная времени не являеца непрерывной во время периода выборки. Это было показано Пиетер-Тжерк на презентации в «60. УКЩ-Тагунг ин Щейнхеим». Внутренний конденсатор около 10 pF , который удерживает входное напряжение для преобразования, ооединяеца в Ш-время и снова подключаеца через два тактовых цикла АЦП. Кроме того, есть небольшие задержки данных через полтора цикла до повторного подсоединения, которые, вероятно, связаны с переключением мультиплексора. Оба момента учитываюца при обработке данных программным обеспечением. Программное обеспечение выборки может обрабатывать до 255 тактов сигнала. Программное обеспечение

также может вычислять среднее значение из 32 последовательностей зарядки. Посредством построения среднего значения эффект шума будет меньше. Программное обеспечение выборки может контролировать и обрабатывать как заряд, так и разряд конденсатора. Поскольку оба направления используются для измерения величины ёмкости диода в обратном направлении, задача калибровки измеряет значение нулевой ёмкости в обоих направлениях для всех комбинаций контактов. Измеряя величину ёмкости диода в обоих направлениях заряда, можно показать разницу между обоими значениями. При зарядке величина ёмкости измеряется вблизи напряжения 0 V, а при разряде ёмкость измеряется вблизи напряжения 5 V. Для измерения обычного конденсатора нет разницы в значениях ёмкости с такой небольшой разностью потенциалов, которую можно обнаружить. Поэтому для измерения малых ёмкостей используется только направление заряда (<100 пФ). Пиетер-Тжерк оптимизировал свою функцию для работы с тактовой частотой 16 МГц. В этой конфигурации Вы получите разрешение 0.01 пФ. Для работы с частотой 8 МГц АЦП будет работать на частоте в два раза меньше, чтобы получить вышеупомянутые уровни напряжения сигнала в тех же точках, что и при работе на частоте 16 МГц. Потеря разрешения с частотой 8 МГц будет неактуальной для большинства пользователей, а дополнительное время тестирования более медленным АЦП в этом режиме тоже допустимо.

5.3.5 Измерение эквивалентного сопротивления ESR

Эквивалентное последовательное сопротивление ESR [8] являясь, к примеру, хорошим индикатором старения электролитических конденсаторов. Рисунок 5.31 показывает эквивалентную схему конденсатора. Резистор R_p - сопротивление утечки конденсатора, ESL - эквивалентная последовательная индуктивность и ESR представляет собой эквивалентное последовательное сопротивление.

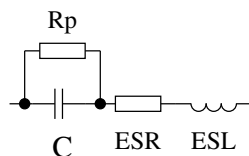


Рис. 5.31. Эквивалентная схема конденсатора

Обычно, значение ESR документируется для частоты испытания 100 кГц при температуре 20°C. Рисунки 5.32 и 5.33 показывают значения ESR конденсаторов производства Панасониц серий ФЦ и «лош ESR» ФР. Обе серии способны работать до температуры 105°C. На рисунке 5.34 приведены данные обеих серий с допустимым рабочим напряжением 25 V. Если в ряде имеющих различные типы той же ёмкости и диапазона напряжения, то для диаграммы выбраны с самым низким значением ESR . Значение ёмкости и ESR электролитических конденсаторов значительно отличается в зависимости от рабочей температуры.

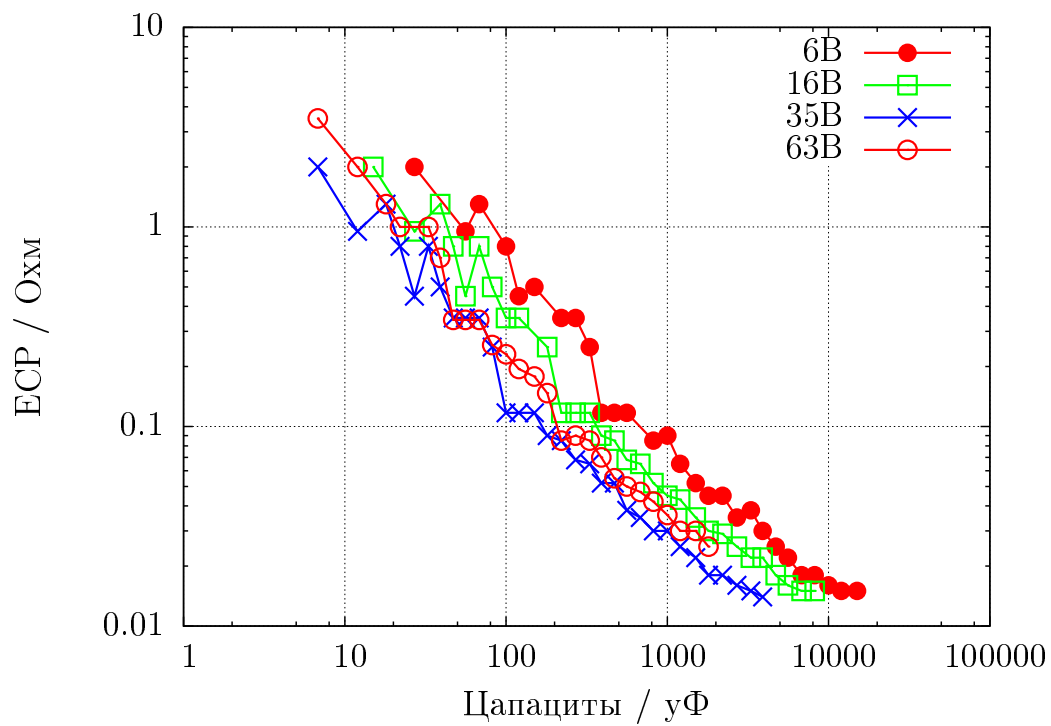


Рис. 5.32. Документированное значение ESR серии ФЦ Панасониц

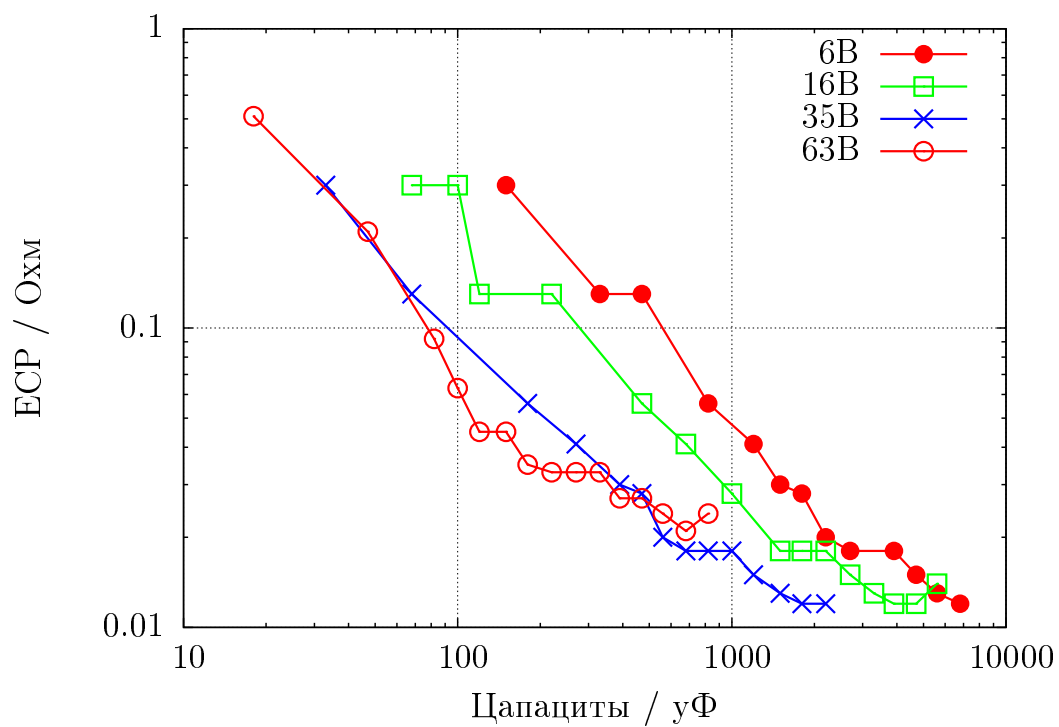


Рис. 5.33. Документированное значение ESR серии ФР Панасониц

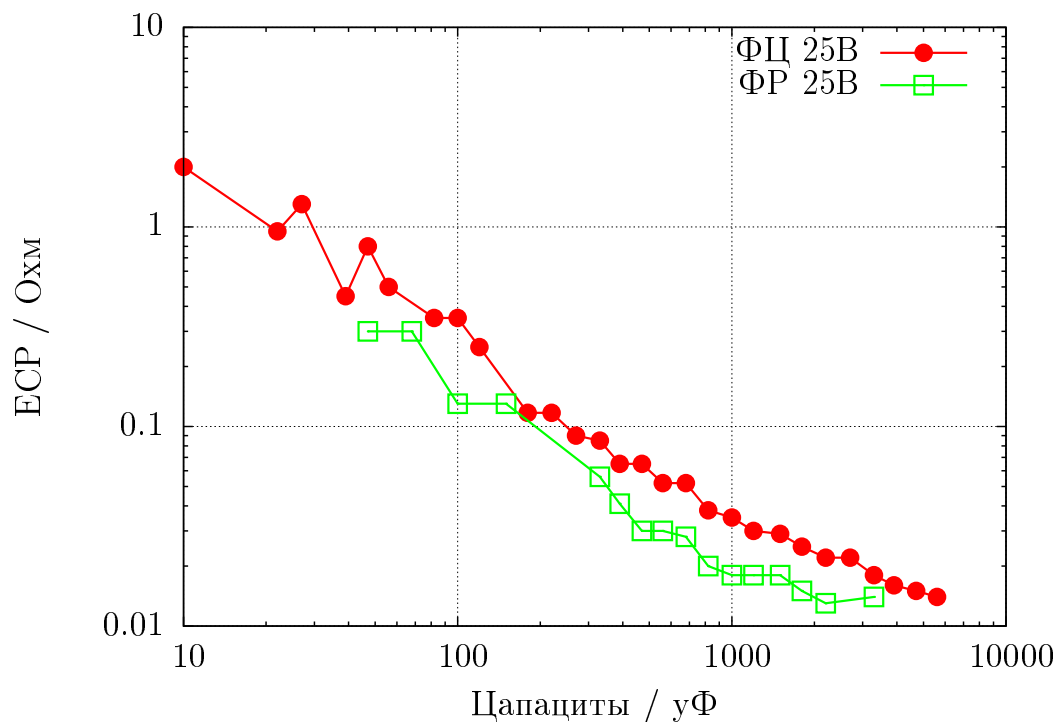


Рис. 5.34. Сопоставление значений ESR серий ФЦ и ФР

Нет простого способа измерить ESR на частоте 100 kHz с использованием АТмега, потому что ни АЦП не может работать на столь высокой частоте входного сигнала, ни существующая схема не может поддерживать сигнал с частотой 100 kHz . Ниже описаны два метода измерения ESR , которые возможны в существующей схеме. Оба метода используют прямоугольный сигнал для измерения. Результаты никогда не будут такими же, как при измеренных синусоидальным сигналом. В первом методе измеренные значения близки к тем значениям, которые проводя сигнал частотой 1 kHz . Но второй способ имеет преимущество в том, что нулевое значение может быть определено с закороченными тестовыми площадками. Кроме того, измеренное значение ESR более близко к значению, измеренному сигналом 10 kHz . В настоящее время мне не известно метода измерения, который может определить значение ESR , близкое к результату измерения 100 kHz . В таблице 5.6 показана зависимость результатов ESR от измеряемой частоты. Все конденсаторы, кроме $47\text{ }\mu\text{F}$, серии ФЦ производства Панасониц. Эталонные значения измерены ПеакТеч 2170 ЛЦР измерителем. Все результаты ТрансistorТестер измерялись методом 2 5.3.7. Конденсаторы большой ёмкости трудно измерить с использованием измерительной частоты 100 kHz из-за влияния индуктивности (ESL) на результаты измерения.


Ёмкость	Документация 100 кХз	ПеакТеч 100 кХз	ПеакТеч 10 кХз	ПеакТеч 1 кХз	Трансistor- Тестер
1уФ / 50В	2,4	1,27	1,75	4,31	2,1
2,2уФ / 50В	1,8	1,07	1,34	2,76	1,6
4,7уФ / 50В	1,3	1,19	1,40	2,37	1,5
4,7уФ / 50В	1,3	1,19	1,40	2,37	1,5
10уФ / 50В	1,3	1,26	1,45	2,05	1,5
22уФ / 10В	2,0	1,52	1,76	2,24	1,9
47уФ / 63В	?	0,46	0,50	0,63	0,52

Таблица 5.6. Значения ESR различных электролитических конденсаторов

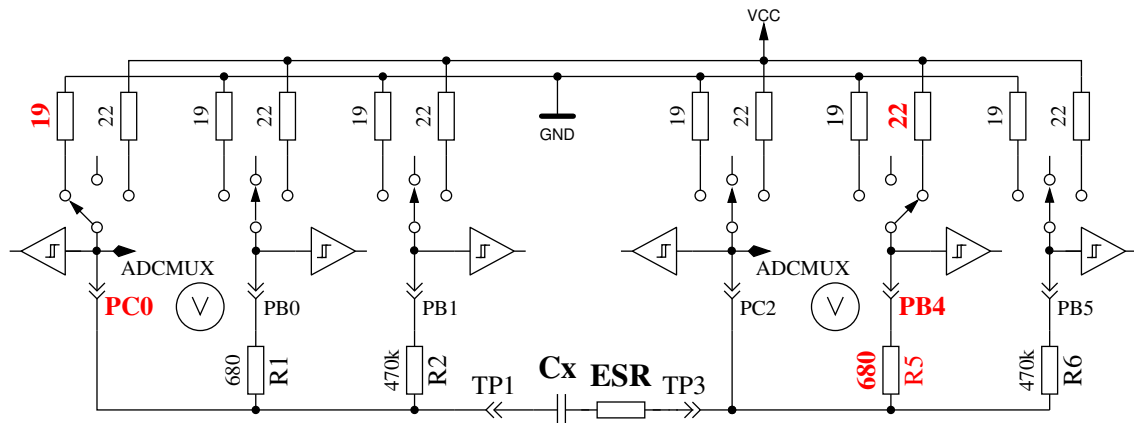
5.3.6 Измерение ЕСР, первый метод

Если ёмкость измеряемого конденсатора будет больше, чем $0,45 \mu F$, то Тестер будет измерять также последовательное сопротивление. Для значения больше, чем $3,6 \mu F$ используемая нормальная тактовая частота для АЦП – $125 kHz$. Для более низких значений ёмкости, чтобы ускорить измерение, используется более высокая тактовая частота – $500 kHz$. Точность результатов АЦП будет выше с более высокой тактовой частотой, но это может привести к высоким значениям ЕСР конденсаторов с более низкой величиной ёмкости. Иначе измерение ЕСР этим методом будет невозможно для значений меньше, чем $1,8 \mu F$ при нормальной тактовой частоте $125 kHz$.

Строго говоря, ЕСР конденсатора зависит от частоты и температуры. Обычно в технических описаниях приведена величина, измеренная на синусоидальном сигнале частотой $100 kHz$. Такое измерение не может быть сделано АТмега без внешнего оборудования. Описанная ниже методика, основанная на стандартной тактовой частоте АЦП, использует для измерения практически прямоугольный сигнал частотой ниже $640 Hz$. С тактовой частотой АЦП $500 kHz$ частота измерения будет $2400 Hz$. Чтобы получить величину ЕСР, будет измерено напряжение на обоих выводах конденсатора во время зарядки в одном направлении с внутренним опорным напряжением АЦП ($1,1 V$). После измерения ток зарядки будет отключен, и напряжение на конденсаторе будет измерено снова без тока. Если это напряжение ниже $3 mV$, последовательность измерения будет повторена. На рисунке 5.35 представлены соответствующие схемы.



Спаннунг Мессунг мит Ладестром

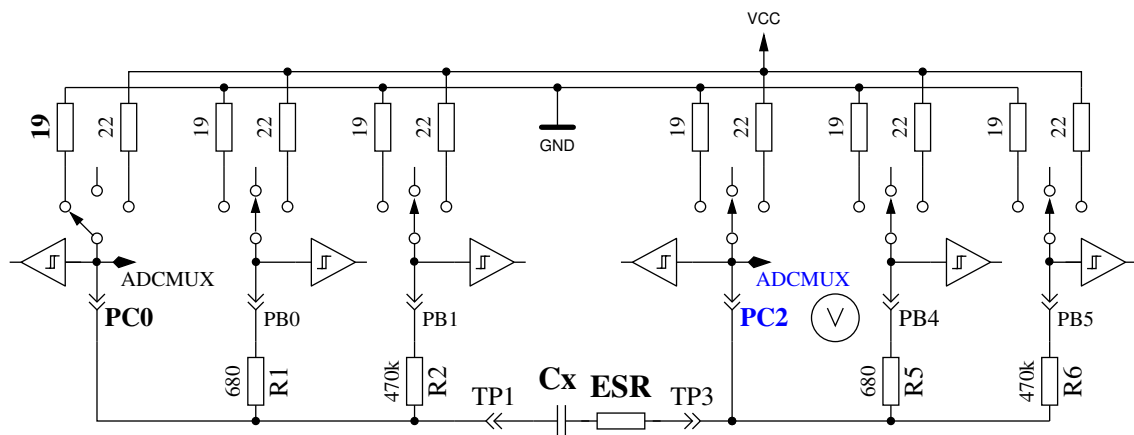

Спаннунг Мессунг охне Стром

Рис. 5.35. Шема измерения ЕСР конденсатора

Разница напряжения на конденсаторе с током и без тока пропорциональна внутреннему сопротивлению конденсатора. Ожидаемое напряжение этой разницы настолько мало, что одно измерение не может привести к удовлетворительному результату. Поэтому ток будет переключен

на противоположное направление, и будет повторено то же самое измерение. Измерения будут проведены последовательно 128 раз, и результаты измерений напряжения будут суммироваться. Таким образом, у нас будут 3 суммы напряжений: напряжение U_{lp} с низкой стороны конденсатора с током, напряжение U_{hp} с высокой стороны конденсатора с током и напряжение U_c с высокой стороны конденсатора без тока. Сумма напряжений с низкой стороны конденсатора представляет собой падение потенциала при зарядке на выходном сопротивлении порта R_{port} . Разница напряжений с высокой и низкой сторон конденсатора представляет напряжение на конденсаторе при зарядке $U_{diff} = U_{hp} - U_{lp}$. Разница $U_{esr} = U_{diff} - U_c$ должна представлять падение напряжения на внутреннем сопротивлении конденсатора при зарядке. Вычисляем величину сопротивления как отношение напряжения U_{esr} к напряжению U_{lp} , измеренному при известной величине выходного сопротивления порта R_{port} . Коэффициент пропорциональности выбран так, чтобы получить разрешение сопротивления $0,01 \Omega$: $R_{esr} = \frac{U_{esr} \cdot 10 \cdot R_{port}}{U_{lp}}$ Рисунок 5.36 показывает часть кривой напряжения на конденсаторе $4,2 \mu F$ во время измерения ЕСР. Чтобы пояснить влияние ЕСР, к конденсатору добавлен последовательный резистор $6,8 \Omega$. Кратковременное отключение напряжения после зарядки конденсатора интерпретируется программным обеспечением, как переход к измерению ЕСР. Большее падение напряжения к потенциалу ГНД во время измерения вызвано выходным сопротивлением порта около 20Ω . При этом измерении Тестер выводит на дисплей полную величину ЕСР $7,5 \Omega$. Вычитая величину последовательного резистора $6,8 \Omega$, получим ЕСР $0,56 \Omega$. На рисунке 5.37 представлена диаграмма измерения электролитического конденсатора $2,2 \mu F$ с ЕСР $6,5 \Omega$ на более высокой частоте измерения.


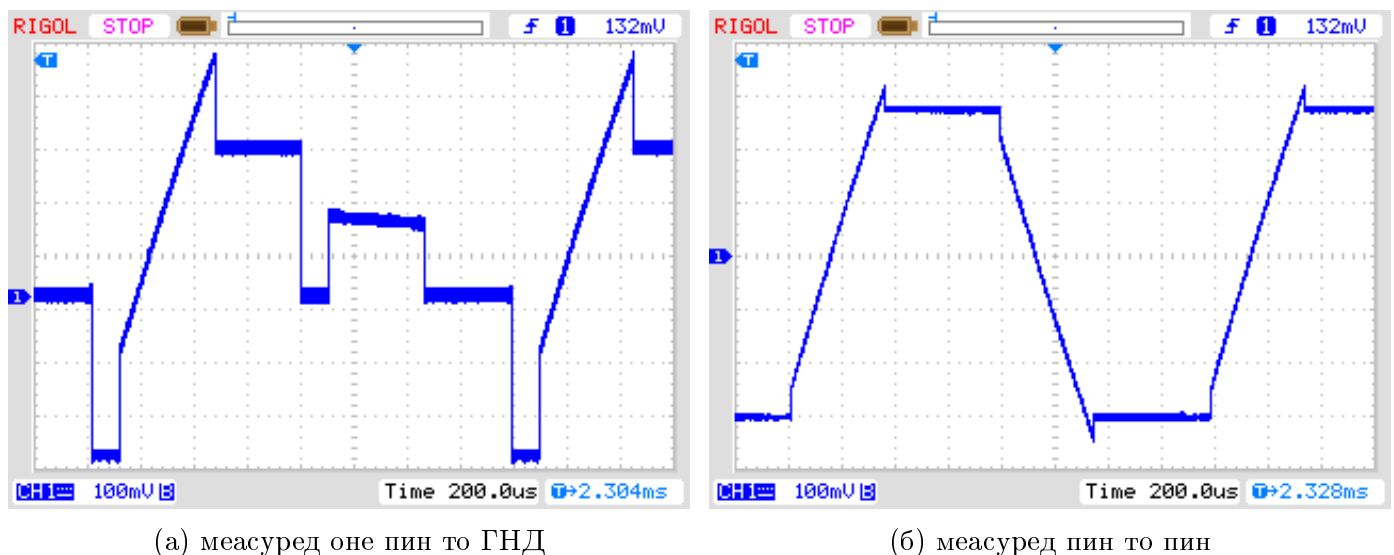


Рис. 5.36. Кривая напряжения во время измерения ЕСР конденсатора $4,2 \mu F$

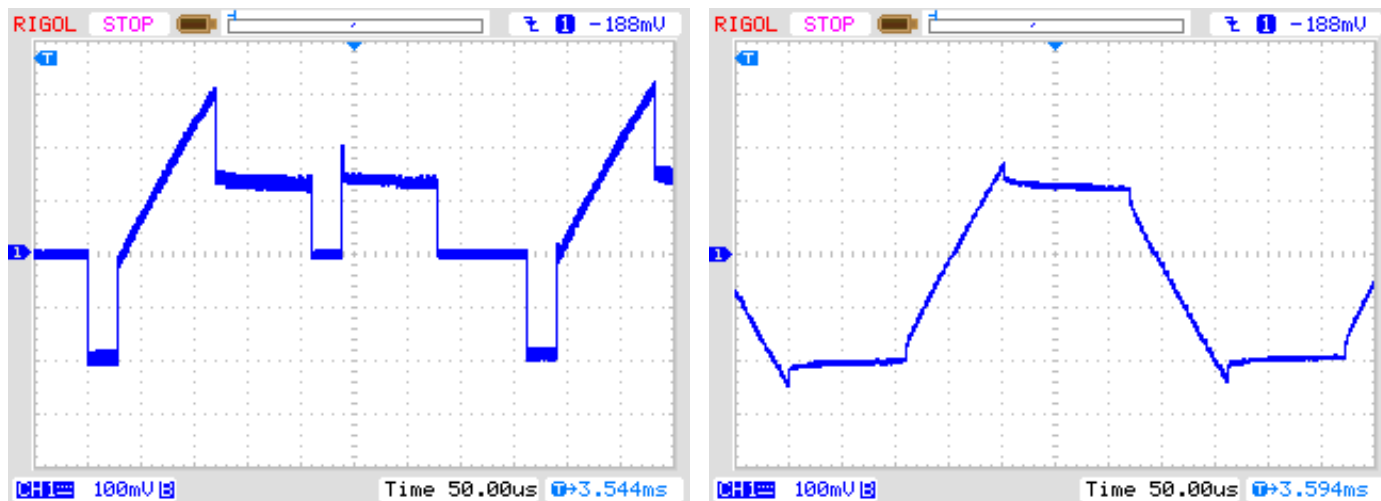

(а) измеренное напряжение относительно ГНД

(б) измеренное напряжение пин-к-пину

Рис. 5.37. Кривая напряжения во время измерения ЕСР конденсатора $2,2 \mu F$

Точность измерения ЕСР не высока по нескольким причинам:

1. Измерение напряжения на обоих выводах конденсатора не может быть сделано одновременно, а только последовательно. В промежутке между обоими измерениями ток зарядки изменяется из-за заряда конденсатора. Программа пытается компенсировать этот факт коррекцией ёмкости в зависимости от напряжения низкой стороны.
2. АЦП начинает измерять напряжение с задержкой на 1,5 тактовых импульса с начала преобразования. Преобразование начинается по переднему фронту тактовой частоты АЦП, если установлен стартовый бит. Если ток зарядки будет отключен раньше, то АЦП зафиксирует неправильное напряжение для измерения с током. Если ток зарядки будет отключен позже, конденсатор получит больший электрический заряд, чем при надлежащем измерении с током зарядки. Это даст слишком высокое измеренное напряжение без тока. Выключение тока в нужное время представляет трудности для программного обеспечения.
3. В качестве опорной величины для измерения этим методом используется выходное сопротивление порта, которое точно не известно.
4. Разрешение АЦП недостаточно, чтобы получить разрешение сопротивления $0,01 \Omega$. Для лучшего разрешения АЦП для всех измерений используется внутренний ИОН ($1,1 V$). Разрешение также увеличивается за счет большего числа одиночных измерений.
5. Переключение портов не может быть точно синхронизировано с тактовой частотой АЦП после опроса завершения преобразования.

Тем не менее, как показано на следующем рисунке 5.38, результаты оказываются практичными. Значения ЕСР, того же самого элемента, измеренные Тестером, различаются больше, чем величины, измеренные ЛЦР-метром. Значения ЕСР замерены ЛЦР-метром на частоте $1 kHz$ или интерполированы для небольших конденсаторов на частоту $2,4 kHz$. Вы должны учитывать качество всех соединителей. Используемые кабельные соединения могут увеличить измеренное значение сопротивления. Разъемы также могут увеличить значение сопротивления. В ЛЦР-метре используются зажимы Кельвина, что дает преимущество при измерении. Только один конденсатор в серии испытаний ниже $1 \mu F$ на $500 pF$ был керамическим, все остальные были пленочными конденсаторами. Единственным электролитическим конденсатором в серии испытаний ниже $9 \mu F$ был конденсатор на $2,2 \mu F$.

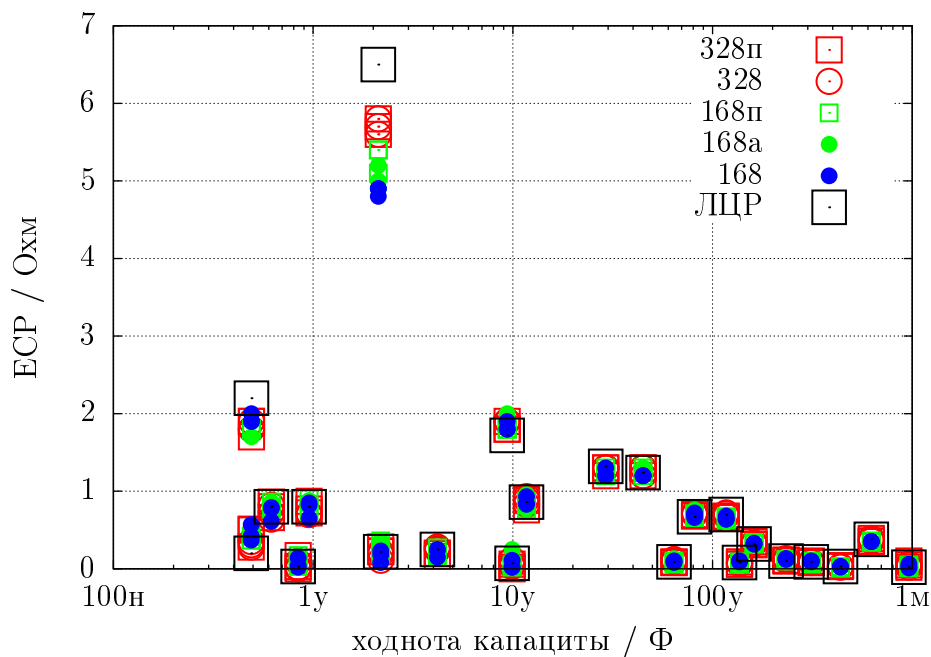


Рис. 5.38. Результаты измерений ЕСР 15-ти различных АТмега

5.3.7 Измерение ЕСР, второй метод

Начиная с версии 1.07к программного обеспечения, применен новый метод измерения ЕСР. Последовательные шаги измерения показаны на рисунке 5.40. Отличие от предыдущего метода в том, что длительность протекания тока через конденсатор существенно короче. Конденсатор предварительно заряжен половиной импульса в отрицательном направлении и циклически перезаряжается в обоих направлениях. Время импульса зарядки выбрано так, что отчёты проводят в середине импульсов зарядки отсчётов 4 и 8 и синхронизируют в это время АЦП (2.5 тактовых импульса после начала преобразования АЦП). Полный цикл измерения показан на рисунке 5.39. Сумма результатов 255 циклов измерения используется для того, чтобы получить результат с соответствующим разрешением. Продолжением зарядки конденсатора в любом направлении избегают ту же зарядку и разрядку длительным импульсом в той же шеме. При измерении опорного напряжения конденсатор остаётся обесточенным. Тем самым время измерения не критично. Предполагается только, что захват напряжения конденсатора производится до начала следующего импульса зарядки или разрядки.


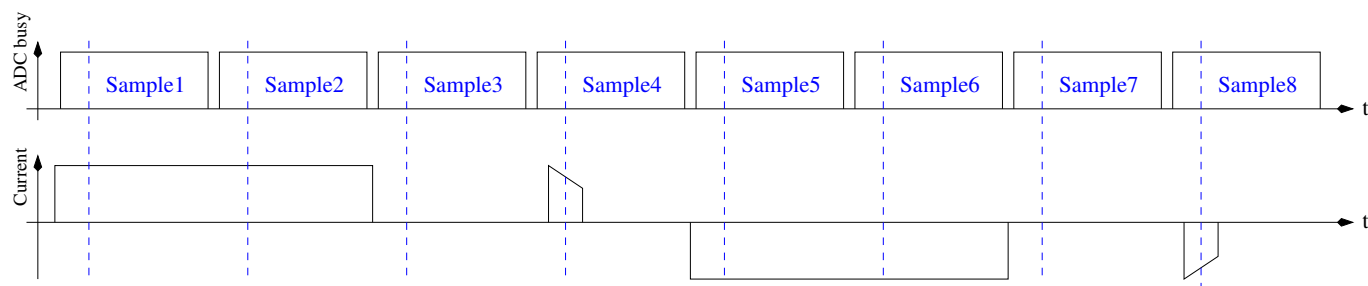


Рис. 5.39. Временная диаграмма цикла измерения для нового способа измерения ЕСР

Из-за более короткого импульса зарядки может быть измерено не только ЕСР конденсаторов с более низкой ёмкостью, но этот способ измерения может также использоваться для измерения резисторов с небольшим сопротивлением, если у них нет обнаруженной индуктивности. Этим методом для таких резисторов может быть достигнуто разрешение $0,01 \Omega$. Этим же методом может быть откалибровано нулевое сопротивление для всех трех комбинаций испытательных выводов в режиме самопроверки. Вы должны иметь в виду, что для устойчивых результатов нужны качественные разъемы и зажимы. Период измерения около $900 \mu s$, что соответствует частоте приблизительно $1,1 kHz$. Поскольку импульс зарядки очень короток, результат измерения сопоставим с измерениями на частоте $10 kHz$. Пример измерения плёночного конденсатора ёмкостью $10 \mu F$ проведенным с ним одним и с включенным последовательно с ним резистором на $2,7 \Omega$, показан на рисунке 5.41. Вы можете видеть эффект дополнительного сопротивления, сравнивая обе осциллограммы. Вы можете видеть также, почему измерение АЦП (Ш) должно приходиться на середину импульса зарядки. При больших значениях ёмкости ток зарядки почти устойчив во время всей длительности импульса: таким образом, Вы получите среднее напряжение в середине импульса зарядки. С более низкими значениями ёмкости Вы получите существенную разницу, которая может быть компенсирована для известной величины ёмкости.

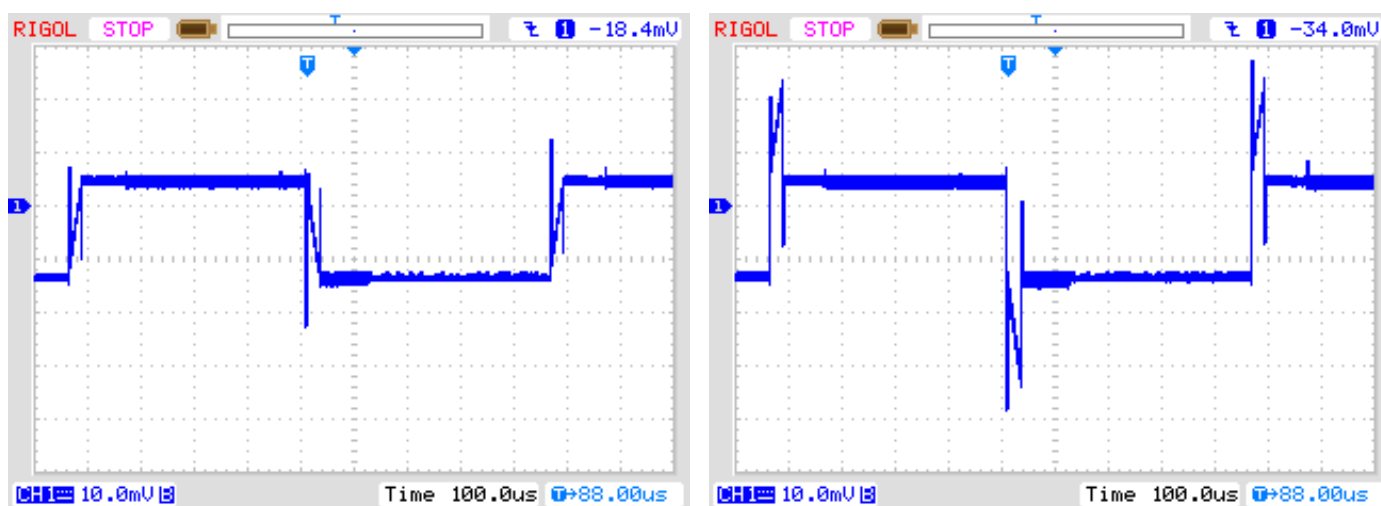


(а) без последовательного сопротивления


(б) с последовательным сопротивлением $2,7 \Omega$

Рис. 5.41. Кривая напряжения при новом измерении ЕСР конденсатора $10 \mu F$

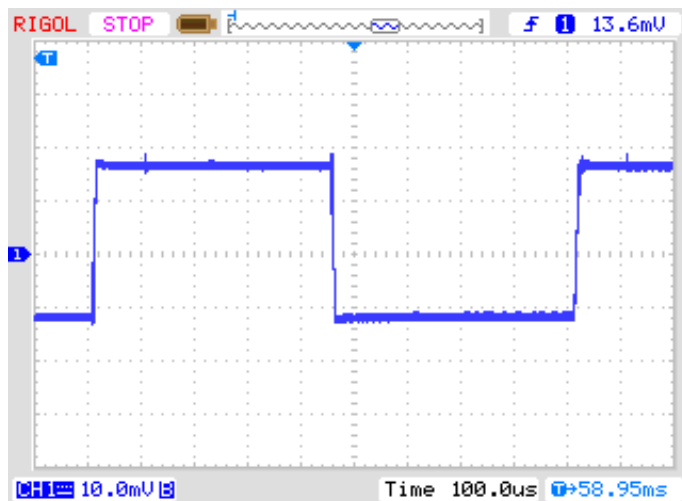При использовании импульса длительностью $27 \mu s$ можно определить ЕСР для конденсаторов ёмкостью больше $180 pF$. Для измерения конденсаторов с низкой ёмкостью, в версии 1.11к импульс сокращается до $8 \mu s$. Рисунок 5.42 показывает кривую напряжения на конденсаторе $2,2 \mu F$ с последовательно подключенным сопротивлением $2,7 \Omega$ и без него.




(а) без последовательного сопротивления

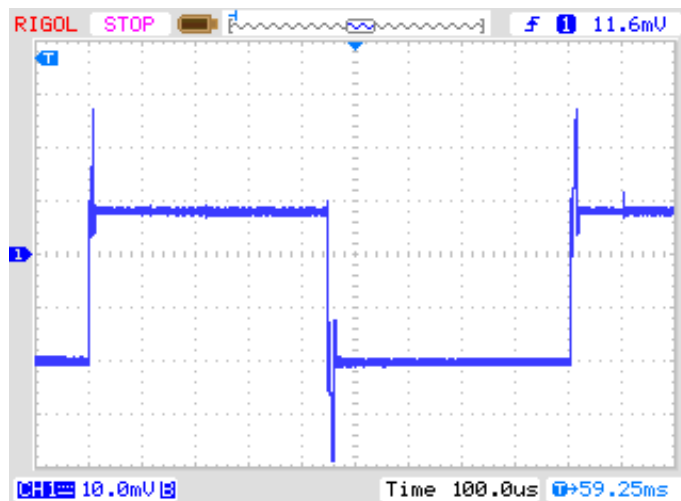


(б) с последовательным сопротивлением $2,7 \Omega$

Рис. 5.42. Кривая напряжения измерения ЕСР конденсатора $2,2 \mu F$ зарядным импульсом $8 \mu s$

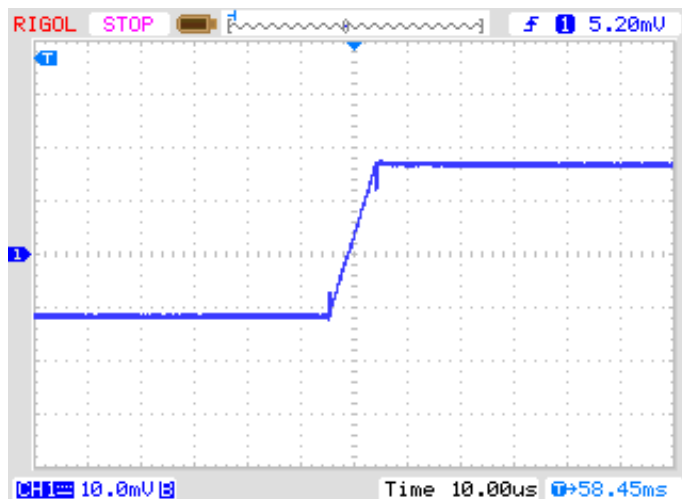На рисунке 5.42 не видно момента измерения АДЦ. На рисунке 5.43 изображена кривая напряжения в увеличенном масштабе. Момент измерения совпадает с серединой рисунка.



(а) без последовательного сопротивления

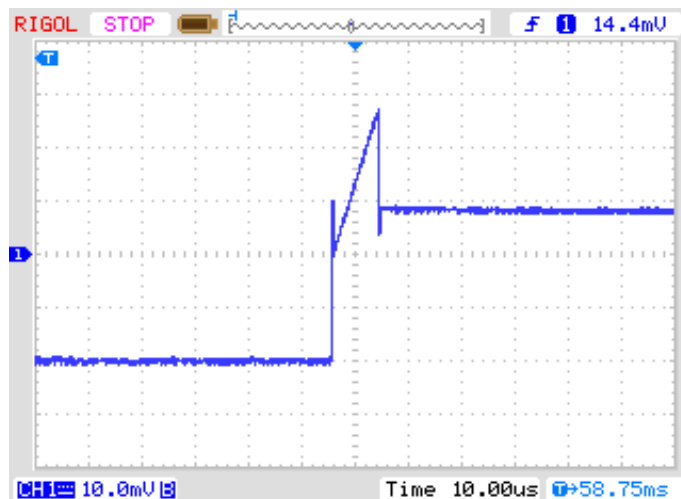

(б) с последовательным сопротивлением $2,7 \Omega$

Рис. 5.43. Увеличенная кривая напряжения на конденсаторе $2,2 \mu F$ при измерении ЕСР зарядным импульсом $8 \mu s$

Результаты измерений по новому методу измерения ЕСР показаны на рисунке 5.44. Значения ЕСР отличающа от результатов, показанных для предыдущего метода измерения на рисунке 5.38 потому что ЕСР зависит от частоты. Эталонные значения определены ЛЦР-метром на частоте измерения $10 kHz$.

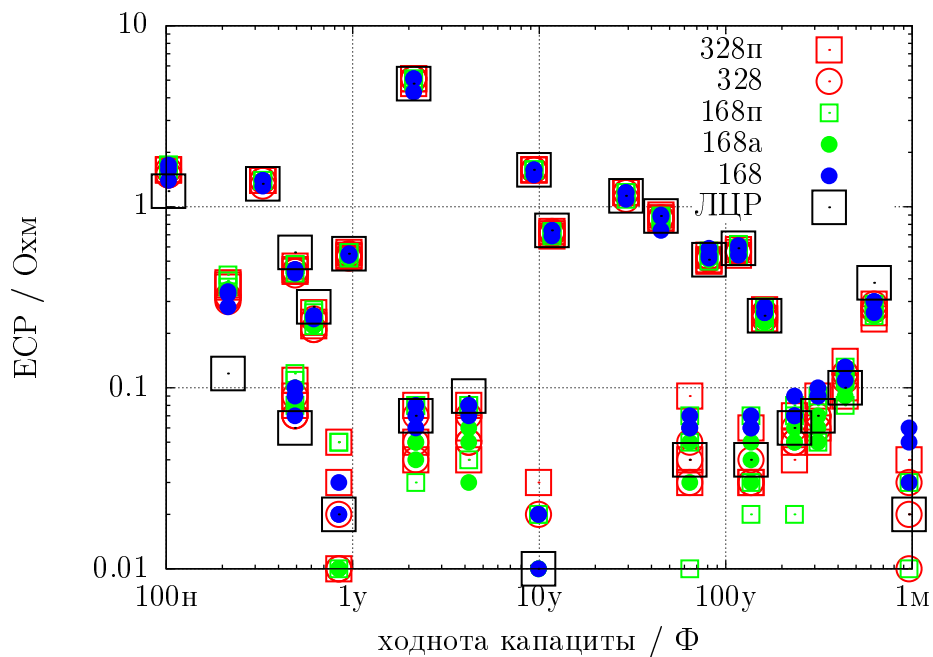


Рис. 5.44. Результаты измерения ЕСР методом 2 15-ю различными АТмега

Ряд измерений различных электролитических конденсаторов показан на рисунке 5.45. Вместе с результатами Тестера представлены результаты измерений ЛЦР метра ПеакТеч 3315 на различных частотах. На этой диаграмме сопротивление представлено в логарифмическом масштабе. Во всех случаях результаты Тестера близки к результатам измерений ЛЦР метра на частоте 10 kHz . Из тестируемых, только конденсатор 500 μF / 3 V - более старый образец, все остальные конденсаторы - новые.

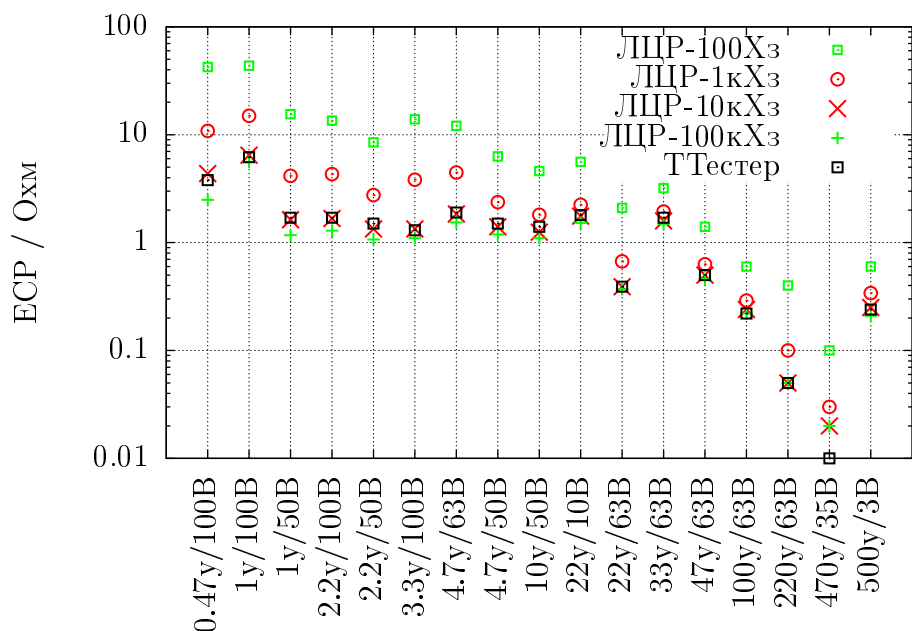


Рис. 5.45. Результаты измерений ЕСР различных электролитических конденсаторов

Новый метод измерения может быть использован для измерения резисторов с низким сопротивлением. Погрешности измерения некоторых резисторов ниже 10 Ω с тремя примерами каждого типа АТмега показаны на рисунке 5.46.



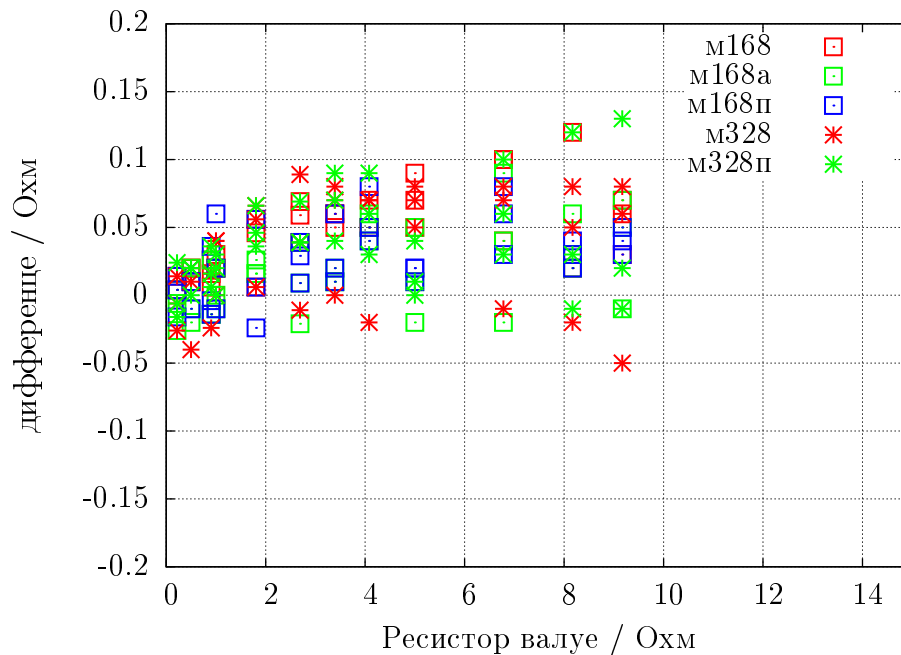


Рис. 5.46. Погрешность измерения сопротивления методом ЕСР

С программным обеспечением версии 1.12к длительность импульса заряда конденсатора уменьшаеца до $2 \mu s$ для возможности измерения ЕСР конденсаторов с более низкими значениями ёмкости. Теперь можно измерить значение ЕСР для конденсаторов от $20 nF$. Но ошибка измерения будет расти при меньших значениях ёмкости. Причиной этого являеца уменьшение постоянной времени РЦ-цепочки, которая будет только $14.4 \mu s$ для значения ёмкости $20 nF$. Это приведет к быстрому изменению напряжения на конденсаторе при импульсе в $2 \mu s$ тока. Программное обеспечение может выбрать дискретизацию АЦП только в один такт процессора. Но входной АЦП имеет постоянную времени, примерно $0.24 \mu s$, которая может варьироваться в зависимости от экземпляра АТмега. Эти вариации постоянной времени фильтра входного АЦП не могут быть оцлежены программным обеспечением. Время выборки АЦП недоступно за долю периода тактовой частоты. При большем значении ёмкости измеряемого конденсатора постоянная времени будет расти и изменение напряжения при импульсе тока будет уменьшаться. По этой причине, изменение постоянной времени фильтра входного АЦП оказывает меньший эффект при измерении конденсатора с большей ёмкости. На рисунке 5.47 показаны результаты для некоторых конденсаторов при измерении на 10 различных тестерах. На изображении слева - результаты ЕСР некоторых конденсаторов имеют более высокие значения ЕСР. Результаты довольно похожи в сравнении с результатами тестера ЛЦР Пеактеч 2170 при $10 kHz$ и при $100 kHz$. На рисунке справа Вы можете увидеть результаты измерений некоторых высококачественных конденсаторов с низким значением ЕСР. Хотя и заметен предел метода (особенно при низких значениях ёмкости), но это лучше, чем полное оцутвие информации. В любом случае, Вы можете сравнить несколько конденсаторов одинаковой ёмкости с малыми значениями для поиска более качественного экземпляра.

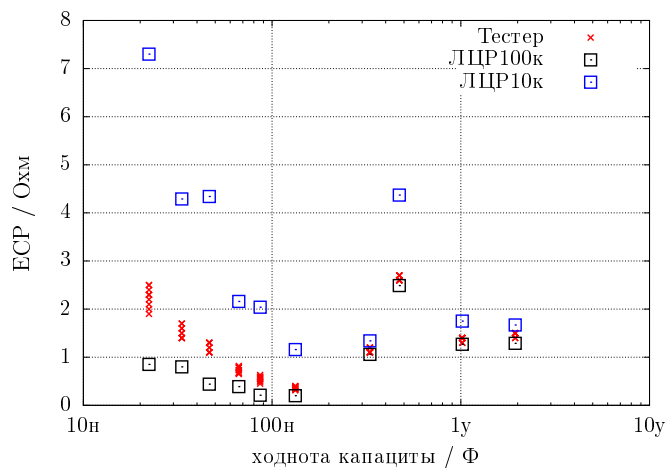

(а) высокое значение ESR

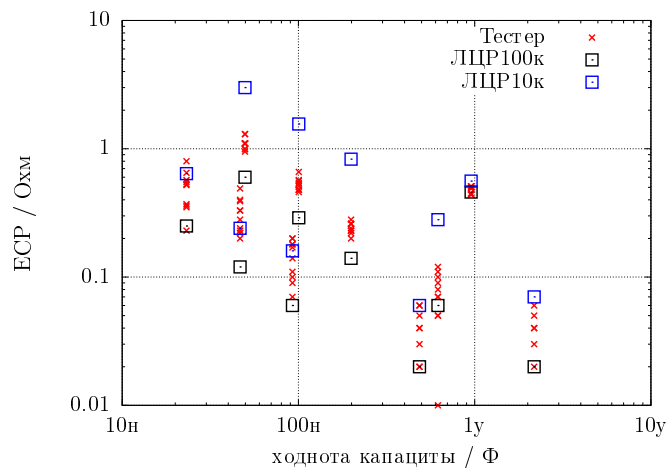

(б) низкое значение ESR

Рис. 5.47. Измерения ESR конденсаторов малой ёмкости

Для микроконтроллеров с объемом флеш памяти более 16 К в программном обеспечении 1.12к резистор $470\text{ k}\Omega$ для половины измерений подключаея параллельно резистору $680\text{ }\Omega$ с целью небольшого увеличения тока при измерении. К сожалению, увеличение тока незначительное, чтобы полученное в результате изменение напряжения изменило результат АЦП. Увеличение напряжения составляет лишь около 20 % от разрешения АЦП при использовании ИОН 1.1 V. Для изменения отдельных значений предпочтительнее было бы добавление незначительного шума на вход АЦП. С помощью этой функции можно достичь статистического улучшения разрешения АЦП путем усреднения результатов измерений.

5.3.8 Потеря напряжения после импульса зарядки, Влосс

Для конденсаторов большой ёмкости, была проанализирована потеря напряжения на конденсаторе после того, как он был заряжен. Достигнутое напряжение заряда на электролитических конденсаторах терялось после короткого периода. Эта потеря напряжения могла быть вызвана параллельно подключенным резистором. Но я принимаю, что эта потеря напряжения электролитических конденсаторов вызвана внутренним рассеиванием заряда непосредственно после импульса зарядки. Заряжая конденсаторы через резистор $470\text{ k}\Omega$, как это сделано для небольших ёмкостей, это рассеивание проявляея сразу после выключения тока. Но в этом случае никакая потеря напряжения не была обнаружена. Но если Вы заряжаете тот же самый конденсатор с более низкой ёмкостью коротким импульсом тока, то также обнаружите потерю напряжения на конденсаторе. Тот же самый эффект, с более низкой потерей, может также быть замечен для керамических конденсаторов. Я заметил, что конденсаторы с потерей напряжения более, чем на несколько %, весьма вероятно, имеют низке качестве. Особенно заметна относительная потеря напряжения у более старых бумажных конденсаторов, у которых замечены проблемы и при других измерениях. Некоторые примеры измерений показаны в таблице.

Тип конденсатора	Величина ёмкости	ПикаТеч ЛЦР 2170	Волтцафт М2650-Б	ПикаТеч 3315	Трансистер-Тестер
бумажный	4700пФ	6,75-10,36нФ Ч ₁ 2,5-32	8,00нФ	25,40нФ	10,71нФ Влосс11%
бумажный	6800пФ	9,40-11,40нФ Ч ₁ 5-25	10,41нФ	23,30нФ	11,65нФ Влосс15,0%
неизвестный	4700пФ	5,85-6,33нФ Ч ₁ 16-87	6,12нФ	6,90нФ	6225пФ Влосс1,7%
фольговый	7870пФ	7,86-7,87нФ Ч ₁ > 1540	7,95нФ	7,95нФ	7872пФ Влосс10%
бумажный	22000пФ	37,4-57,5нФ Ч ₁ 2,5-32	52,8нФ	112нФ	118,5нФ Влосс112%
фольговый	22600пФ	22,4-22,5нФ Ч ₁ > 1540	22,57нФ	22,69нФ	22,54нФ Влосс10%
бумажный	100нФ	144-256нФ Ч ₁ 2,6-28	177нФ	318нФ	529,7нФ Влосс112%
керамический	100нФ	97,7-102нФ Ч ₁ 90-134	103,7нФ	103,3нФ	103,1нФ Влосс10,1%
фольговый	100нФ	98,0-101нФ Ч ₁ 58-700	101,4нФ	102,2нФ	101,6нФ Влосс10%

В этой таблице Вы видите, что ёмкость всех фольговых конденсаторов может быть измерена всеми приборами с хорошей точностью. Значение ёмкости и добротности (Ч) ПикаТеч ЛЦР-метра являюща минимальными и максимальными значениями измерений в частотном диапазоне от 100 Hz до 100 kHz . Во всех примерах в таблице потеря напряжения Влосс, замеренная Тестером, велика, если конденсаторы низкачественные. Только в этих случаях различие результатов измерения ёмкости также большие. Тестер может определить потерю напряжения, если измеренное значение ёмкости больше 5000 pF .

5.3.9 Отдельное измерение ёмкости и ЕСР

Отдельное измерение ёмкости с последующей оценкой ЕСР можно выбрать из диалогового меню дополнительных функций только для АТмега с достаточным объемом памяти. Этот тип измерения предназначен для тестирования конденсаторов без демонтажа. Пожалуйста, убедитесь, что все конденсаторы на плате разряжены, прежде чем начать измерение! Испытание установленных в плату копонентов производица низким, насколько это возможно, напряжением, лишь немного больше 300 mV . Кроме того, измерение производица с использованием только резистора 680 Ω для уменьшения влияния связанных компонентов печатной платы. Для определения конденсаторов малых ёмкостей, измерение начинаеца с коротких импульсов зарядки 200 μs . Если заряд конденсатора короткими импульсами не достигнет 300 mV за 2 ms , то последующий заряд осуществляеца импульсами 2 ms . Когда ёмкость измеряемого конденсатора большая, напряжение заряда импульсами 2 ms увеличиваеца медленно, то, в этом случае, ширина импульса(ов) заряда увелицица до 20 ms . Если напряжение на измеряемом конденсаторе приближаеца к 300 mV , снова используя короткие импульсы заряда. Общее время импульсов суммируеца после достижения напряжения заряда больше 300 mV , ёмкость вычисляеца по времени и уровню заряда конденсатора. С помощью этого метода возможно измерение ёмкости чуть ниже от 2 μF . Верхний предел измеряемой ёмкости ограничен временем заряда 2,5 s , примерно 50 mF . После успешного измерения ёмкости, измеряеца ЕСР конденсатора по описанному в разделе 5.3.7 методу. Результат кратковременно отображаеца на дисплее, а затем сразу же начинаеца следующее измерение. Измерения останавливаеца после серии из 250 измерений или

по нажатию кнопки **ТЕСТ**, после чего программа возвращаеца в диалоговое меню дополнительных функций.

5.3.10 Результаты измерения ёмкости конденсаторов

Результаты моих измерений ёмкости для трех микроконтроллеров АТмега8 показаны на рисунке 5.48. Некоторые значения оригинального программного обеспечения показаны с поправочным коэффициентом 0,88 (-12%). Другие результаты измерения различных версий АТмега8 показаны на рисунках 5.49а и 5.49б. Результаты измерения тех же самых конденсаторов для АТмега168 показаны на рисунке 5.50. Основой для вычисления погрешности являюця результаты измерения немаркированных элементов ЛЦР метром ПеакТеч 2170. Часть относительно большой разницы измерений вызвана слишком высокой частотой измерения ЛЦР-метра для больших электролитических конденсаторов. С другой стороны плохое качество электролитических конденсаторов может дать другой процент.



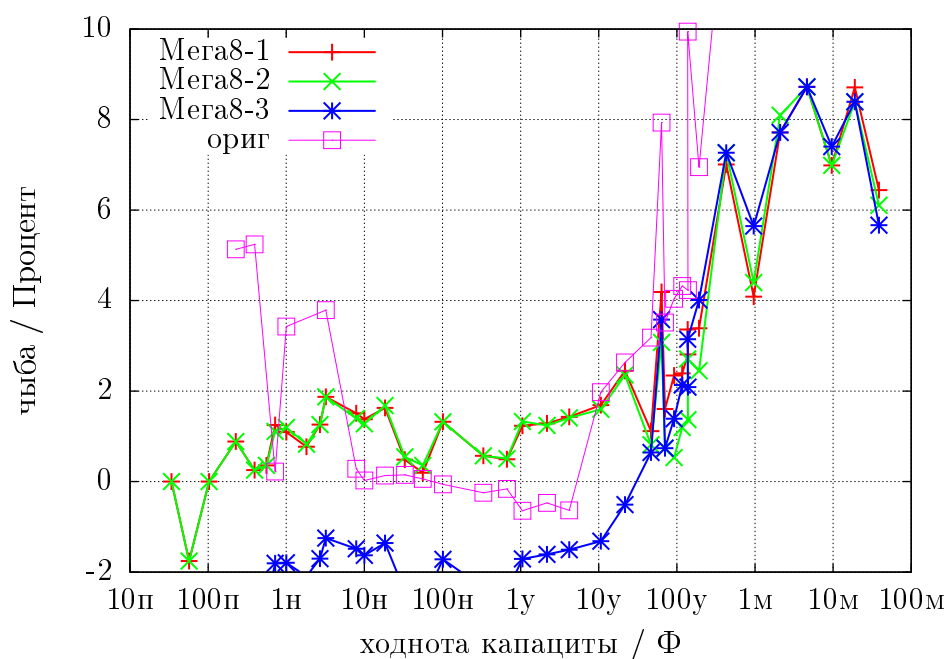


Рис. 5.48. Погрешность измерения ёмкости в % с АТмега8

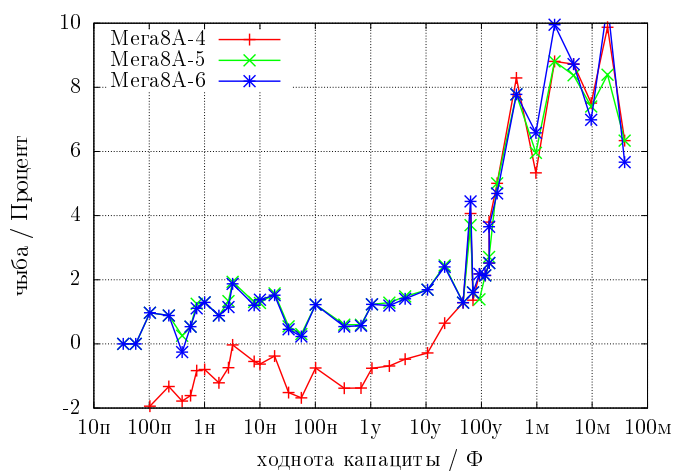

(а) АТмега8А

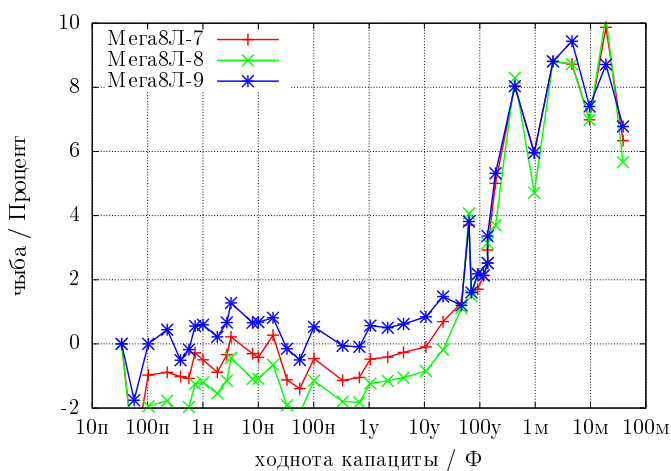

(б) АТмега8Л

Рис. 5.49. Относительная погрешность измерения ёмкости

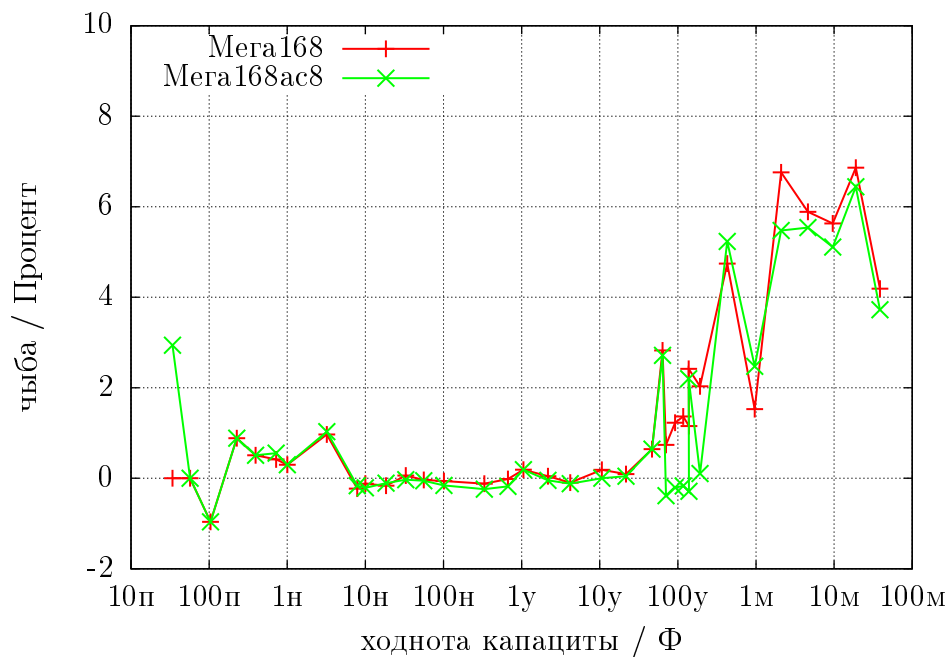


Рис. 5.50. Погрешность измерения ёмкости в % с АТмега168

Рисунок 5.51 иллюстрирует, как сложно выбрать правильный алгоритм для измерения ёмкости. Все результаты измерения сравниваюся с лучшими оценочными значениями ёмкости. Линия графика «Мультиметр» показывает отличие от результатов мультиметра ПеакТеч 3315. Следующая линия графика «ЛЦР» показывает разлчие результатов ПеакТеч 2170 ЛЦР-метра, который выбран из-за лучшего приближения по частоте измерения. Для сравнения этих результатов с результатами Тестера на АТмега168 показана линия графика «АТмега168ас». Я уверен, что эти погрешности не являюся реальными ошибками измерения конкретного оборудования потому, что лучшее оценочное значение также не соответствует реальному значению ёмкости конденсаторов.



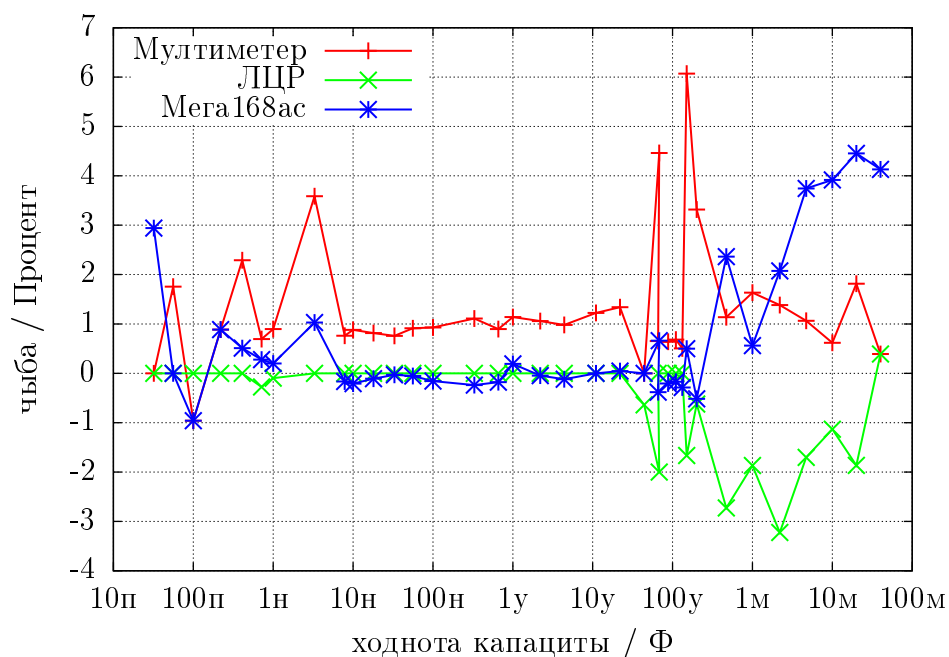


Рис. 5.51. Сравнение результатов измерений ёмкости мультиметром, ЛЦР-метром и Тестером на АТмега168

В этом случае результаты ЛЦР-метра взяты в качестве базы для сравнения. Те же самые результаты для трех различных микроконтроллеров АТмега168 показаны на рисунке 5.52а, микроконтроллеров АТмега168А показаны на рисунке 5.52б, для микроконтроллеров АТмега168ПА - на рисунке 5.53. Результаты трех АТмега328 дополнительно показаны на рисунке 5.54а, а трех АТмега328П - на рисунке 5.54б. В них учтена только нулевая ёмкость измерения 39 pF , все другие средства, чтобы скорректировать результаты не используя. В эту нулевую ёмкость включена также ёмкость $2 - 3\text{ pF}$, которую дает кабель с зажимами длиной 12 см. Разводка платы также может дать, отличное от нулевого, значение ёмкости, я зафиксировал эту нулевую ёмкость для платы «ДГ2БРС В 5.2.1».

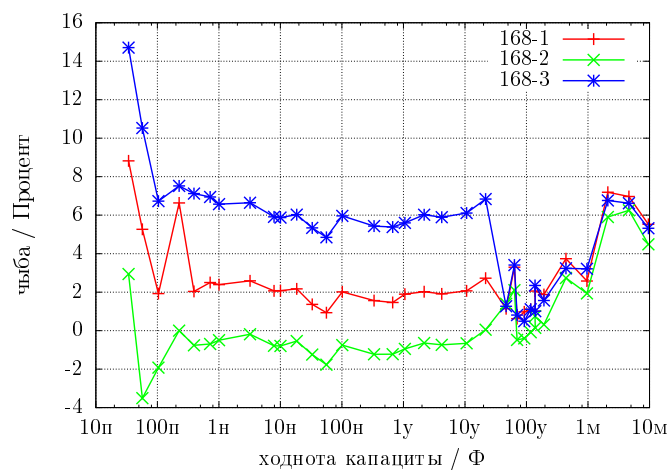

(а) АТмега168

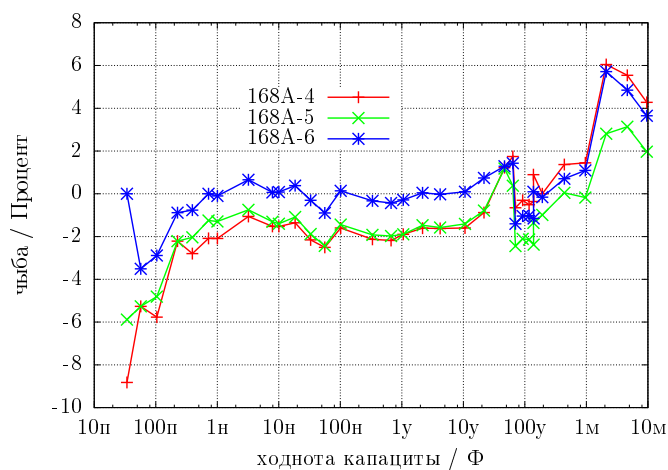

(б) АТмега168А

Рис. 5.52. Погрешность измерения ёмкости, не откалиброван



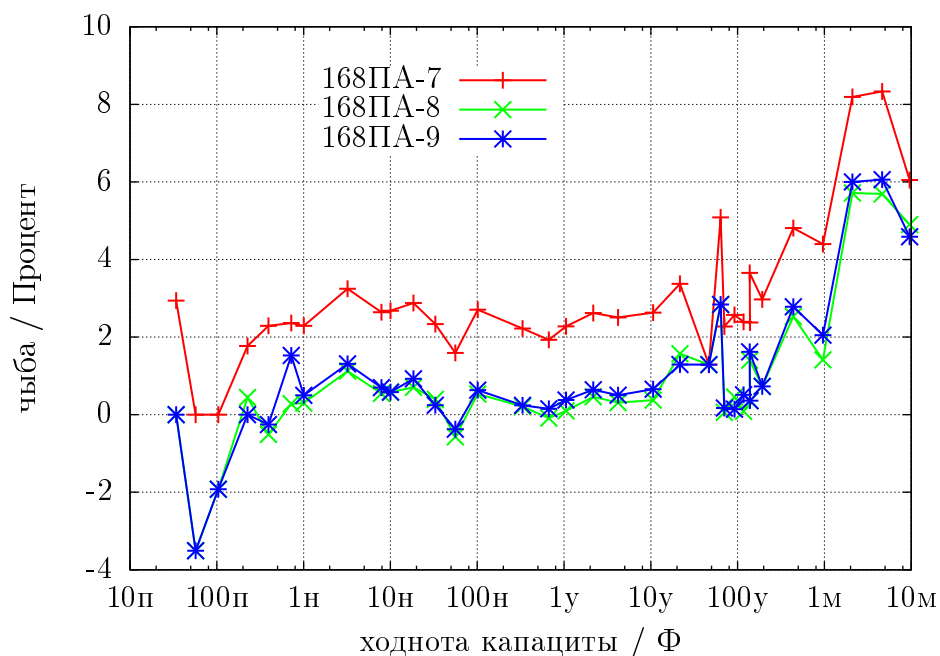


Рис. 5.53. Погрешность измерения ёмкости тремя АТмега168ПА, не откалиброван

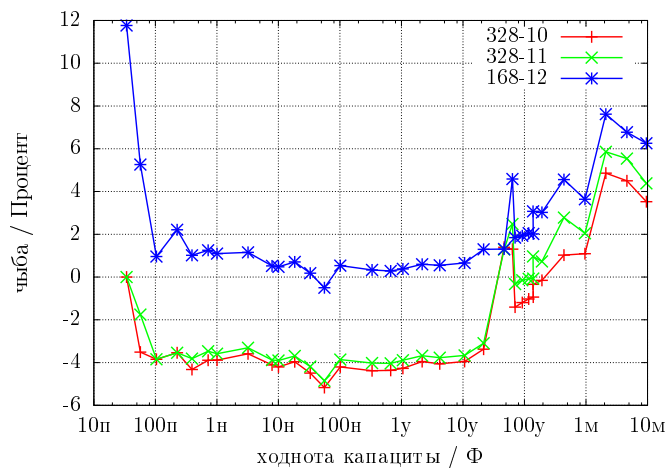

(а) АТмега328

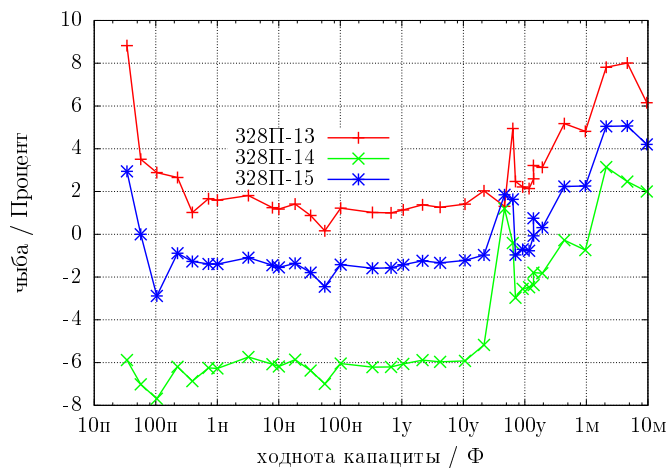

(б) АТмега328П

Рис. 5.54. Погрешность измерения ёмкости, не откалиброван

Чтобы получить лучшую точность, Вы должны приспособить программное обеспечение к индивидуальной особенности Вашего образца АТмега. Для этого Вы можете установить напряжение коррекции РЕФ_Ц_КОРР для компаратора, который будет использоваться для измерения небольших ёмкостей. Коррекция в 1 mV уменьшает результаты измерения на 0.11% . Для больших ёмкостей Вы можете определить значение Ц_Х_КОРР, показывающее, насколько превышены измеренные величины ёмкости. Поскольку конденсаторы большой ёмкости в большинстве электролитические конденсаторы с худшим качеством, измерение их ёмкости осложнено. Это также дополнительно усложняет дифференцирование отличий от реальных значений ёмкости.

Я заметил, особенно с микроконтроллерами АТмега168, аномалию результатов измерения малых ёмкостей, которая зависит от скорости нарастания напряжения во время зарядки конденсатора. Рисунок 5.55 показывает погрешность измерения ёмкости, когда учитывают только нулевое значение (168-3-А), с поправочным коэффициентом для малых ёмкостей РЕФ_Ц_КОРР₁₆₆, также и с поправочным коэффициентом для больших ёмкостей Ц_Х_КОРР₁₅ (168-3-Б), плюс, дополнительно отклонение 168 3 Ц с моделью зависимости от скорости нарастания для измерения малых ёмкостей (ЦОМП_СЛЕЩ₁₄₀₀₀ и ЦОМП_СЛЕЩ₂₁₂₂₀). Саморазряд больших ёмкостей также учтен в отклонении 168-3-Ц. Элемент с зависимостью от величины скорости нарастания вычислялся как $\frac{COMP_SLEW1}{cval+COMP_SLEW2} - \frac{COMP_SLEW1}{COMP_SLEW2}$, где $cval$ измеренное значение ёмкости в pF .

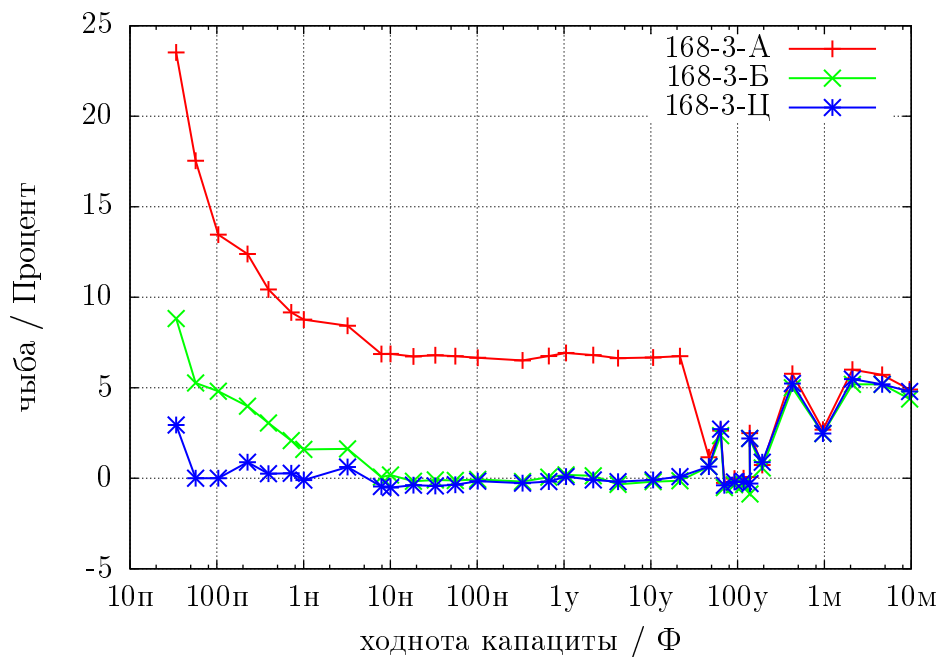


Рис. 5.55. Улучшенное измерение ёмкости ATmega168

5.3.11 Автоматическая калибровка при измерении конденсаторов

Автоматическая калибровка состоит из двух частей. Первая часть определяет смещение нуля при измерении ёмкости. Для этого определяя значение ёмкости, измеренной без подключенного конденсатора. Значение ёмкости для всех 6 комбинаций измерений, определяя с 8 повторениями. После успешного определения, смещение нуля записывается в ЕЕПРОМ и будет использоваться для дальнейших измерений. Более сложным было выявление различия вариантов микроконтроллеров АТмега для малых конденсаторов ($<40 \mu F$), которые показаны на рисунках 5.52а, 5.52б и 5.53. Основной причиной этого являясь различие характеристик (напряжения смещения) аналогового компаратора.

Данные измерения девяти различных микроконтроллеров показаны на рисунке 5.56. Точки «диф2реф» показывают разницу напряжения заряженного конденсатора 660 nF с индивидуальным внутренним опорным напряжением (ширина запрещенной зоны). В идеале это различие напряжений должно быть равно нулю, если аналоговый компаратор остановил зарядку сигналом для микроконтроллера. Короткое время обработки микроконтроллера не должно заканчиваться измерением результата роста напряжения этого относительно большого конденсатора. Точки «ЦапЕрр» показывают предполагаемые погрешности измерения каждого микроконтроллера из рисунков 5.52а, 5.52б и 5.53 с заводскими установками. Представляет интерес, как точки «ЦапЕрр» будут соответствовать точкам «диф2реф». Для этого точки «диф» показывают различие между соответствующими точками «ЦапЕрр» и «диф2реф». Зная значения величин точек «диф», мы можем получить хорошую оценку для коррекции измерений ёмкости вместе с разницей между напряжением заряженного конденсатора и напряжением внутренней опоры.

Во второй части, для внесения поправок, Вы должны подключить конденсатор к испытательным выводам 1 и 3. Этот конденсатор должен быть **высококачественным** и иметь величину в диапазоне от 100 nF до $20 \mu F$. В лучшем случае это должен быть **плёночный конденсатор**, по возможности - **не керамический** и ни в коем случае - **не электролитический**. Точная ёмкость этого конденсатора не важна.



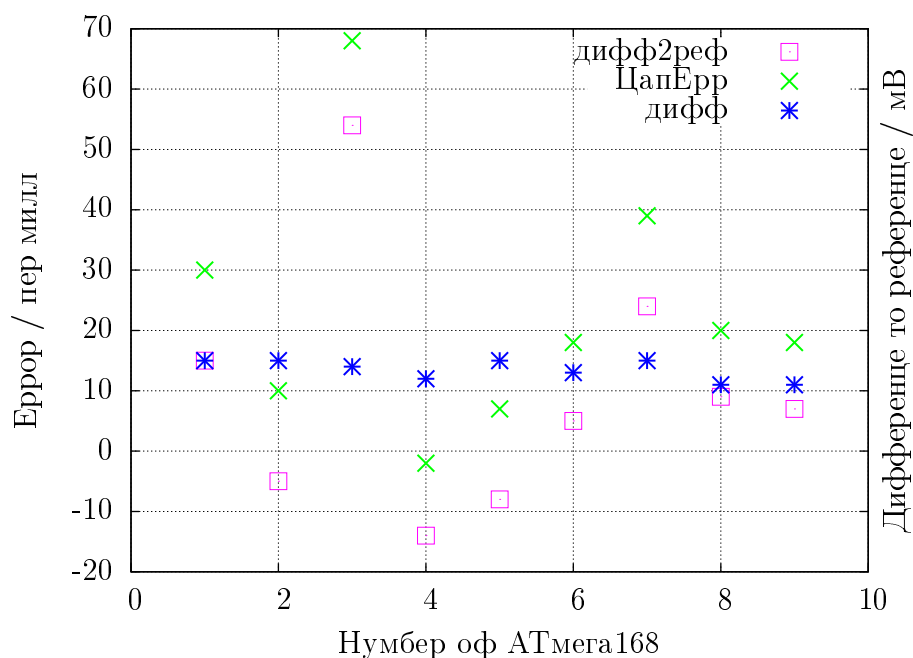


Рис. 5.56. Данные для 9 АТмега168

Рисунки 5.57а, 5.57б, 5.58, 5.59а и 5.59б показывают результаты измерения различных микроконтроллеров со стандартным программным обеспечением после автокалибровки. Микроконтроллеры были загружены одинаковым программным обеспечением, только для программы аврдуис в Makefile в опции «ПАРТНО 1» был выбран соответствующий тип микроконтроллера («m168», «m168p», «m328» или «m328p»). После загрузки данных была проведена самопроверка для каждого типа АТмега с подключением конденсатора 330 nF к испытательным выводам 1 и 3 во время теста 10.

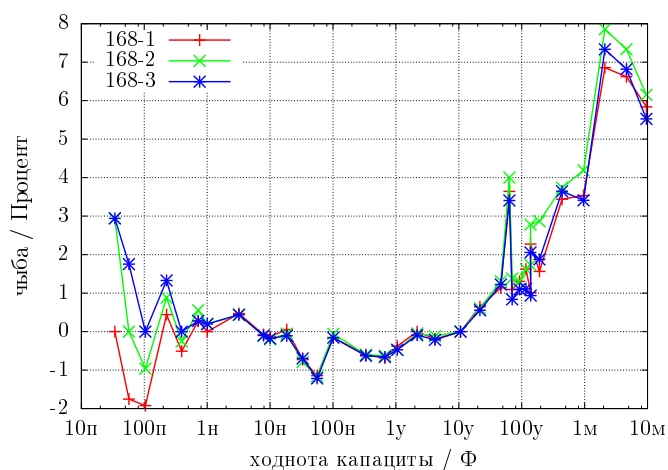

(а) АТмега168

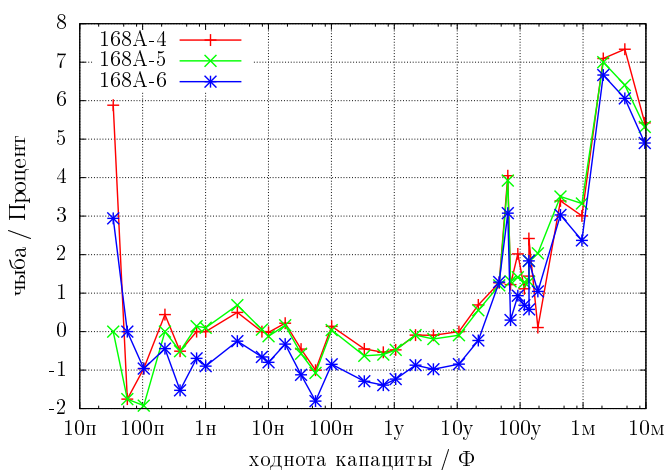

(б) АТмега168А

Рис. 5.57. Погрешность измерения ёмкости, откалиброван



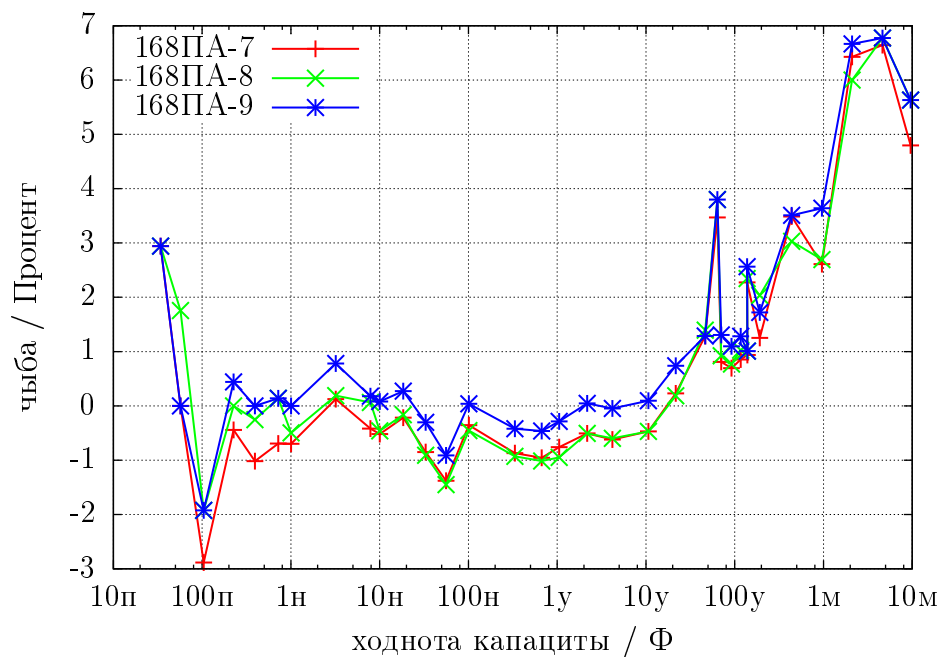


Рис. 5.58. Погрешность измерения ёмкости тремя АТмега168ПА, откалиброван

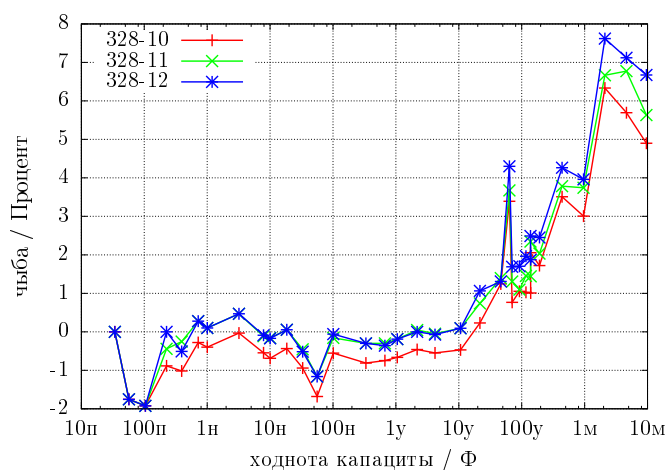

(а) АТмега328

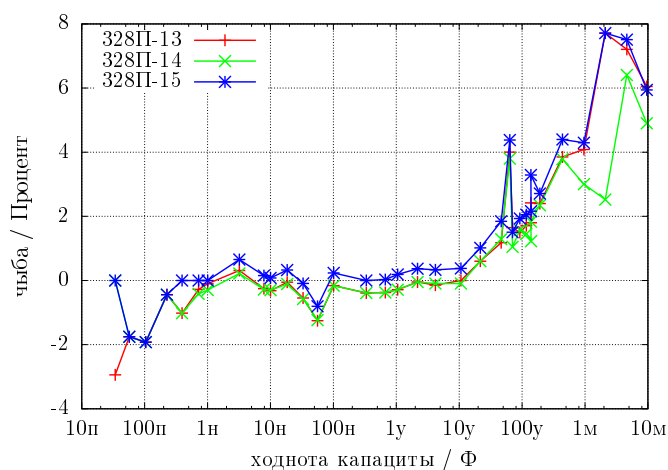

(б) АТмега328П

Рис. 5.59. Погрешность измерения ёмкости, откалиброван

Наконец, я покажу эффект от применения опции АУТО_ЦАЛ в программе самопроверки. Следующий рисунок 5.60 показывает результаты измерений трех микроконтроллеров АТмега с самой большой погрешностью измерений, одного - перед калибровкой и другого - после калибровки. Точки, отмеченные окончанием «УНЦ», показывают погрешность без калибровки. Линии с окончанием «цал» показывают погрешность результатов тех же самых микроконтроллеров с тем же самым программным обеспечением после калибровки в режиме самопроверки. Причина погрешности измерения для больших конденсаторов ($> 40 \mu F$) пока еще не известна. Все используемые конденсаторы для этого ряда измерений – плёночные или керамические ($56 pF$, $100 pF$ и $3,3 nF$).

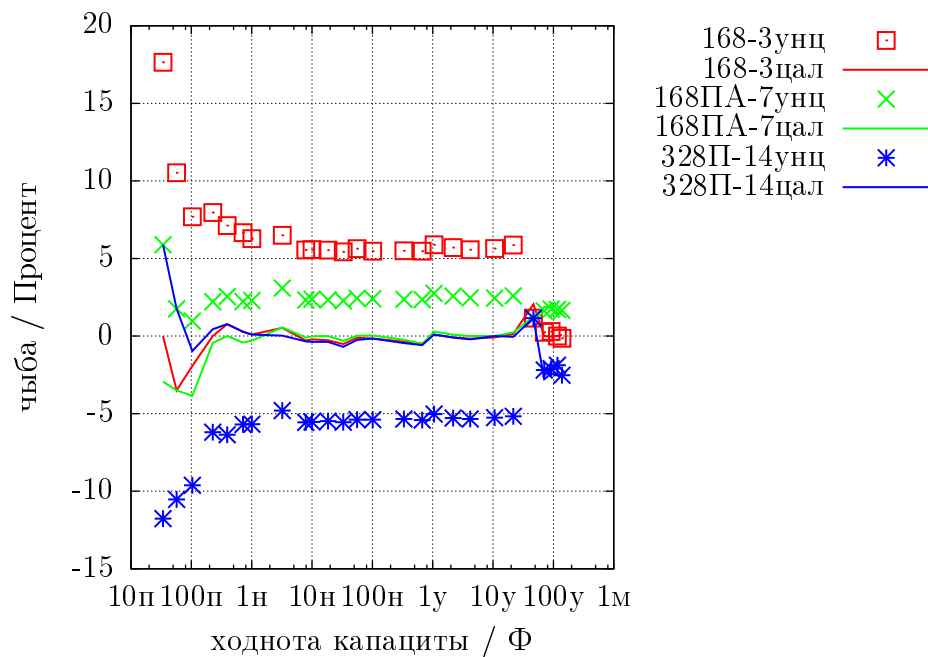


Рис. 5.60. Погрешность измерения ёмкости для трех АТмега, до и после калибровки

Шема с АТмега644 или АТмега1284 обеспечивает установку конденсатора для калибровки на печатной плате. Рисунок 5.61 показывает результат измерений АТмега1284 с использованием встроенного на плате керамического конденсатора 100 nF , а также с внешним фольговым конденсатором 220 nF , в сравнении с результатами АТмега328 на другой печатной плате.

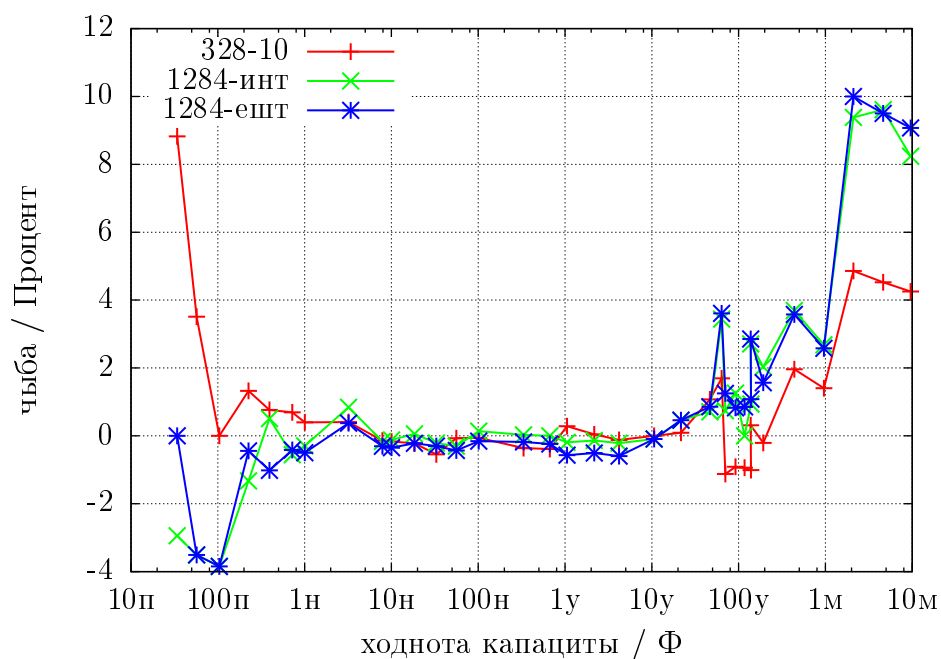


Рис. 5.61. Погрешность измерений конденсаторов с АТмега1284 по сравнению с АТмега328

5.4 Измерение индуктивностей

Измерение величины индуктивности будет проведено, если элемент определён как резистор сопротивлением ниже 2100Ω . Метод измерения основан на росте тока по формуле:

$I = I_{max} \cdot (1 - \exp \frac{-t}{\tau})$ после включения тока. Постоянная времени $\tau = \frac{L}{R}$ прямо пропорциональна индуктивности L , и обратно пропорциональна сопротивлению R . Ток может измеряться косвенно по падению напряжения на измерительном сопротивлении.

К сожалению, постоянная времени будет уменьшена дополнительным, относительно высоким, сопротивлением 680Ω , при этом измерение небольших значений индуктивности дополнительно затрудняется на частоте 8 MHz . Чтобы получить постоянную времени, напряжение на резисторе 680Ω будет контролироваться аналоговым компаратором. Если падение напряжения на резисторе 680Ω будет выше, чем напряжение внутренней опоры, то это событие будет зарегистрировано 16-битным счётчиком, который запускается в момент включения тока. Счётчик сохранит состояние этого события. Если счётчик переполнится, то это будет подсчитано программой. После наступления события превышения, счётчик будет остановлен программой, и полное время состояния счётчика и счётчика переполнений будет сохранено. Положительная сторона катушки будет переключена от ВЦЦ к ГНД и будет оставаться в этом состоянии, пока проверка напряжения обоих выводов не покажет отсутствие тока. Рисунок 5.62 показывает упрощённую схему измерения индуктивности.

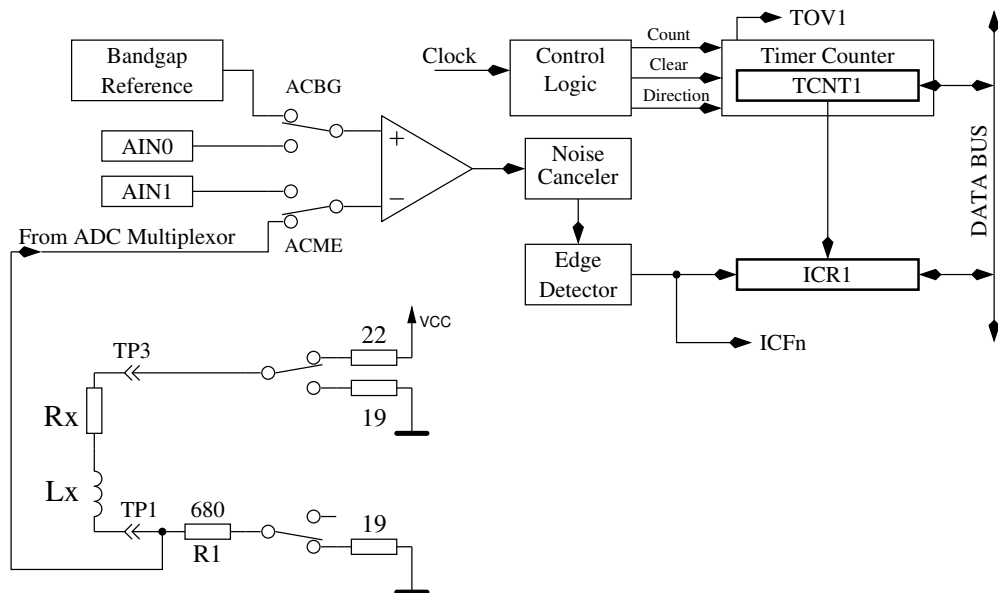


Рис. 5.62. Измерение индуктивности с компаратором

Вычисляем максимальный ток I_{max} , как отношение напряжения ВЦЦ к сумме всех резисторов в электрической цепи, и отношение опорного напряжения к максимальному напряжению на резисторе 680Ω , которое, в свою очередь, вычисляем по формуле $U_{max} = I_{max} \cdot (680 + 19)$. Индуктивность вычисляем по формуле $L = -\frac{t \cdot R_{ges}}{\log(1 - \frac{U_{ref}}{U_{max}})}$. Натуральный логарифм берут из таблицы. Для этого типа измерения выбрано разрешение индуктивности $0,1 \text{ mH}$.

Если величина сопротивления индуктивности будет менее 24Ω , то для того, чтобы измерить более низкие значения индуктивности, в цепи тока не будет использоваться резистор 680Ω . Для измерения тока будет использоваться только выходное сопротивление порта (19Ω). В этом случае пиковый ток будет больше, чем допустимое значение для АТмега. Поскольку это будет только в течение очень короткого промежутка времени, я не ожидаю повреждения портов АТмега. Для этого типа измерения выбрано разрешение индуктивности $0,01 \text{ mH}$. Чтобы избежать более длительного времени с чрезмерным током, дополнительное измерение с задержанным запуском счётчика будет всегда проводиться с резистором 680Ω . Чтобы получить более подходящие

результаты измерения, смещение нуля b вычитают из счётчика, если измерение сделано без резистора 680Ω . Иначе вычитается смещение нуля 7 или 8.

При больших значениях индуктивности, паразитная ёмкость может вызвать быстрый рост тока, так, что компаратор срабатывает немедленно. Чтобы в этом случае получить значение индуктивности, измерение будет повторено с задержанным запуском счётчика. Этим методом аналоговым компаратором будет обнаружено напряжение, вызванное увеличением тока индуктивности, вместо напряжения от пика тока паразитной ёмкости. Измерения всегда делаются в обоих направлениях тока. Программа выберет более высокий результат измерения в том же самом направлении тока, а на дисплей будет выведен более низкий результат различных направлений тока.

5.4.1 Результаты измерений индуктивности

Рисунок 5.63 показывает результаты измерения различных катушек. Катушки выше 1 H - реле или первичные обмотки силовых трансформаторов затрудняют измерения, потому что у железного сердечника есть остаточное намагничивание.

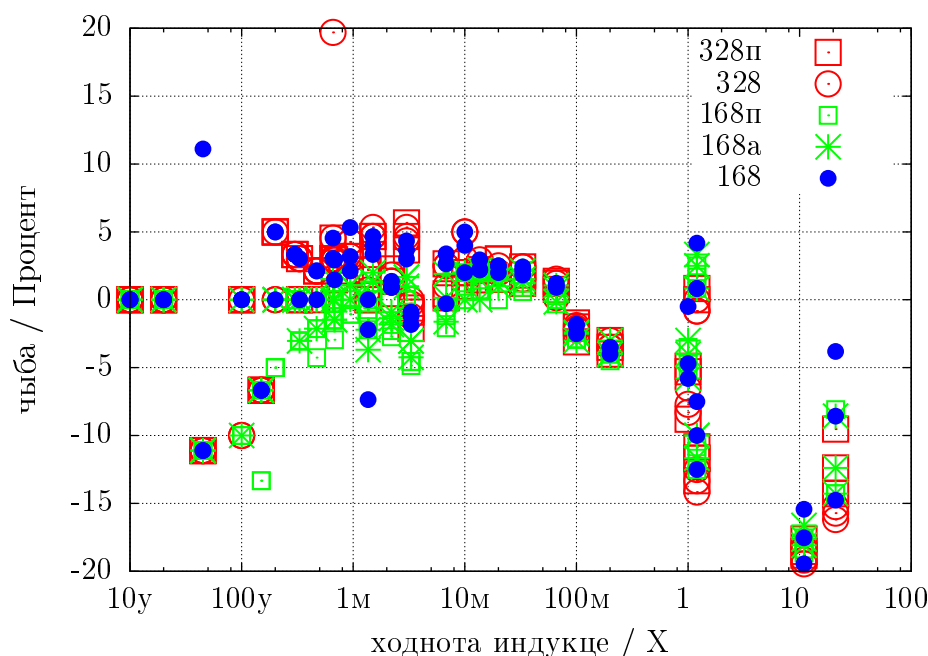


Рис. 5.63. Погрешность измерения индуктивности для 15-ти различных АТмега

5.4.2 Измерение малых индуктивностей методом отбора проб

Наименьшая индуктивность, которая может быть обнаружена при нормальном методе измерений $0,01 \text{ mH}$. Для измерения небольшой индуктивности требуется высокая частота. Обычный метод использует измерение скорости нарастания тока при измерении индуктивности. Этот метод не может быть использован для метода выборки, поскольку схема измерения не использует никаких дополнительных резисторов при испытании катушки. Ток будет расти до критически высоких значений очень быстро. Мы можем предотвратить повреждение АТмега только с очень быстрым отключением тока. Для выборочного метода трудно реализовать быстрое отключение и кроме того, этот критический процесс должен быть повторен много раз в серии испытаний.

Радиолобитель Пиетер-Тжерк (ПАЗФЦМ) реализовал другой метод, чтобы получить значение индуктивности. Параллельным подключением конденсатора к индуктивности создается резонансный контур. С помощью короткого импульса тока эта схема возбуждается и начинает колебаться.

Используя метод дискретизации, измеряя частота этого колебания. Так как при этом измерении один вывод катушки подключен к ГНД возникают две проблемы с измерением. Отрицательное напряжение колебаний ограничивает внутренний диод защиты на порту АТмега примерно до $0,6\text{ В}$. По этой причине положительная часть колебаний тоже никогда не достигнет напряжения выше чем $0,6\text{ В}$. Кроме того АЦП в АТмега может измерять только позитивные значения напряжения. Таким образом, все отрицательные части колебаний считываются как нулевые. В любом случае, Пиетер-Тжерк нашел решение, чтобы измерить резонансную частоту с практической точностью. Если значение ёмкости известно и можно измерить резонансную частоту, то индуктивность может быть вычислена. По этой причине программа калибровки нуждающаяся в конденсаторе фиксированной ёмкости для дальнейшего использования при измерении малых значений индуктивности. Во время самотеста будет предложено подключить конденсатор в шаге «1—3 10 — 30nF(L)». Для не откалиброванного тестера, по умолчанию, выбрано значение 18 nF . Значение ёмкости параллельного конденсатора для измерения индуктивности должно быть выбрано таким, чтобы получить резонансную частоту для всего диапазона значений измеряемых малых индуктивностей. Конденсатор высокого качества (фольгового типа) должен быть выбран потому, что дополнительно измеряя добротность резонансного контура путем мониторинга уменьшения амплитуды. При использовании конденсатора высокого качества общая добротность резонансного контура будет определяться добротностью катушки.

Никаких дополнительных действий не требуется при параллельном подключении конденсатора. Резонансный контур, как правило, определяется автоматически. При обнаружении резонансного контура, отображаемый текст «иф» и значение параллельной ёмкости отображаемый за значением индуктивности в строке 2. В этом случае величина сопротивления катушки отображаемый в конце строки 1. Значение сопротивления катушки Вы должны проверить отдельно, измерив его без конденсатора, потому что измерение сопротивления в резонансном контуре невозможно! В дополнительной строке отображаемый измеренное значение резонансной частоты и добротность ($Q =$) контура. Если резонансный контур не обнаружен, значение сопротивления и индуктивности отображаемый в строке 2. Для резонансной частоты контура определяющий значение частоты и добротность катушки, которые отображаемый в дополнительной строке.

Для воздушной катушки с 6 витками и параллельно подсоединенным конденсатором 18.1 nF при методе отбора проб получен следующий результат:

```
272нХ иф 18.1 нФ
2256кХз Ч138.7
```

Такой же результат был получен с частотой от 8 МГц . Аналогичный результат был также получен при измерении катушки в один виток из медной проволоки длиной 25 см . Высокое значение индуктивности, в этом примере, из-за того, что параллельно подключенный фольговый конденсатор имеет большую собственную индуктивность. В таблице 5.7 показано результат измерения катушек малой индуктивности тестером с тактовой частотой 16 МГц .

Цш Лш	6.68 нФ	11.4 нФ	18.2 нФ	20.3 нФ	33.3 нФ
3 витка, 13 мм (91.4 нХ)	100 нХ 6.039 МХз Ч ₁ 29.9	116 нХ 4.358 МХз Ч ₁ 15.6	108 нХ 3.568 МХз Ч ₁ 49.8	115 нХ 3.282 МХз Ч ₁ 12.1	111 нХ 2.619 МХз Ч ₁ 31.4
4 витка, 13 мм (144.9 нХ)	141 нХ 5.172 МХз Ч ₁ 44.8	161 нХ 3.724 МХз Ч ₁ 16.0	151 нХ 3.03 МХз Ч ₁ 46.2	152 нХ 2.86 МХз Ч ₁ 14.6	153 нХ 2.226 МХз Ч ₁ 30.5
6 витков, 13 мм (212.5 нХ)	217 нХ 4.18 МХз Ч ₁ 30.5	232 нХ 3.094 МХз Ч ₁ 18.4	223 нХ 2.492 МХз Ч ₁ 43.0	224 нХ 2.343 МХз Ч ₁ 15.4	227 нХ 1.832 МХз Ч ₁ 31.7
12 витков, 13 мм (569.5 нХ)	547 нХ 2.632 МХз Ч ₁ 36.9	571 нХ 1.973 МХз Ч ₁ 26.4	559 нХ 1.573 МХз Ч ₁ 50.6	560 нХ 1.491 МХз Ч ₁ 20.8	566 нХ 1.16 МХз Ч ₁ 39.2
27 витков, 11 мм (1.9 мкН)	1.93 мкН 1.403 МХз Ч ₁ 36.5	1.92 мкН 1.067 МХз Ч ₁ 33.4	2.02 мкН 828.5 кХз Ч ₁ 43.6	2.00 мкН 789.5 кХз Ч ₁ 26.6	2.01 мкН 615.4 кХз Ч ₁ 34.5
6.3 мкН 7.12 мкН	6.69 мкН 752.9 кХз Ч ₁ 28.5	6.84 мкН 570.2 кХз Ч ₁ 30.5	6.84 мкН 449.9 кХз Ч ₁ 32.3	6.82 мкН 428.1 кХз Ч ₁ 25.5	6.90 мкН 332.3 кХз Ч ₁ 28.3

Таблица 5.7. Результат измерения некоторых катушек с низкой индуктивностью

Для получения этих табличных значений использовались конденсаторы серии ЩИМА МКС, которые имеют низкую собственную индуктивность. При использовании фольговых конденсаторов 18.2 нФ, Вы получите результат 196 нН вместо 151 нН из таблицы. Все индуктивности, кроме последней, самодельные катушки. Значение индуктивности в скобках представляет собой вычисленные значения по размерам катушки. Последние катушки 6.3 мкН заводские и маркированы 6.3 мкН. Но при тесте на ЛЦР измерителе с частотой 100 кГц дают результат 7.12 мкН! Вы можете наблюдать значительные отличия добротности Q каждой катушки с разными параллельно подключенными конденсаторами с почти одинаковым значением ёмкости. Для катушки из 12 витков, Вы видите коэффициент добротности 50.6 с 18.2 нФ конденсатором и коэффициент добротности 20.8 с 20.3 нФ конденсатором. Причиной такого различия может быть программная ошибка. Поэтому я показываю данные АЦП для катушки из 12-витков с конденсаторами 18.2 нФ и 20.3 нФ на рисунке 5.64 для наглядности. Вы можете заметить четкую зависимость измерения добротности контура в приведенных данных. Вероятно, от качества используемого конденсатора зависит точность полученного результата.

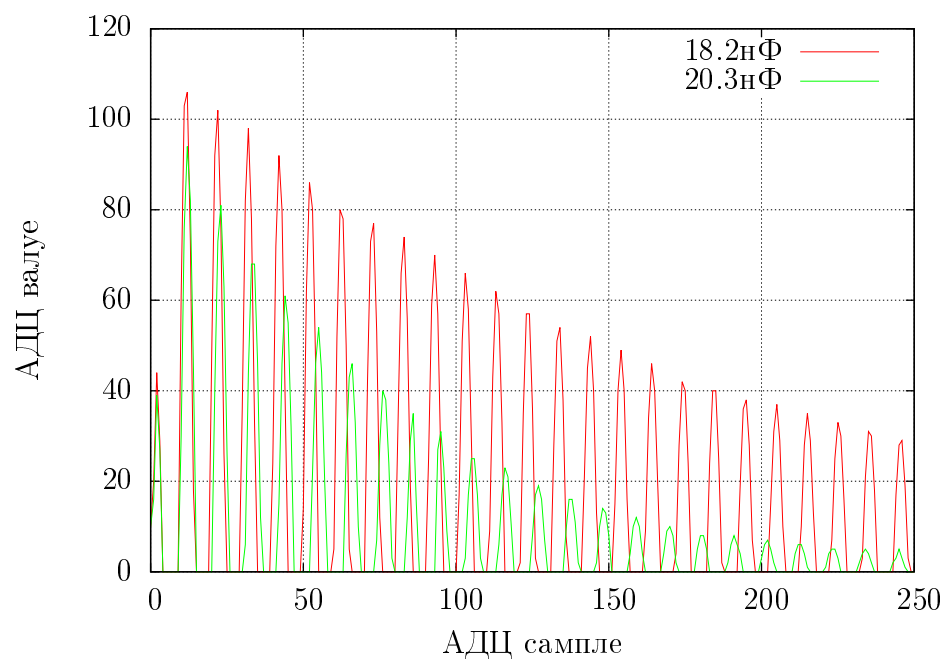


Рис. 5.64. Данные АЦП двух резонансных контуров с той же катушкой 12 витков

5.5 Функция самопроверки

Начиная с Версии 0.9к, реализована функция самопроверки. Использовать ее очень просто. Нужно установить испытательный терминал с зажимами, закоротить все зажимы и нажать кнопку **ТЕСТ**. Программа определяет закороченные испытательные зажимы и начинает функцию самопроверки, если Вы подтвердите этот режим повторным нажатием на кнопку **ТЕСТ** в течение 2-х секунд. Это подтверждение необходимо для исключения перехода Тестера в режим самопроверки при подключении дефектного транзистора. После окончания самопроверки Тестер начнет обычное измерение. Если никакой элемент не будет подключен, то программа закончит работу с выводом сообщения «Но, ункношн, ор дамагед парт». Вы можете запустить самопроверку только на АТмега168 или АТмега328. Перед тестом определяются нулевые сопротивления для всех трех комбинаций соединений (Т1:Т3, Т2:Т3 и Т1:Т2). Эти нулевые сопротивления будут учтены при будущих измерениях ЕСР и сопротивлений ниже 10 Ω . Допустимы только значения нулевого сопротивления ниже 0.90 Ω , поскольку значения этой коррекции не используются для измерения резисторов выше 10 Ω . Если Вы используете кабели для измерений, Вы должны использовать только кабели с очень низким сопротивлением. Если более поздние результаты измерений сопротивления упадут ниже определенного ранее нулевого значения более, чем на 0, 2 Ω , Тестер восстановит режим «ункалибрated» («неоткалиброванный»). Во время дальнейших испытаний это будет отмечено символом «_» (подчеркивание) в конце строки или результата измерений. Каждый шаг функции самопроверки 1 - 7 отображающа в первой строке ЛЦД-дисплея символом «Т», сопровождаемым номером шага. Каждый шаг повторяюща 4 раза, прежде чем программа переходит на следующий шаг. Но если Вы держите кнопку **ТЕСТ** нажатой, когда испытательный цикл закончен, этот тест больше не повторяюща. Если Вы удерживаете кнопку **ТЕСТ** нажатой постоянно, то каждый тест выполняюща только один раз.

Без опции АУТО_ЦАЛ в каждом шаге отображающа только результаты измерения, анализ ошибок не выполняюща, результаты измерений Вы должны интерпретировать сами. В этом месте я дам Вам дополнительный важный совет. Никогда не делайте измерения с подключенным разъёмом ИСП! Интерфейс ИСП искажает измерения.

Вот список осуществляемых в настоящее время тестов:

1. **Измерение 1,3 V (или 1,1 V) опорного напряжения (диапазон изменения опоры).**
В строке 1 текст «РЕФ 1 » и измеренное напряжение, отображенное в *mV*. Для АТмега8 напряжение должно быть близко к 1,3 V. Для других микроконтроллеров напряжение должно быть близко к 1,1 V. Вторая строка отображает результирующий коэффициент для измерения ёмкости с резистором 470 $k\Omega$.
2. **Сравнение резисторов 680 Ω .** В первой строке отображающа зашифрованный текст «ЪРЛ- 12 13 23». Значение этого текста следующее: РЛ - обозначение низкоомного резистора 680 Ω .
12 - резистор, соединенный с выводом 1 подключен к ВЦЦ (+5 V), а резистор, соединенный с выводом 2 к ГНД. Результат этого измерения отображающа во второй строке на первом месте, в виде разницы с теоретическим значением.
13 - резистор, соединенный с выводом 1 подключен к ВЦЦ (+5 V), а резистор, соединенный с выводом 3 к ГНД. Результат этого измерения отображающа во второй строке на первом месте, в виде разницы с теоретическим значением.
23 - резистор, соединенный с выводом 2 подключен к ВЦЦ (+5 V), а резистор, соединенный с выводом 3 к ГНД. Результат этого измерения отображающа во второй строке на первом месте, в виде разницы с теоретическим значением.

Пожалуйста, помните, что разрешение АЦП составляет приблизительно $4,88\text{ mV}$! Шемы измерений представлены на рисунке 5.65. Теоретическое значение с учетом внутреннего сопротивления порта должны быть: $\frac{5001 \cdot (19+680)}{(19+680+680+22)} = 2493$.

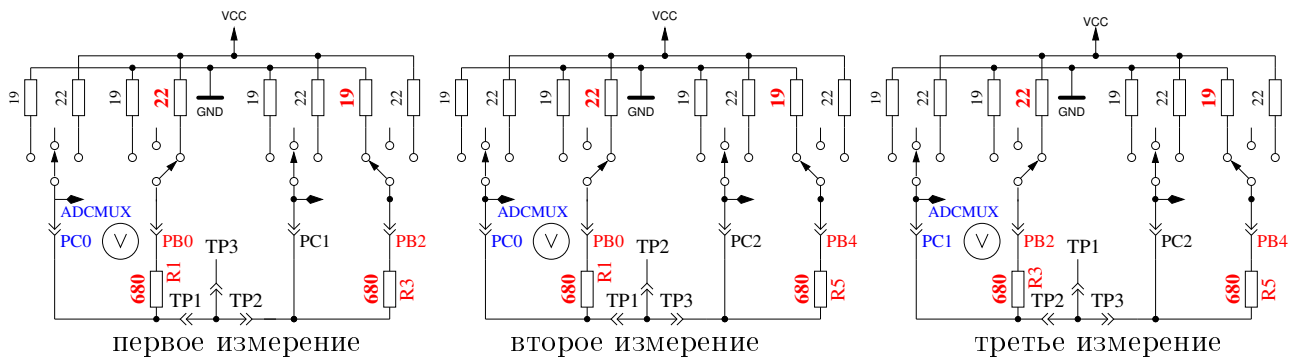


Рис. 5.65. Сравнение резисторов $680\ \Omega$

3. **Сравнение резисторов $470\text{ k}\Omega$.** Теперь в первой строке отображаеца «PX- 12 13 23». Та же самые действия, как сделано в тесте 2, повторены с резисторами $470\text{ k}\Omega$ (символы PX). Все результаты отображают разницу с теоретическим значением. Теоретическое значение с учетом внутреннего сопротивления порта вычисляеца по формуле:

$$\frac{5001 \cdot (19+470000)}{(19+470000+470000+22)} = 2500$$
 для всех комбинаций.
4. **Отображаеца сообщение «Исолате Пробе!».** В этом шаге ничего не измеряеца. Это означает, что нужно оцоединить «закоротку». Этот шаг завершица, как только Вы «рацкоротите» входы.
5. **Этот тест проверяет способность подключения резисторов $470\text{ k}\Omega$ (PX-) к ГНД при подтягивании испытательных контактов к ГНД.** Первая строка показывает текст «PX-». Вторая строка должна показать ноль для всех трех выводов.
6. **Этот тест проверяет способность подключения резисторов $470\text{ k}\Omega$ (PXЪ) к ВЦЦ (+5 V) при подтягивании испытательных контактов к ВЦЦ (+5 V).** Первая строка показывает текст «PXЪ». Результаты во второй строке показывают отличие от ВЦЦ (+5 V) и должны быть близким к нулю. Большие отличия от значения 0 для теста 5 и теста 6 являюца ошибками, такими как проблема изоляции, утечки материала или повреждение порта!
7. **Этот шаг проверяет напряжения резистивного делителя $470\text{ k}\Omega / 680\ \Omega$.** Отличия напряжений резистивного делителя $470\text{ k}\Omega / 680\ \Omega$ от расчетной величины отображаеца во второй строке ЛЦД-дисплея для всех трех терминалов. Различие больше, чем несколько mV , может быть вызвано применением неправильных значений резисторов.
8. **Измерение внутреннего сопротивления порта подключением выходных контактов к ГНД.** Этот и следующие тесты будут проведены, если выбрана опция АУТО_ЦАЛ. Внутреннее сопротивление порта Ц с выходами, подключенными к ГНД, измеряеца по току через подключенные к ВЦЦ (+5 V) резисторы $680\ \Omega$, смотри рисунок 5.66. Могут быть измерены только три вывода порта АЦП. Внутреннее сопротивление портов Б (ПБ0, ПБ2 и ПБ4) не может быть измерено без изменения аппаратных средств. Будем считать, что внутреннее сопротивление порта для различных портов практически одинаково. Величина сопротивления будет определена в следующем тесте.

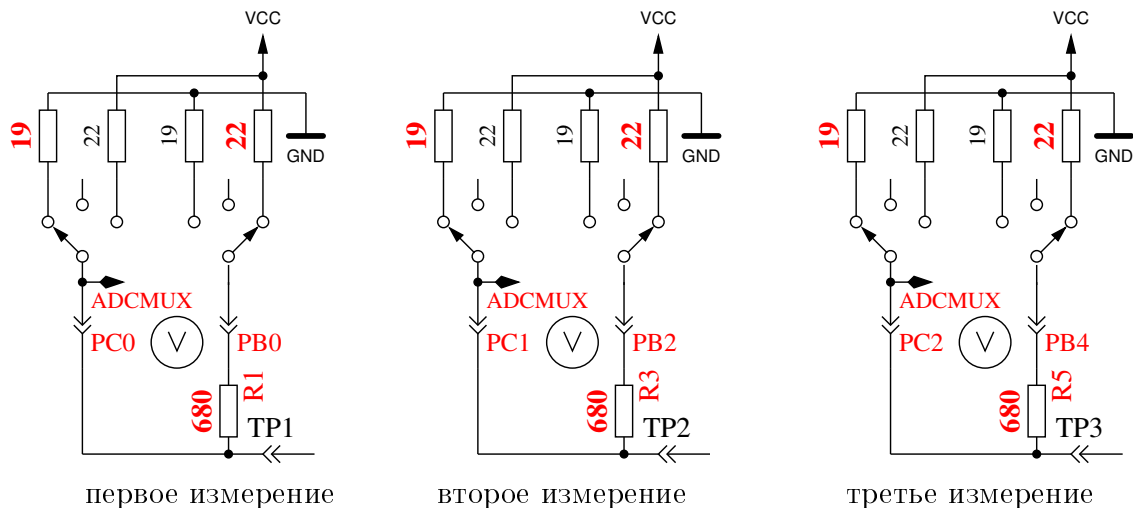


Рис. 5.66. Измерение внутреннего сопротивления порта Ц подключением выходных контактов к ГНД

9. **Измерение внутреннего сопротивления порта подключением выходных контактов к ВЦЦ (+5 V).** Необходимый ток задан резисторами 680 Ω соединёнными с ГНД. Как видно на рисунке 5.68, это те же самые измерения, как и в тесте 8, только с другой стороны. Следующими шагами вычисляя сопротивление: $(VCC - (resultoftest8) - (resultoftest9))$ чтобы получить оба значения резисторов, напряжение (результат теста 8 или 9) делим на этот ток.

Результаты этого теста будут отображены в первой строке текстом «РИ_Хи 1 », значение сопротивления (Ω) относительно ВЦЦ, во второй строке текст «РИ_Лю 1 », значение сопротивления (Ω) относительно ГНД.

Начиная с версии 1.06к программного обеспечения, значения выходного сопротивления порта определяются в начале каждого измерения. Этот тест только показывает значения.

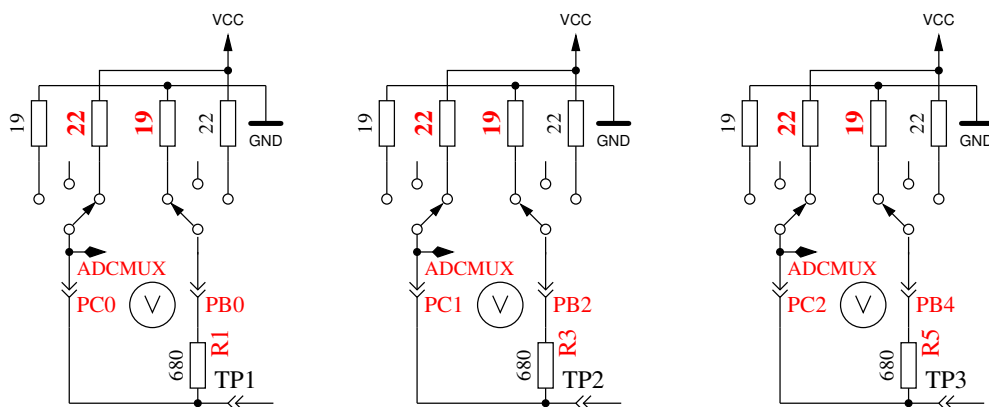


Рис. 5.67. Измерение внутреннего сопротивления порта подключением выходных контактов к ВЦЦ

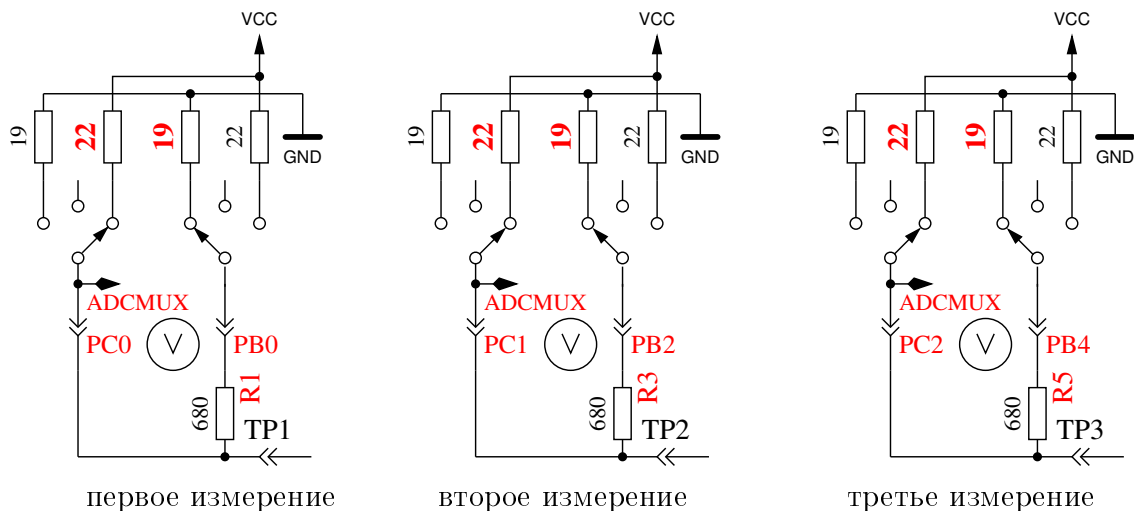


Рис. 5.68. Измерение внутреннего сопротивления порта подключением выходных контактов к ВЦЦ

10. **Измерение смещения нуля при измерении конденсаторов.** В первой строке после «Ц0» отображающа величины смещения нуля при измерении ёмкости конденсаторов в порядке комбинаций испытательных выводов 1:3, 2:3 и 1:2. Все три значения отображающа в pF . В этом измерении не учитывают predetermined смещение нуля. Также измеряюща смещение нуля для комбинаций выводов в противоположном порядке. Результаты измерений записывающа в ЕЕпром, если все значения будут меньше, чем $190 pF$. Это будет зафиксировано отображением текста «ОК» во второй строке. Найденное смещение нуля использующа для дальнейших измерений ёмкости относительно комбинаций выводов. Если результаты измерений ёмкости упадут ниже определенного ранее нулевого значения более, чем на $20 pF$, Тестер восстановит режим «ункалибратед» («неоткалиброванный»). Во время дальнейших испытаний это будет отмечено символом «_» (подчеркивание) в конце строки или результата измерений. Имейте в виду, что при замене испытательных щупов может потребоваться новое регулирование смещения нуля. Если Вы используете провода с зажимами, смещение нуля может быть на $3 pF$ больше, по сравнению с пустым гнездом. Если тестер настроен с функцией СэмплингАДЦ, то значения нулевой ёмкости определяюща в двух направлениях для всех комбинаций контактов. Причина в том, что нулевая ёмкость измеряюща для заряда и разряда всех комбинаций тестовых контактов отдельно.
11. **Подключение конденсатора для измерения низких значений индуктивности** Если тестер настроен на использование функции СэмплингАДЦ, требующа подключение конденсатора известной ёмкости для вычисления значения индуктивности по измерению резонансной частоты ЛЦ-контура при параллельном подключении во время теста индуктивности катушки. Практические значения ёмкости должны быть в диапазоне от $10 nF$ до $27 nF$. Подходящий конденсатор должен быть подключен к тестовым выводам ТП 1 и ТП 3, когда в первой строке отображающа сообщение «1—3 10 – 30nF(Л)». Этот же конденсатор должен использоваться позже в качестве параллельно подключаемого к катушке при тесте малых индуктивностей по резонансной частоте ЛЦ-контура. Если функция СэмплингАДЦ не включена, то этот шаг опущивает.
12. **Подключение конденсатора к испытательным выводам 1 и 3.** В первой строке ЛЦД-дисплея выводива сообщение «1—3 >100нФ». Чтобы подготовиться к измерению напряжения смещения компаратора, Вы должны подключить **высококачественный** конденсатор ёмкостью в диапазоне от $100 nF$ до $20 \mu F$. Допустимо использование **только пленочных** конденсаторов.

13. **Измерение смещение компаратора для настройки измерения ёмкости.** Для получения смещения аналогового компаратора, конденсатор уже должен быть подключен к испытательным выводам 1 и 3. Конденсатор необходим для поддержания напряжения заряда конденсатора на время измерения разницы между напряжением заряда и внутренним опорным напряжением (зона). Если измерение прошло успешно, и величина коррекции мала, то в первой строке ЛЦД-дисплея отобразится текст «РЕФ Ц 1 » и величина коррекции будет записана в ЕЕпром. Используя опцию РЕФ_Ц_КОРР, Вы можете добавить дополнительное смещение к автоматически измеренному значению. Если Вы выбрали опцию АУТОСЦАЛЕ_АДЦ, масштаб АЦП, полученный после однократного измерения напряжения при соединении с ВЦЦ и однократного измерения напряжения внутреннего ИОН, будет скорректирован путем сравнения напряжения на конденсаторе ниже 1 V. Результат измерения отображающа во второй строке текстом «РЕФ Р 1 ». Ваше значение опции РЕФ_Р_КОРР являюща дополнительным смещением к этому автоматически определенному разностному значению.

По окончании тестов в первой строке отображающа текст «Тест Енд» а во второй строке номер версии программного обеспечения. Если в Макефиле установлена опция ФРЕЧУЕНЦЫ_50Хз, то на испытательном выводе 2 генерирующа прямоугольный сигнал 50 *Hz* и тот же самый сигнал в противофазе - на испытательном выводе 3. Испытательный вывод 1 подключающа к ГНД. Ток ограничен резисторами 680 Ω . Это будет отображено, как «50Хз», в конце первой строки ЛЦД-дисплея. Сигнал 50 *Hz* будет сгенерирован 30 раз в течение 2 секунд. Если у Вас есть частотомер или осциллограф, то Вы можете проверить требуемые временные характеристики сигнала. Рисунок 5.69 показывает осциллограмму кривой 50 *Hz* на обоих испытательных выводах для АТмега с кварцем.

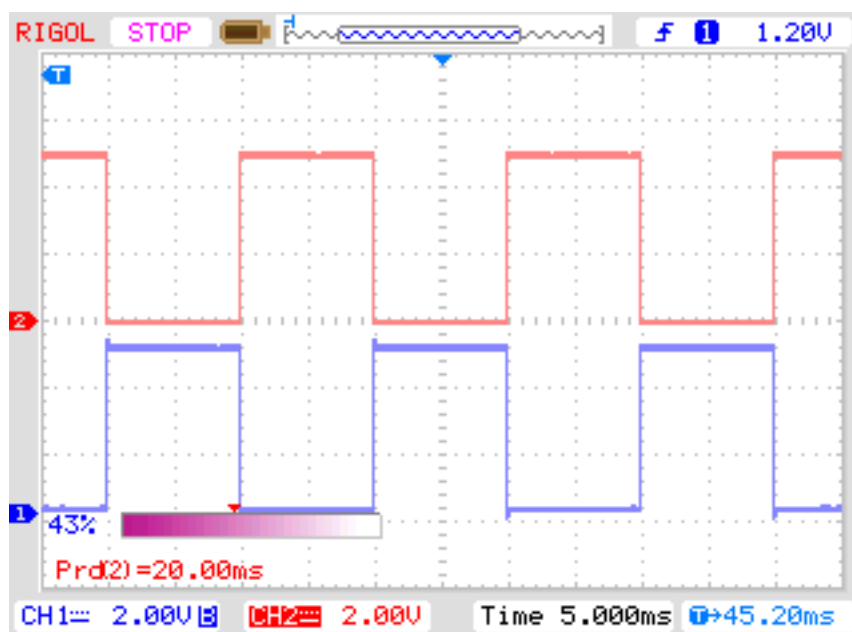


Рис. 5.69. Осциллограмма 50 *Hz* на выводах 2 и 3

Если Вы не используете кварц, результат может быть неточным. Точная частота и период важны для измерения величины ёмкости. Вы можете прервать долговременную генерацию сигнала 50 *Hz*, нажав на кнопку **ТЕСТ**. Тогда программа продолжит обычную задачу измерения.

5.5.1 Некоторые результаты функции самопроверки

На нижеследующих рисунках показаны результаты самопроверок 9 различных микроконтроллеров АТмега168 и 6 микроконтроллеров АТмега328.

Номер теста	Тип измерения	теоретич. зн.	Рисунок
Тест 1	банд гап Реф	1100	5.70
Тест 2	РЛ-Меан	0	5.71a
Тест 3	РХ-Меан	0	5.71б
Тест 5	РХ-Лош	0	5.72a
Тест 6	РХ-Хигх	0	5.72б
Тест 8	Р оут Ло	131	5.73a
Тест 9	Р оут Хи	151	5.73б
Тест 10	Цап zero оффсет	30	5.74
Тест 11	Референце коррекцион	0	5.75

Таблица 5.8. Таблица самопроверок



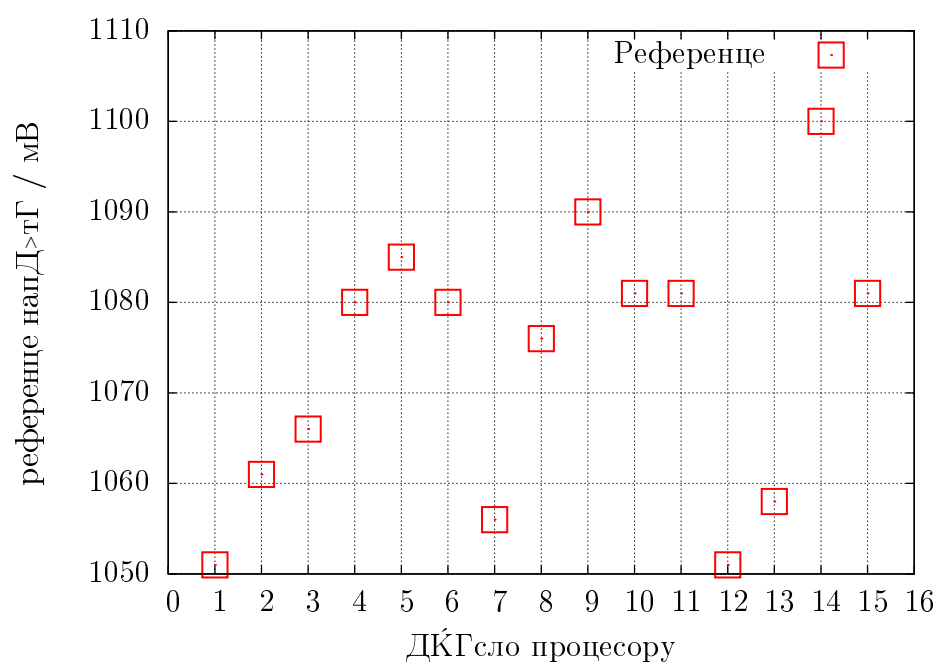


Рис. 5.70. Самопроверка: Внутренний ИОН

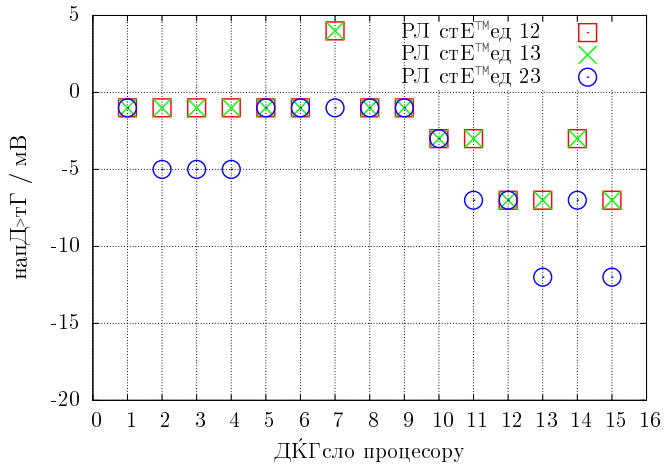


(а) Сопротивление 680 Ω

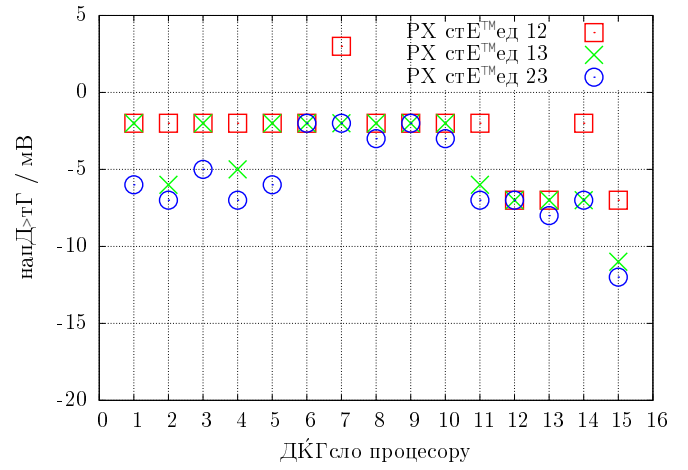


(б) Сопротивление 470 $k\Omega$

Рис. 5.71. Самопроверка: Отклонение среднего напряжения от идеального

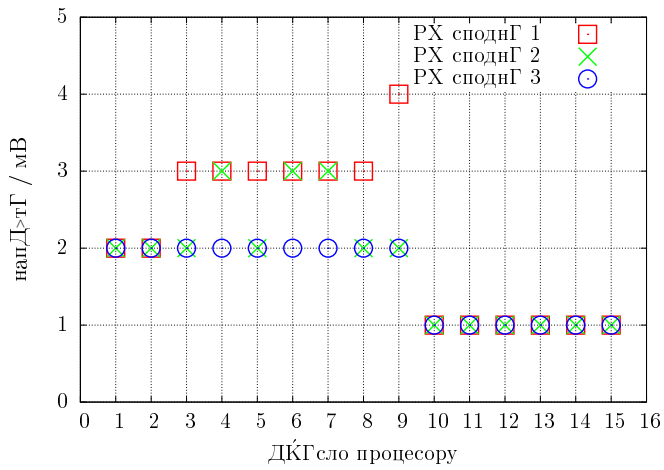


(а) Сопротивления 470 $k\Omega$ к 0 V

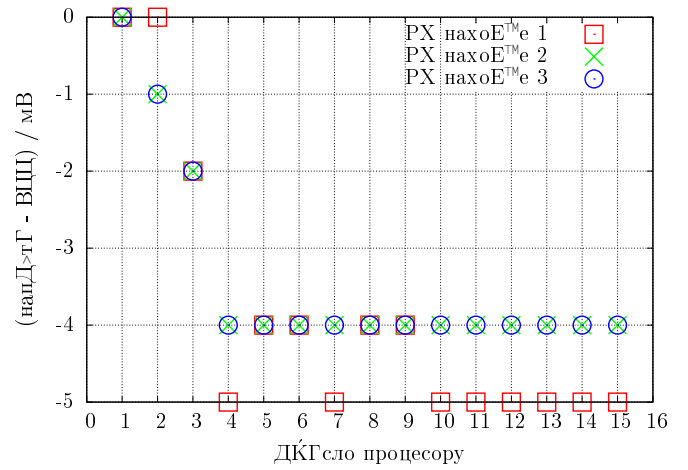


(б) Сопротивление 470 $k\Omega$ к 5 V

Рис. 5.72. Самопроверка: Входное напряжение

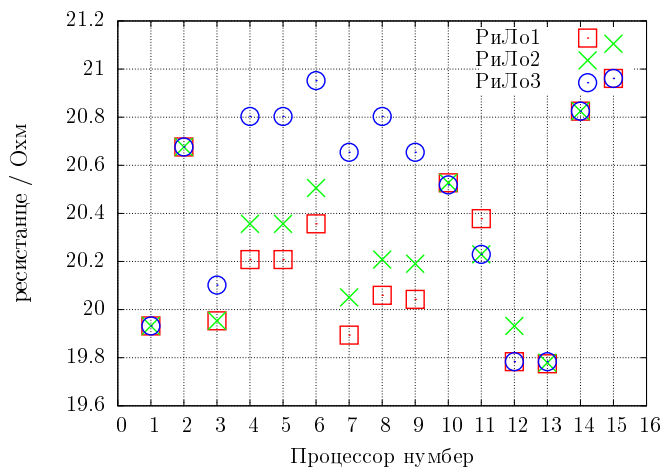

(а) Сопротивление 680 Ω к 5 V

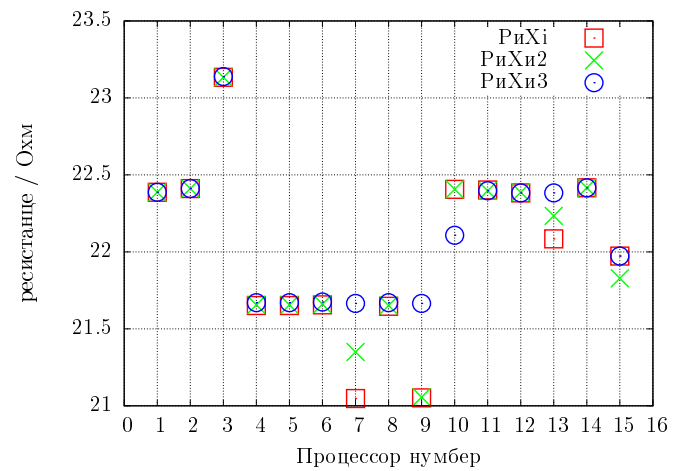

(б) Сопротивление 680 Ω к 0 V

Рис. 5.73. Самопроверка: Выходное сопротивление

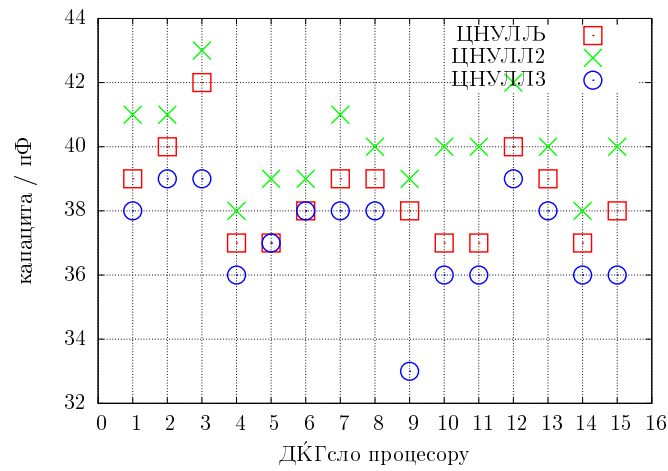


Рис. 5.74. Самопроверка: Смещение нуля при измерении ёмкости

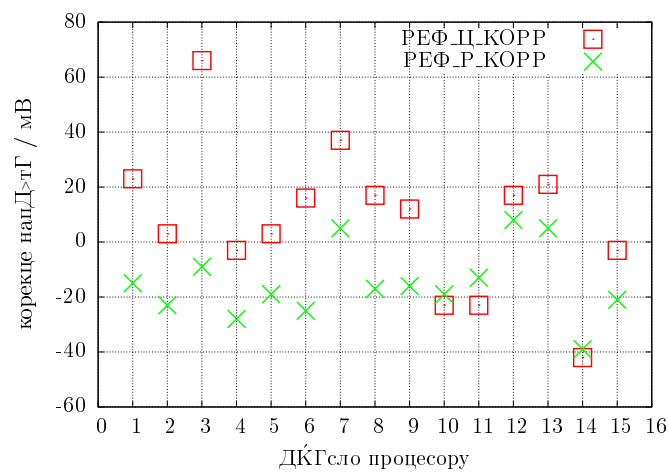


Рис. 5.75. Самопроверка: Величина коррекции после автокалибровки

Наконец, я хотел бы показать Вам на рисунке 5.76 различие внешнего напряжения на выводе АРЕФ, измеренного мультиметром, и измеренного внутренним АЦП опорного напряжения для 15 различных АТмега и найденных напряжений коррекции (РЕФ_Р_КОРР) после автокалибровки рисунок 5.76. Вы можете видеть, что значения автокалибровки почти соответствуют внешним измеренным значениям.

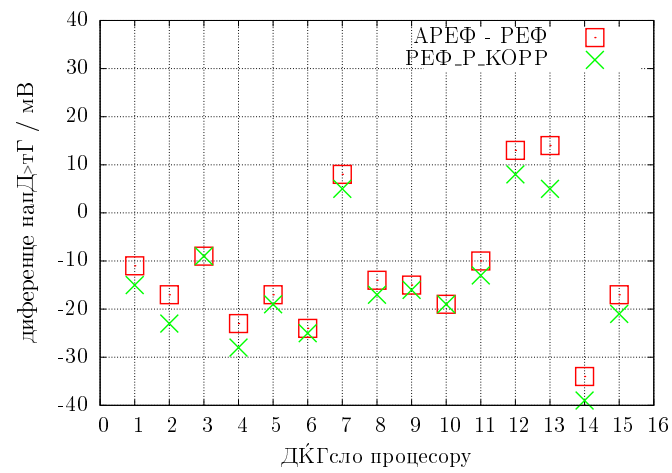


Рис. 5.76. Самопроверка: Различие напряжений ИОН, замеренных на внешнем выводе мультиметром и внутренним АЦП

5.6 Измерение частоты

Начиная с версии 1.10к в меню дополнительных функций можно выбрать пункт «Фрецуенцы» (измерение частоты). Стандартное измерение частоты осуществляеца подсчетом количества задних фронтов входного сигнала по входу T0 (ПД4) за одну секунду. Для получения периода счета в 1 секунду счетчик 1 использующа с предделителем 256:1 частоты процессора. Для получения 1 секундного интервала за один проход можно использовать 16 разрядный счетчик АТмега с частотой процессора 16 *MHz* и с предделителем. Для запуска и остановки счетчика 0 использующа регистры сравнения Б и А счетчика 1. Чтобы избежать ошибки задержки при опросе результата сравнения сигналов событий, использующа обработчики прерываний событий запуска и остановки счетчика 1. Времена задержек в обеих подпрограммах обслуживания прерываний практически равны. Для поддержания точности периода 1 секунда постоянная задержка незначительна. При анализе на ассемблере, разница во времени может быть скорректирована.

Для частот ниже 25 *kHz* проводица стандартное измерение с последующим измерением периода времени. Это дополнительное измерение следует только после стандартного измерения частоты. Измерение времени будет сделано путем подсчета количества прерываний по входу ПЦИНТ20 (ПД4) счетчиком 0. При измерении периода импульса ширина как положительного, так и отрицательного полупериодов, должна быть не менее 10 μs . Счетчик 0 использующа на максимальной тактовой частоте. Разрешение составляет 125 *ns* для 8 *MHz*. При превышении подсчета периодов измерений разрешение может быть уменьшено. При использовании 125 периодов измерения, среднее разрешение для одного периода составит 1 *ns*. Для предотвращения неточности запуска и остановки счетчика 0, запуск будет произведен по первому, а останов по последнему изменению на контакте прерывания ПЦИНТ20 по той же самой процедуре обслуживания прерывания. Количество периодов выбрано так, чтобы можно было измерить время около 10 миллионов тактов частоты процессора. При таком выборе ошибка составит всего 0,1 *ppm*. С тактовой частотой 8 *MHz* время измерения составляет около 1,25 секунды. При определенной, таким образом, средней величине периода, частота вычисляеца затем с более высоким разрешением.


Процедуру проверки проводили так: два Тестера измеряли друг друга. Первый тест: частоты генерирующа Тестером 2 и измеряюща Тестером 1. После этого Тестеры меняюща местами, и измерения повторяюща. На рисунке 5.77 представлены результаты обеих серий измерений. Почти постоянные отклонения можно объяснить небольшой разницей частот двух кварцев.



Подстройку частоты кварца можно осуществить установив подстроечный конденсатора (5 – 25 pF). Успешно протестирована калибровка частоты кварца Тестера импульсами 1ППС с применением ГПС приемника **УП501** от **Фастраш Лтд.** или с использованием ГПС/ГЛОНАСС приемника **ГНС701** от **Глобал Навигатион Системс ГмбХ**. Измеряемый период можно точно настроить на 1000,000 ms . Только последняя цифра может отличаться на единицу. Конечно, частота кристалла зависит от температуры. Поэтому вы не можете ожидать очень хорошую стабильность долгое время.

Конвертер УМ232 автоматически поддерживает два напряжения 5 В и $3,3\text{ В}$ для питания шемы от USB.

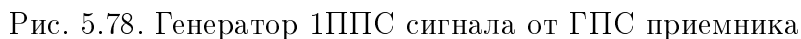Для работы приемника подключение к компьютеру не обязательно. Только питание 5 В необходимо подать USB контроллеру.



5.6.2 Калибровка частоты с помощью тактового модуля

Чтобы настроить частоту кристалла транзисторного тестера, вы должны сначала заменить один из конденсаторов в обвязке кварца на триммер. Преимущество использования модулей РТЦ для калибровки частоты вместо модулей ГПС или ГЛОНАСС заключается в том, что Вам не нужно находиться в зоне видимости спутника. Вы можете настроить частоту почти в любом месте. Я исследовал модули часов с чипом ДС3231 и печатной платой с «ЗС-042». Обследованные модули, вероятно, производя в Китае, и все платы оснащены чипом ДС3231М. Микрошема ДС3231М использует резонатор МЕМС (Мицро Електро Мечаникал Систем) вместо чипа ДС3231СН, который использует кристалл с $32\,768\text{ Hz}$. Модифицированный резонатор МЕМС также использует чипом ДЦБ301. На рисунке 5.79 показан один из используемых модулей.

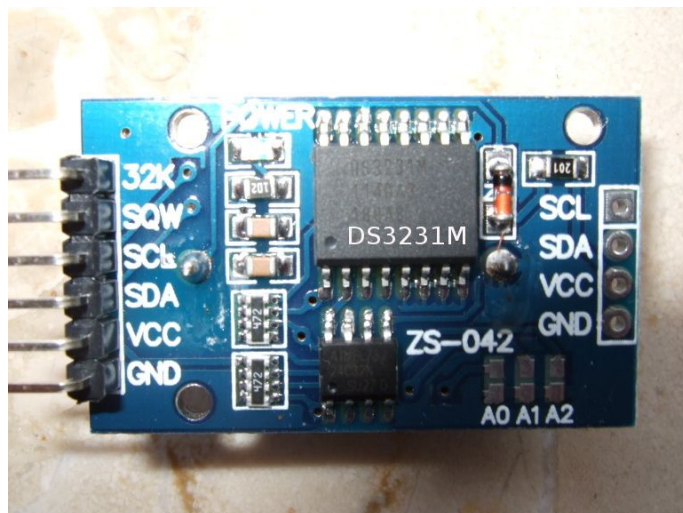


Рис. 5.79. Один из протестированных ДС3231 модулей

Обе версии чипов ДС3231 используют внутреннее измерение температуры для управления базовой частотой таким образом, что дрейф частоты в широком диапазоне при изменении температуры почти полностью компенсируется. К сожалению, предоставленный сигнал 32 kHz для чипа ДС3231М не может использоваться для калибровки частоты. При измерении я получил разные частоты: $32\,641\text{ Hz}$, $32\,710\text{ Hz}$, $32\,730\text{ Hz}$ и $32\,748\text{ Hz}$ для всех четырех тестируемых модулей. Все эти частоты находясь далеко от ожидаемой точной частоты $32\,768\text{ Hz}$. Если Вы подключаете модули к Ардуино УНО, Вы также можете использовать вывод 1ППС (1 Hz) с выхода СЧЩ. Этот выход настолько стабилен и точен, что его можно использовать для калибровки. Даташит ДС3231М обещает для 1ППС вывода точность $\pm 5\text{ ppm}$ для полного температурного диапазона от -45°C до $+85^\circ\text{C}$, а точность 32 kHz на выводе документируется только $\pm 2.5\%$ (25000 ppm).

Лист данных чипа ДС3231СН обещает точность $\pm 3\text{ ppm}$ для полного диапазона температур от -40°C до $+85^\circ\text{C}$ и точность $\pm 2\text{ ppm}$ для температуры между 0°C и $+40^\circ\text{C}$. В чипе ДС3231СН используется внутренний тактовый кристалл с частотой $32\,768\text{ Hz}$, частота которого стабилизируется переключаемыми конденсаторами в широком температурном диапазоне. При известном температурном дрейфе кристалла и измерении температуры частота контролируемого кристалла почти постоянна. Чтобы проверить эти чипы, я заменил чипы ДС3231М чипами ДС3231СН для всех четырех модулей.

С откалиброванным транзисторным тестером (модель 16 MHz) я измерил выходную частоту всех модулей с одним и тем же результатом $32\,76800\text{ kHz}$. Во время измерений, очень редко, наблюдалась разница в $0,03\text{ Hz}$. Эта разница составляет только 1 ppm . Дробное количество 1 Hz отображается только, если частота вычислялась для измерения периода. Предел для измерения

периода изменен с 25 kHz до 33 kHz , чтобы сделать измерение периода для сигнала $32\,768\text{ Hz}$ более точным.

Глава 6

Генератор сигналов

Режимы генерации различных сигналов доступны только для АТмега328. Итак, Вы должны включить меню дополнительных функций опцией ЦИТХ_МЕНУ в Макефиле. Меню дополнительных функций вызывается продолжительным ($\gg 300\text{ ms}$) нажатием на кнопку **ТЕСТ**. Функции дополнительного меню отображающа во второй строке дисплея. Вы можете выбрать отображаемую функцию длительным нажатием кнопки **ТЕСТ**. Следующая функция дополнительного меню отображающа автоматически через 5 секунд автоматически или после короткого нажатия кнопки **ТЕСТ**.

6.1 Генератор частоты

Генератор частоты запускающа, если Вы выбрали «ф-Генератор» (Генератор частоты) длительным нажатием кнопки **ТЕСТ** из меню дополнительных функций. Сигнал частоты выводиться через резистор $680\ \Omega$ на тестовый контакт ТЪ. Тестовый контакт ТЪ программно подключающа к ГНД.

Частоты создающа при помощи 16-разрядного счетчика из тактовой частоты ЦПУ (8 MHz или 16 MHz). Задать значение генерируемой частоты можно для каждого разряда, начиная с разряда единиц 1 Hz от 0 до 9. Для самого высокого разряда 100 kHz значение изменяюща от 0 до 20. Таким образом, можно задать значение частоты до 2 MHz . Без энкодера значение цифры разряда может быть только увеличено при коротком ($< 0.8\text{ c}$) нажатии клавиши. С помощью поворотного энкодера Вы можете изменить значение цифры разряда в любом направлении. Более длительное нажатие клавиши позволяет выбирать старший разряд для задания цифры генерируемой частоты. Дополнительный символ в первой позиции отображает направление изменения цифры в разряде. Символ $>$ показывает, что будет выбрано следующее, более высокое значение. Символ $<$ означает, что будет выбрано более низкое значение (вплоть до 1 Hz). Если выбран самый высокий разряд 100 kHz , то символ $>$ заменяюща символом Р. В этом состоянии более длительное нажатие сбрасывает значение частоты к исходному значению 1 Hz . Поскольку не каждая из выбранных частот может быть корректно сгенерирована, разница заданного значения с генерируемой частотой отображающа в строке 3 или за значением частоты. Если удерживать клавишу нажатой в течение длительного ($> 2\text{ c}$) времени, Вы можете вернуться в диалоговое окно функции для выбора других дополнительных функций.

6.2 Широтно-импульсный генератор

Широтно-импульсный генератор запускающа, если Вы выбрали функцию «10-Бит ПШМ» (16-битный ШИМ) длительным нажатием кнопки **ТЕСТ** из меню дополнительных функций. Частота через резистор $680\ \Omega$ выводиться на тестовый контакт ТЪ. Тестовый контакт ТЪ программно

подключаеца к ГНД. Частота выходного сигнала всегда равна частоте ЦПУ разделенной на 1024. Для ЦПУ с тактовой частотой 8 MHz частота выходного сигнала составляет $7812,5\text{ Hz}$. При нажатии кнопки **ТЕСТ**, возможно изменение ширины только положительного импульса. При кратковременном нажатии кнопки **ТЕСТ**, Вы можете увеличивать ширину импульса до 99 % с шагом 1 %. При более длительном удержании кнопки, изменение ширины импульса происходит с шагом 10 %. Если значение ширины импульса достигает 99 %, то из результата вычитаеца 100. При значении ширины импульса 0 % генерируеца положительный импульс самой малой ширины.

Глава 7

Известные ошибки и проблемы

Версия 1.12к программного обеспечения

1. Германиевые диоды (АТ28) не определяются никогда. Это, вероятно, вызвано обратным током. Охлаждение диода может помочь уменьшить ток утечки.
2. В биполярных транзисторах защитный диод коллектор - эмиттер не может быть обнаружен, если ток ИЦЁ большой. До сих пор проблема возникла только с германиевыми транзисторами с диодом не на том же кристалле.
3. Коэффициент усиления германиевых транзисторов может быть завышен из-за большого значения тока утечки. В этом случае напряжение база-эмиттер будет очень низким. Охлаждение транзистора может помочь получить более правильный коэффициент усиления.
4. Величина ёмкости в обратном направлении для мощных диодов Шоттки, таких, например, как МБР3045ПТ, не может быть измерена, если подключен только один диод. Причина - слишком большой ток утечки этого диода. Иногда измерение возможно при охлаждении диода.
5. Иногда выводица сообщение о неправильном обнаружении точного 2,5 V ИОН, когда порт ПЦ4 никуда не подключен (вывод 27). Вы можете избежать этого поведения, установив дополнительный подтягивающий резистор на ВЦЦ.
6. Диодная функция управляющего вывода симистора не может быть исследована.
7. Иногда происходит сброс во время измерения ёмкости, что говорит о проблеме с Брошн Оут Левел 4,3 V для АТмега168 или АТмега328. Причина не известна. Сброс исчезает, если Брошн Оут Левел установить на 2,7 V.
8. При использовании СЛЕЕП МОДЕ микроконтроллера ток питания ВЦЦ изменяется больше, чем при использовании предыдущих версий программного обеспечения. Вы должны увеличить блокировочные конденсаторы, если замечаете какие-либо проблемы. Керамические конденсаторы 100 nF должны быть помещены около выводов питания АТмега. Использование СЛЕЕП МОДЕ можно отключить опцией ИНХИБИТ_СЛЕЕП_МОДЕ в Макефиле.
9. Часто не измеряются танталовые электролитические конденсаторы. Они могут быть обнаружены, как диод или могут быть не обнаружены вообще. Иногда помогает отключение-подключение.
10. Выводы «исток» и «сток» не могут быть определены корректно в JFET транзисторах. Причина в симметричности их структуры. Вы можете заметить эту проблему, поменяв местами в тестовых контактах «сток» и «исток», а на дисплее отобразится предыдущее расположение выводов. Я не вижу никакой возможности корректно определить выводы

этих транзисторов. Но, перестановка местами «сток» и «исток» в шемах, как правило, не вызывают каких либо проблем.

Глава 8

Специальные модули программного обеспечения

Некоторые изменения были сделаны, чтобы сохранить место во Флаш-памяти. Вывод на ЛЦД дисплей номера выводов был сделан в форме «лцд_дата('1'йпин)». Операция добавочного сохранения для каждого вызова «лцд_тестпин(уинт8_т_пин)» была добавлена к лцд_роутинес.ц.

Псевдовывозов в форме «_делаы_мс(200)» выполнен, не как обращение к библиотеке и задержка осуществлена в цикле для каждого обращения. Если у Вас в программе будет много обращений к различным местам, то это будет занимать много памяти. Все эти псевдовывозы заменены вызовами моей, специально написанной, библиотеки, которая использует только 74 байта Флаш памяти (при 8 МНz), но позволяет обращаться от щайт1ус() до щайт5с() с шагом 1,2,3,4,5,10,20... Пропускают Шатч Дог Ресет для всех обращений выше 50 ms. Каждая задержка обращения обычно нуждаеца только в одной инструкции (2 Байте). Ожидание промежуточного обращения с величиной, такой как 8 ms, нуждаеца в двух обращениях (5 ms и 3 ms или два обращения по 4 ms). Я не знаю более экономичной реализации, когда используеца много обращений к задержкам в Вашей программе. Обращения не используют регистров, только СП в РАМ для возвращения из подпрограмм (самое большее 28-байтовое пространство стека в текущей версии). Полный список функций:

щайт1ус(), щайт2ус(), щайт3ус(), щайт4ус(), щайт5ус(), щайт10ус(),
щайт20ус(), щайт30ус(), щайт30ус(), щайт40ус(), щайт50ус(), щайт100ус(),
щайт200ус(), щайт300ус(), щайт400ус(), щайт500ус(), щайт1мс(),
щайт2мс(), щайт3мс(), щайт4мс(), щайт5мс(), щайт10мс(),
щайт20мс(), щайт30мс(), щайт40мс(), щайт50мс(), щайт100мс(),
щайт200мс(), щайт300мс(), щайт400мс, щайт500мс(), щайт1с(),
щайт2с(), щайт3с(), щайт4с() анд щайт5с());

Эти 36 функций с 37 командами включены в Шатч Дог Ресет! Нет реального способа сократить эту библиотеку. Если делаеца самая малая задержка обращения, то она не точно соответствует времени задержки. Только задержка обращения выше 50 ms в одном цикле удлиняеца до 100 ms из-за интегрирования в Шатч Дог Ресет.

Часто используемая последовательность обращений «щайт5мс(); РeadАДЦ...();» заменена обращением «Щ5мсРeadАДЦ(...);». То же самое сделано для последовательности «щайт20мс(); РeadАДЦ(...);» которая заменена одним обращением «Щ20мсРeadАДЦ(...);».

Функция РeadАДЦ дополнительно написана на языке ассемблера для повышения эффективности работы кода. Функционально идентичная. Ц-версия функции РeadАДЦ также доступна, как источник.

Глава 9

Список текущих дел и новые идеи

1. Добавлять и улучшать документацию.
2. Подумать о том, как можно измерить реальное внутреннее выходное сопротивление порта Б (переключение резистора порта) вместо принятия, что порты одинаковы.
3. Может ли разрядка конденсаторов стать быстрее, если отрицательный вывод дополнительно подключить через резистор $680\ \Omega$ к ВЦЦ (Ы)?
4. Проверить, может ли Тестер использовать представление значений с плавающей запятой. Риск перегрузки ниже. Нет желания одновременно использовать умножение и деление, чтобы получить умножение с плавающей запятой. Но я не знаю, каким объемом должна быть Флаш память, необходимая для библиотеки.
5. Написать Руководство пользователя для того, чтобы конфигурировать Тестер опциями Makefile и описать методику построения.
6. Если ток удержания тиристора не может быть достигнут с резистором $680\ \Omega$ он безопасен для подключения катода непосредственно к ГНД и анода непосредственно к ВЦЦ на очень короткое время? Ток может достигнуть больше, чем 100 мА . Порт будет поврежден? Что с электропитанием (стабилизатор напряжения)?
7. Проверять порт после самопроверки!
8. Идея нового проекта: версия УСБ без ЛЦД-дисплея, питание от УСБ, обмен с ПЦ по УСБ.
9. Замена функции сэмплингАДЦ, которая использует такт процессора управлением временем сдвига АЦП С `Х.
10. Проверка точности измерения маленьких конденсаторов методом сэмплингАДЦ.
11. Проверка точности измерения маленьких катушек методом сэмплингАДЦ.

Литература

- [1] Маркус Фрејек *АВР-Трансисортестер*,. Ембедед Пројецт Јоурнал, 11. Аусгабе, 2011
- [2] Атмел Корпоратион *8-бит АВР щитх 8КБытес Ин-Сыстем Програмабле Флаш - АТмега8(Л)*,. Руководство, 2486З-АВР-02/11, 2011
- [3] Атмел Корпоратион *8-бит АВР щитх 4/8/16/32КБытес Ин-Сыстем Програмабле Флаш - АТмега48 - АТмега328*,. Руководство, 8271Д-АВР-05/11, 2011
- [4] Атмел Корпоратион *Атмел АВР126: АДЦ оф мегаАВР ин Сингле Ендед Моде*,. Замечания по применению, 8444А-АВР-10/11, 2011
- [5] Атмел Корпоратион *Атмел АВР121: Енхансинг АДЦ ресолутион бы оверсамплинг*,. Замечания по применению, 8003А-АВР-09/05, 2005
- [6] [хттп://ен.викибоокс.орг/вики/ЛаТеШ](http://en.wikibook.org/wiki/LaTeX) *Документация по ЛаТеШ*,. Руководство по языку разметки ЛаТеШ, 2012
- [7] [хттп://ен.викибоокс.орг/вики/Гнуплот](http://en.wikibook.org/wiki/Gnuplot) *Документация по Гнуплот*,. Документация по инструменту построения Гнуплот, 2012
- [8] Шикипедиа [хттп://де.википедиа.орг/вики/ЕчуивалентЪСериесЪРесистанце](http://de.wikipedia.org/wiki/Equivalentseriesresistor) *Что такое ЕСР на немецком языке*. Стандартизация и эквивалентная шема конденсатора, 2012
- [9] [хттп://щщ.шфиг.орг/усерман](http://www.shfig.org/userman) *Документация по Шфиг*,. Документация инструмента интерактивного рисования Шфиг, 2009
- [10] [хттп://доцс.гимп.орг/2.6/де](http://doct.gimp.org/2.6/de) *Документация по гимп*. Документация программы Имаге Маниполатион Програм, 2010
- [11] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/артицлес/АВР-Трансисортестер](http://www.microcontroller.net/articles/AVR-TransistorTester) *Онлайн документация по Транзистор Тестеру*, Интернет статья, 2009-2011
- [12] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/артицлес/АВРДУДЕ](http://www.microcontroller.net/articles/AVRDUDE) *Онлайн документация к интерфейсу аврдуде программатора*, Интернет статья, 2004-2011
- [13] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/топиц/131804](http://www.microcontroller.net/topic/131804) *Тема Маркус*, Тема на форуме, 2009
- [14] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/артицлес/АВРЪТрансисортестер](http://www.microcontroller.net/articles/AVRTransistorTester) *Краткое описание новых особенностей Транзистор Тестера Карл-Хеинз К.*, Интернет статья, 2012
- [15] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/топиц/248078](http://www.microcontroller.net/topic/248078) *Тема Карл-Хеинз*, Тема и новые версии микропрограммного обеспечения, 2012
- [16] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/артицлес/ШинАВР](http://www.microcontroller.net/articles/ШинАВР) *Информация о ШинАВР на немецком языке*, Интернет статья, 2012

- [17] [хттп://соурцефорге.нет/пројецт/щинавр/филес](http://sourceforge.net/projects/щинавр/филес) *Ишодники ЩинАВР пакетов*, Ресурс для загрузки, 2012
- [18] [хттп://щщ.микроконтроллер.нет/топиц/248078?page1552922341](http://щщ.микроконтроллер.нет/топиц/248078?page1552922341) *Патч для ЩинАВР, установка фюзов в аврдуе*, Ресурс для загрузки, 2012
- [19] [хттп://щщ.ориентдисплаы.цом/пдф/СТ7565.пдф](http://щщ.ориентдисплаы.цом/пдф/СТ7565.пдф) *Документация к графическому контроллеру СТ7565*, Ресурс для загрузки, 2014
- [20] Машим Интегрated Продуцц, Инц. [хттп://машиминтегрated.цом](http://машиминтегрated.цом) *ДС3231: Ештремелы Аццурате И²Ц-Интегрated РТЦ/ТЦШО/Црыстал*, Дата Шеет, 19-5170;Рев 10; 3/15, 2015
- [21] Машим Интегрated Продуцц, Инц. [хттп://машиминтегрated.цом](http://машиминтегрated.цом) *ДС3231М: 5ппм И²Ц Реал-Тиме Цлоцк*, Дата Шеет, 19-5312;Рев 7; 3/15, 2015